

单周期处理器

要求为该项目提供一份总体报告

这些课程的目的是设计和模拟处理器的核心。该处理器将由寄存器、多路复用器、内存库、算术和逻辑单元等基本元件组装而成。这些元件将整合成系统的不同模块，特别是处理单元、指令管理单元和控制单元。处理器的运行将首先通过模拟执行一个简单的测试程序来验证，然后在 FPGA 上进行测试。

对于每项设计，电路都将用 VHDL 行为语言进行描述，并使用 Modelsim（或 GHDL/GTKwave）进行仿真，同时使用专门为此开发的测试台。

技能：

- 撰写项目报告，汇报工作情况
- 设计、综合并验证用 VHDL RTL 描述的数字 IP

第 1 部分--处理装置

处理器的处理单元主要由一个算术和逻辑单元、一组寄存器和一个数据存储器以及辅助部件（多路复用器、符号扩展等）组成。

算术和逻辑单元（UAL 或 ALU）

32 位算术逻辑单元 (ALU) 具有：

- OP：2 位控制信号
- A、B：两条 32 位输入总线
- S：32 位输出总线
- N：1 位输出标志，表示最后一次操作的结果为负数
- Z：1 位输出标志，表示最后一次操作的结果为零

OP 控制信号的值决定了 ALU 中执行的运算：

- ADD： $Y = A + B$ ； OP = "00"；
- B： $Y = B$ ； OP = "01"；
- SUB： $Y = A - B$ ； OP = "10"；

- A: $Y = A;$ $OP = "11";$

每次操作结束时：


- 如果结果为严格负值，N 标志的值为 1，否则为 0。
- 如果结果严格等于零，Z 标志的值为 1，否则为 0。

提示：ieee.numeric_std.all 库允许您使用 "+" 和 "-" 运算符。

禁止注册

工作台有 16 个 32 位寄存器。它有以下输入/输出：

 - CLK：时钟、
- **复位**：异步复位（高电平状态有效），图中未显示
- W：32 位写入数据总线
- RA：端口 A 4 位读取地址总线
- RB：端口 B 4 位读取地址总线
- RW：4 位写地址总线
- WE：1 位上的写入启用
- A：端口 A 读取数据总线
- B：端口 B 读取数据总线



寄存器以**异步方式同时读取**：

- A 输出总线取寄存器编号 RA 的值
- 输出总线 B 取寄存器编号 RB 的值

寄存器在时钟上升沿**同步写入**。它由 WE 信号控制：

- 如果 WE = 1，则在上升沿将 W 总线的值复制到寄存器 RW 中。
- 如果 WE = 0，则上升沿没有写入。

1.1 将开展的工作

1.1.1 使用测试台和仿真脚本用行为 VHDL 描述和仿真这些模块。在报告中汇报仿真结果。

寄存器组将声明为 std_logic_vectors 数组。将使用一个函数对其进行初始化（见下面的代码）

```

-- 声明内存表类型
类型表是 std_logic_vector(31 下至 0) 的数组 (15 下至 0) ;


-- 寄存器库初始化功能
函数 init_banc 返回 table 是变量 result
: table;
兴办
  for i in 14 downto 0 loop
    result(i) := (others=>'0');
  ;
  结束循环;
  result(15) := X"00000030";
  return result;
end init_banc;

-- 16x32 位寄存器库的声明和初始化
信号银行: table:=init_banc;

```

提示：必须避免数组索引变量为负整数、未初始化或大于数组大小。如果出现上述情况之一，模拟将以致命错误停止。

1.1.2 按下图所示组装 ALU 和工作台，以验证处理单元。

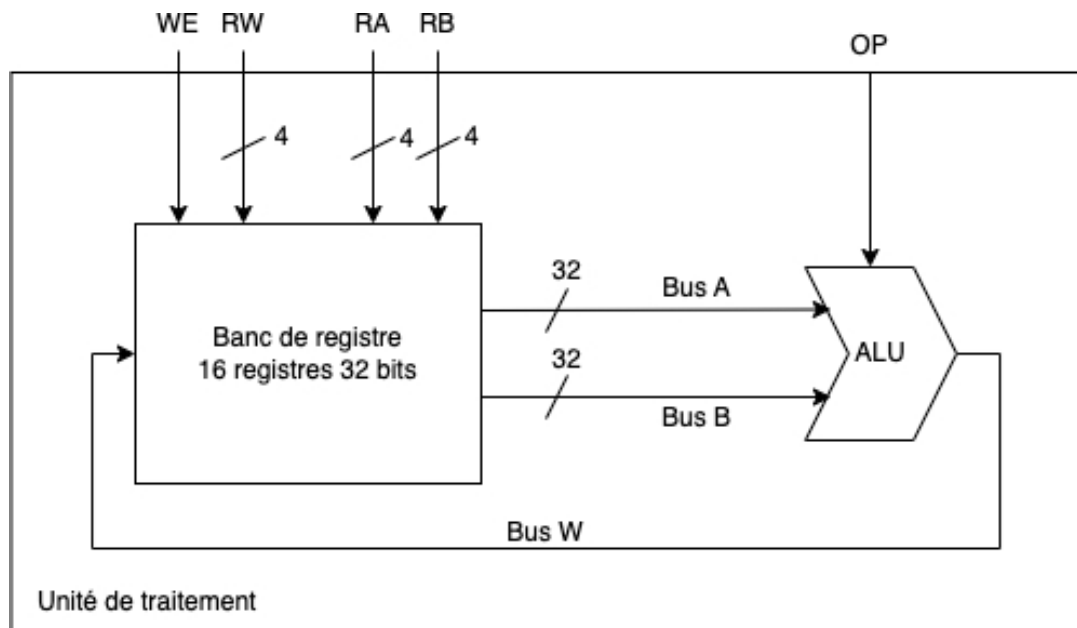

1.1.3 编写测试台和模拟脚本，通过模拟验证下列操作的正确性：

- $R(1) = R(15)$
- $r(1) = r(1) + r(15)$
- $r(2) = r(1) + r(15)$
- $R(3) = R(1) - R(15)$
- $R(5) = R(7) - R(15)$

在报告中报告模拟结果。要检查这些操作，我们建议您使用别名和断言，它们总是比直观检查

时间线更有效。

2 至 1 多路复用器

该多路复用器有一个通用参数 N ，用于设置输入和输出数据的大小

- A、B：有 N 个输入位的两条总线
- COM：1 位选择命令
- S： N 位输出总线

COM 信号的值决定了输出的行为

标志扩展

该模块允许将 N 位编码输入的符号扩展到 32 位输出。因此，它有一个设置 N 值的通用参数。

- E： N 位输入总线
- S：32 位输出总线

数据存储器

该存储器可加载和存储 64 个 32 位字。它有以下输入和输出：

| COM | 已执行的操作 |
|-----|---------|
| 0 | $S = A$ |
| 1 | $S = B$ |

CLK：时钟

复位：异步复位（高电平状态有效），图中未显示。

数据输入：32 位写数据总线 **数据输出**：32 位读

数据总线 **Addr**：6 位读/写地址总线 **WrEn**：1 位

写使能

寄存器以**异步方式同时读取**：

数据输出（DataOut）输出总线携带数据值。

寄存器在时钟上升沿**同步写入**。它由 WE 信号控制：

- 如果 $WE = 1$ ，则在上升沿将**数据输入**总线值复制到寄存器编号 Addr。
- 如果 $WE = 0$ ，则上升沿没有写入。


提示：该模块与寄存器库非常接近，可以在此基础上进行设计。

1.2 将开展的工作

1.2.1 *用行为 VHDL 描述和模拟这些模块。在报告中汇报仿真结果。*

1.3 处理装置组件

上述模块必须按下图所示组装：

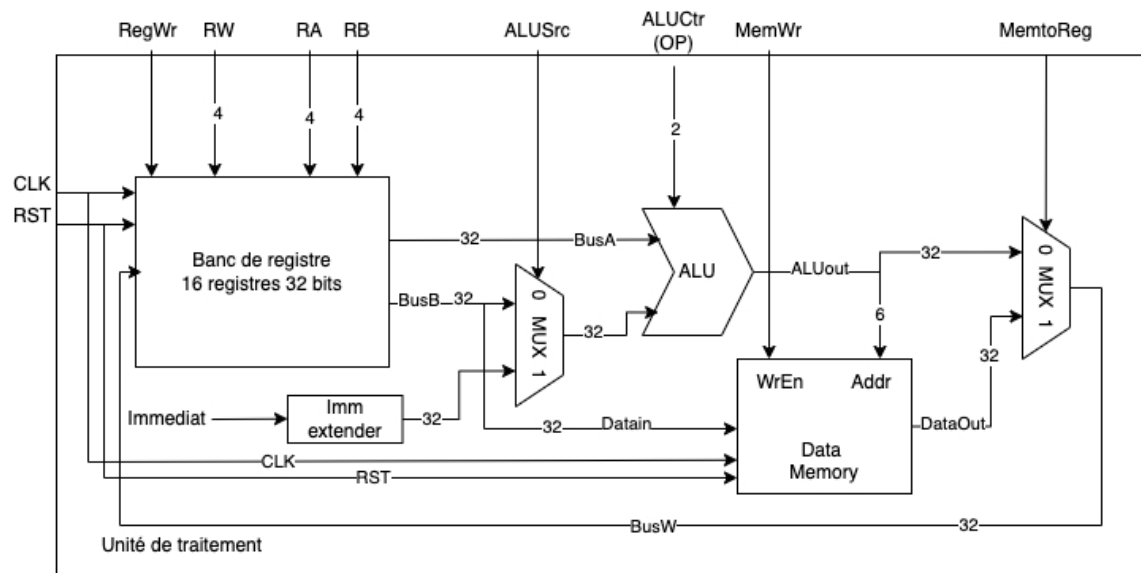

由于来自 Alu 的信号为 32 位，因此可以在端口映射级别对 Addr 的 6 位进行缩减 (Addr => SignalAluOut (5 downto 0), ...)。

1.3.1 编写一个 VHDL 模块来组装处理单元。

1.3.2 编写测试台和模拟脚本，以验证.NET Framework 3.0 的正确运行：


- 增加 2 个寄存器
- 将 1 个寄存器的数值立即相加
- 减去 2 个寄存器
- 从 1 个寄存器中减去 1 个直接值
- 将数值从一个寄存器复制到另一个寄存器
- 将寄存器写入内存中的一个字。
- 将一个字从内存读入寄存器

在报告中输入模拟结果。

第 2 部分--指令管理股

下图所示的 32 位指令管理单元具有：

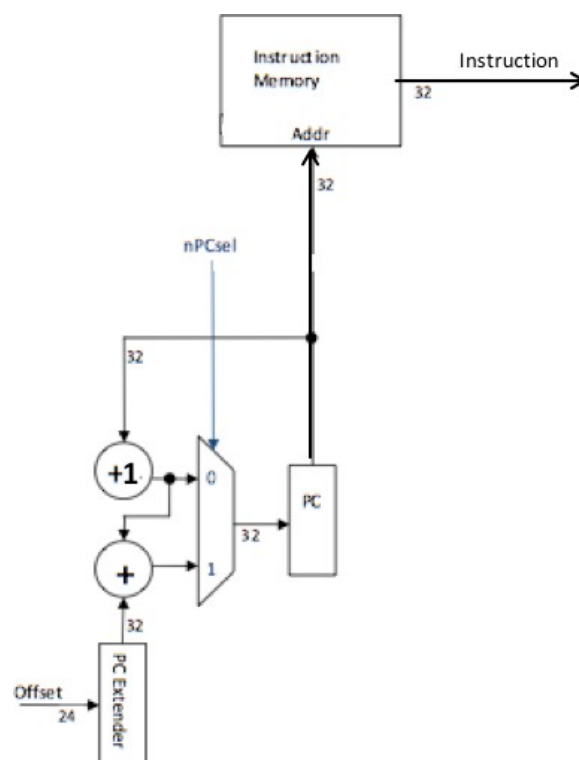- 与处理单元类似的 64 字 32 位指令存储器，作为 `instruction_memory.vhd` 文件的附录提供。
- 没有写入数据总线，也没有写入使能。
- 32 位寄存器（PC 寄存器）。该寄存器有一个时钟输入和一个异步复位（高电平时有效），图中未显示。
- 与上述模块类似的 24 至 32 位带符号扩展单元
- 根据 `nPCsel` 控制信号更新 PC 程序计数器的装置：
 - 如果 `nPCsel = 0`，则 $PC = PC + 1$
 - 如果 `nPCsel = 1`，则 $PC = PC + 1 + \text{SignExt}(\text{偏移})$



您可以以完全结构化的方式描述该组件，也可以选择对生成新地址的部分使用行为描述。

2.1 使用测试台和模拟脚本描述并模拟指令管理单元。在报告中汇报仿真结果。

第 3 部分 - 控制单元

控制单元由一个 32 位寄存器和一个组合解码器组成。

带加载命令的 32 位寄存器

该寄存器用于存储处理器的状态（处理器状态寄存器或 PSR），并用于在 STR 指令期间在 RegAff 上存储 LED 或 7 段显示器上显示的值。

它有以下输入/输出：

- 数据输入：32 位负载总线
- RST：异步复位，高电平状态有效
- CLK：时钟
- WE：负载控制
- 数据输出：32 位输出总线

如果 WE=1，寄存器存储 DATAIN 总线上的值。如果 WE=0，寄存器保留先前的值（存储状态）。

指令解码器

该组合模块为处理单元、指令管理单元和 PSR 寄存器生成控制信号，所有这些都在上文进行了介绍。


这些指令的值取决于从指令存储器获取的指令，也可能取决于 PSR 寄存器的状态。附录中描述了各种指令的二进制结构。

将生成的订单涉及：

- PC 寄存器输入多路复用器（nPC_SEL）
- PSR 寄存器加载命令（PSREn）
- 地址总线 Rn、Rm、Rd 和寄存器组 WE (RegWr)
- 该工作台 RB 地址总线上游多路复用器的 RegSel 命令。
- ALU OP 命令 (ALUCtrl)
- 多路复用器指令 (MemToReg)，用于选择要写入寄存器组的信号。

- 来自 ALU 输入端 B 上游多路复用器的 **ALUSrc** 命令。
- 用于 ALU 和数据存储器输出端多路复用器的 **WrSrc** 命令。
- 数据存储器的写入功能 (**MemWr**)
- 用于在 STR 运行期间显示输出值的信号 (**RegAff**)

处理器总图：

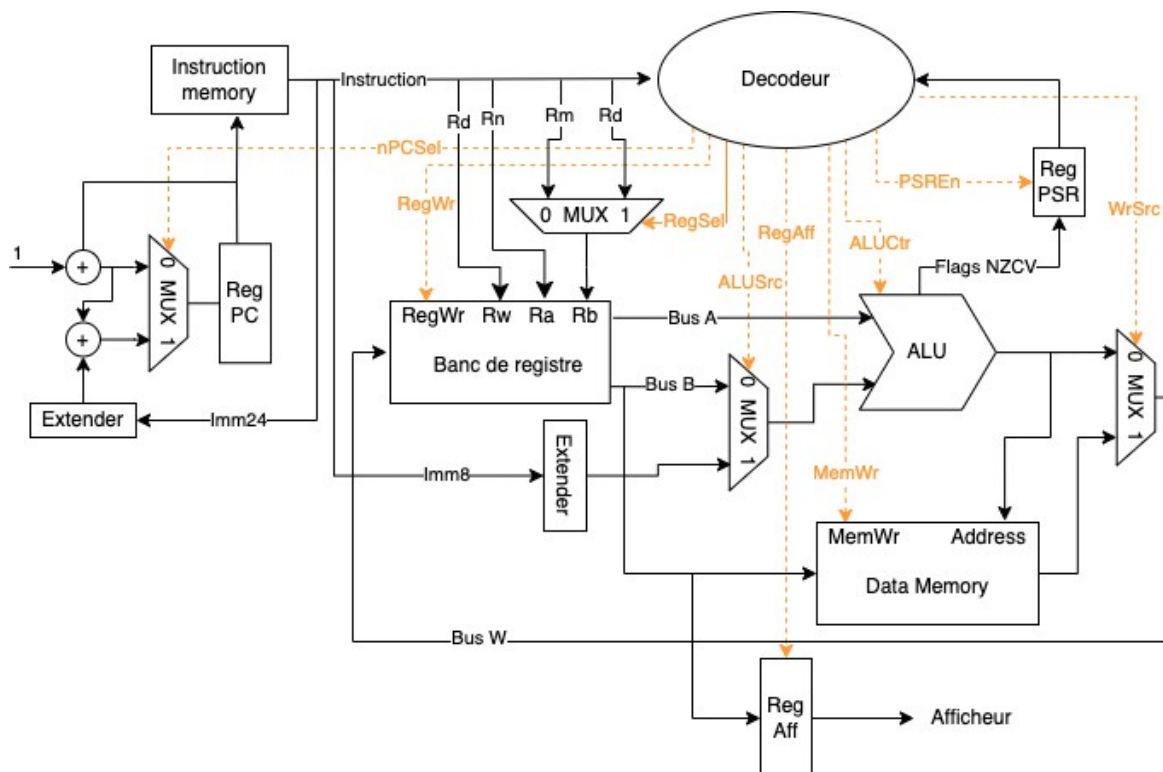

该解码器的设计将基于上图所示的处理器总图、控制面板（见下页）和附录中的指令集说明。

为了描述这个指令解码器，我们首先声明以下枚举类型：

枚举指令类型为 (MOV、ADDi、ADDr、CMP、LDR、STR、BAL、BLT) ；
信号 `instr_current`：枚举指令；

然后，在架构中可以使用两个流程

- 对指令存储器（附录图表中的指令）输出敏感的进程，其作用是设置 `instr_current` 信号的值。
- 对指令和 `instr_current` 信号进行敏感处理，将指令值传递给处理器寄存器和运算器。

3.1 完成下表中的“指令值”，该表概括了解码器根据指令进行的操作。

3.2 用 VHDL 描述控制单元的两个模块：指令解码器和 32 位 PSR 寄存器，如果收到加载指令，将获取 ALU 最有效位上的 N 和 Z 标志。

订购值

| 教学 | nPCSel | RegWr | ALUSrc | ALUCtr | PSREn | MemWr | WrSrc | RegSel | RegAff |
|------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ADDi | | | | | | | | | |
| 地址 | | | | | | | | | |
| BAL | | | | | | | | | |
| BLT | | | | | | | | | |
| 中医 | | | | | | | | | |
| LDR | | | | | | | | | |
| MOV | | | | | | | | | |
| STR | | | | | | | | | |

第 4 部分 - 组装和验证处理器

现在，我们需要将处理器的三个主要单元组装起来，最终完成处理器的建模工作。

- 指令管理单元
- 处理装置
- 控制单元

- 4.1 添加一个由控制单元产生的 RegSel 控制信号驱动的 2 输入 4 位多路复用器，完成之前设计的处理单元。如处理器图所示，该多路复用器将被置于寄存器组 RB 地址的输入端。
- 4.2 将处理器的三个单元组装起来。
- 4.3 模拟处理器执行测试程序并检查其是否正常运行。有必要初始化数据存储器中的一些数据（从 0x10 到 0x1A）

测试计划

```

0x0 _main : MOV R1,#0x10          ; --R1 <= 0x10
           0x1MOV R2,#0          ; --R2 <= 0
0x2 _loop : LDR R0,0(R1)          ; --R0 <= DATA_MEM[R1]
           0x3ADD R2,R2,R0        ; --R2 <= R2 + R0
           0x4ADD R1,R1,#1        ; --R1 <= R1 + 1
           0x5CMP R1,0x1A         ; -- R1 - 0x1A, 更新 N
0x6        BLT loop              --connect to _loop if R1 less than 0x1A 0x7
_end: str r2,0(r1)               --data_mem[r1] <= r2
           0x8BAL main           ; -- 连接到 _main

```

第 5 部分：测试 Fpga 卡上的处理器

在本节中，您将在 FPGA 板上实现独轮车处理器。

要检查测试程序是否运行无误，可在 7 段显示器上显示 **Reg Aff** 寄存器输出端的值。

为此，我们需要增加 4 个 7 段解码器，对寄存器输出的 0 至 15 位进行解码。

Reg Aff 以 4 位十六进制显示该值。

将开展的工作

5.1 在 Quartus 上创建一个项目，在文件中实例化处理器和 4 个 7 段解码器。

top_level.vhd。分配引脚、运行综合并对电路板编程

5.2 检查是否在 7 段显示屏上找到预期值。

第 6 部分：管理外部中断

要管理外部中断，需要添加一个矢量化中断控制器，通常称为 VIC（矢量中断控制器）。

指令解码器也必须进行修改，以便在指令子程序结束时解码 BX 指令，表示必须返回被中断的程序。

接下来，需要修改指令管理单元，以便将中断考虑在内。

6.1 VIC：矢量化中断控制器

参赛作品：

- CLK：时钟
- 复位：异步复位，高电平状态有效
- IRQ_SERV：指令管理单元发出的中断确认信息
- IRQ0、IRQ1：外部中断请求

外出：

- IRQ：向指令管理单元发送的中断请求
- VICPC：中断子程序的起始地址（32 位）

工作原理：

- 该模块对 IRQ0 和 IRQ1 的值进行采样，以找出这两个信号的最后（IRQi(n)）和倒数第二（IRQi(n-1)）个值。
- 如果在其中一个信号上检测到上升转换（IRQi(n)=1 和 IRQi(n-1)=0），IRQ0_memo 或 IRQ1_memo 信号将被强制置高，发出中断请求信号。
- IRQ1_memo 和 IRQ0_memo 始终处于高电平状态，直到 IRQ_SERV 输入收到确认。
- 如果没有中断请求，VICPC 将被强制置 0。
- 如果 IRQ0 = 1，则强制 VICPC 输出值为 0x9（该中断子程序的起始地址）。
- 如果 IRQ1_memo = 1，VICPC 输出将被强制设置为 0x15（该中断子程序的起始地址）。
- IRQ0 优先于 IRQ1。

- 发送到 MAE 的 IRQ 输出是 IRQ1_memo 和 IRQ0_memo 之间的逻辑 OR。

发送至指令管理单元：
号
单元：
生成的命令。

IRQ 的信
指令管理
IRQ_SERV

要做

- 6.1.1 创建一个新的 VHDL 源来描述 VIC。
- 6.1.2 使用测试台和模拟脚本模拟该组件。

6.2 修改指令解码器

BX 汇编指令用于管理中断子程序的退出。该指令用于退出中断子程序并返回主程序。

为此，必须在解码器单元中添加输出控制信号：

- **IRQ_END**：执行 BX 指令时设置为 "1"。
- 下面是 BX 指令的二进制代码：0xEB00 0000；

6.3 修改指令管理单元

必须接管指令管理单元，并将以下信号添加到其实体中：

入场：

- **IRQ**：如果激活，表示由 VIC 产生新的中断。
- **VICPC**：传送中断子程序的地址（向量）。
- **IRQ_END**：如果激活，表示中断子程序结束。

退出：

- **IRQ_SERV**：当中断被考虑时的确认。

工作原理：

- 当中断激活（IRQ = 1）时，必须将 VICPC 值复制到 PC 中，同时将 PC 寄存器保存到名为 LR（链接寄存器）的寄存器中。
- 当中断被确认时，将 IRQ_SERV 信号设置为 "1"，否则在其余时间将其设置为 "0"。
- 当 IRQ_END 信号激活时，将 LR 值返回 PC，以便主程序继续运行。
- 您需要注意信号发出的时间，以便每条指令只执行一次！

6.4 模拟测试

使用测试台和仿真脚本用 VIC 对处理器进行仿真。在报告中汇报模拟结果。

6.5 在 FPGA 上测试 VIC

在 FPGA 上使用 VIC 实现处理器，并检查其工作是否正常。


第 7 部分：为处理器添加 UART 外设

在本节中，我们将了解如何为处理器添加 UART 外设。首先将介绍 UART 的操作部分，然后了解如何将其连接到处理器。

要测试该 UART，需要执行一段小的汇编代码，发送以下句子
向 PC 终端发送 "HELLO WORLD"。


UART 的传输部分：

下面是 UART 传输部分的示意图和 MAE：

 

signal reg : std_logic_vector(9 downto 0);
signal cnt_bit : integer range 0 to 15;

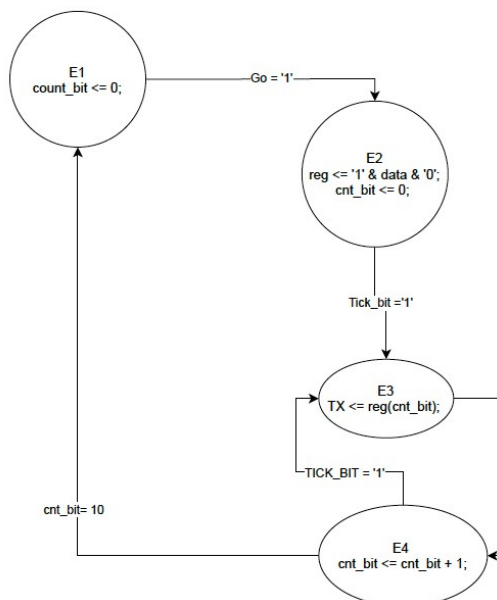Reset :
Tx <= '1';
cnt_bit <= 0;
reg <= (others => '0');




要做

- 1) 创建一个新的 VHDL 源，以描述 UART 的发送器部分
- 2) 使用测试台和模拟脚本模拟该组件。
- 3) 将 Tx 输出连接到 GPIO 端口的一个引脚（例如 GPIO(0)），将数据输入连接到 SW(7.0)，将 Go 输入连接到 KEY(1)，从而测试 FPGA 板上 UART 的工作部分。然后使用串行/USB 转换器在 PC 终端（Windows 上的 Puty 或 Linux 和 Mac 上的 Screen）上接收字符。将 Tx 输出（GPIO(0)）连接到串行/USB 转换器的 TXI 引脚。
- 4) 为外设添加一个 32 位 UART_Conf 寄存器。每次向寄存器写入数据时，必须将 Go 设置为 1。使用地址为 0x40 的 STR 指令，必须能够写入 UART_Conf 寄存器。为此，您需要执行地址解码，只有当地址等于 0x40 时，才能写入寄存器。
- 5) 例如，在每次输入 IRQ1 时发送 0x31（ASCII 码中的 "1"）值，利用这一新外设模拟处理器。
- 6) 使用 FPGA 板上的 UART 外设测试处理器。要与电脑通信，您需要一个串行/USB 转换器和电脑上的终端（Windows 上的 Puty 或 Mac 上的 Screen）。
- 7) 发送一个字符需要一些时间。波特率为 115200 时，需要等待大约 87 秒。您可以使用中断机制来处理这个问题。当发送完一个字符后，可以产生一个中断，并在中断子程序中发送下一个字符。为此，您需要在字符发送结束时在 UART 中产生一个 TxIrq 信号。您还需要更改 VIC 以处理这一新的中断源。
- 8) 修改 UART 设备和 VIC，使其可以通过中断进行管理。修改要执行的汇编代码，以便向中断子程序发送 HELLO WORLD 字符串。在 FPGA 板上进行模拟和测试。

UART 的接收部分：

以下图和 MAE 为指导，对接收端进行同样的操作。

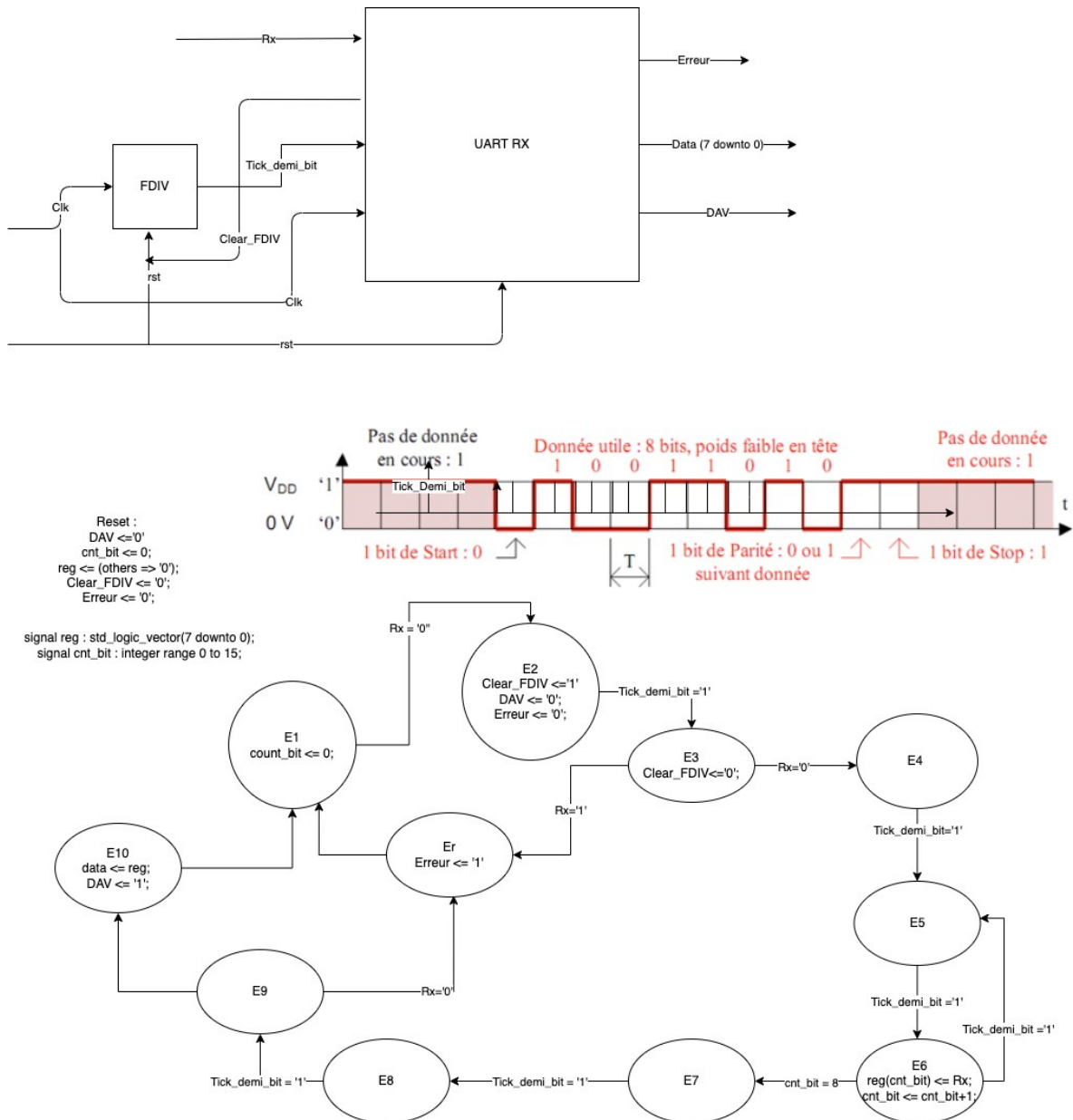

附录：

第 4 部分的汇编代码：instruction_memory.vhd

IEEE 图书馆；

使用 IEEE.std_logic_1164.all；

使用 IEEE.numeric_std.all；

实体 instruction_memory 是

```
port(
    PC: std_logic_vector (31 下至 0) 中；
    指令: out std_logic_vector (31 downto 0)
);
```

终端实体；

指令存储器的架构 RTL 为

RAM64x32 类型是 std_logic_vector 的数组 (0 至 63) (31 至 0) ；

函数 init_mem 返回 RAM64x32 变量 result

: RAM64x32；

兴办

for i in 63 downto 0 loop

result (i):=(others=>'0');

```
end loop;          -- PC          -- INSTRUCTION-- COMMENT result
(0):=x "E3A01010";-- 0x0 _main -- MOV R1,#0x10 -- R1 = 0x10
result (1):=x "E3A02000";-- 0x1      -- MOV R2,#0x00 -- R2 =
result (2):=x "E6110000";-- 0x2 _loop -- LDR R0,0(R1) -- R0 =
DATAMEM[R1] result (3):=x "E0822000";-- 0x3 -- ADD R2,R2,R0 -- R2 = R2 +
R0result (4):=x "E2811001";-- 0x4      -- ADD R1,R1,#1
result (5):=x "E351001A";-- 0x5      --CMP R1,0x1A -- Flag = R1-0x1A,si R1 <= 0x1A
result (6):=x "BAFFFFFFB";-- 0x6      -- BLT 循环 -- PC =PC+1+(-5) si N = 1
result (7):=x "E6012000";-- 0x7      --STR R2,0(R1) -- DATAMEM[R1] = R2
result (8):=x "EAF7FFF7";-- 0x8      -- BAL main      -- PC=PC+1+(-9)
return result;
```

end init_mem;

信号 mem: RAM64x32 := init_mem; begin

指令 <= mem(to_integer(unsigned (PC))); 结束架构;

第 6 部分的汇编代码：

instruction_memory_IRQ.vhd

IEEE 图书馆;

使用 IEEE.std_logic_1164.all;

使用 IEEE.numeric_std.all;

实体 instruction_memory_IRQ 为 port(

 PC: std_logic_vector (31 下至 0) 中;

 指令: out std_logic_vector (31 downto 0)

);

终端实体;

指令_内存_IRQ 的架构 RTL 为

 RAM64x32 类型是 std_logic_vector 的数组 (0 至 63) (31 至 0) ;

函数 init_mem 返回 RAM64x32 变量

 ram_block : RAM64x32;

兴办

```

--          PC -- 指令 -- 注释
ram_block(0) := x "E3A01010";-- _main :    MOV R1,#0x10    ; --R1 <= 0x10
ram_block(1) := x "E3A02000";              MOV R2,#0      ; --R2 <=
Oram_block(2) := x "E6110000";-- _loop :    LDR R0,0(R1)    --R0 <= MEM[R1]
ram_block(3) := x "E0822000";--              ADD R2,R2,R0    --R2 <= R2 + R0
ram_block(4) := x "E2811001";--              ADD R1,R1,#1    ; --R1 <= R1 +
1ram_block(5) := x "E351001A";--              R1,0x1A      ?R1 = 0x1A
ram_block(6) := x "BAFFFFFFB";--          BLT 循环    如果 R1 小于 0x1A 则连接到 _loop ram_block(7 )
:= x "E6012000";--                          STR R2,0(R1)    --MEM[R1] <= R2
ram_block(8) := x "EAFFFFFF7";              --BAL main    ; --connect to _main
-- ISR 0: 中断 0
--保存上下文
ram_block(9) := x "E60F1000" --          STR R1,0(R15)    ; --mem[r15] <= r1
;
ram_block(10) := x "E28FF001" --          ADD R15,R15,1    ; --r15 <= r15 + 1
;
ram_block(11) := x "E60F3000" --          STR R3,0(R15)    ; --mem[r15] <= r3
;
--处理
ram_block(12) := x "E3A03010" --          MOV R3,0x10    ; --R3<=0x10
;
ram_block(13) := x "E6131000" --          LDR R1,0(R3)    ; --r1 <= mem[r3]

```



```

;
ram_block(14) := x "E2811001" --      ADD R1,R1,1      ; --R1 <= R1 + 1
;
ram_block(15) := x "E6031000" --      STR R1,0(R3)      ; --mem[r3] <= r1
;

-- 恢复背景
ram_block(16) := x "E61F3000"; --      R3,0(R15);      --R3      <=      MEM[R15]
ram_block(17) := x "E28FF0FF"; --      ADDR15,R15,-1    ; --R15 <= R15 - 1
ram_block(18) := x "E61F1000";      --LDR R1,0(R15) ; --R1 <= MEM[R15]
ram_block(19) := x "EB000000"; --BX      ; -- 中断指令结束 ram_block(20) := x "00000000";

-- ISR1: 中断 1

--保存上下文 - R15 与堆栈指针相对应
ram_block(21) := x "E60F4000"; --      STR R4,0(R15)      ; --mem[r15] <= r4
ram_block(22) := x "E28FF001"; --      ADD R15,R15,1      ; --r15 <= r15 + 1

```

```

ram_block(23) := x "E60F5000";           --STR R5,0(R15) ; --MEM[R15] <= R5
                                           --处理
ram_block(24) := x "E3A05010"; --      MOV R5,0x10           ; --R5 <= 0x10
ram_block(25) := x "E6154000"; --      LDR R4,0(R5)           ; --r4 <= mem[r5]
ram_block(26) := x "E2844002"; --      ADD R4,R4,2           ; --r4 <= r1 + 2
ram_block(27) := x "E6054000"; --      STR R4,0(R5)           ; --mem[r5] <= r4
                                           -- 恢复环境
ram_block(28) := x "E61F5000";--      ldr r5,0(r15)         ; --r5 <= mem[r15]
ram_block(29) := x "E28FF0FF"; --      add r15,r15,-1        ; --r15 <= r15 - 1
ram_block(30) := x "E61F4000"; --      ldr r4,0(r15)         ; --r4 <= mem[r15]
ram_block(31) := x "EB000000";--      BX           ; -- 中断结束指令
ram_block(32) := x "00000001";
ram_block(33) := x "00000002";
ram_block(34) := x "00000003";
ram_block(35) := x "00000004";
ram_block(36) := x "00000005";
ram_block(37) := x "00000006";
ram_block(38) := x "00000007";
ram_block(39) := x "00000008";
ram_block(40) := x "00000009";
ram_block(41) := x "0000000A";

ram_block(42 至 63) := (others=> x "00000000");

return ram_block;

end init_mem;

signal mem: RAM64x32 := init_mem;

兴办


      指令 <= mem(to_integer (unsigned (PC)));

终端结构;

```

处理指令的二进制编码：

■ Instructions de traitement (1)

 


- *Cond*: l'instruction est exécutée si le registre d'état CPSR vérifie la condition spécifiée

| Asm | Cond |
|-------|------|
| EQ | 0000 |
| NE | 0001 |
| CS/HS | 0010 |
| CC/LO | 0011 |
| MI | 0100 |
| PL | 0101 |

| Asm | Cond |
|-----|------|
| VS | 0110 |
| VC | 0111 |
| HI | 1000 |
| LS | 1001 |
| GE | 1010 |
| LT | 1011 |

| Asm | Cond |
|-----|------|
| GT | 1100 |
| LE | 1101 |
| AL | 1110 |
| NV | 1111 |

■ Instructions de traitement (2)

 


- *S = 1* : affecte CPSR
- *Opcode* : code de l'opération à effectuer

| Asm | Opcode |
|-----|--------|
| AND | 0000 |
| EOR | 0001 |
| SUB | 0010 |
| RSB | 0011 |
| ADD | 0100 |
| ADC | 0101 |

| Asm | Opcode |
|-----|--------|
| SBC | 0110 |
| RSC | 0111 |
| TST | 1000 |
| TEQ | 1001 |
| CMP | 1010 |
| CMN | 1011 |


| Asm | Opcode |
|-----|--------|
| ORR | 1100 |
| MOV | 1101 |
| BIC | 1110 |
| MVN | 1111 |

■ Instructions de traitement (3)

 

- $Rd \rightarrow$ numéro du registre de destinations
 - 4 bits pour sélection parmi les 16 registres possibles
- $Rn \rightarrow$ numéro du registre qui sert de premier opérande
 - 4 bits pour sélection parmi les 16 registres possibles
- $operand2 \rightarrow$ relié à l'entrée B
 - possibilité de rotation/décalage


■ Instructions de traitement (4)

 

- Si le bit # est à 1, $operand2$ est une valeur littérale sur 32 bits.
 - Une instruction est codée sur 32 bits, il n'est donc pas possible de coder n'importe quelle valeur littérale 32 bits.
 - Cette valeur est construite par rotation vers la droite d'une valeur sur 8 bits.


- Instructions de transfert
 - Lecture/écriture
 - Données accédées
 - Mots, demi-mots, octets
 - Signées/non signées
 - Mode d'accès (pré/post indexé, +/- offset, write back)
 - Transfert simple/multiple
 - Registre source/destination, liste de registres
 - Registre de base
 - Offset
 - Condition
 - Exécution conditionnelle d'un transfert

 -
- Instructions de transfert de mots ou d'octets non-signés (LDR, STR, LDRB, STRB)




- *P* : pre/post index
 - 1 pré-indexé, 0 post-indexé
- *U* : up/down
 - 1 + offset, 0 -offset
- *B* : byte/word
 - M1 accès 8 bits, 0 accès 32 bits
- *W* : write-back
 - Si P=1, W=1 adressage pré-indexé automatique
- *L* : load/store
 - 1 load, 0 store

 - Instructions de transfert de mots ou d'octets non-signés (LDR, STR, LDRB, STRB)



 - $Rd \rightarrow$ registre source (si $L=0$, store) ou destination (si $L=1$, load)
- $Rn \rightarrow$ registre de base
- Instructions de transfert de mots ou d'octets non-signés (LDR, STR, LDRB, STRB)



- Offset: soit un littéral non signé sur 12 bits, soit un registre d'index (Rm) éventuellement décalé sur un nombre constant de bits ($\#shift$)

Instructions de branchement relatif

- Branch (B)
- Branch and Link (BL)



- Offset : déplacement signé sur 24 bits
- L : Link (0 branch, 1 branch and link)
- Effets:
 - B: $PC \leftarrow PC + \text{offset}$
 - BL: $r14 \leftarrow PC - 4$; $PC = PC + \text{offset}$
 - r14 : Link Register (contient l'adresse de retour)


Instructions de branchement relatif

- Exemple traduction d'une boucle *for*
- Utilisation de labels en langage d'assemblage: le déplacement est calculé automatiquement par l'assembleur

```

MOV      r4, #0           @ tmp=0
MOV      r5, #0           @ i=0
loop:    ADD      r4, r4, r5   @ tmp+=i
          ADD      r5, r5, #1   @ i++
          CMP      r5, #5
          BLT      loop        @ i<5 : réitérer
          ...

```

 

Représentation binaire: BAFFFFFFB