

Micro-architecture d'un processeur mono-cycle

ARM7TDMI simplifié


yann.douze@sorbonne-universite.fr

Introduction

- Objectif du cours : Décrire l'architecture d'un processeur Monocycle
- On prend pour exemple le jeu d'instruction du processeur ARM7TDMI
- 1^{ère} partie : présentation de l'architecture du processeur ARM7TDMI
- 2^{ème} partie : comment concevoir un processeur étape par étape

1^{ère} partie : Architecture ARM7TDMI

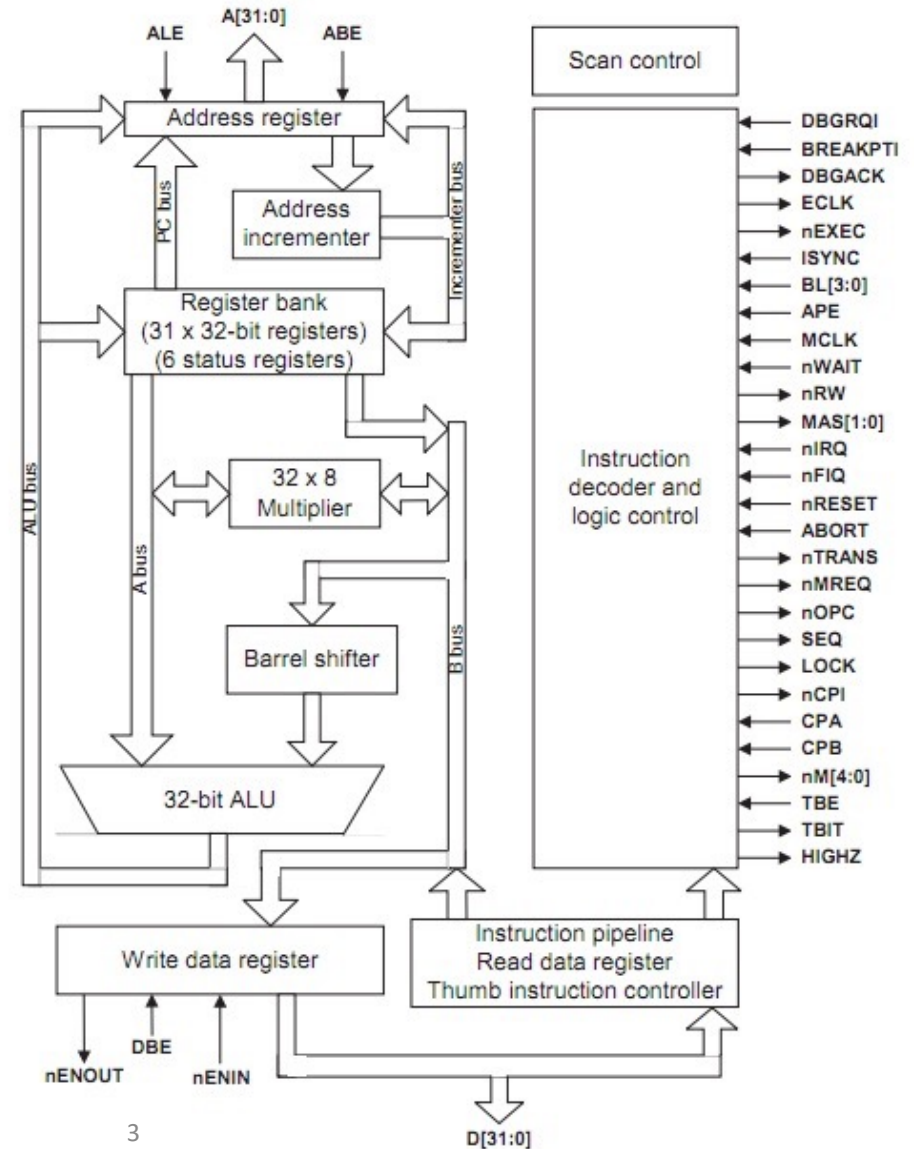- Processeur 32-bit
- UAL 32-bit
- File de registres
- Registre à décalage
- Multiplieur 32x8




Caractéristiques générales

- Architecture load-store
 - Les instructions ne traitent que des données en registre et placent les résultats en registre. Les seules opérations accédant à la mémoire sont celles qui copient une valeur mémoire vers un registre (load) et celles qui copient une valeur registre vers la mémoire (store).
- Format de codage fixe des instructions
 - Toutes les instructions sont codées sur 32 bits.
- Format 3 adresses des instructions de traitement
 - Deux registres opérandes et un registre résultat, qui peuvent être spécifiés indépendamment.
- Exécution conditionnelle
 - Chaque instruction peut s'exécuter conditionnellement
- UAL + shift
 - Possibilité d'effectuer une opération Arithmétique ou Logique et un décalage en une instruction (1 cycle), la ou elles sont réalisées par des instructions séparées sur la plupart des autres processeurs


Unité de traitement

 - Unités fonctionnelles de l'UT:
 - File de registres
 - 16 registres pour permettre une manipulation souple des données et stockage des résultats de l'UAL
 - Unité Arithmétique et Logique (UAL)
 - 2 opérandes : entrée A donnée provenant d'un registre, entrée B donnée reliée au décaleur
 - Résultat de l'UAL: renvoyé dans un registre
 - Registre à décalage




Unité de commande

- Contrôle des accès mémoire
 - Pour l'accès aux instructions/données
 - Positionne les signaux nécessaires pour un accès aux instructions/données en mémoire
- Décodage des instructions
 - Interprétation des instructions
 - Processus de transformation d'une instruction en signaux de commande
- Contrôle de l'unité de traitement
 - Pour l'exécution d'une instruction
 - Positionne les signaux nécessaires pour l'exécution d'une instruction

 


Organisation de l'unité de traitement

- Signaux de commande de l'unité de traitement:
 - File de registres
 - **Rd, Rn, Rm select** : sélection du registre cible dans la file des 16 registres
 - **write enable**: activation de la file de registres
 - UAL
 - **Indicateurs**: indiquent l'état de l'UAL après une opération (ex: retenue C)
 - **logic/arith+function**: mode logique ou arithmétique, dans chaque mode choix de la fonction
 - **InvA, invB**: inversion des opérandes A et B (not)
 - **Cin**: injection du bit retenue C
 - Décaleur
 - **shift/rot**: opération de décalage ou rotation
 - **logic/arith**: opération logique ou arithmétique
 - **Amount**: nombre de bits de décalage/rotation

 

Banque de registre ARM7TDMI

 

- 16 registres utilisateurs $r0$, ..., $r15$
- Notation pour l'appel aux instructions:
 - INST Rd , Rn , Rm

Instruction MOV

- Instructions de mouvements de données entre registres
 - MOV (Move), MVN (Move not)
 - MOV Rd, #*literal*
 - MOV Rd, Rn
 - MOV Rd, Rm, *shift*
 - *Mouvements de données entre registres, ou d'une constante vers registre, uniquement.*
 - #*literal*: valeur immédiate (constante)
 - *shift*: le deuxième opérande peut être sujet à un décalage
- Exemples
 - MOV r3, #2 @ r3 ← 2
 - MOV r3, r4 @ r3 ← r4
 - MOV r3, r4, LSL #2 @ r3 ← r4<<2

Instruction ADD

- Instruction d'addition

- ADD Rd, Rn, *#literal*
- ADD Rd, Rn, Rm
- ADD Rd, Rn, Rm, *shift*

- Exemples

- ADD r3, r2, #1 @ r3 ← r2 + 1


- Opérande 2 (Rm) = constante

- ADD r3, r2, r5 @ r3 ← r2 + r5

- ADD r3, r2, r5, LSL #2 @ r3 ← r2 + (r5<<2)

- opérande 2 (Rm) = opérande décalé.
- Multiplie par 4 la valeur de r5, ajoute la valeur de r2 et stocke le résultat dans r3

UAL et registre d'état

 


- Unité Arithmétique et Logique (UAL) : effectue des opérations arithmétiques et logiques
 - (ADD, SUB, AND, OR, ...)
- Le registre d'état (Status Register) fournit des indications sur les résultats d'opération:
 - C: Carry
 - bit indicateur de dépassement pour une opération arithmétique (ou de décalage)
 - Z: Zero
 - bit indicateur de résultat nul de l'UAL
 - N: Négatif
 - bit indicateur de résultat négatif de l'UAL
 - V: Débordement (oVerflow)
 - bit indicateur de dépassement de capacité du résultat de l'UAL (modification du bit de signe)

Registre d'état (Status Register)

 - Exemple **sur 4 bits** : $1\ 0\ 1\ 0 + 1\ 0\ 0\ 1 = (1)\ 0\ 0\ 1\ 1$
 - Résultat de l'UAL: $0\ 0\ 1\ 1$
 - $C = 1$
 - $Z = 0$, le résultat est différent de $0\ 0\ 0\ 0$
 - $N = 0$, $0\ 0\ 1\ 1$ est un nombre positif car le bit de signe (4^{ème} bit) = 0
 - $V = 1$, car $1\ 0\ 1\ 0$ et $1\ 0\ 0\ 1$ sont des nombre négatifs et le résultat est positif
- les bits C, V, N sont examinés ou ignorés en fonction de l'interprétation des nombres
 - Si les nombres sont en représentation non-signée, C est utile, V et N inutiles
 - Si les nombre sont en représentation signée, C est inutile, V et N sont utiles
 - Ces indicateurs sont positionnés par l'UAL, le programmeur les utilise ou non en fonction de ses besoins (par exemple pour effectuer une addition sur 8 bits à partir de l'addition 4 bits dans le cas de l'exemple)

Le registre d'état : CPSR

- CPSR: Current Program Status Register
- Contient les indicateurs Z (zero), N (negative), C (carry), V (overflow)
- Donne des informations sur le résultat d'une opération arithmétique ou d'une comparaison
- Permet à une instruction de s'exécuter ou non en fonction de ce résultat (exécution conditionnelle)
- Permet de conserver la retenue pour effectuer des opérations sur plus de 32-bit



Instructions conditionnelles

- Sur ARM, toutes les instructions peuvent s'exécuter de façon conditionnelle: une instruction sera exécutée ou non en fonction de l'état des bits N, Z, C, V
 - En assembleur ARM, il suffit d'ajouter au mot-clé de l'instruction un suffixe qui représente sa condition d'exécution

Extension Mnémonique	Interprétation	Etat indicateur
EQ	Equal/equals zero	Z = 1
NE	Not Equal	Z = 0
LT	Lesser Than	N = 1
GE	Greater than or equal	N = 0
VS	Overflow	V = 1
VC	Not overflow	V = 0

Instructions conditionnelles

- Exemple d'exécution conditionnelle en fonction du résultat d'une comparaison

```
CMP r4, r5           @ comparer r4 et r5
SUBGT r4, r4, r5      @ si >, alors r4 ← r4 - r5
SUBLE r5, r5, r4      @ si ≤, alors r5 ← r5 - r4
```

- Exemple d'exécution conditionnelle en fonction du résultat d'un calcul

```
SUBS r4, r4, #10      @ r4 ← r4 - 10
MOVPL r5, #1          @ si r4>0, r5 ← +1
MOVMI r5, #-1         @ si r4<0, r5 ← -1
MOVEQ r5, #0          @ si r4=0, r5 ← 0
```

- Exemple de branchement conditionnel

```
ADDS r6, r4, r5       @ r6 ← r4 + r5
BLVS ErrDebordement   @ Branch and Link (BL) si VS
                      @ si débordement (VS),
                      @ appel du sous-programme
                      @ ErrDebordement
```

2ème partie :

Comment concevoir un processeur étape par étape

1. Analyser le jeu d'instructions
2. Sélectionner un ensemble de composants pour réaliser le chemin des données et établir une méthodologie d'horloge
3. Assembler les composants afin de réaliser chemin de données
4. Etablir la logique de contrôle


Étape 1 : Instructions ARM7TDMI

- Traitement de données :
 - ADD Rd, Rn, RM \rightarrow Rd = Rn + Rm (Addition entre registre)
 - ADD Rd, Rn, #Imm \rightarrow Rd = Rn + Imm (Addition registre avec valeur littérale)
 - MOV Rd, #Imm \rightarrow Rd = Imm (Move valeur immédiate)
 - CMP Rn, #Imm \rightarrow Flag CPSR = Rn – Imm (Compare)
- Accès mémoire :
 - LDR Rd, [Rn, #Offset] \rightarrow Rd = Mem[Rn + Offset] (Load, lecture)
 - STR Rd, [Rn, #Offset] \rightarrow Mem[Rn + Offset] := Rd (Store, écriture)
- Branchements :
 - B{AL} label \rightarrow PC = PC + Offset (Branch always)
 - BLT label \rightarrow Si Flag N =1 \Rightarrow PC = PC + Offset (Branch if Lesser Than)

Codage binaire d'une instruction

- Une instruction de traitement est composée des champs
 - Registre résultat
 - Rd: R0...R15
 - Premier opérande (toujours un registre)
 - Rn: R0...R15
 - Deuxième opérande
 - Rm: R0...R15
 - Rm: R0...r15 avec décalage (log/arith/rot, quantité)
 - Une valeur immédiate (constante)
 - Opération à réaliser par l'UAL
 - Opcode
 - Affecte le registre d'état CPSR
 - Suffixe S
 - Condition
 - Exécution conditionnelle (EQ, LE, etc.)

 Instructions Traitement de données ARM7TDMI




- *Cond*: l'instruction est exécutée si le registre d'état CPSR vérifie la condition spécifiée

Asm	Cond
EQ	0000
NE	0001
CS/HS	0010
CC/LO	0011
MI	0100
PL	0101

Asm	Cond
VS	0110
VC	0111
HI	1000
LS	1001
GE	1010
LT	1011

Asm	Cond
GT	1100
LE	1101
AL	1110
NV	1111

 Instructions Traitement de données ARM7TDMI




- $S = 1$: met à jour le CPSR
- *Opcode* : code de l'opération à effectuer

Asm	Opcode
AND	0000
EOR	0001
SUB	0010
RSB	0011
ADD	0100
ADC	0101

Asm	Opcode
SBC	0110
RSC	0111
TST	1000
TEQ	1001
CMP	1010
CMN	1011


Asm	Opcode
ORR	1100
MOV	1101
BIC	1110
MVN	1111

 Instructions Traitement de données ARM7TDMI




- Rd → numéro du registre de destinations
 - 4 bits pour sélection parmi les 16 registres possibles
- Rn → numéro du registre qui sert de premier opérande
 - 4 bits pour sélection parmi les 16 registres possibles
- $operand2$ → relié à l'entrée B
 - possibilité de rotation/décalage
- Exemple : $ADD\ Rd,\ Rn,\ operand2 \rightarrow Rd = Rn + operand2$

 Instructions Traitement de données ARM7TDMI



 
- Si le bit # est à 1, *operand2* est une valeur littérale
 - Exemple : ADD R0, R1, #10 $\rightarrow R0 = R1 + 10$
- Si le bit # est à 0, *operand2* est un registre (*Rm*) sur lequel on applique (ou non) une rotation/décalage
 - Exemple : ADD R0, R2, R3 $\rightarrow R0 = R2 + R3$



Exemple MOV d'une valeur littérale dans un registre

MOV R1,#0x20 ; R1 = 0x20


Code binaire :

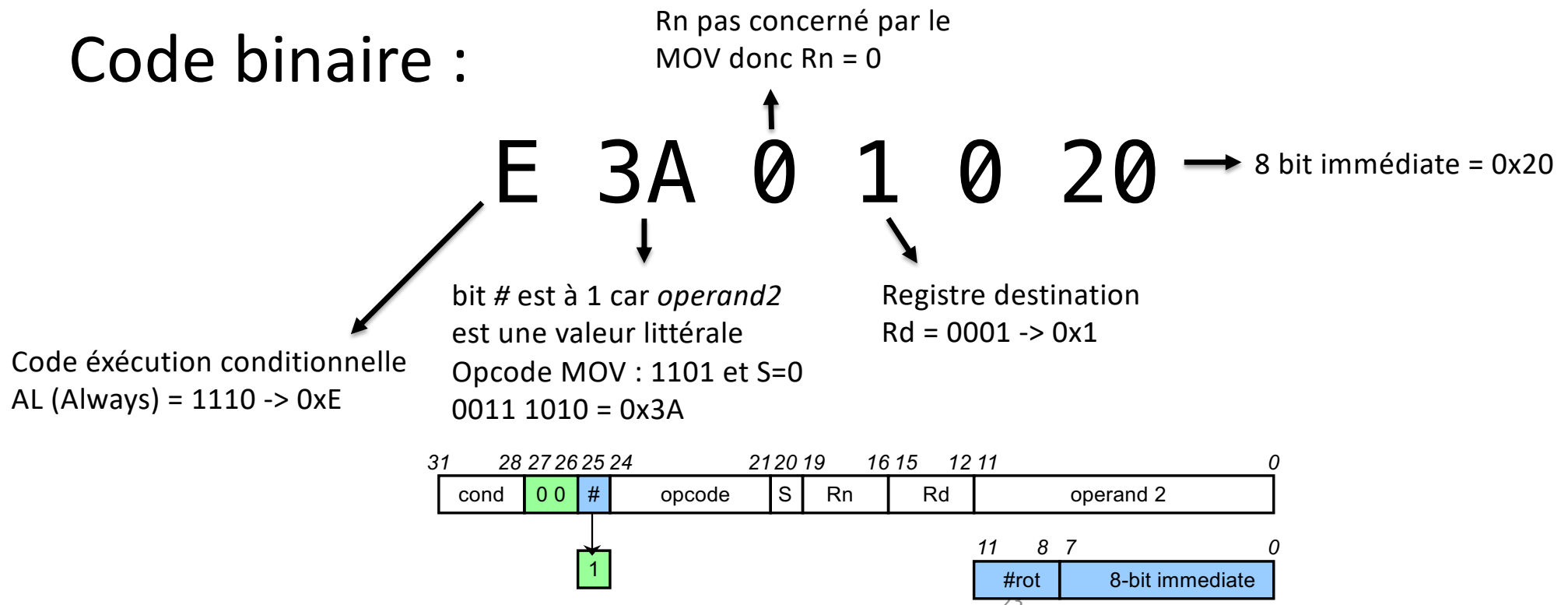

Exemple ADD entre 2 registres

ADD R2,R1,R5 ; R2 = R1 + R5


Code binaire :

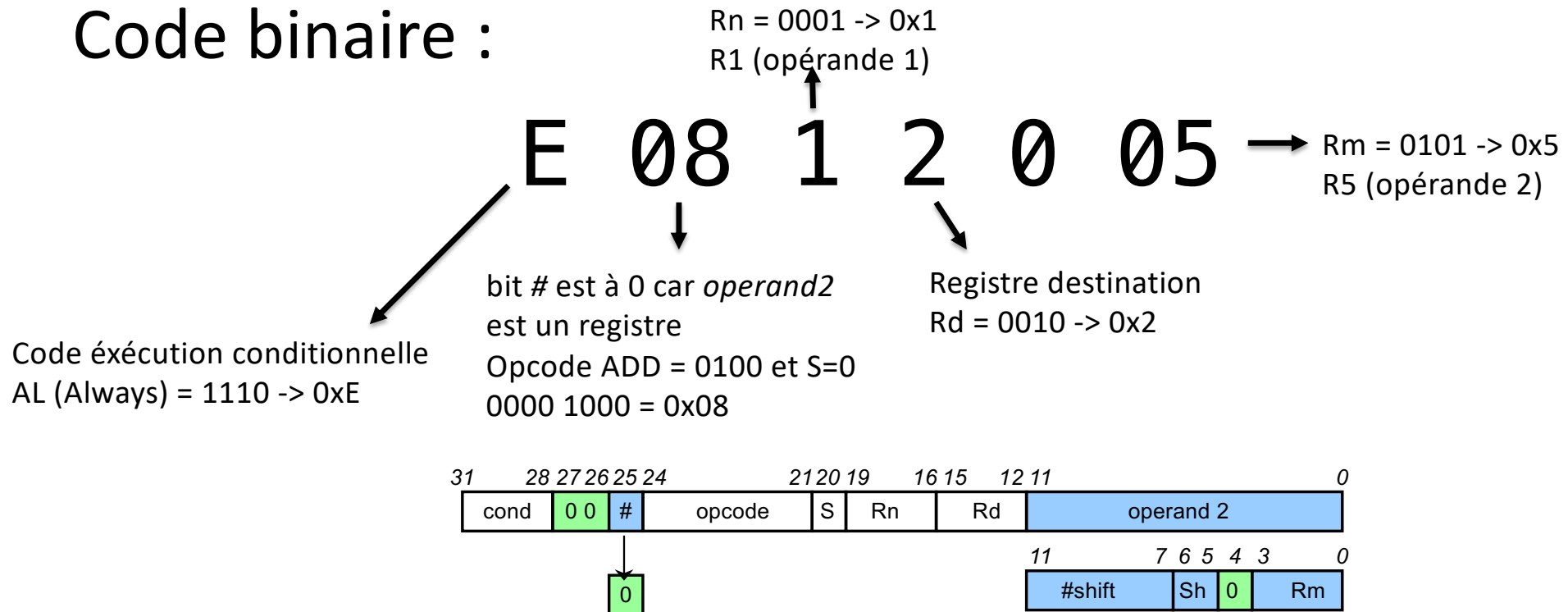

Exemple ADD entre 1 registre et une valeur littérale

ADD R3,R8,#0X32 ; R3 = R8 + 0x32


Code binaire :

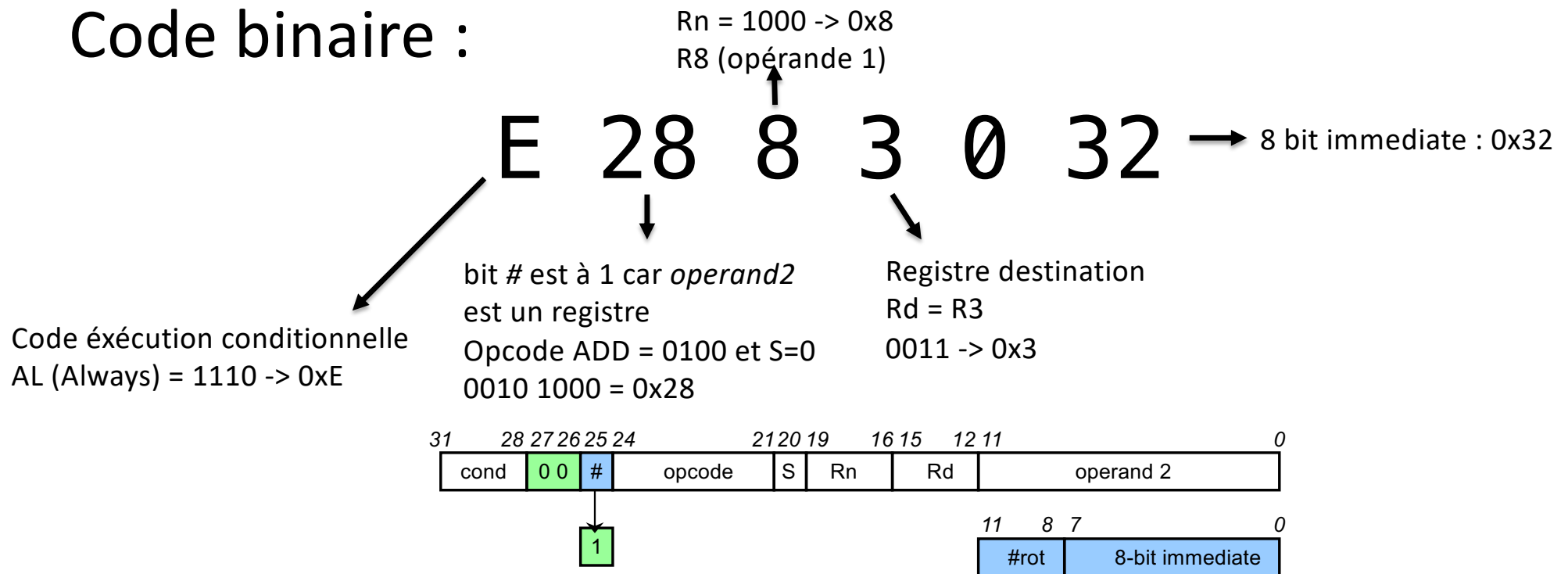

Instructions de transfert de données (Load et Store)


LDR Rd, [Rn, #Offset] \rightarrow Rd = Mem[Rn + Offset] (Load, lecture)
STR Rd, [Rn, #Offset] \rightarrow Mem[Rn + Offset] := Rd (Store, écriture)

 - **P** : pre/post index
 - 1 pré-indexé, 0 post-indexé
- **U** : up/down
 - 1 + offset, 0 -offset
- **B** : byte/word
 - M1 accès 8 bits, 0 accès 32 bits
- **W** : write-back
 - Si P=1, W=1 adressage pré-indexé automatique
- **L** : load/store
 - 1 load, 0 store



Instructions de transfert de données (Load et Store)

 - Instructions de transfert de mots ou d'octets non-signés (LDR, STR, LDRB, STRB)





- $Rd \rightarrow$ registre source (si $L=0$, store) ou destination (si $L=1$, load)
- $Rn \rightarrow$ registre de base

Exemple de lecture : LDR

LDR R1, [R2] ; R1 = DATAMEM(R2)



Code binaire :

 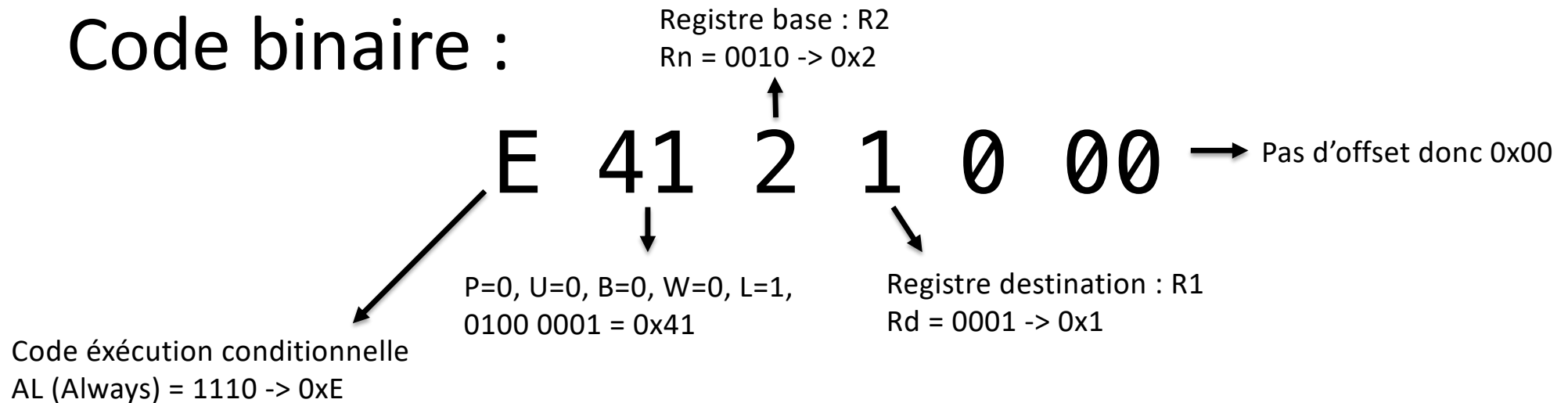

Exemple de lecture : LDR avec offset

LDR R3, [R5, #0x10] ; R3 = DATAMEM(R5+0x10)



Code binaire :

 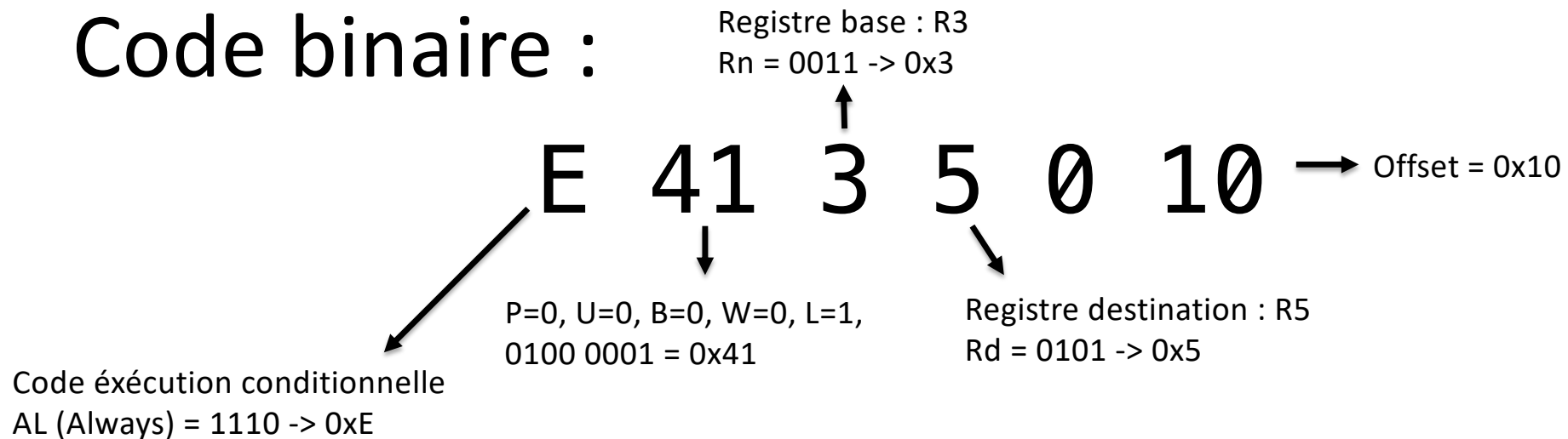

Exemple d'écriture: STR

STR R2, [R1] ; DATAMEM(R1) = R2



Code binaire :

 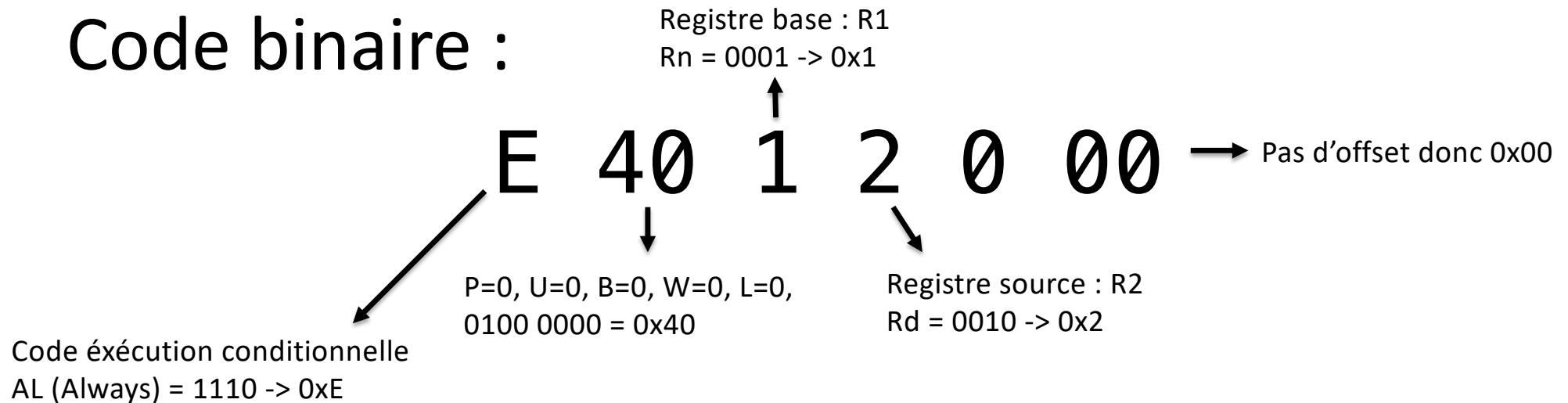

Exemple d'écriture: STR avec offset

STR R7, [R4, #0x23] ; DATAMEM(R4+0x23)= R7

Code binaire :

 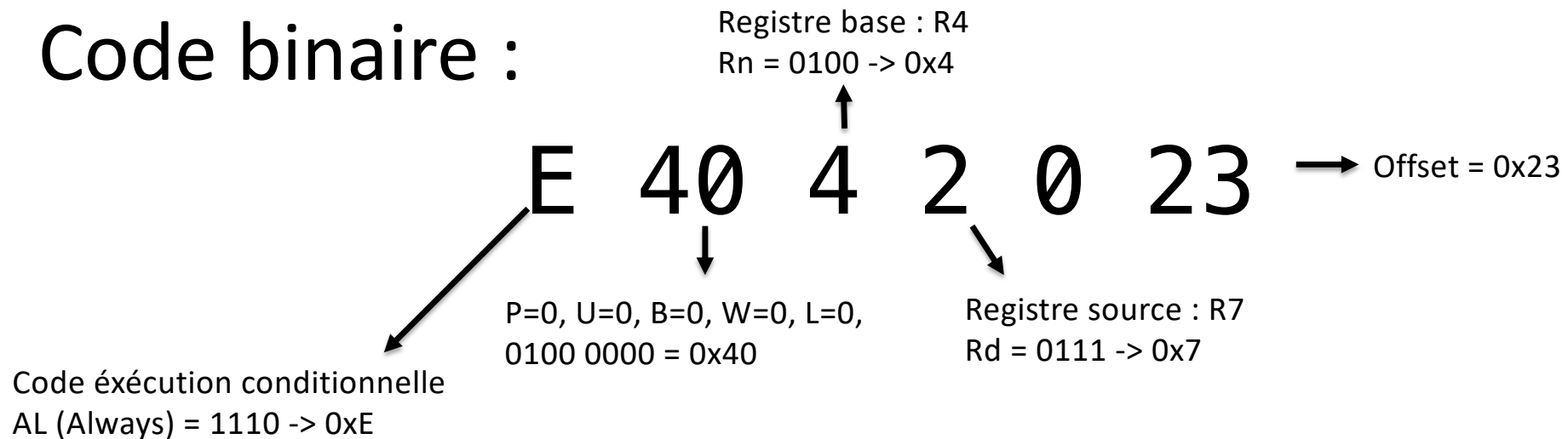

Instructions de branchement

- Branch (B)



- Offset : déplacement signé sur 24 bits
- Cond : exécution conditionnelle
- BLT → Branch if lesser than
- Branchement si le flag N du CPSR = 1


Asm	Cond
VS	0110
VC	0111
HI	1000
LS	1001
GE	1010
LT	1011

Exemple branchement inconditionnel

BAL : Branch Always

BAL -9 ; PC=PC+1+offset

Code binaire :

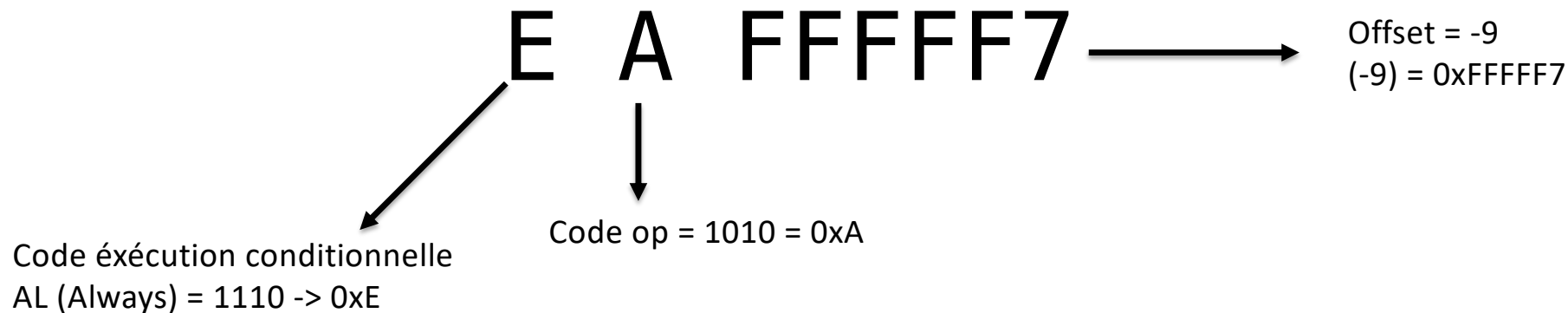


Exemple branchement conditionnel

BLT : Branch if Lesser Than

BLT -5 ; PC=PC+1+offset que si N=1

Code binaire :

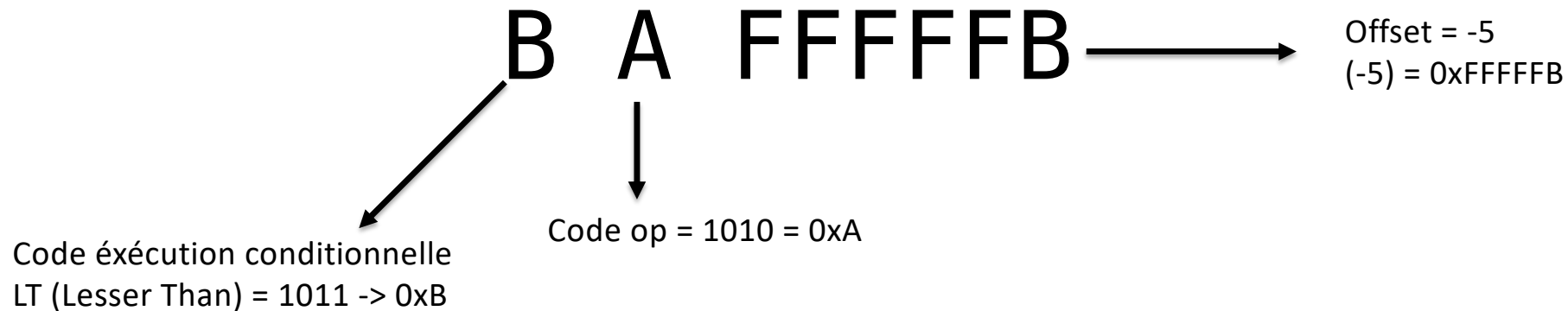

Récupération des instructions (Fetch)

- Registre PC : Program Counter
- Renseigne sur l'adresse de la prochaine instruction à exécuter.

op | rn | rd | rm = MEM[PC]


op | rn | rd | Imm8 = MEM[PC]

inst	Register Transfers	
ADD	R[rd] ← R[rn] + R[rm];	PC ← PC + 1
SUB	R[rd] ← R[rn] - R[rm];	PC ← PC + 1
LOAD	R[rd] ← MEM[R[rn] + sign_ext(Imm8)];	PC ← PC + 1
STORE	MEM[R[rn] + sign_ext(Imm8)] ← R[rd];	PC ← PC + 1


Etape 2 : Elements du chemin de données (datapath)

Logique Combinatoire


- Extender

 

- MUX

 


- ALU

 

Carry
Zero
Sign
Overflow


Élément de mémorisation : Register

 - Similaire à une bascule D Flip-Flop
 - N-bit en entrée et sortie
 - Entrée Write Enable
- Write Enable:
 - (0): La donnée en sortie n'est pas modifiée
 - (1): Data Out recopie Data In




Elément de memorisation : Banc de registre

- Le banc de registre contient 16 registres:
 - Deux bus 32 bit en sorties : busA et busB
 - Un bus 32 bit en entrée : busW
- Les registres sont sélectionnées :
 - RA (nombre) sélectionne le registre à mettre sur le busA (donnée).
 - RB (nombre) sélectionne le registre à mettre sur le busB (donnée).
 - RW (nombre) sélectionne dans quel registre écrire à partir du busW lorsque Write Enable = 1
- Fonctionnement :
 - L'entrée CLK est évalué UNIQUEMENT pendant l'opération d'écriture
 - Pendant l'opération de lecture, se comporte comme un bloc logique asynchrone :
 - RA ou RB valide => busA ou busB valide après un temps d'accès. (Tp : temps de propagation)

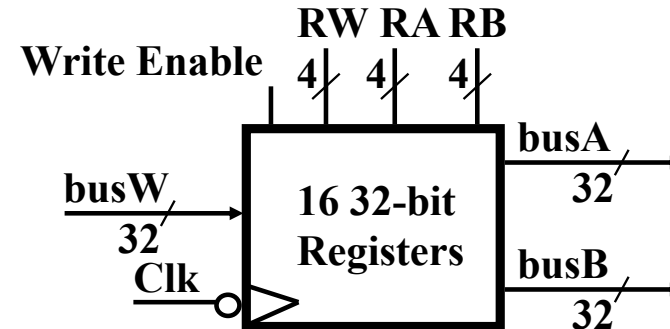


Elément de memorisation : Mémoire idéale

 

- Mémoire (idéalisé)
 - Un bus en entrée : Data In
 - Un bus en sortie : Data Out
 - L'adresse sélectionne la case mémoire en lecture ou écriture
 - Write Enable = 1: l'adresse sélectionne le mot mémoire à écrire via le bus Data In
- Fonctionnement :
 - L'entrée CLK est évalué UNIQUEMENT pendant l'opération d'écriture
 - Pendant l'opération de lecture, se comporte comme un bloc logique asynchrone :
 - Address valide => Data Out valide après un temps d'accès (Tp)

Timing d'une Bascule D

 


- T_{su} : Setup Time
 - Temps prépositionnement
- T_h : Hold Time
 - Temps maintien
- T_{co} : Clock to Output Time
- T_{pd} : Temps propagation

RTL : Register Transfer Level

Tous les éléments de stockage sont cadencés par le même front d'horloge

 Cycle Time = CLK-to-Q (Tco) + Longest Delay Path (Tpd) + Setup (Tsu)



T_{clk} : période de l'horloge

t_{su} : time setup

t_h : time hold

t_{co} : clock to output

t_{pd} : propagation delay

$T_{clk} > t_{co} + t_{pd} + t_{su}$

$F_{max} = 1 / (t_{co} + t_{su} + t_{pd})$


Etape 3 : Assembler les composants afin de réaliser le chemin de données (datapath)

- Récupération des instructions (Fetch)
- Exécuter les instructions -> Assemblage du chemin de données

3a: Unité de récupération des instructions (Fetch)

- Objectif

 - Récupérer l'instruction: $\text{mem}[\text{PC}]$
- Mettre à jour le compteur de programme:
 - Code séquentiel : $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$
 - Branchement : $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1 + \text{offset}$




3b: Addition et soustraction entre registre

• $R[rd] \leftarrow R[rn] + R[rm]$


 
Exemple: **add** rd, rn, rm

– Ra, Rb, et Rw proviennent des champs rn, rm, et rd.

– ALUctr et RegWr: proviennent de la logique de controle après le décodage de l'instruction.




Timing de registre à registre

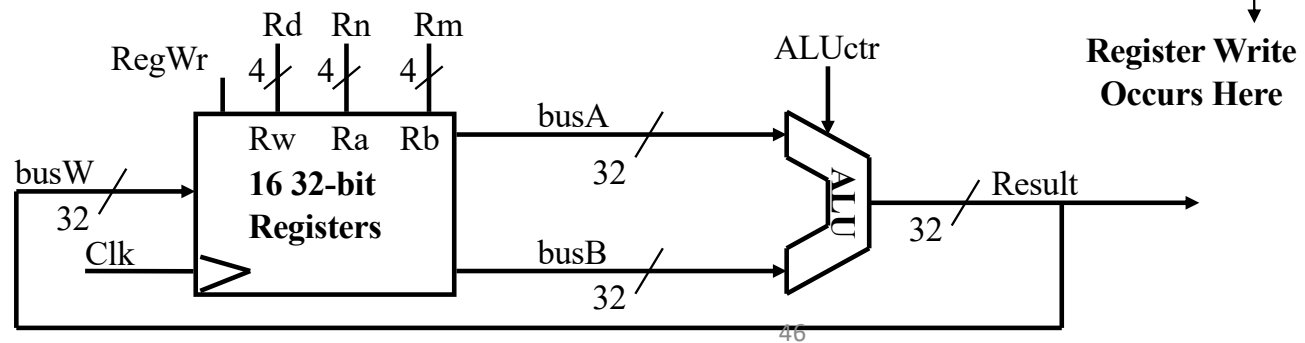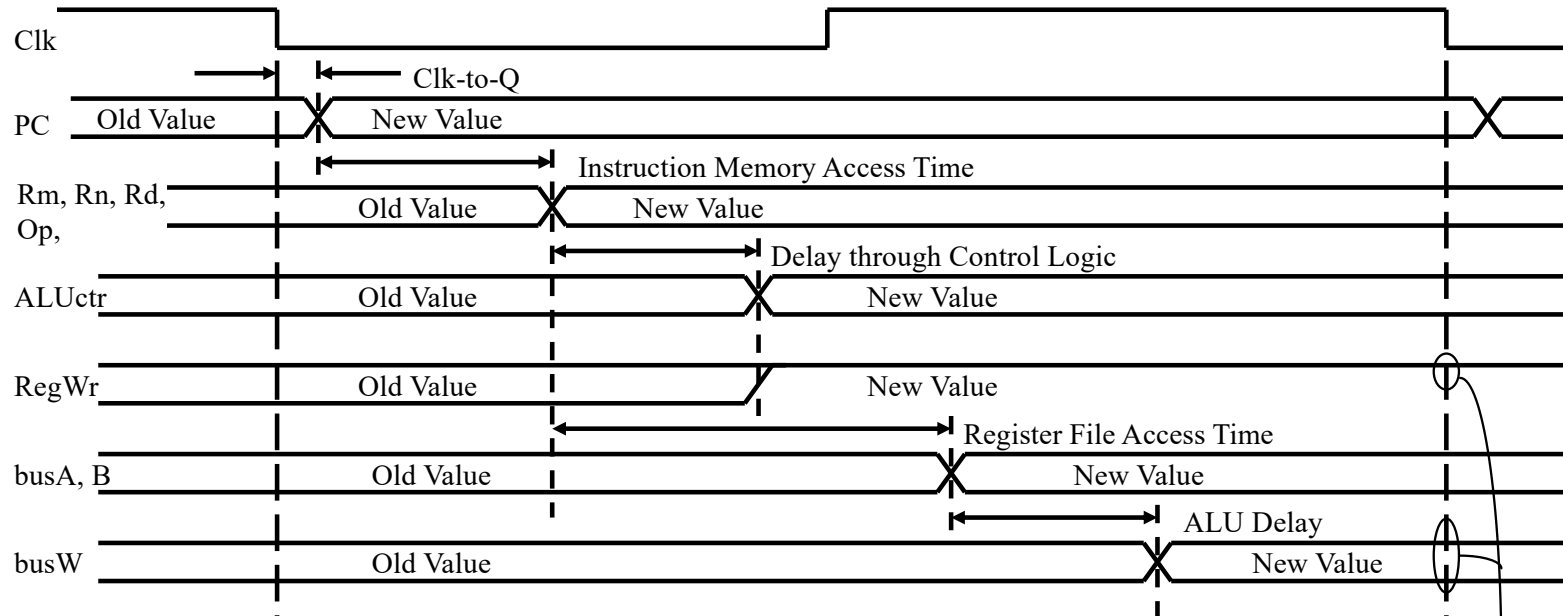


3c: Opérations logique avec une valeur immédiate

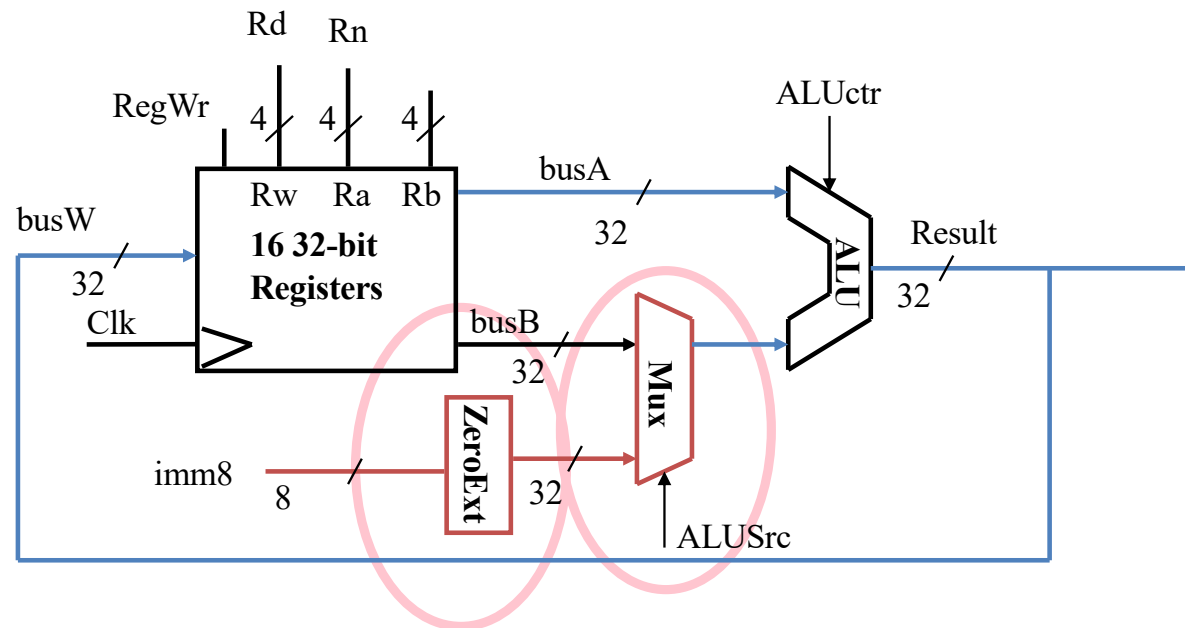- $R[\text{rd}] \leftarrow R[\text{rn}] + \text{ZeroExt}[\text{imm8}]$,
- Exemple : `ADD R1, R2, #10` --> $R1 = R2 + 10$




3d: Instructions Load

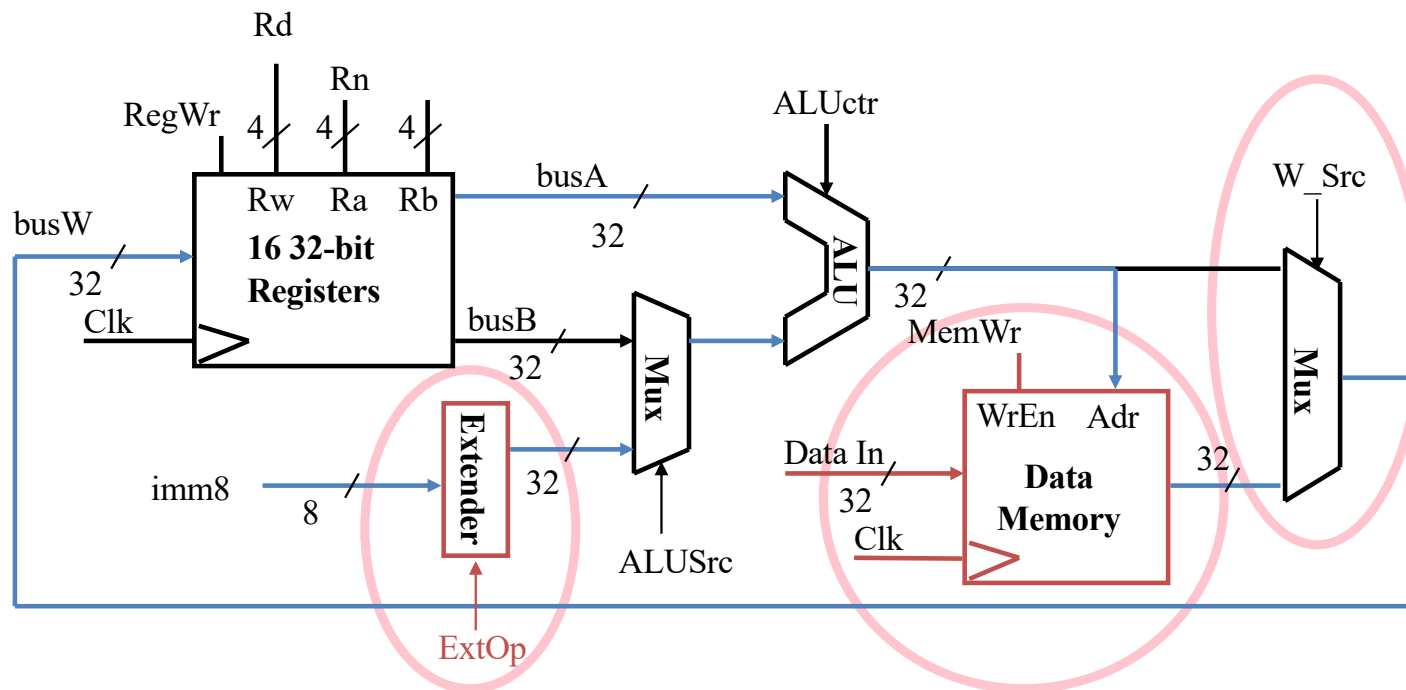- $R[\underline{rd}] \leftarrow \text{Mem}[R[rn] + \text{SignExt}[\text{imm8}]]$
- Exemple : $\text{LDR } R0, [R2, \#10] \rightarrow R0 = \text{MEMREAD}(R2+10)$




3e: Instructions Store

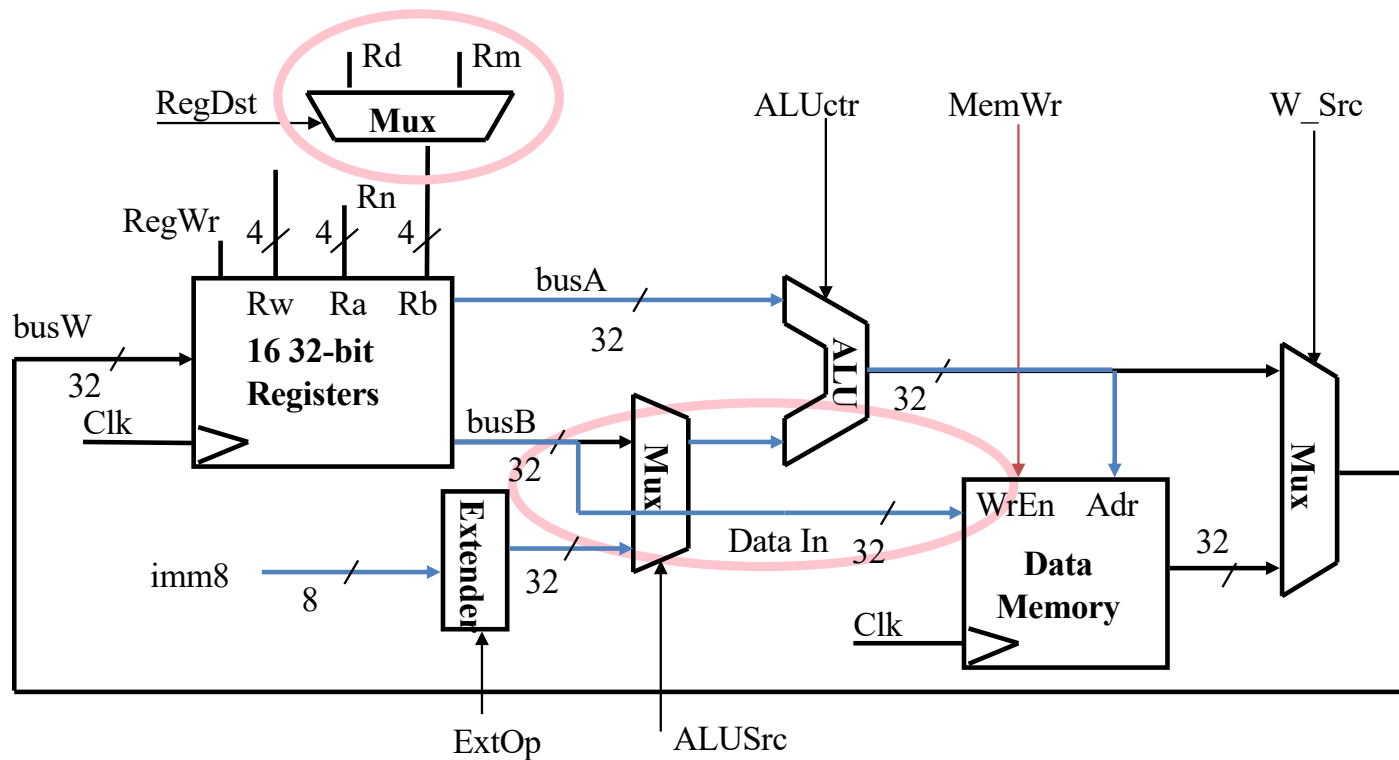- $\text{Mem}[R[\text{rn}] + \text{SignExt}[\text{imm8}]] \leftarrow R[\text{rd}]$
- Exemple : $\text{STR } R2, [R1, \#10] \rightarrow \text{MEM}(R1+10) = R2$



Chemin de donnée pour l'opération de branchement

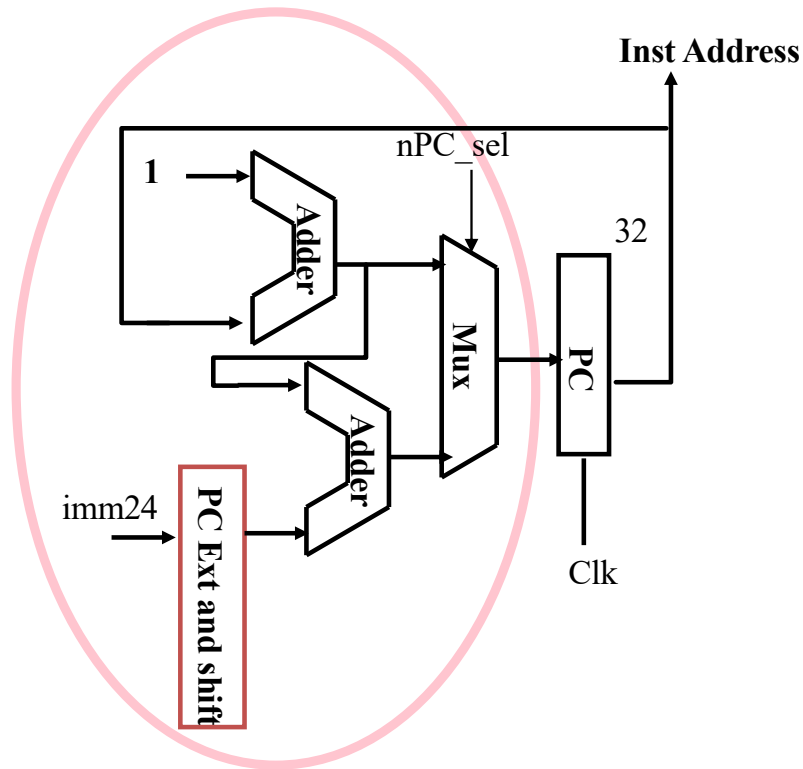- **CMP Rn, #Imm** : Flag N du CPSR = $R_n - \#Imm$
- **BLT label** : Branch Lesser Than, Branchement que si le flag N du CPSR = 1




Si nPC_sel = 0

PC = PC + 1

Si nPC_sel = 1


PC = PC + 1 + immédiate

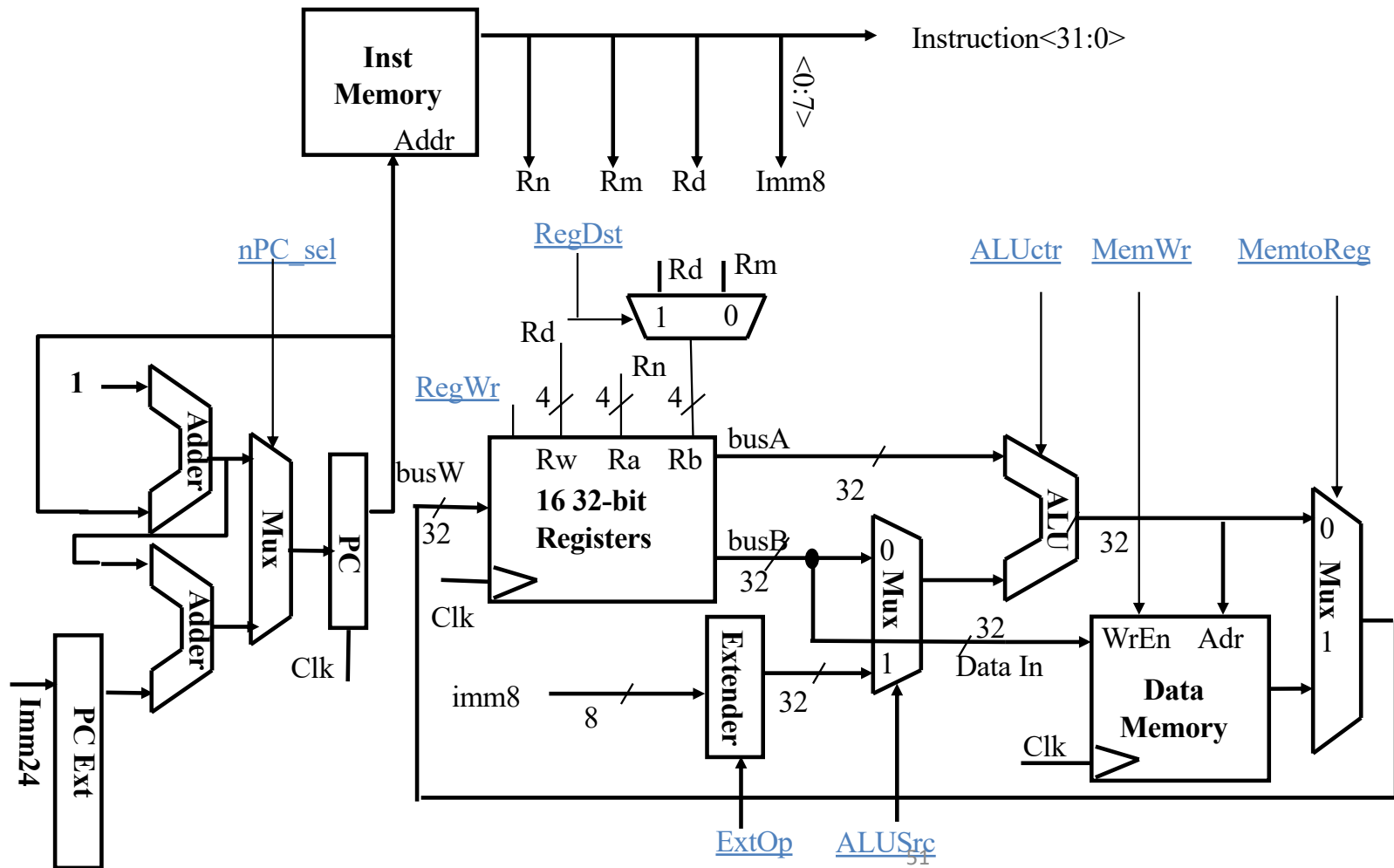Tout mettre ensemble: un chemin de données à 1 cycle machine




4/ Etablir la logique de contrôle

Etape 4: Signaux de controle

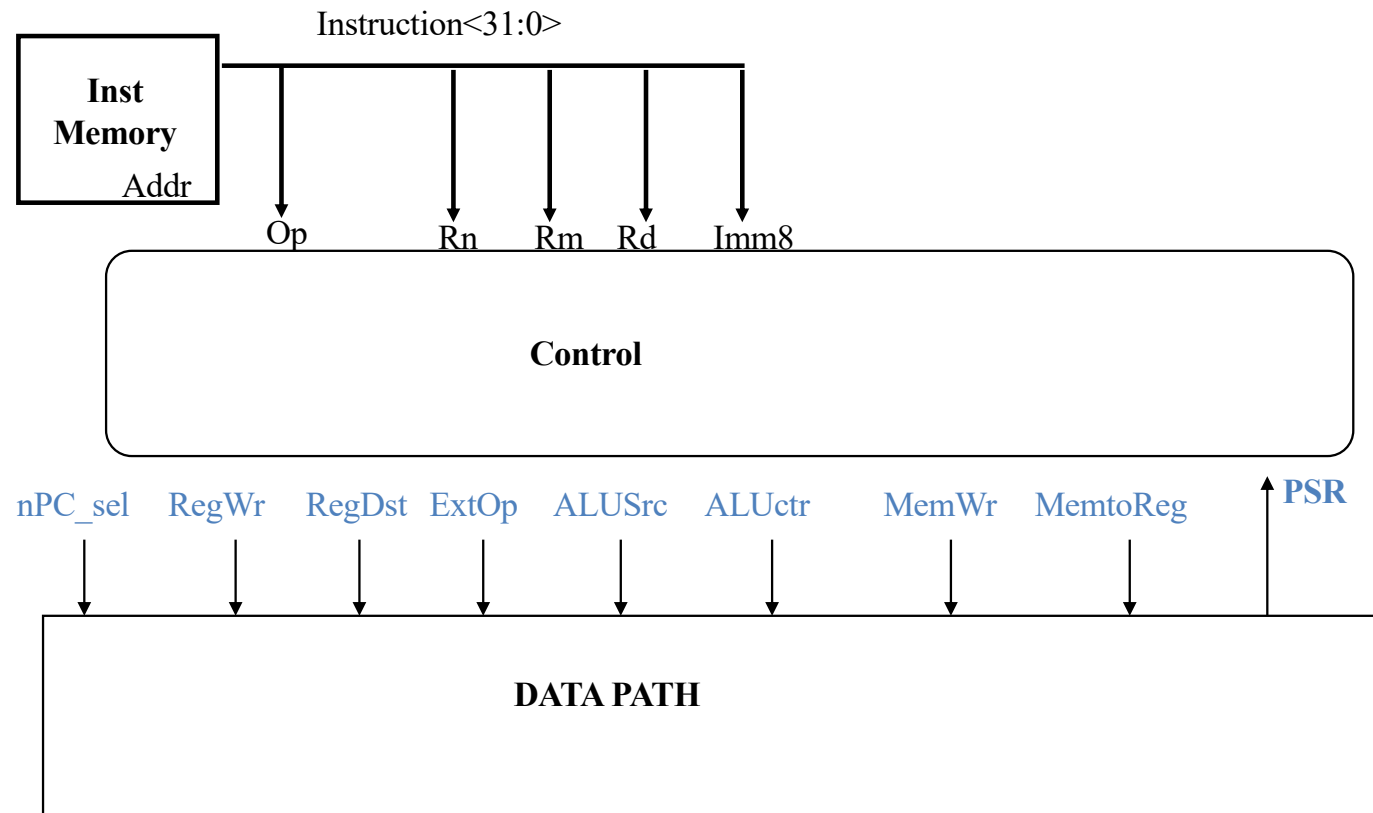

Signification des signaux de controle

 - nPC_sel: 0 => $PC \leftarrow PC + 1$;
1 => $PC \leftarrow PC + 1 + (\text{SignExt}(\text{imm24}))$



Signification des signaux de controle

- ExtOp: “zero”, “sign”
- ALUsrc: 0 => regB; 1 => immedi
- ALUctr: “add”, “sub”, “mov”

- MemWr: write memory
- MemtoReg: 1 => Mem, 0 => ALU out
- RegDst: 0 => “rm”; 1 => “rd”
- RegWr: write dest register

