

第三章 组合逻辑电路

宗 汝
西安电子科技大学电子工程学院

注：标*号的部分仅做参考了解，不要求掌握。

本章要点

- 组合逻辑电路的定义
- 组合逻辑电路的分析
- 组合逻辑电路的设计
- 常见组合逻辑功能电路

本章学习目标

- 掌握组合逻辑电路的[分析方法和步骤](#)。
- 掌握组合逻辑电路的[设计方法和步骤](#)，根据器件选型要求设计[最简逻辑电路](#)。
- 掌握主要的组合逻辑电路功能，掌握[译码器](#)、[数据选择器](#)、[加法器](#)、[减法器](#)、[比较器](#)等。
- 了解组合逻辑电路的[延时](#)特点

组合逻辑电路的定义

逻辑电路

组合逻辑电路

现时的输出仅取决于
现时的输入

时序逻辑电路

除与现时输入有关外
还与电路的原状态有
关

组合逻辑电路的分析

基本思想：



分析方法和步骤：



1. 由给定的逻辑图写出逻辑关系表达式。
2. 对逻辑表达式进行必要的化简，列出输入输出真值表。
3. 概括出电路功能的结论。

示例

例：分析图示组合逻辑电路的逻辑功能。

解：

1.逐级推导


$$P_1 = \overline{AB},$$

$$P_2 = \overline{BC},$$

$$P_3 = \overline{AC}$$

 2.写出逻辑表达式

$$F = \overline{P_1 \cdot P_2 \cdot P_3} = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{AC}} = AB + BC + AC$$



示例

$$F = AB + BC + AC$$

3.列出真值表

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>F</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


4.分析功能

通过观察分析真值表，
电路表示了一种“少数服从
多数”的逻辑关系。

因此可以将该电路概括
为：三变量多数表决器。

示例

例2：分析下图的逻辑功能。

 

① 写出函数表达式

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = (A_i \oplus B_i)C_i + A_i B_i$$

示例

代入整理后，两输出为：

$$\begin{aligned} S_i &= A_i \oplus B_i \oplus C_i \\ &= \overline{A}\overline{B}C_i + \overline{A}B\overline{C}_i + A\overline{B}\overline{C}_i + ABC_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{i+1} &= (A_i \oplus B_i)C_i + A_iB_i \\ &= \overline{A}\overline{B}C_i + A\overline{B}C_i + A_iB_i \end{aligned}$$


③ 分析功能

功能： S_i 为 A 、 B 、 C_i 之和，
 C_{i+1} 为三个数之和产生的进位。

一位全加器

② 列真值表



A	B	C_i	S_i	C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

组合逻辑电路分析小结

1. 电路→逻辑表达式;
2. 化简, 列出真值表;
3. 概括结论。


加法器

  

半加运算不考虑从低位来的进位。

半加器

A ---加数; B ---被加数; S ---本位和; C ---进位。

 


集成逻辑符号

逻辑函数

$$S = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$$

$$C = AB$$

 


逻辑图

真值表

A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0





4位二进制全加器


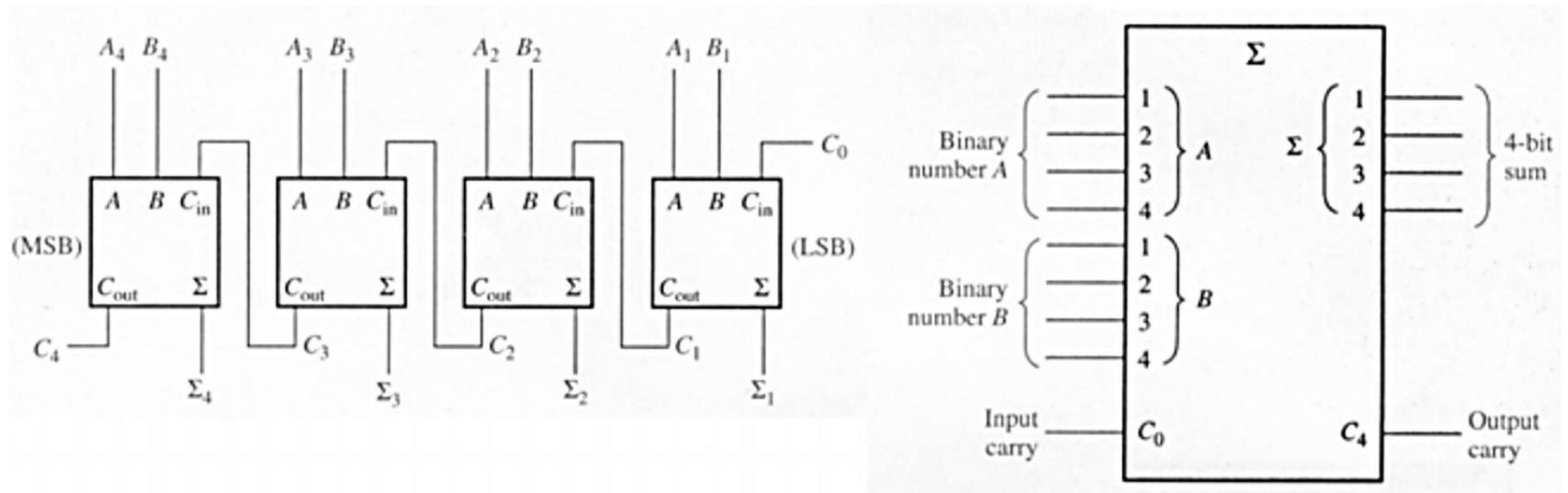


半加器构成全加器

A	B	HA _s	HA _c	C _i	S	C _o
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1

  


一位半减器与全减器

  


*示例

例3：分析下图的逻辑功能。

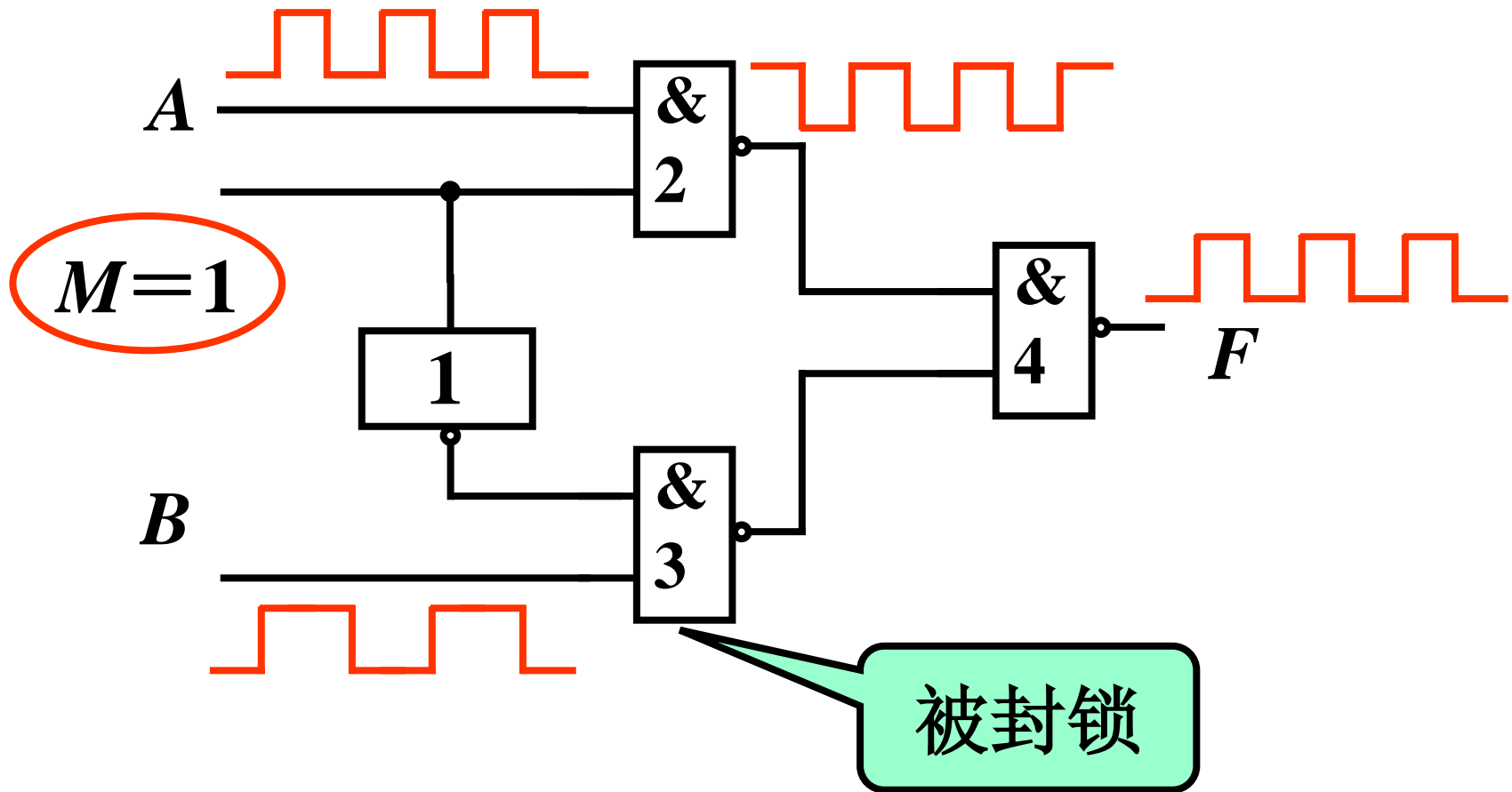


选通电路

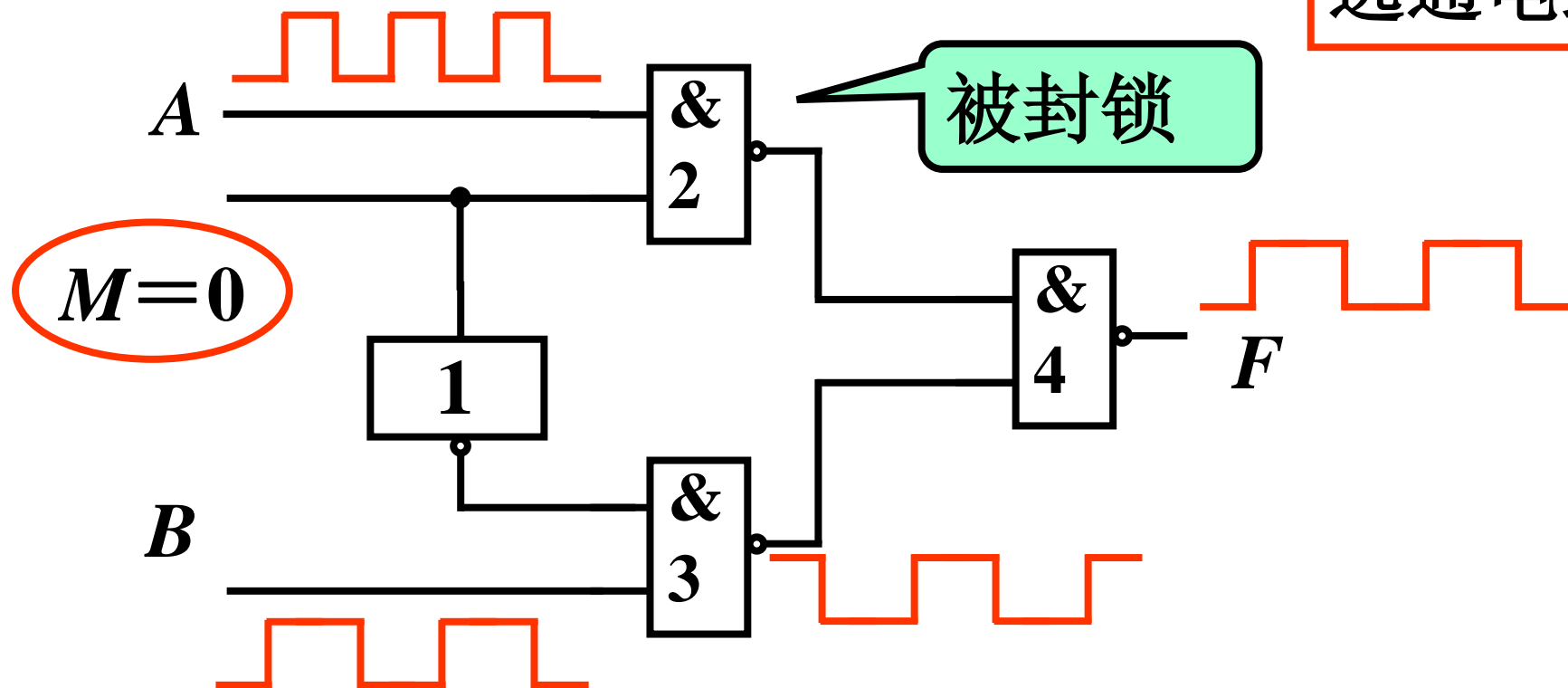

使能电路:


1. 利用与非门（或其他逻辑门）设计选通电路。

*简单门结构选通电路

 

组合逻辑电路的设计

基本思想：

 

设计原则：

最佳设计主要考虑问题有：

- ① 所用的逻辑器件数目最少，器件的种类最少，且器件之间的连线最简单。这样的电路称“最小化”电路。
- ② 满足速度要求，应使级数尽量少，以减少门电路的延迟。
- ③ 功耗小，工作稳定可靠。

设计步骤

1. 逻辑抽象:

指定实际问题的逻辑符号与含义，列出真值表。

2. 选择器件类型:

根据任务和现有条件选择采用合适的器件。

3. 写出逻辑表达式:

用逻辑代数或卡诺图对逻辑表达式进行化简，并变换成与器件对应的最简表达式。

4. 画出逻辑电路图。

示例

例3：设计一个一位二进制全减器。

① 逻辑抽象。

全减器有三个输入变量：被减数 A_n 、减数 B_n 、低位向本位的借位 C_n ；有两个输出变量：本位差 D_n 、本位向高位的借位 C_{n+1} 。

列真值表：

A_n	B_n	C_n	C_{n+1}	D_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

② 选器件。

这里分别选用异或门、与或非门来实现（以比较不同的实现电路）

③ 写逻辑表达式。

画出 C_{n+1} 和 D_n 的K图，根据选用的器件将 C_{n+1} 、 D_n 分别化简为相应的函数式。

A_n	B_n	C_n	C_{n+1}	D_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

		$A_n B_n$			
		00	01	11	10
C_n	0	0	1	0	0
	1	1	1	1	0

C_{n+1}

		$A_n B_n$			
		00	01	11	10
C_n	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

D_n

1.当用“与或非”门实现电路时，写出相应的函数式为：

$$D_n = \overline{\overline{A_n} \overline{B_n} \overline{C_n}} + \overline{\overline{A_n} B_n C_n} + \overline{A_n \overline{B_n} \overline{C_n}} + \overline{A_n \overline{B_n} C_n}$$

$$C_{n+1} = \overline{\overline{B_n} \overline{C_n}} + \overline{A_n \overline{C_n}} + \overline{A_n \overline{B_n}}$$

③ 写逻辑表达式。

2.当用异或门实现电路时,
写出相应的函数式为:

$$D_n = A_n \oplus B_n \oplus C_n$$

$$\begin{aligned} C_{n+1} &= \bar{A}_n \bar{B}_n C_n + \bar{A}_n B_n \bar{C}_n + B_n C_n \\ &= \bar{A}_n (B_n \oplus C_n) + B_n C_n \\ &= \overline{\overline{\bar{A}_n (B_n \oplus C_n)} \cdot \overline{B_n C_n}} \\ &= \overline{A_n (B_n \oplus C_n) \cdot B_n C_n} \end{aligned}$$

$A_n B_n$		00	01	11	10	
C_n						
0		0	1	0	0	C_{n+1}
1		1	1	1	0	

$A_n B_n$		00	01	11	10	
C_n						
0		0	1	0	1	D_n
1		1	0	1	0	

④ 画出逻辑电路图

(转下页)

$$D_n = \overline{\overline{A_n} \overline{B_n} \overline{C_n} + \overline{A_n} B_n \overline{C_n} + A_n B_n \overline{C_n} + A_n \overline{B_n} C_n}$$


$$C_{n+1} = \overline{\overline{B_n} \overline{C_n} + A_n \overline{C_n} + A_n \overline{B_n}}$$

$$D_n = A_n \oplus B_n \oplus C_n$$


$$C_{n+1} = \overline{A_n} \overline{B_n} C_n + \overline{A_n} B_n \overline{C_n} + B_n C_n$$

$$= \overline{A_n} (B_n \oplus C_n) + B_n C_n$$
 
$$= \overline{\overline{A_n} (B_n \oplus C_n)} \cdot \overline{B_n C_n}$$



(a)

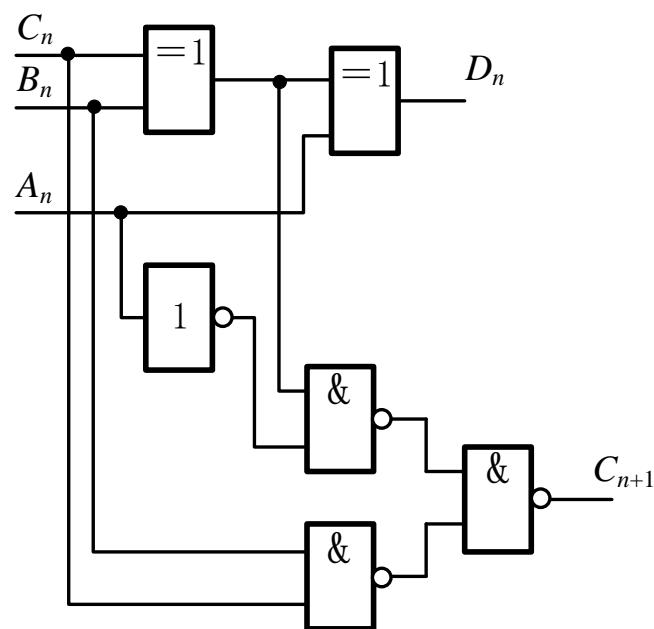


(b)

示例

 例4:用门电路设计一个将8421 BCD码转换为余3码的变换电路。

① 分析题意，逻辑抽象列真值表。

该电路输入为8421 BCD码，输出为余3码，因此它是一个四输入、四输出的码制变换电路。



根据两种BCD码的编码关系，列出真值表。由于8421 BCD码不会出现1010~1111这六种状态，因此把它视为无关项。

A	B	C	D	E ₃	E ₂	E ₁	E ₀
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	×	×	×	×
1	0	1	1	×	×	×	×
1	1	0	0	×	×	×	×
1	1	0	1	×	×	×	×
1	1	1	0	×	×	×	×
1	1	1	1	×	×	×	×

② 选择器件，写出输出函数表达式。

题目没有具体指定用哪一种门电路，因此可以从门电路的数量、种类、速度等方面综合折衷考虑，选择最佳方案。

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i> ₃	<i>E</i> ₂	<i>E</i> ₁	<i>E</i> ₀
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	×	×	×	×
1	0	1	1	×	×	×	×
1	1	0	0	×	×	×	×
1	1	0	1	×	×	×	×
1	1	1	0	×	×	×	×
1	1	1	1	×	×	×	×

画K图、写表达式：

$$E_3 = A + BC + BD = \overline{\overline{A} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{BD}}$$

$$E_2 = \overline{BCD} + \overline{BC} + \overline{BD} = B(\overline{C+D}) + \overline{B}(C+D) = B \oplus (C+D)$$

$$E_1 = \overline{CD} + CD = C \otimes D = C \oplus \overline{D}$$

$$E_0 = \overline{D}$$

<i>AB</i> \ <i>CD</i>	00	01	11	10
00			X	1
01		1	X	1
11		1	X	X
10		1	X	X

*E*₃

<i>AB</i> \ <i>CD</i>	00	01	11	10
00		1	X	
01	1		X	1
11	1		X	X
10	1		X	X

*E*₂

<i>AB</i> \ <i>CD</i>	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01			X	
11	1	1	X	X
10			X	X

*E*₁

<i>AB</i> \ <i>CD</i>	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01			X	
11			X	X
10	1	1	X	X

*E*₀

③ 画逻辑电路。


$$E_3 = A + BC + BD = \overline{\overline{A} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{BD}}$$

$$E_2 = B\overline{C}\overline{D} + \overline{B}C + \overline{B}D = B(\overline{C} + \overline{D}) + \overline{B}(C + D) = B \oplus (C + D)$$

$$E_1 = \overline{C}\overline{D} + CD = C \otimes D = C \oplus \overline{D}$$

$$E_0 = \overline{D}$$

8421 BCD码转换为余3码的电路

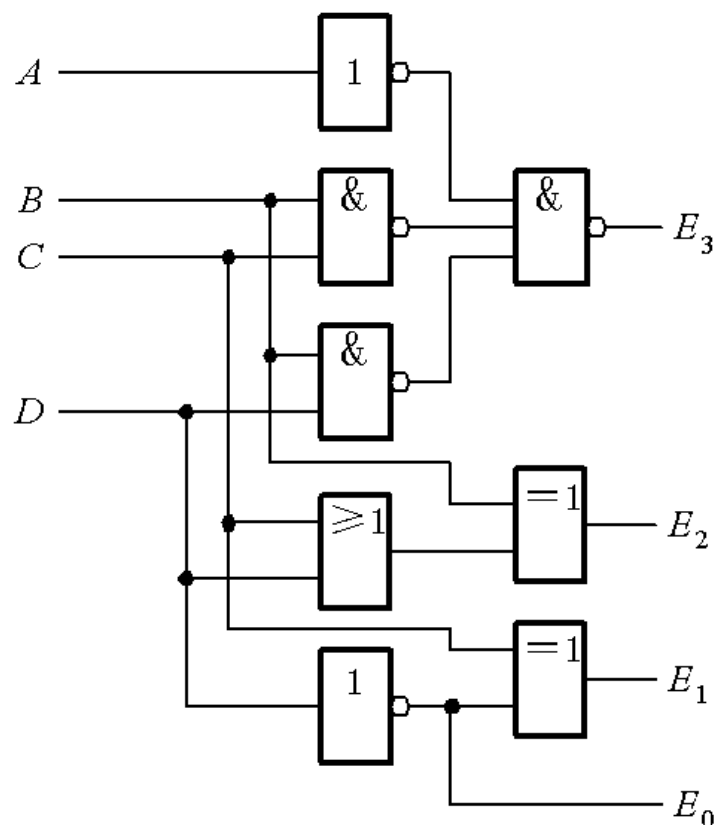

组合电路设计的小结

- 1) 正确建立给定问题的逻辑描述是关键;
- 2) 工程考量, 指标兼顾: 电路简单, 器件多见门类少, 级数少, 功耗小等;
- 3) 不同的逻辑表达式可能功能相同, 如


$$F(A, B, C, D) = \overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BD$$

$$F(A, B, C, D) = \overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}CD$$

常见组合逻辑电路

- 加法器
全加器、半加器；一位、多位预算
- 减法器
全减器、半减器；一位、多位运算
- 译码器
- 编码器
- 数据选择器
- 数据分配器
- 数码比较器


编码变换

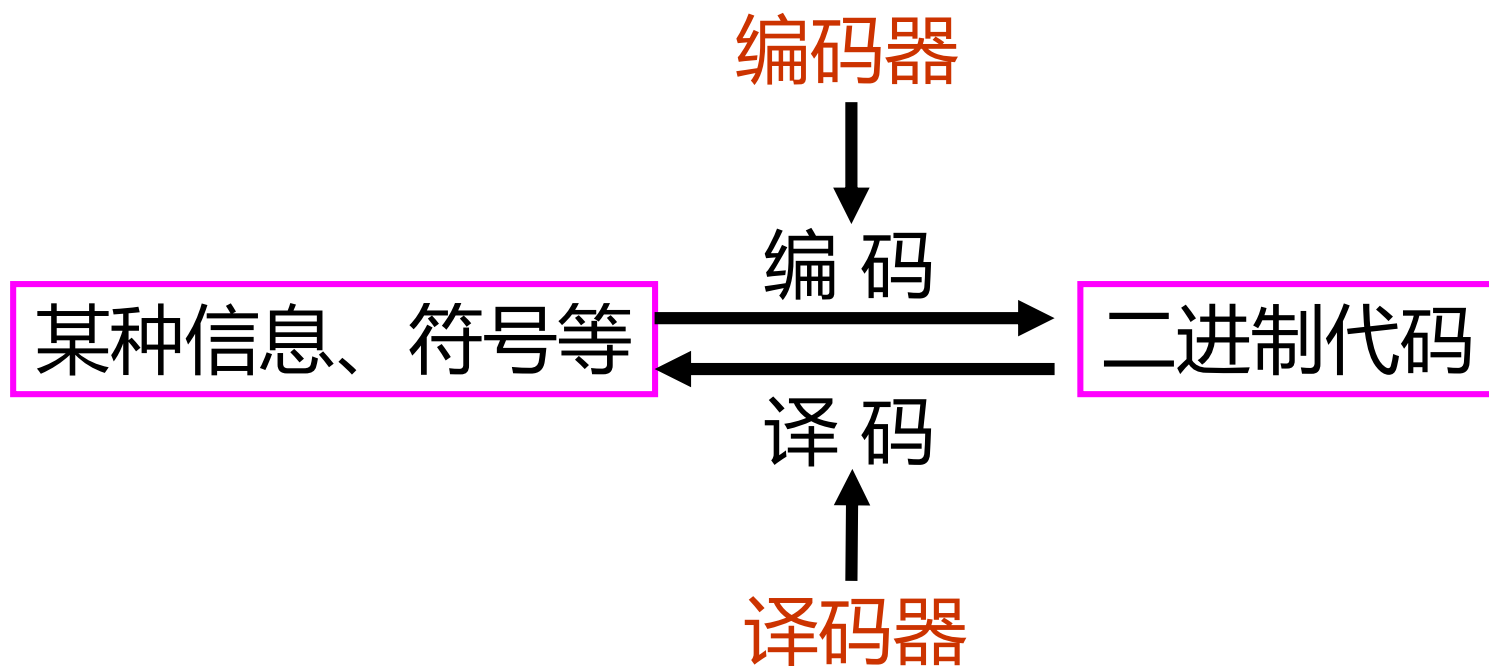

全班有62名同学，需几位二进制代码才能表示？

译码器

 译码是将某个二进制编码翻译成电路的某种状态，是将输入的某个二进制编码与电路输出的某种状态相对应。



MSI译码器的基本结构

分类:

- 二进制译码器
- BCD译码器
- 显示译码器



(1) 二进制译码器 (Binary decoder)

将 n 个输入的组合码译成 2^n 种电路状态。也叫 n --- 2^n 译码器。


译码器的输入：一组二进制代码

译码器的输出：一组高低电平信号

常用二进制译码器举例：

  

2-4译码器

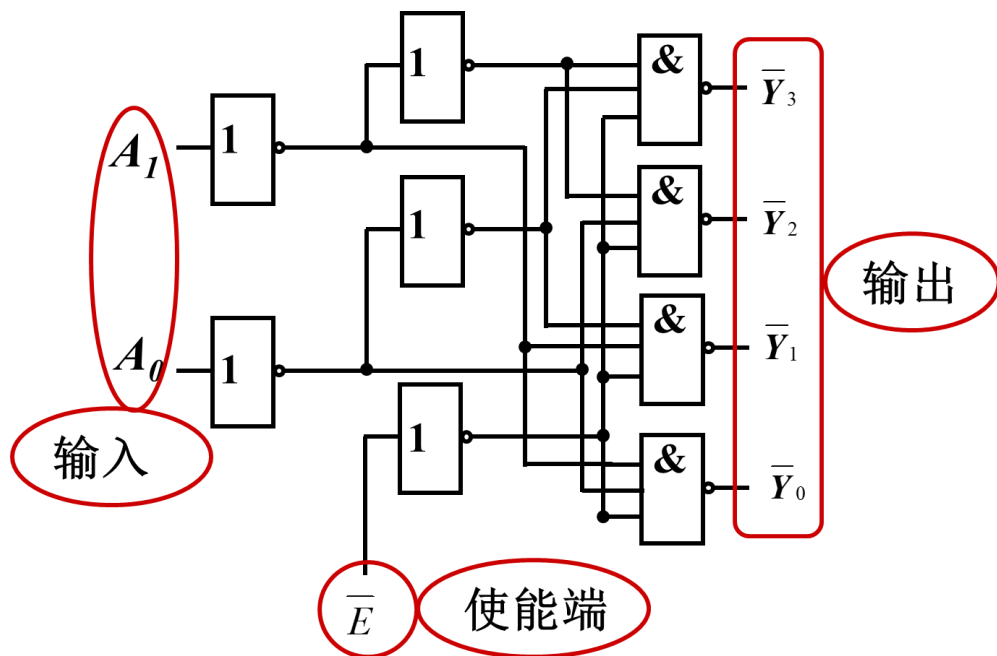


功能表

\bar{E}	A_1	A_0	\bar{Y}_0	\bar{Y}_1	\bar{Y}_2	\bar{Y}_3
1	×	×	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

当 $E=0$ 时，2-4译码器的输出函数分别为：

$$Y_0 = \overline{\overline{A_1} \overline{A_0}} \quad Y_1 = \overline{\overline{A_1} A_0}$$
 
$$Y_2 = \overline{A_1 \overline{A_0}} \quad Y_3 = \overline{A_1 A_0}$$



$$Y_i = \overline{m_i}$$

考虑 E ，输出函数有：

E	Y_i
0	$\overline{m_i}$
1	1


$$Y_i = \overline{\overline{E} m_i} + E = E + \overline{m_i} = \overline{\overline{E} m_i}$$

$$Y_i = \overline{\overline{E} m_i} (i = 0, 1, 2, 3)$$

*3-8译码器74LS138

3-8译码器逻辑符号

译码输出，低电平有效

 

功能表

E_1	$E_{2A} + E_{2B}$	A_2	A_1	A_0	\bar{Y}_0	\bar{Y}_1	\bar{Y}_2	\bar{Y}_3	\bar{Y}_4	\bar{Y}_5	\bar{Y}_6	\bar{Y}_7
0	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
×	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

$Y_0 = \bar{A}_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0$

$Y_1 = \bar{A}_2 \bar{A}_1 A_0$

$Y_2 = \bar{A}_2 A_1 \bar{A}_0$

$Y_3 = \bar{A}_2 A_1 A_0$

$Y_4 = A_2 \bar{A}_1 \bar{A}_0$

$Y_5 = A_2 \bar{A}_1 A_0$


$Y_6 = A_2 A_1 \bar{A}_0$

$Y_7 = A_2 A_1 A_0$


$$Y_i = \overline{Em_i} \quad (i = 0 \sim 7)$$

$$E = E_1 \cdot \overline{E_{2A}} + \overline{E_{2B}} = E_1 \cdot \overline{E_{2A}} \cdot \overline{E_{2B}}$$


*3-to-8 译码器内部等效电路——低电平输出有效

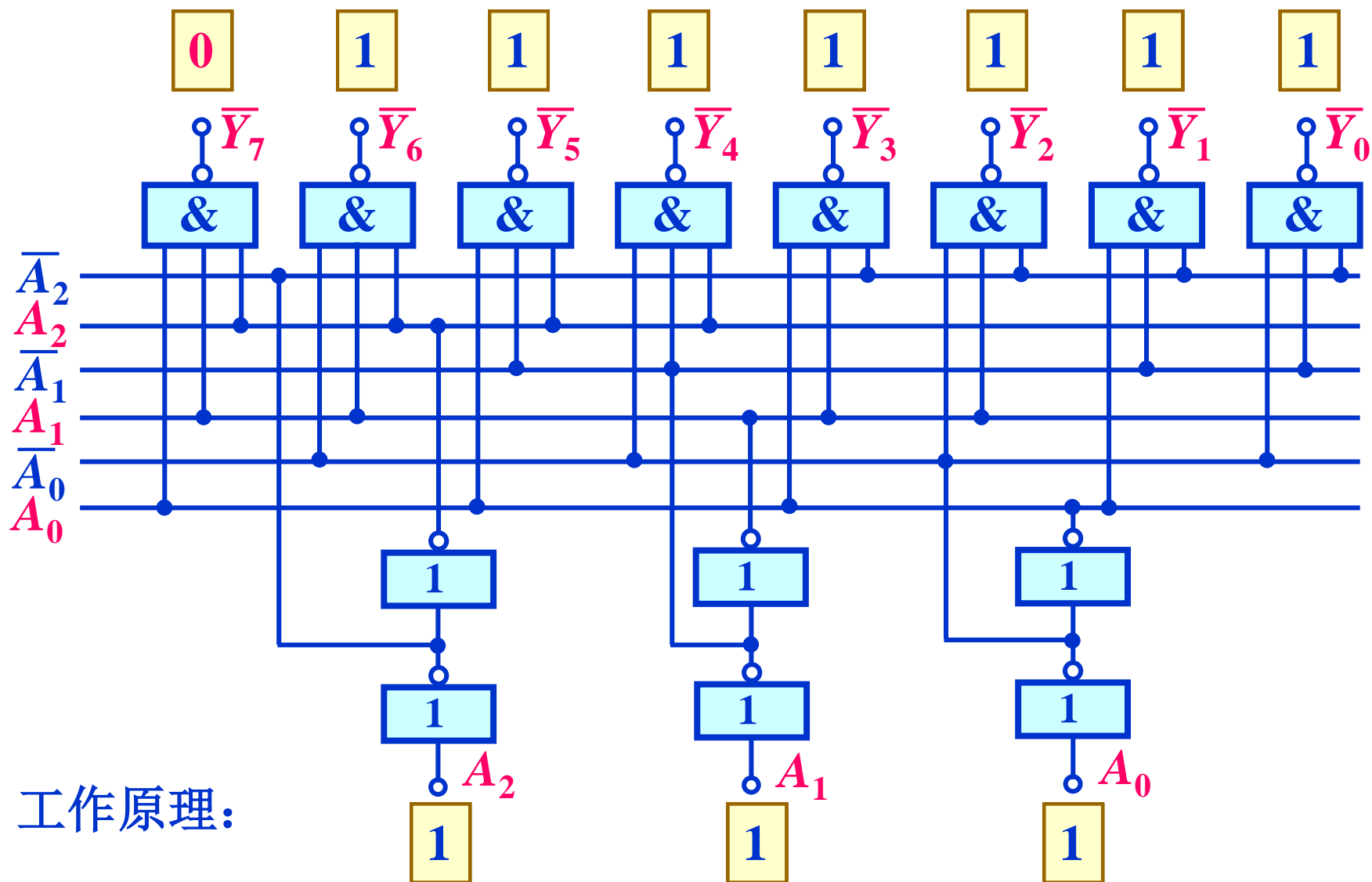


译码器应用： 计算机外设地址译码

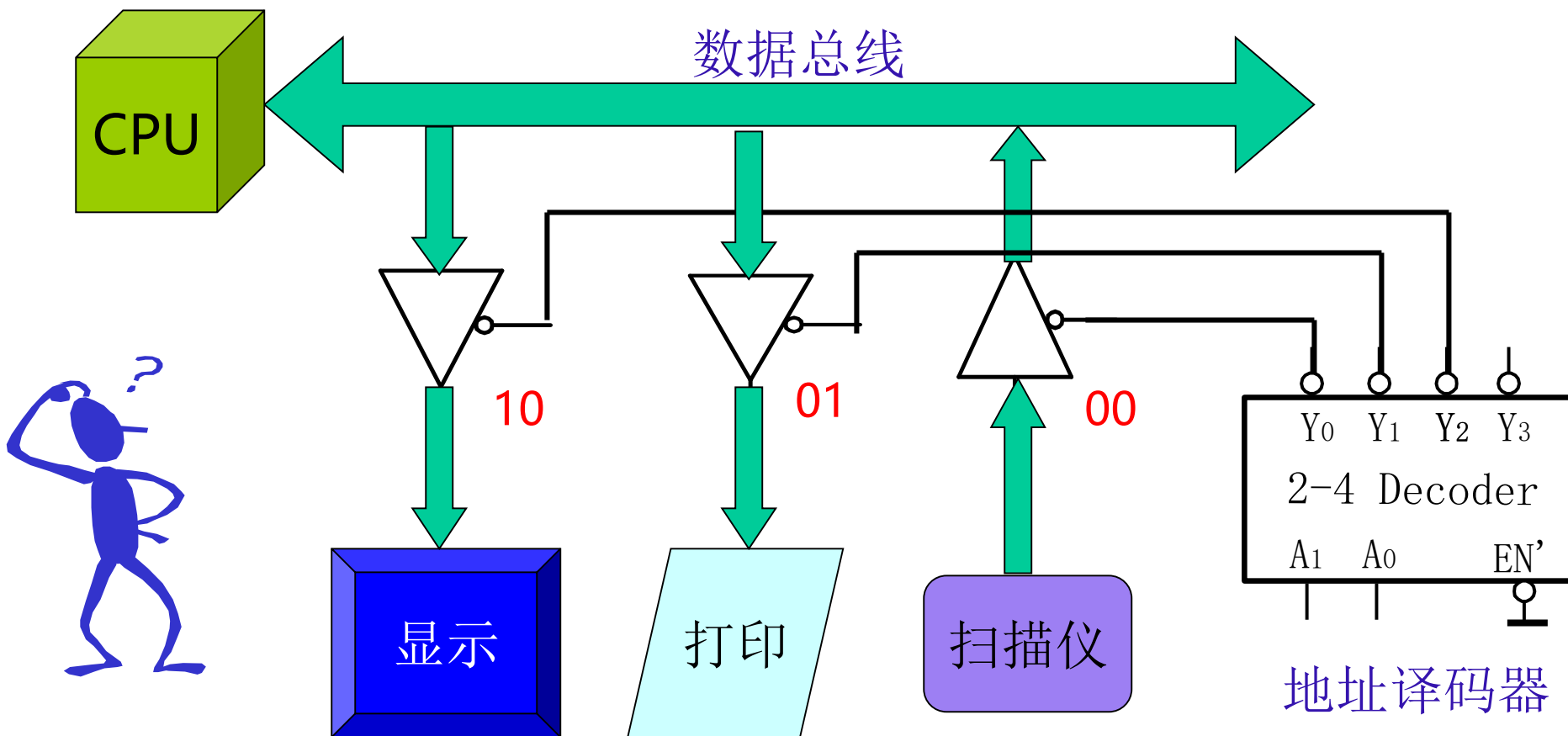

译码器应用：寄存器的地址译码

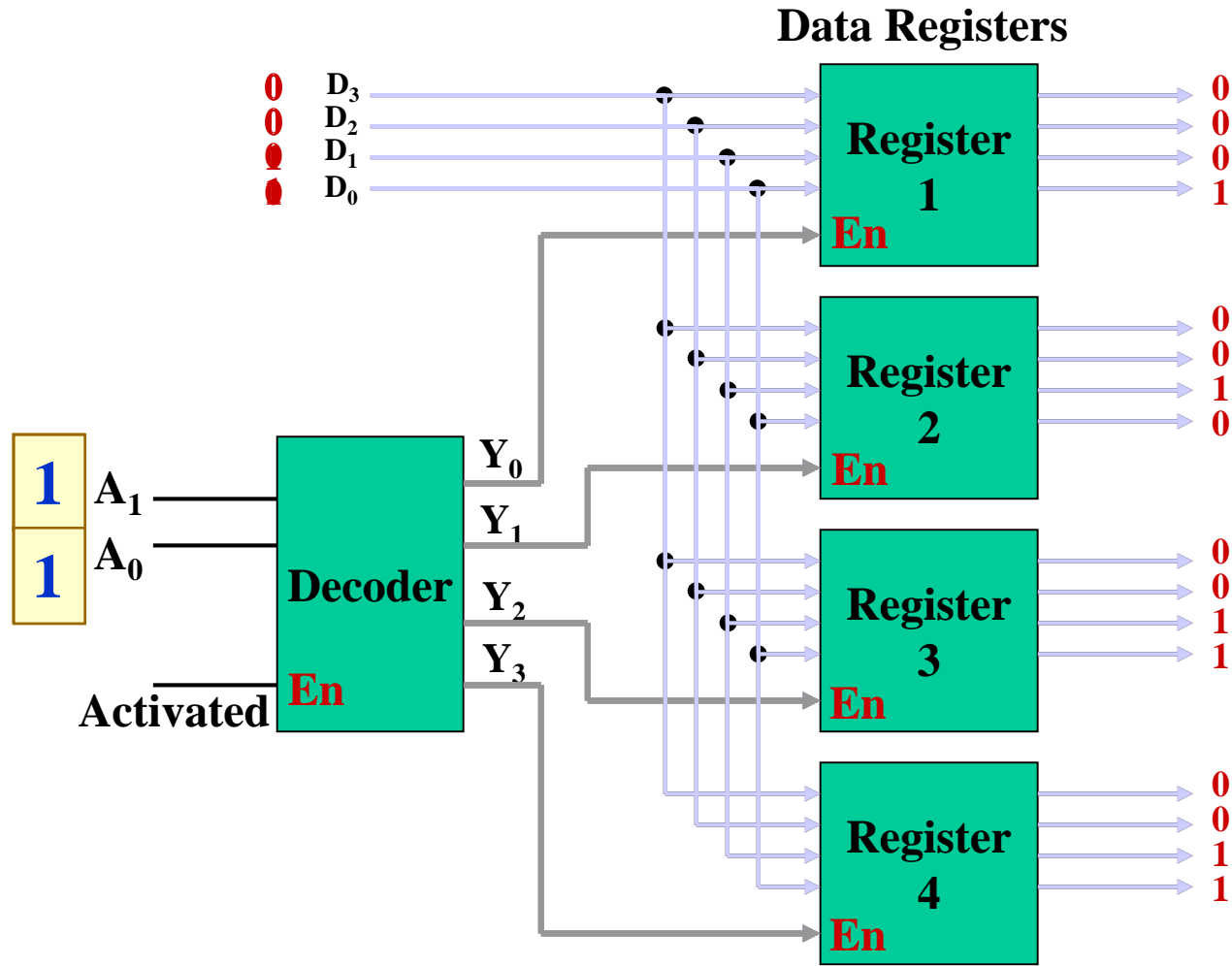


译码器应用：存储空间地址译码

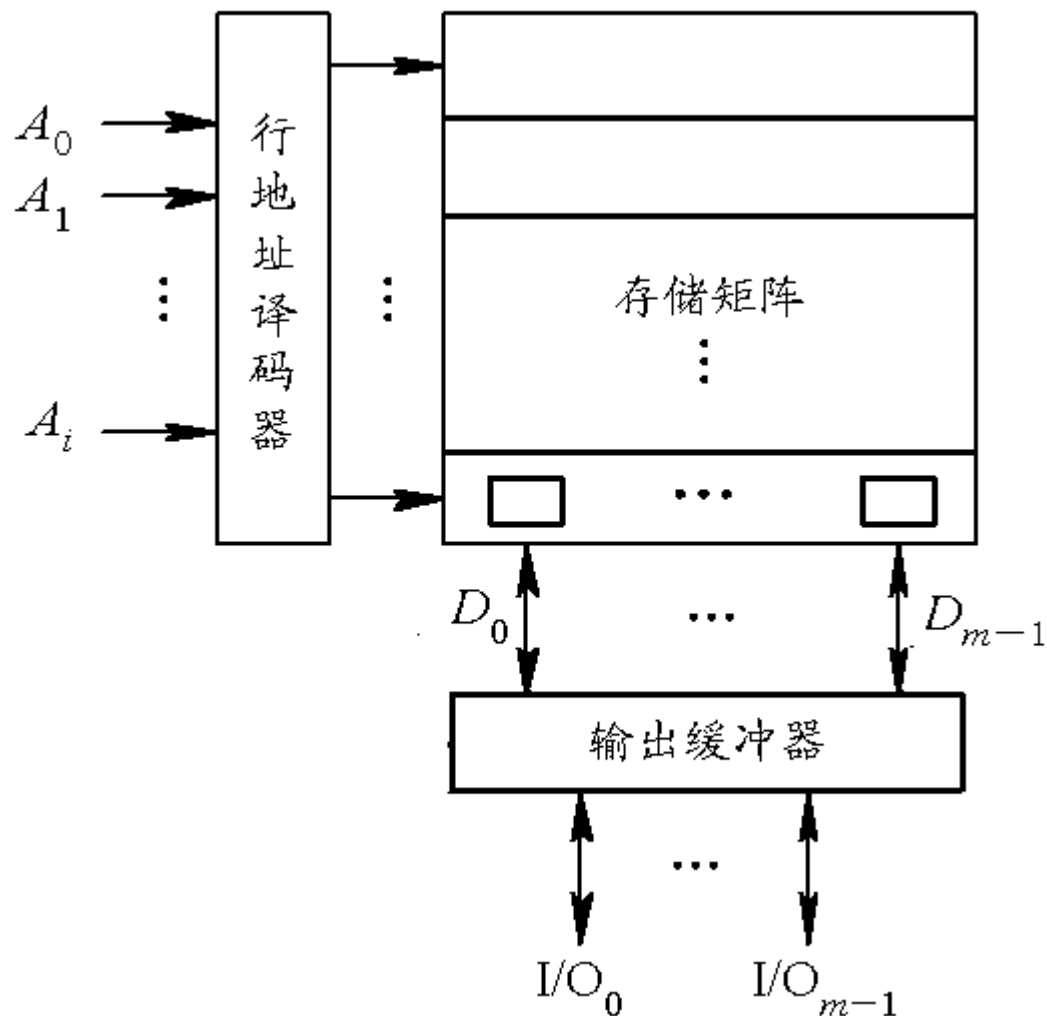

*(2) 二-十进制译码器 (BCD译码器)

将输入的一位BCD码（四位二进制数）译成10种不同的电路状态。

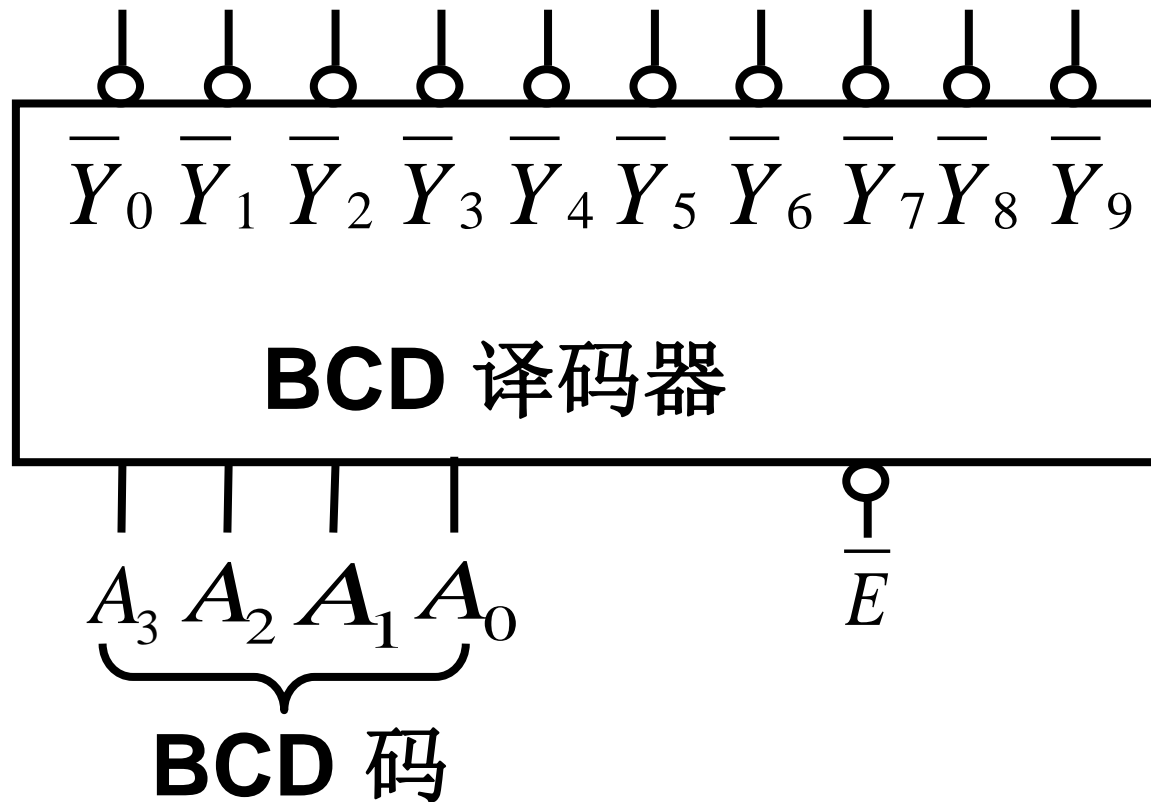


* (3) 显示译码器

在数字系统中，常常需要将运算结果用人们习惯的十进制显示出来，这就要用到**显示译码器**。

显示译码器是用来驱动**显示器件**，以显示数字或字符的MSI部件。

 显示译码器随显示器件的类型而异，与辉光数码管相配的是BCD十进制译码器，而常用的**发光二极管(LED)数码管**、**液晶数码管**、**荧光数码管**等是由7个或8个字段构成字形的，因而与之相配的有BCD七段或BCD八段显示译码器。





* (3) 显示译码器

Display Decoder

——Seven-segment display

Common Cathode (共阴极)


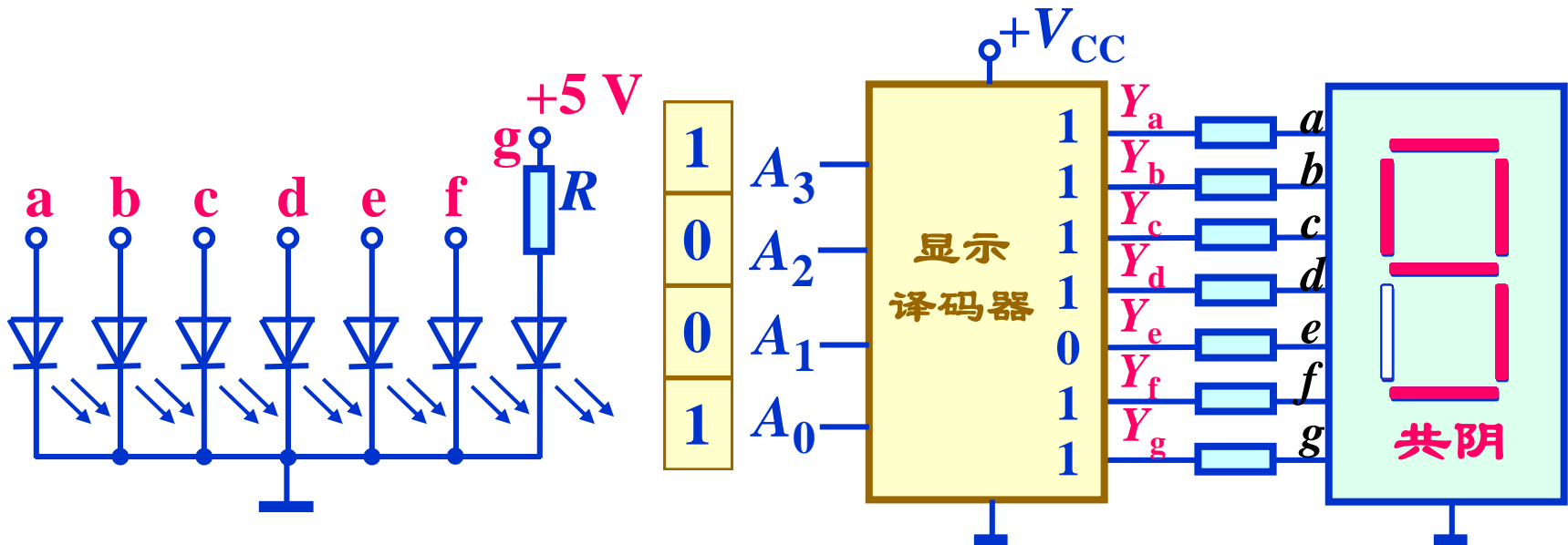
 


* (3) 显示译码器

Display Decoder

——Seven-segment display

Common Anode (共阳极)

 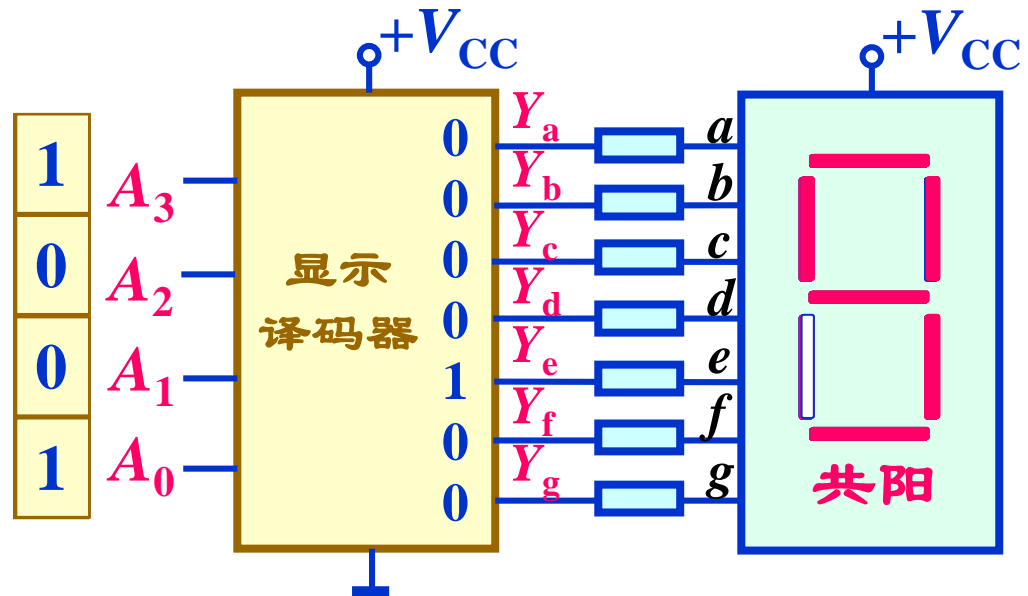 


*共阴极8421BCD七段译码器真值表

输 入				输 出							字 形
D	C	B	A	F_a	F_b	F_c	F_d	F_e	F_f	F_g	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	9


- 在数字电路中用二进制代码表示有关的信号称为二进制编码，实现编码操作的电路就是编码器。
 - 二进制编码器
 - BCD编码器
 - 优先编码器

 (1)二进制编码器

- 用 n 位二进制代码对 $N=2^n$ 个一般信号进行编码的电路，叫做二进制编码器。




*8线—3线编码器

 


输 入								输 出		
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	F_2	F_1	F_0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

*优先编码器

 - 与普通编码器不同，优先编码器允许多个输入信号同时有效，但它只按其中优先级别最高的有效输入信号编码，对级别较低的输入信号不予理睬。
- 优先编码器常用于优先中断系统和键盘编码。
- 常用的优先编码器有10线-4线、8线-3线。



*8-3优先编码器

 


No	输 入									输 出				
	E_1	7	6	5	4	3	2	1	0	C	B	A	CS	E_0
1	1	×	×	×	×	×	×	×	×	1	1	1	1	1
2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
3	0	0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	1
4	0	1	0	×	×	×	×	×	×	0	0	1	0	1
5	0	1	1	0	×	×	×	×	×	0	1	0	0	1
6	0	1	1	1	0	×	×	×	×	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1	0	×	×	×	1	0	0	0	1
8	0	1	1	1	1	1	0	×	×	1	0	1	0	1
9	0	1	1	1	1	1	1	0	×	1	1	0	0	1
10	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1


数据选择器 (Multiplexer, 简称MUX)

数据选择器又称多路选择器。它有 n 位地址输入、 $2n$ 位数据输入、 1 位输出。

 每次在地址输入的控制下，从多路输入数据中选择一路输出，其功能类似于一个单刀多掷开关。




地址输入
数据选择器框图

 


数据选择器等效开关

常用数据选择器举例

 


74LS153

 

74LS151


*4选1数据选择器

4选1 MUX的逻辑符号

 

4选1 MUX功能表

E	A_1	A_0	Y
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3
1	×	×	0

 


当 $E=0$ 时，4选1 MUX的逻辑功能还可以用表达式表示：

$$Y = \bar{A}_1 \bar{A}_0 D_0 + \bar{A}_1 A_0 D_1 + A_1 \bar{A}_0 D_2 + A_1 A_0 D_3 = \sum_{i=0}^3 m_i D_i$$

数据选择器的应用

数据选择器的应用很广，典型应用有：

 - ① 作数据选择，以实现多路信号分时传送。
- ② 实现组合逻辑函数。
- ③ 在数据传输时实现并—串转换。
- ④ 产生序列信号。



比较器

* (1) 一位数值比较器



功能表

输入		输出		
A	B	$A > B$	$A = B$	$A < B$
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

$$“A > B” = \overline{A}B$$

$$“A = B” = \overline{A}\overline{B} + AB$$

$$“A < B” = A\overline{B}$$

  


*比较器

* (2) 四位数值比较器

比较原则:

 - A. 先从高位比起,高位大的数值一定大。
- B. 若高位相等,则再比较低位数,最终结果由低位的比较结果决定。





组合逻辑电路中的竞争与冒险

在组合电路中，某一输入变量经不同途径传输后，到达电路中某一会合点的时间有先有后，这种现象称为**竞争**。

由于竞争而使电路输出发生瞬时错误的现象称为**冒险**。

例：

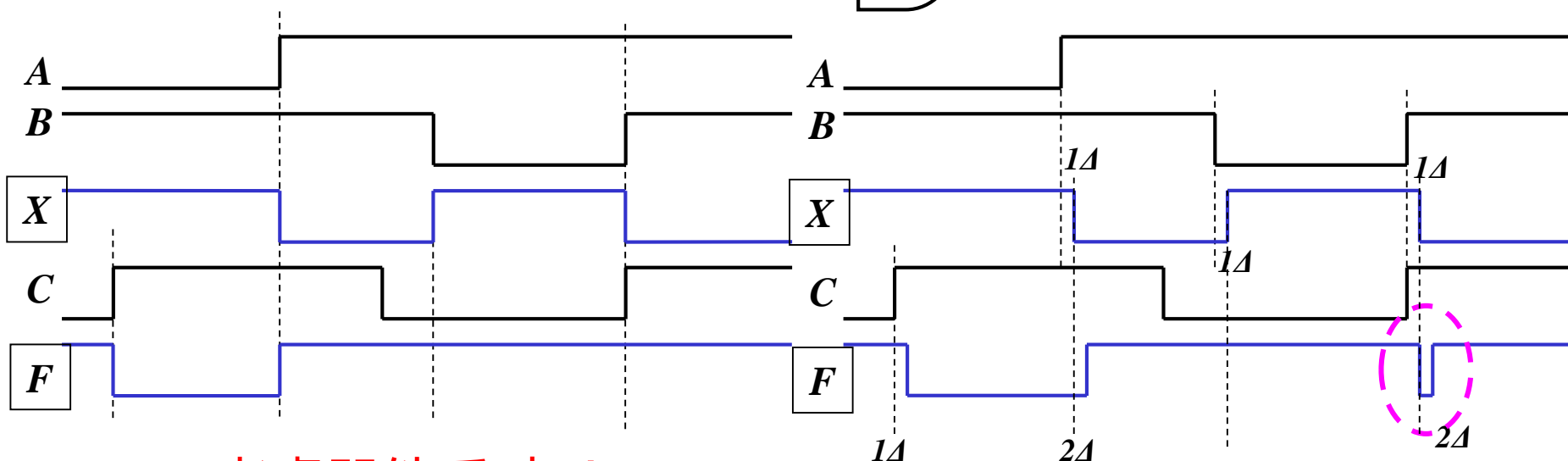 

不考虑器件延时, Δ .

考虑器件延时, Δ .

注意：竞争是经常发生的，但不一定都会产生毛刺。

作业

- 3-3
- $*(3-4)$
- 3-5 (b)
- 3-7
- 3-9

本章完，谢谢大家！