



## 第三章 组合逻辑电路

宗 汝

西安电子科技大学电子工程学院

Email: zongru@xidian.edu.cn

# 本章要点

---

- 组合逻辑电路的定义
- 组合逻辑电路的分析
- 组合逻辑电路的设计
- 常见组合逻辑功能电路


# 本章学习目标

---

- 掌握组合逻辑电路的[分析方法和步骤](#)。
- 掌握组合逻辑电路的[设计方法和步骤](#)，根据器件选型要求设计[最简逻辑电路](#)。
- 掌握主要的组合逻辑电路功能，掌握[译码器](#)、[数据选择器](#)、[加法器](#)、[减法器](#)、[比较器](#)等。
- 了解组合逻辑电路的[延时](#)特点

# 组合逻辑电路的定义

---

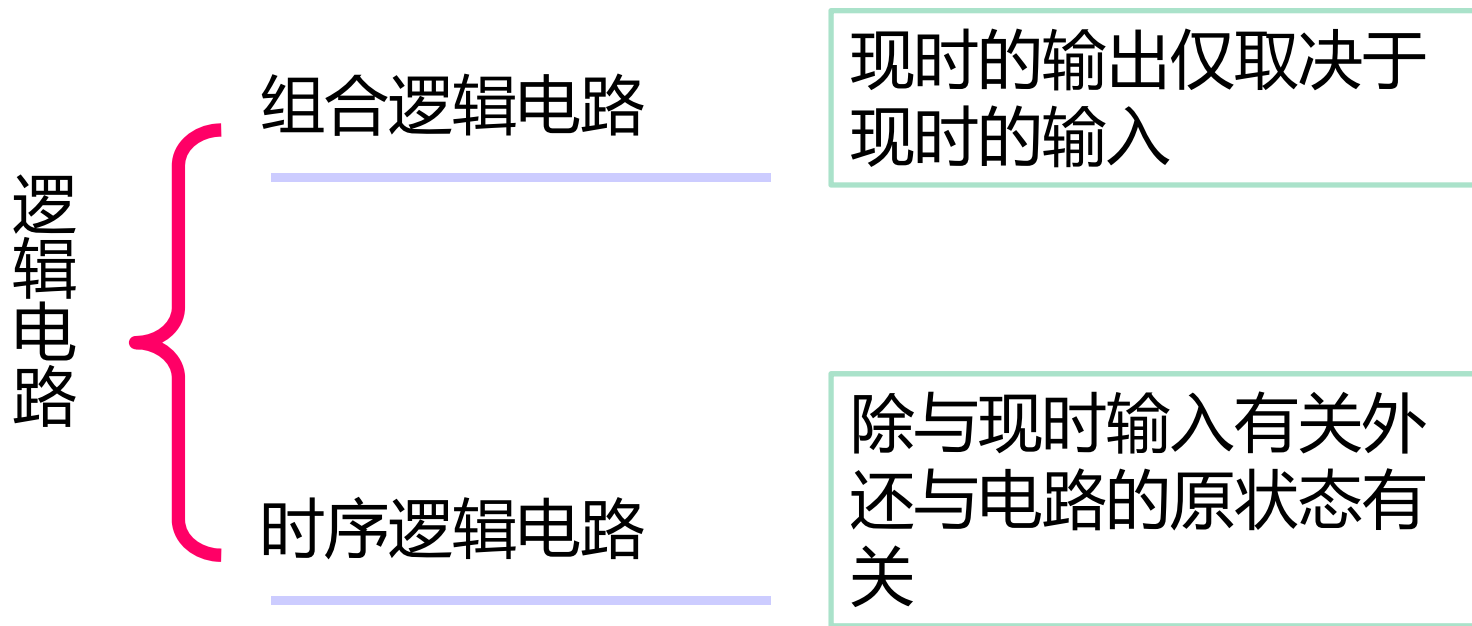

# 组合逻辑电路的分析

基本思想：



分析方法和步骤：



1. 由给定的逻辑图写出逻辑关系表达式。
2. 对逻辑表达式进行必要的化简，列出输入输出真值表。
3. 概括出电路功能的结论。

## 示例

例：分析图示组合逻辑电路的逻辑功能。

解：

### 1. 逐级推导


$$P_1 = \overline{AB},$$

$$P_2 = \overline{BC},$$

$$P_3 = \overline{AC}$$
 
### 2. 写出逻辑表达式

$$F = \overline{P_1 \cdot P_2 \cdot P_3} = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{AC}} = AB + BC + AC$$



## 示例

$$F = AB + BC + AC$$

### 3.列出真值表

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>F</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


### 4.分析功能

通过观察分析真值表，  
电路表示了一种“少数服从  
多数”的逻辑关系。

因此可以将该电路概括  
为：三变量多数表决器。

## 示例

例2：分析下图的逻辑功能。

 

① 写出函数表达式

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = (A_i \oplus B_i)C_i + A_i B_i$$



## 示例

### ② 列真值表

$A$	$B$	$C_i$	$F$	$C_o$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

代入整理后，两输出为：


$$\begin{aligned} S_i &= A_i \oplus B_i \oplus C_i \\ &= \overline{A}\overline{B}C_i + A\overline{B}C_i + \overline{A}B\overline{C}_i + A\overline{B}\overline{C}_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{i+1} &= (A_i \oplus B_i)C_i + A_iB_i \\ &= \overline{A}\overline{B}C_i + A\overline{B}C_i + A_iB_i \end{aligned}$$
 
### ③ 分析功能

一位全加器

功能：  $F$  为  $A$ 、 $B$ 、 $C_i$  之和，  
 $C_o$  为三个数之和产生的进位。




# 组合逻辑电路分析小结

---

1. 电路→逻辑表达式;
2. 化简，列出真值表;
3. 概括结论。

# 加法器


---

 

半加运算不考虑从低位来的进位。
 
# 半加器

$A$ ---加数； $B$ ---被加数； $S$ ---本位和； $C$ ---进位。




集成逻辑符号

逻辑函数

$$S = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$$

$$C = AB$$

 


逻辑图

真值表


$A$	$B$	$C$	$S$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

# 全加器

相加过程中，既考虑加数、被加数又考虑低位的进位位。


 


# 4位二进制全加器

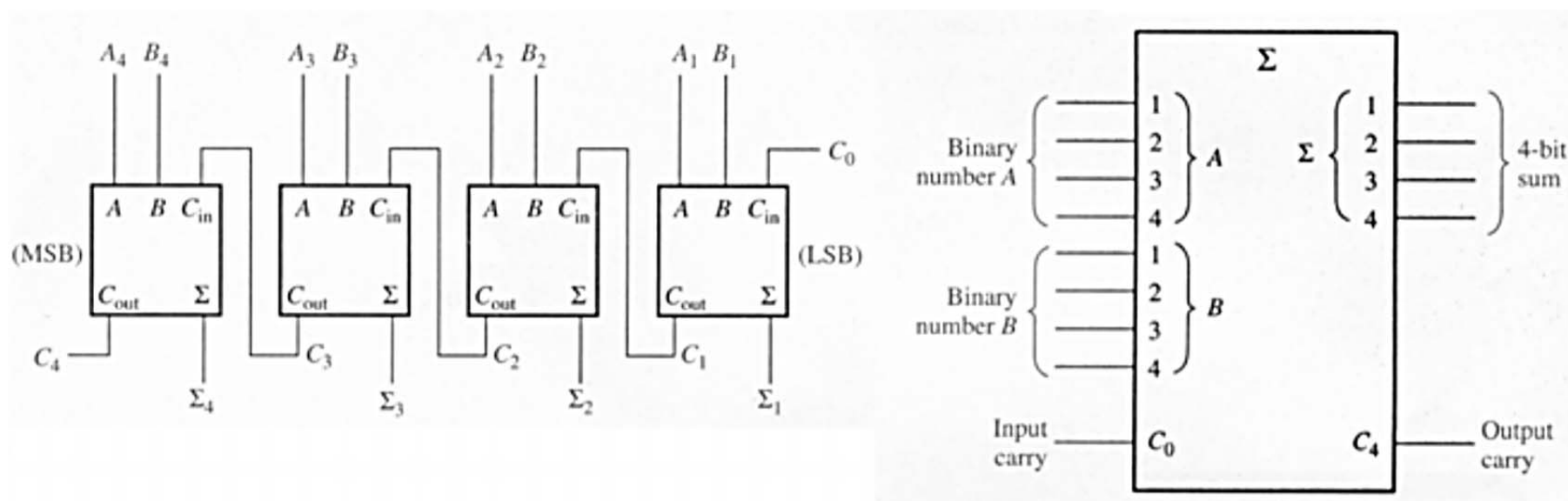



# 半加器构成全加器

A	B	HA <sub>s</sub>	HA <sub>c</sub>	C <sub>i</sub>	S	C <sub>o</sub>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1

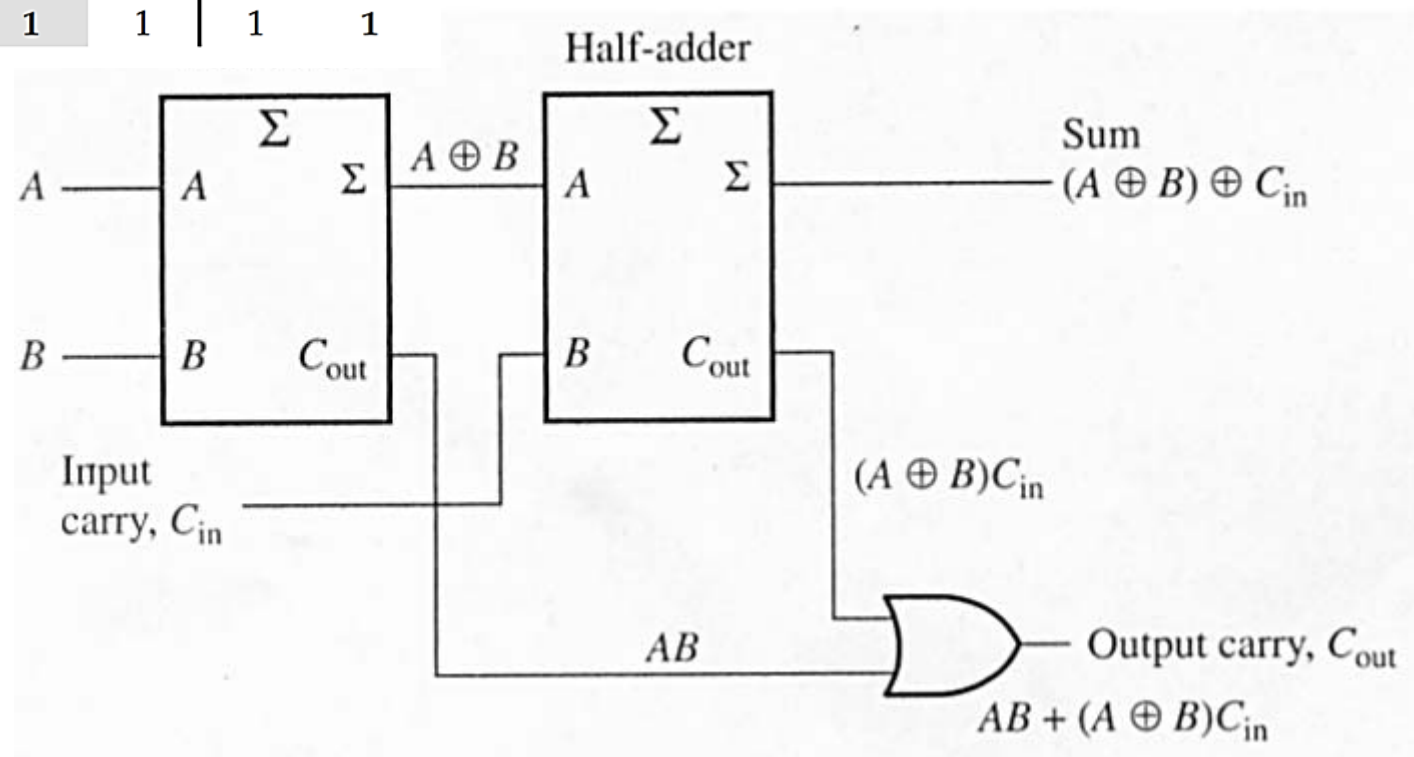 

# 减法器


## 一位半减器与全减器

  




## \*示例

例3：分析下图的逻辑功能。

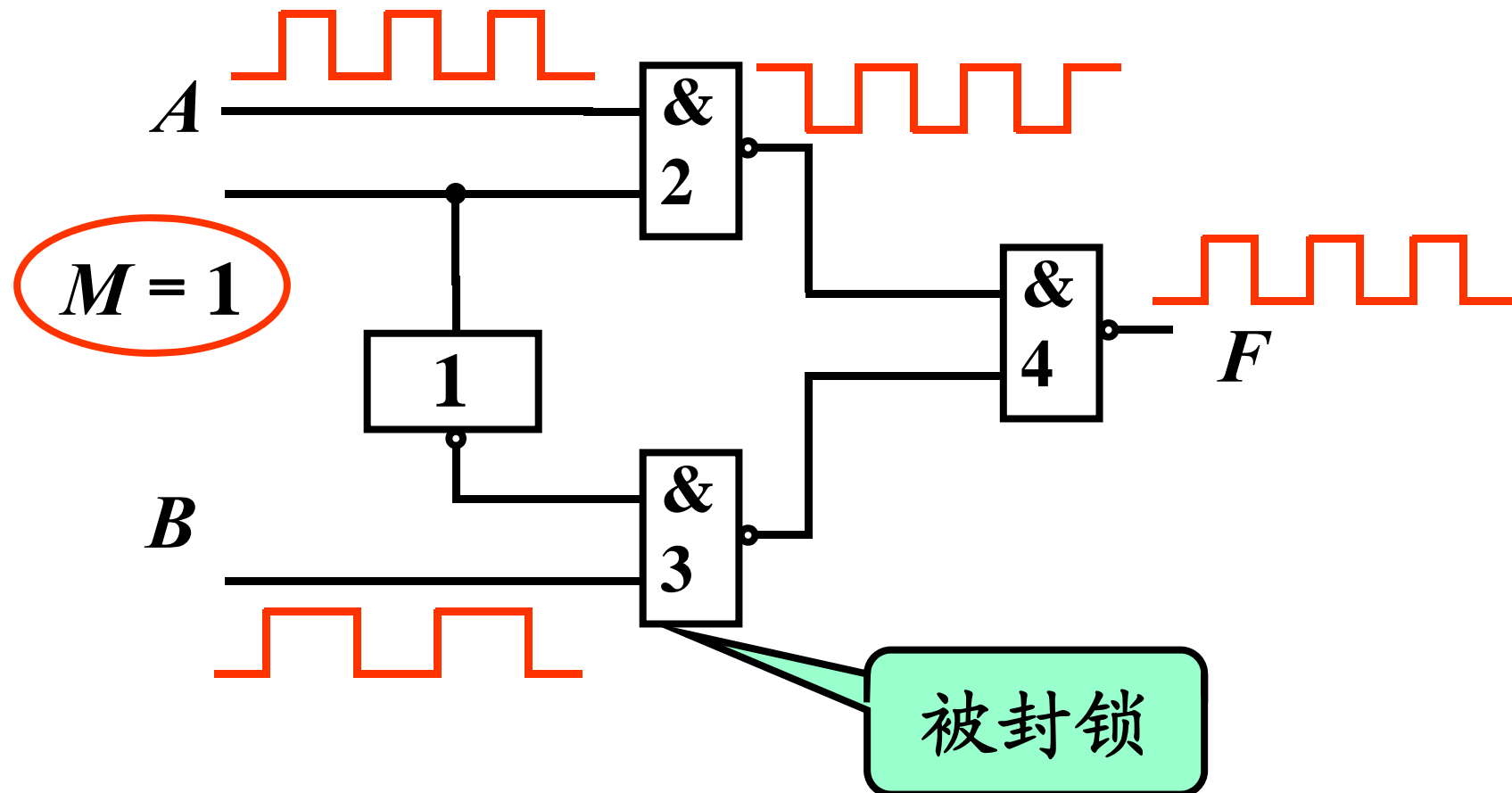

## \*示例





### 选通电路

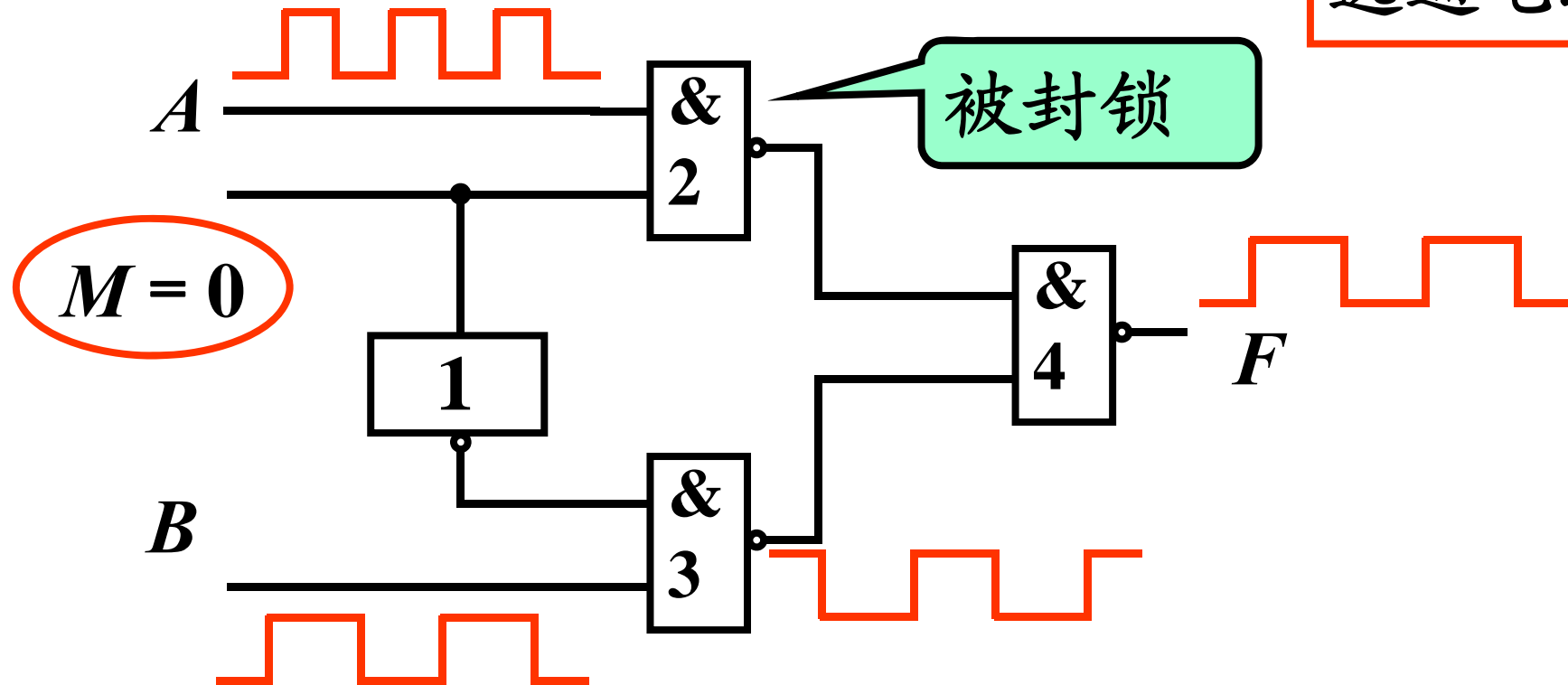

使能电路:


1. 利用与非门（或其他逻辑门）设计选通电路。

# 简单门结构选通电路

    

# 组合逻辑电路的设计

基本思想：

 

设计原则：

最佳设计主要考虑问题有：

- ① 所用的逻辑器件数目最少，器件的种类最少，且器件之间的连线最简单。这样的电路称“最小化”电路。
- ② 满足速度要求，应使级数尽量少，以减少门电路的延迟。
- ③ 功耗小，工作稳定可靠。

# 设计步骤

---

## 1. 逻辑抽象：

指定实际问题的逻辑符号与含义，列出真值表。

## 2. 选择器件类型：

根据任务和现有条件选择采用合适的器件。

## 3. 写出逻辑表达式：

用逻辑代数或卡诺图对逻辑表达式进行化简，并变换成与器件对应的最简表达式。

## 4. 画出逻辑电路图。

## 示例

例3：设计一个一位二进制全减器。

### ① 逻辑抽象。

全减器有三个输入变量：被减数 $A_n$ 、减数 $B_n$ 、低位向本位的借位 $C_n$ ；有两个输出变量：本位差 $D_n$ 、本位向高位的借位 $C_{n+1}$ 。

列真值表：

$A_n$	$B_n$	$C_n$	$C_{n+1}$	$D_n$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

### ② 选器件。

这里分别选用异或门、与或非门来实现（以比较不同的实现电路）

### ③ 写逻辑表达式。

画出 $C_{n+1}$ 和 $D_n$ 的K图，根据选用的器件将 $C_{n+1}$ 、 $D_n$ 分别化简为相应的函数式。

$A_n$	$B_n$	$C_n$	$C_{n+1}$	$D_n$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$A_n B_n$		00	01	11	10
$C_n$	0	0	1	0	0
	1	1	1	1	0

$C_{n+1}$

$A_n B_n$		00	01	11	10
$C_n$	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

$D_n$

1.当用“与或非”门实现电路时，写出相应的函数式为：

$$D_n = \overline{\overline{A_n} \overline{B_n} \overline{C_n}} + \overline{\overline{A_n} B_n C_n} + \overline{A_n \overline{B_n} \overline{C_n}} + \overline{A_n \overline{B_n} C_n}$$

$$C_{n+1} = \overline{\overline{B_n} \overline{C_n}} + \overline{A_n \overline{C_n}} + \overline{A_n \overline{B_n}}$$

### ③ 写逻辑表达式。

2.当用异或门实现电路时，  
写出相应的函数式为：

$$D_n = A_n \oplus B_n \oplus C_n$$

$$\begin{aligned} C_{n+1} &= \overline{A_n} \overline{B_n} C_n + \overline{A_n} B_n \overline{C_n} + B_n C_n \\ &= \overline{A_n} (B_n \oplus C_n) + B_n C_n \\ &= \overline{\overline{\overline{A_n} (B_n \oplus C_n)}} \cdot \overline{\overline{B_n C_n}} \\ &= \overline{A_n (B_n \oplus C_n)} \cdot \overline{B_n C_n} \end{aligned}$$

$A_n B_n$		00	01	11	10
$C_n$	0	0	1	0	0
	1	1	1	1	0

 $C_{n+1}$ 

$A_n B_n$		00	01	11	10
$C_n$	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

 $D_n$ 

### ④ 画出逻辑电路图

( 转下页 )




$$D_n = \overline{\overline{A_n} \overline{B_n} \overline{C_n} + \overline{A_n} B_n C_n + A_n B_n \overline{C_n} + A_n \overline{B_n} C_n}$$

$$C_{n+1} = \overline{\overline{B_n} \overline{C_n} + A_n \overline{C_n} + A_n \overline{B_n}}$$


$$D_n = A_n \oplus B_n \oplus C_n$$

$$\begin{aligned} C_{n+1} &= \overline{A_n} \overline{B_n} C_n + \overline{A_n} B_n \overline{C_n} + B_n C_n \\ &= \overline{A_n} (B_n \oplus C_n) + B_n C_n \end{aligned}$$
 
$$= \overline{\overline{A_n} (B_n \oplus C_n)} \cdot \overline{B_n C_n}$$



(a)

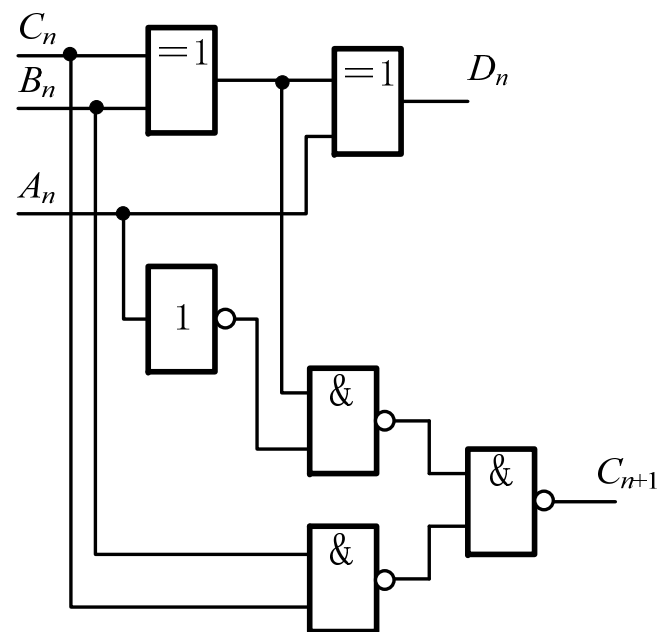

(b)


## 示例

### 例4:用门电路设计一个将8421 BCD码转换为余3码的变换电路。
 
#### ① 分析题意，逻辑抽象列真值表。

该电路输入为8421 BCD码，输出为余3码，因此它是一个四输入、四输出的码制变换电路。

根据两种BCD码的编码关系，列出真值表。由于8421 BCD码不会出现1010~1111这六种状态，因此把它视为无关项。



<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i> <sub>3</sub>	<i>E</i> <sub>2</sub>	<i>E</i> <sub>1</sub>	<i>E</i> <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	×	×	×	×
1	0	1	1	×	×	×	×
1	1	0	0	×	×	×	×
1	1	0	1	×	×	×	×
1	1	1	0	×	×	×	×
1	1	1	1	×	×	×	×

#### ② 选择器件，写出输出函数表达式。

题目没有具体指定用哪一种门电路，因此可以从门电路的数量、种类、速度等方面综合折衷考虑，选择最佳方案。

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i> <sub>3</sub>	<i>E</i> <sub>2</sub>	<i>E</i> <sub>1</sub>	<i>E</i> <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	×	×	×	×
1	0	1	1	×	×	×	×
1	1	0	0	×	×	×	×
1	1	0	1	×	×	×	×
1	1	1	0	×	×	×	×
1	1	1	1	×	×	×	×

画K图、写表达式：

$$E_3 = A + BC + BD = \overline{\overline{A} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{BD}}$$

$$E_2 = B\overline{C}\overline{D} + \overline{B}C + \overline{B}D = B(\overline{C} + \overline{D}) + \overline{B}(C + D) = B \oplus (C + D)$$

$$E_1 = \overline{C}\overline{D} + CD = C \otimes D = C \oplus \overline{D}$$

$$E_0 = \overline{D}$$

<i>AB</i> \ <i>CD</i>	00	01	11	10
00			X	1
01		1	X	1
11		1	X	X
10		1	X	X

*E*<sub>3</sub>

<i>AB</i> \ <i>CD</i>	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01			X	
11	1	1	X	X
10			X	X

*E*<sub>1</sub>

<i>AB</i> \ <i>CD</i>	00	01	11	10
00		1	X	
01	1		X	1
11	1		X	X
10	1		X	X

*E*<sub>2</sub>

<i>AB</i> \ <i>CD</i>	00	01	11	10
00	1	1	X	1
01			X	
11			X	X
10	1	1	X	X

*E*<sub>0</sub>

### ③ 画逻辑电路。


$$E_3 = A + BC + BD = \overline{\overline{A} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{BD}}$$

$$E_2 = B\overline{C}\overline{D} + \overline{B}C + \overline{B}D = B(\overline{C} + \overline{D}) + \overline{B}(C + D) = B \oplus (C + D)$$

$$E_1 = \overline{C}\overline{D} + CD = C \otimes D = C \oplus \overline{D}$$

$$E_0 = \overline{D}$$

8421 BCD码转换为余3码的电路

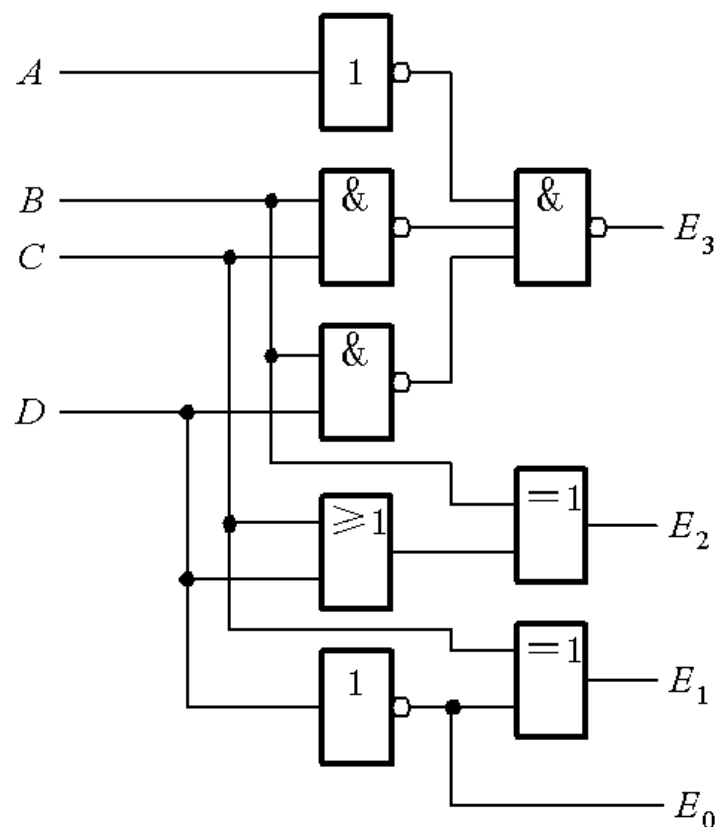

## 组合电路设计的小结

---

- 1) 正确建立给定问题的逻辑描述是关键；
- 2) 工程考量，指标兼顾：电路简单，器件多见门类少，级数少，功耗小等；
- 3) 不同的逻辑表达式可能功能相同，如

$$F(A, B, C, D) = \overline{B}\overline{C} + \overline{\overline{A}}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BD$$

$$F(A, B, C, D) = \overline{B}\overline{C} + \overline{\overline{A}}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}CD$$


# 常见组合逻辑电路

---

- 加法器  
全加器、半加器；一位、多位预算
- 减法器  
全减器、半减器；一位、多位运算
- 编码器
- 译码器
- 数据选择器
- 数据分配器
- 数码比较器
 
# 译码器

译码是将某个二进制编码翻译成电路的某种状态，是将输入的某个二进制编码与电路输出的某种状态相对应。



MSI译码器的基本结构

分类:

- 二进制译码器
- BCD译码器
- 显示译码器

## 二进制译码器 ( Binary decoder )



将 $n$ 个输入的组合码译成 $2^n$ 种电路状态。也叫 $n$ --- $2^n$ 译码器

。

译码器的输入：一组二进制代码

译码器的输出：一组高低电平信号

常用二进制译码器举例：

  




# 3-8译码器74LS138

## 3-8译码器逻辑符号

译码输出，低电平有效

 


功能表

$E_1$	$E_{2A} + E_{2B}$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_4}$	$\overline{Y_5}$	$\overline{Y_6}$	$\overline{Y_7}$
0	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
×	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0


$$Y_i = \overline{E m_i} \quad (i = 0 \sim 7)$$

$$E = E_1 \cdot \overline{E_{2A} + E_{2B}} = E_1 \cdot \overline{E_{2A}} \cdot \overline{E_{2B}}$$


### 3-to-8 译码器内部等效电路——低电平输出有效

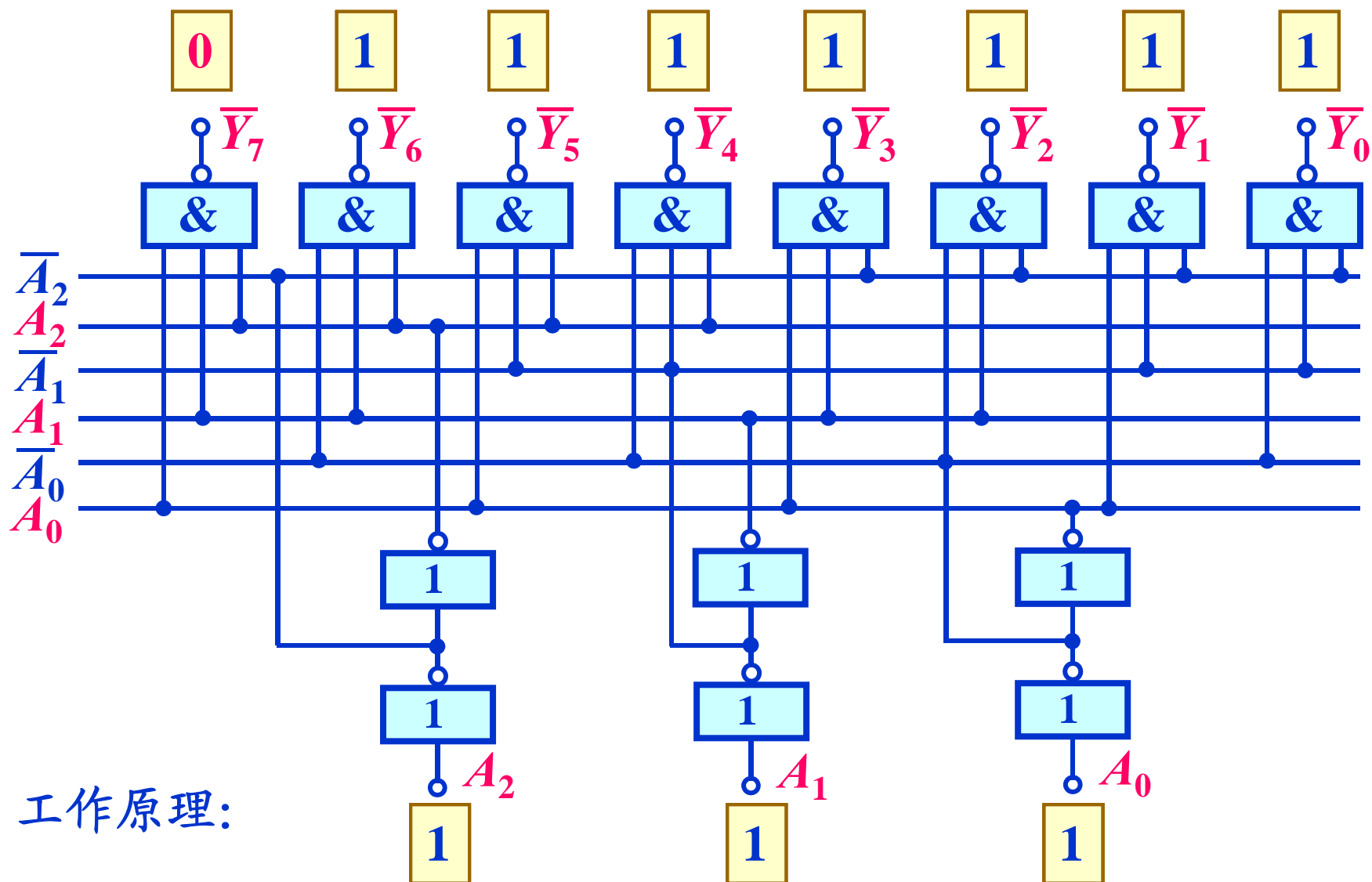


# 译码器应用：计算机外设地址译码

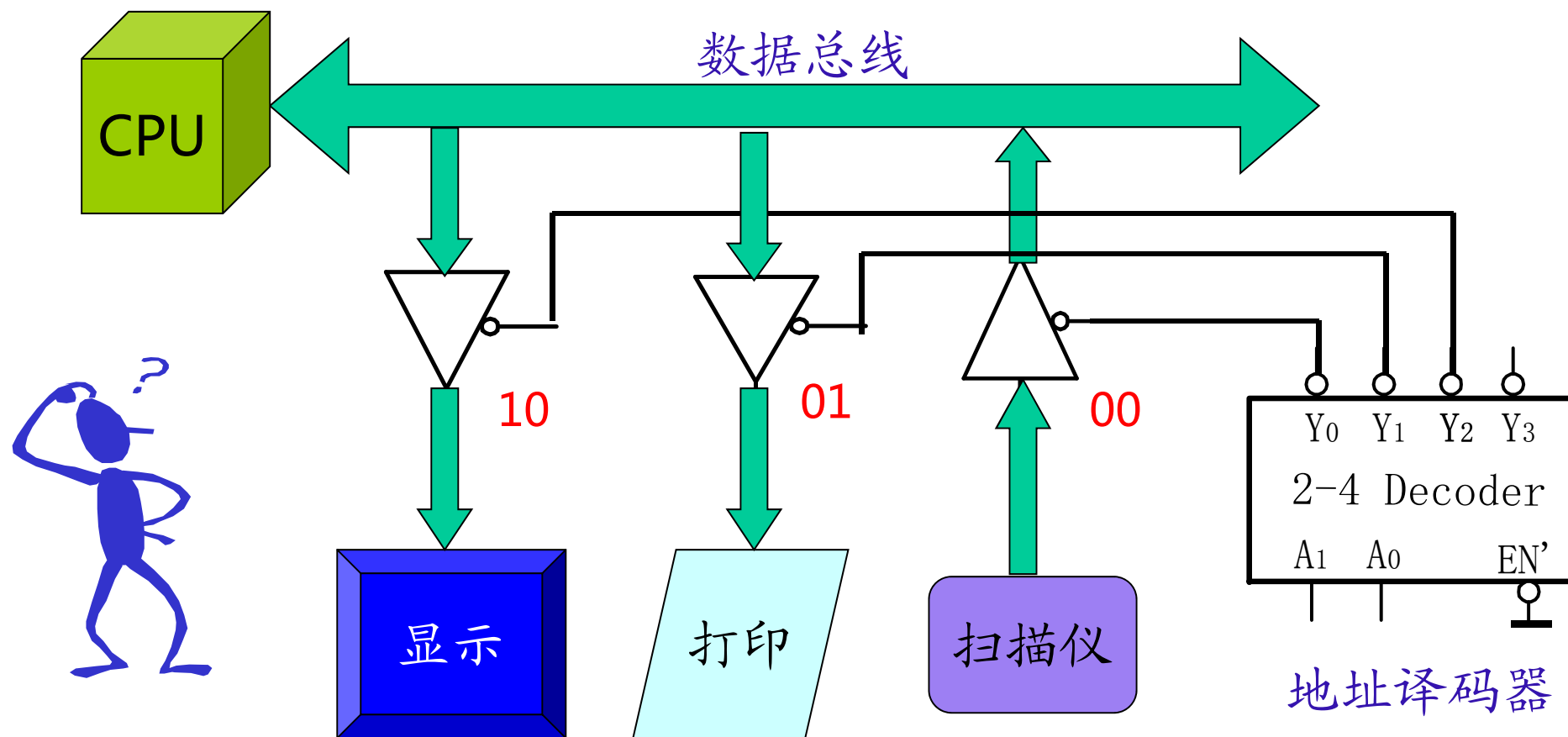


# 译码器应用：寄存器的地址译码

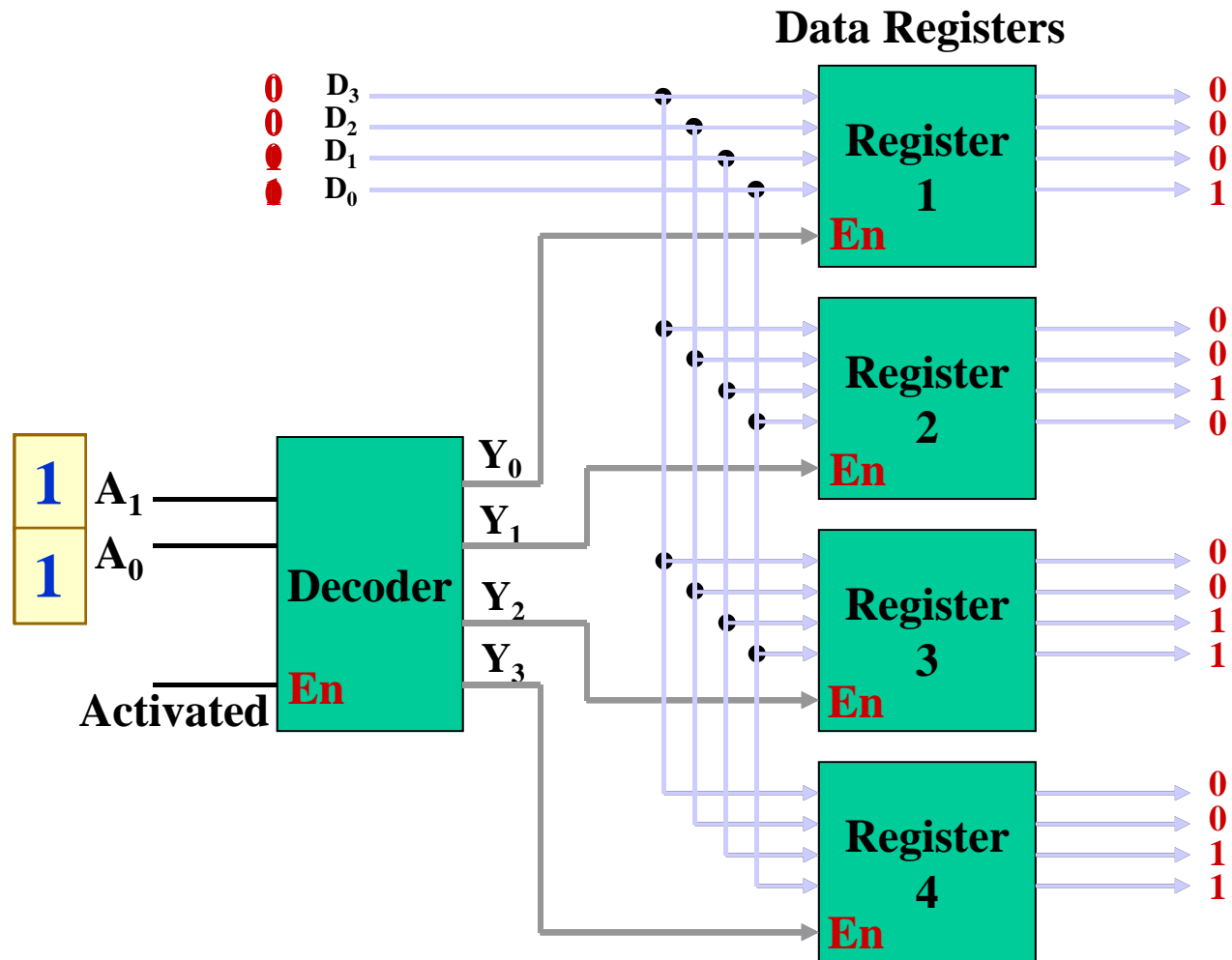


# 译码器应用：存储空间地址译码

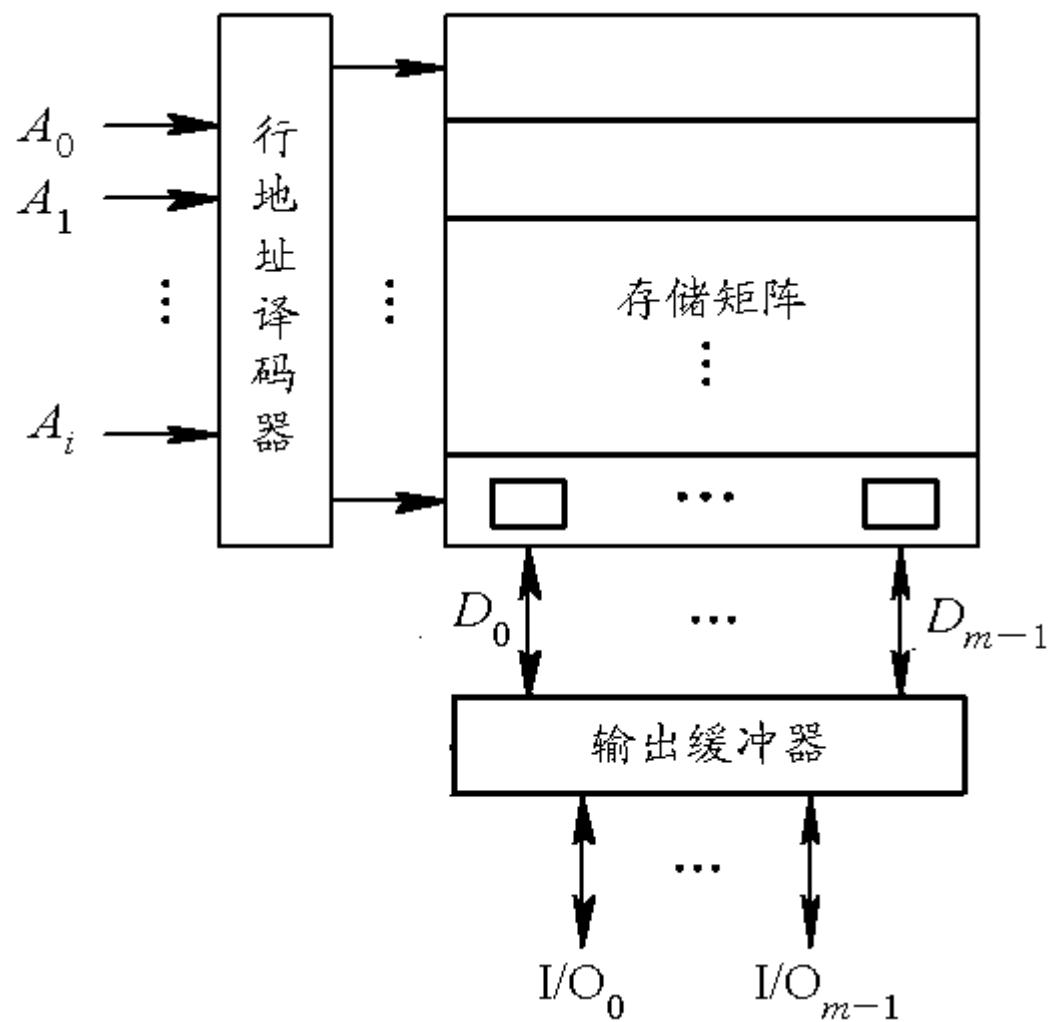

\*例：利用译码器分时将采样数据送入计算机。

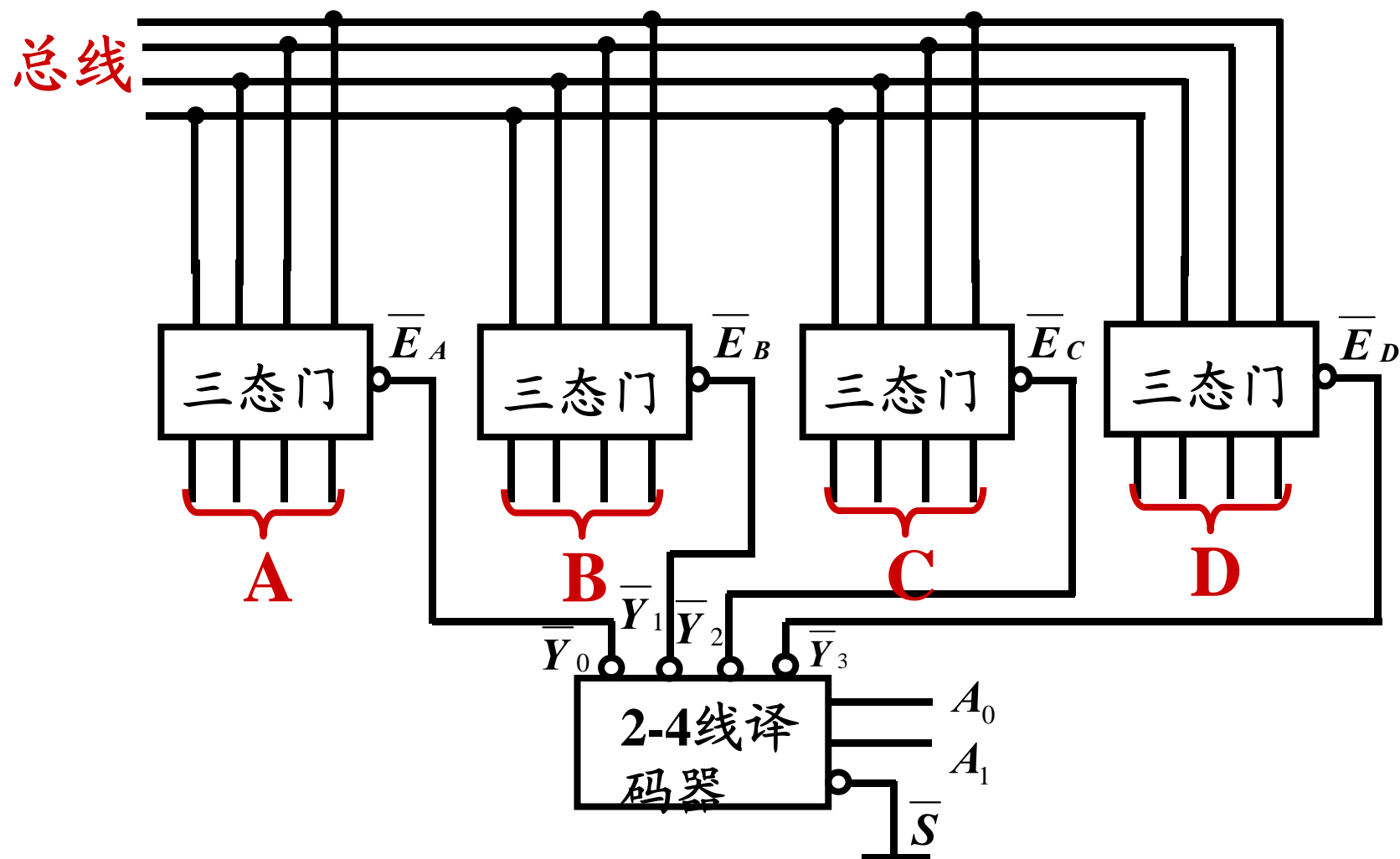


\*工作原理: (以 $A_0A_1=00$ 为例)

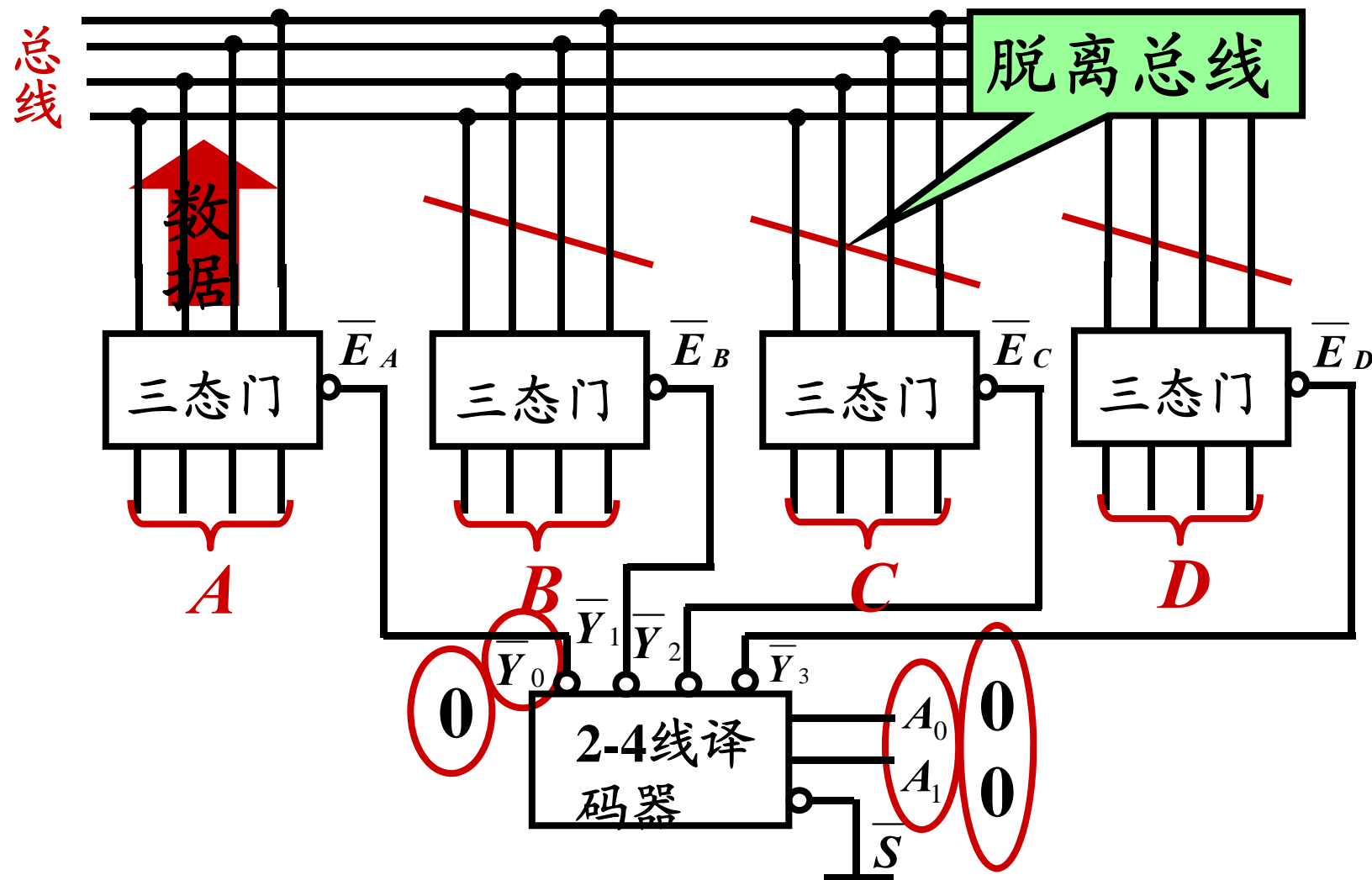

## 二-十进制译码器 (BCD译码器)

将输入的一位BCD码（四位二进制数）译成10种不同的电路状态。

 




### ( 3 ) 显示译码器

在数字系统中，常常需要将运算结果用人们习惯的十进制显示出来，这就要用到显示译码器。

显示译码器是用来驱动显示器件，以显示数字或字符的MSI部件。

 显示译码器随显示器件的类型而异，与辉光数码管相配的是BCD十进制译码器，而常用的发光二极管(LED)数码管、液晶数码管、荧光数码管等是由7个或8个字段构成字形的，因而与之相配的有BCD七段或BCD八段显示译码器。





# 显示译码器

## Display Decoder

### ——Seven-segment display

Common Cathode (共阴极)


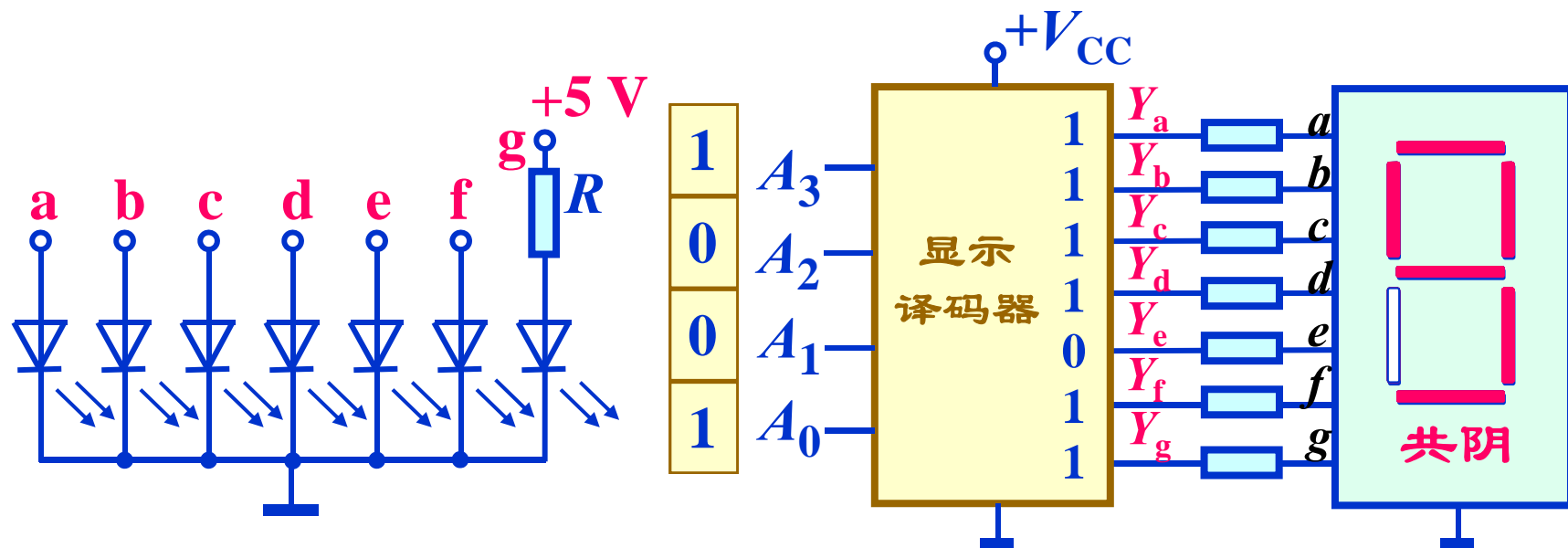
 


# 显示译码器

## Display Decoder

### ——Seven-segment display

Common Anode (共阳极)

 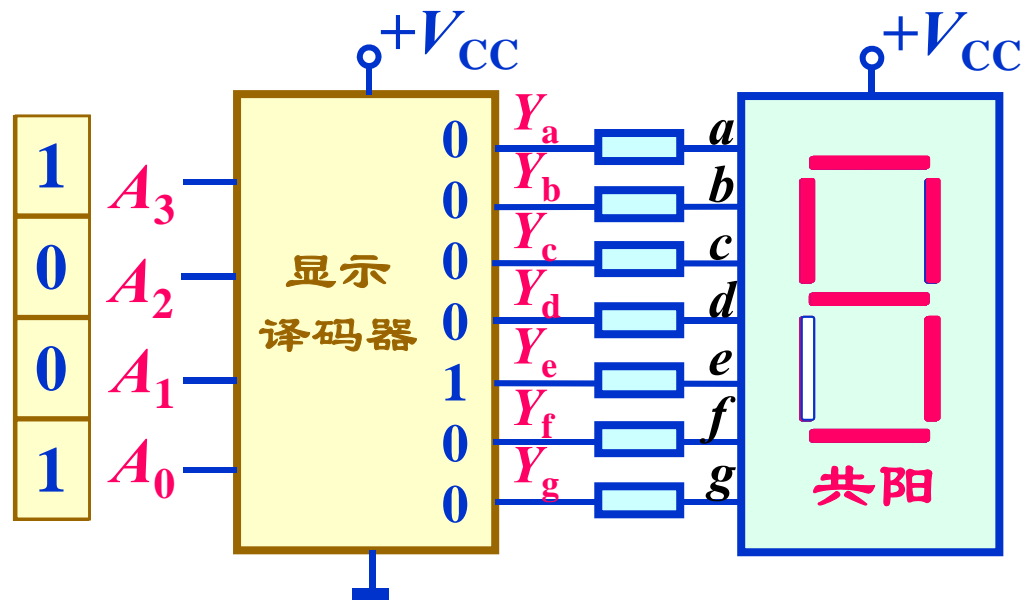 



共阴极8421BCD七段译码器真值表

输 入				输 出							字 形
$D$	$C$	$B$	$A$	$F_a$	$F_b$	$F_c$	$F_d$	$F_e$	$F_f$	$F_g$	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	9

 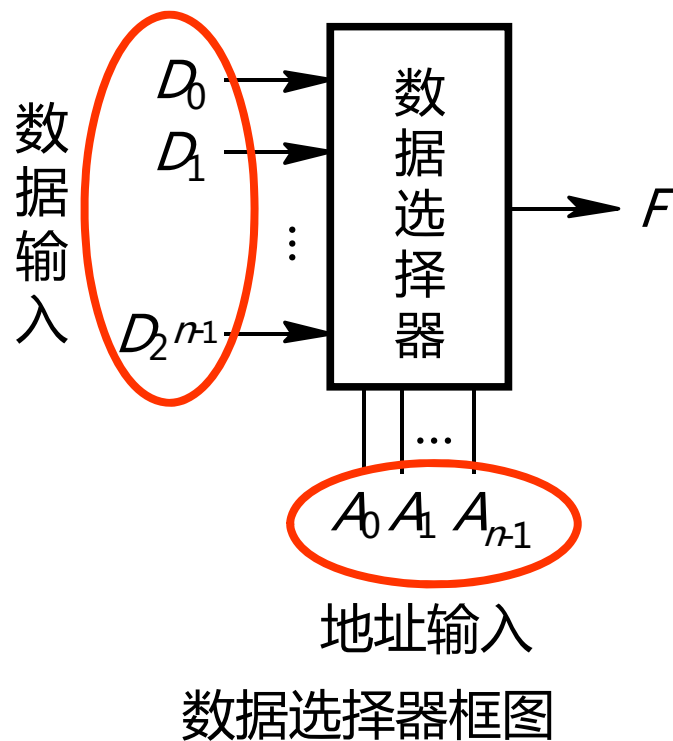
# 数据选择器 ( Multiplexer , 简称MUX )

数据选择器又称多路选择器。它有 $n$ 位地址输入、 $2n$ 位数据输入、1位输出。


每次在地址输入的控制下，从多路输入数据中选择一路输出，其功能类似于一个单刀多掷开关。



## 常用数据选择器举例

 


**74LS153**

 

**74LS151**

# 4选1数据选择器


4选1 MUX的逻辑符号

 

4选1 MUX功能表

$E$	$A_1$	$A_0$	$Y$
0	0	0	$D_0$
0	0	1	$D_1$
0	1	0	$D_2$
0	1	1	$D_3$
1	×	×	0

输出Y的表达式？

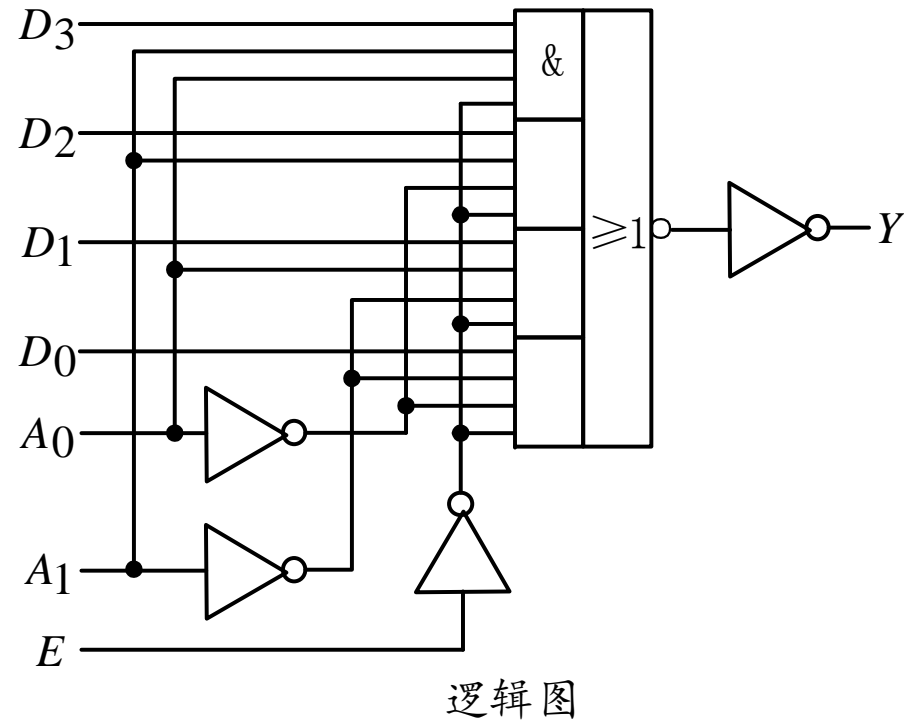


当 $E=0$ 时，4选1 MUX的逻辑功能还可以用表达式表示：

$$Y = \overline{A_1}\overline{A_0}D_0 + \overline{A_1}A_0D_1 + A_1\overline{A_0}D_2 + A_1A_0D_3 = \sum_{i=0}^3 m_i D_i$$
 
# 数据选择器的应用


数据选择器的应用很广，典型应用有：

- ① 作数据选择，以实现多路信号分时传送。
- ② 实现组合逻辑函数。
- ③ 在数据传输时实现并—串转换。
- ④ 产生序列信号。





## \*用4-to-1MUX实现16-to-1MUX

 


$A_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$Y$
0	0	0	0	$D_0$
0	0	0	1	$D_1$
0	0	1	0	$D_2$
0	0	1	1	$D_3$
0	1	0	0	$D_4$
0	1	0	1	$D_5$
0	1	1	0	$D_6$
0	1	1	1	$D_7$
1	0	0	0	$D_8$
1	0	0	1	$D_9$
1	0	1	0	$D_{10}$
1	0	1	1	$D_{11}$
1	1	0	0	$D_{12}$
1	1	0	1	$D_{13}$
1	1	1	0	$D_{14}$
1	1	1	1	$D_{15}$


### 实现方案：

- 1.用 $A_3$  和 $A_2$  控制4-to-1的 使能
- 2.用 $A_3$  和 $A_2$  控制4-to-1的 输出

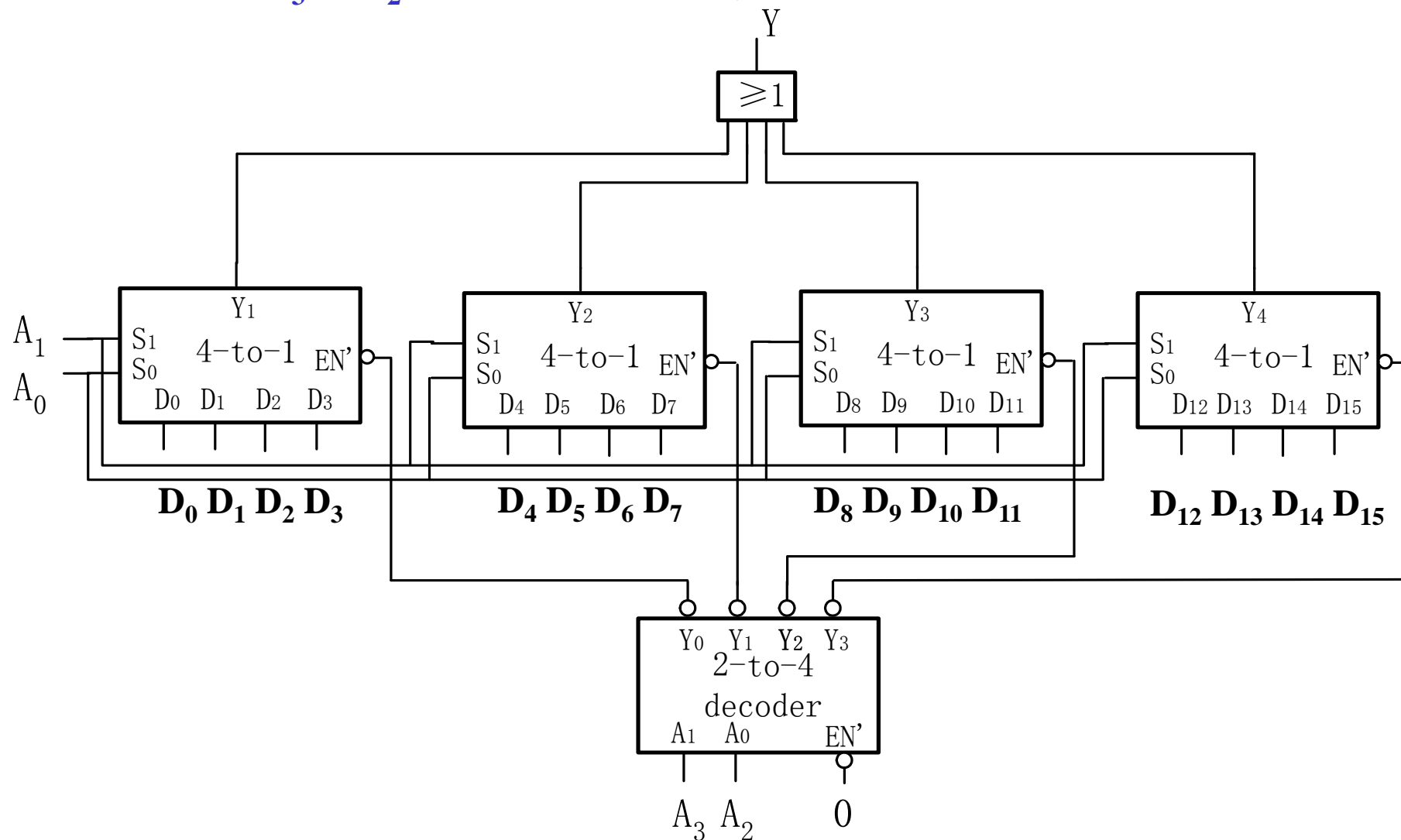**\*方案一：用 $A_3$  和 $A_2$  控制4-to-1的 使能实现16-to-1**



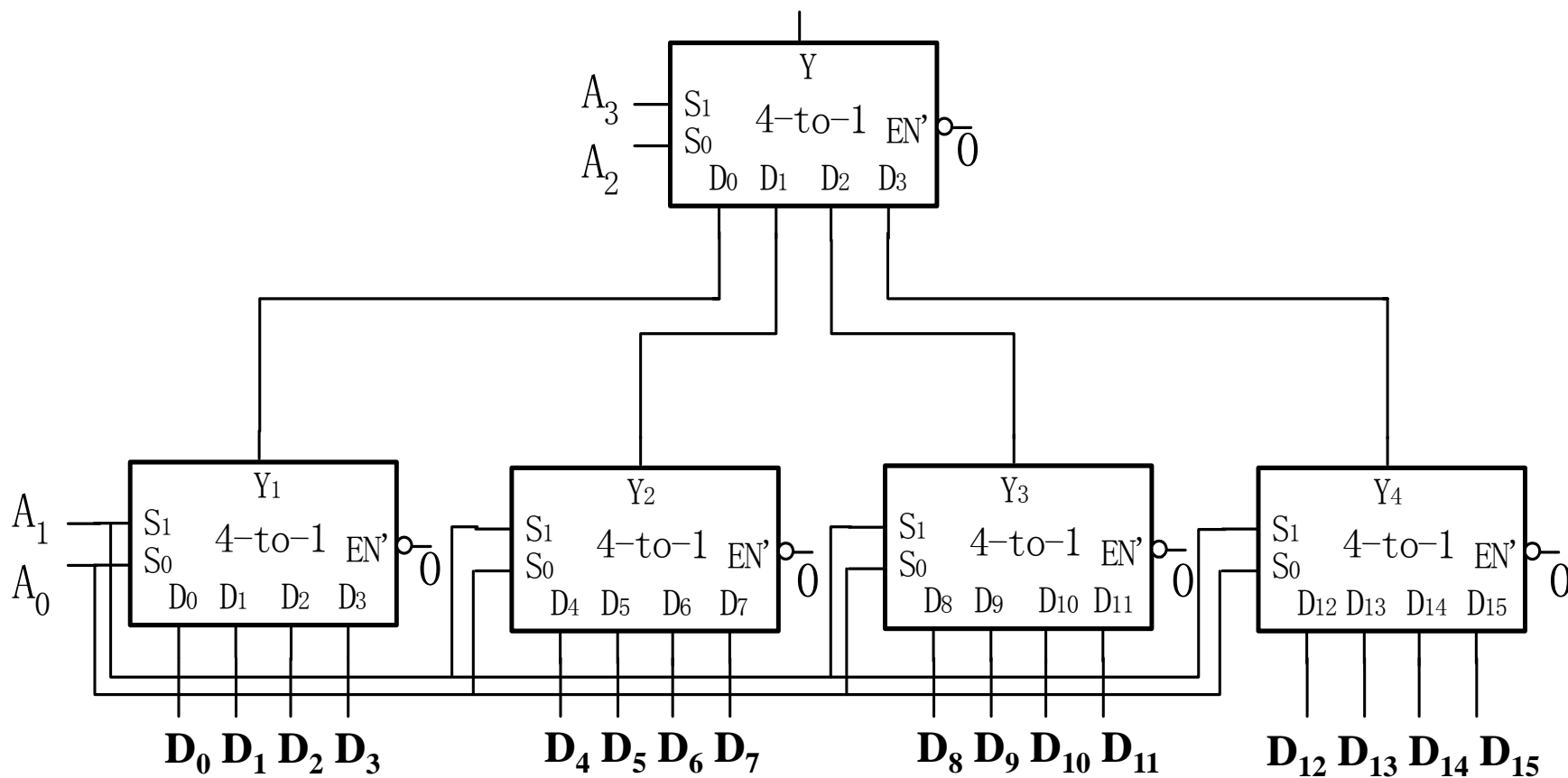**\*方案二：用 $A_3$  和 $A_2$  控制4-to-1的输出实现16-to-1**



# 比较器

## \* (1) 一位数值比较器



功能表

输入		输出		
$A$	$B$	$A > B$	$A = B$	$A < B$
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

$$“A > B” = \overline{A}B$$

$$“A = B” = \overline{A}\overline{B} + AB$$

$$“A < B” = A\overline{B}$$

  


# 比较器

## \* (2) 四位数值比较器

### 比较原则：

 - A. 先从高位比起,高位大的数值一定大。
- B. 若高位相等,则再比较低位数,最终结果由低位的比较结果决定。





# 组合逻辑电路中的竞争与冒险

在组合电路中，某一输入变量经不同途径传输后，到达电路中某一会合点的时间有先有后，这种现象称为**竞争**。

由于竞争而使电路输出发生瞬时错误的现象称为**冒险**。

例：

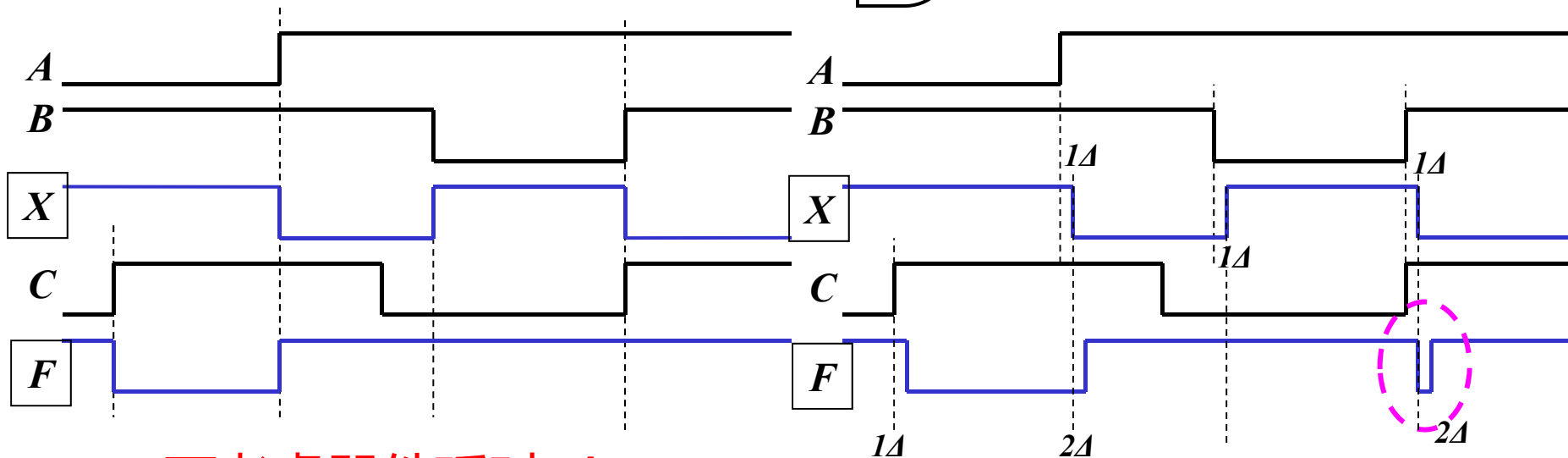 

不考虑器件延时,  $\Delta$ .

考虑器件延时,  $\Delta$ .

注意：竞争是经常发生的，但不一定都会产生毛刺。

---

本章完，谢谢大家！

# 作业

---

- 3-3
- $*(3-4)$
- 3-5 ( b )
- 3-7
- 3-9