



## C2 VHDL描述的结构

---

Yann Douze  
VHDL



## VHDL描述的结构

---

- VHDL描述由两个不可分割的部分组成，即：
  - 实体，它定义输入和输出。
  - 结构体，它包含允许执行预期操作的VHDL指令。
- 参见课程资料。



# 库声明

---

- 任何用于综合的VHDL描述都需要库。
- IEEE对它们进行了标准化，特别是IEEE 1164库。
- 它们包含信号类型的定义，元件、函数和子程序允许执行的算术和逻辑操作等。

```
Library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;  
Use ieee.numeric_std.all;
```



# 实体声明

- 语法:

```
entity NOM_DE_L_ENTITE is  
    port ( Description des signaux d'entrées /sorties ...);  
end entity;
```

- Exemple :

```
entity SEQUENCEMENT is  
    port (  
        CLOCK : in std_logic;  
        RESET : in std_logic;  
        Q : out std_logic_vector(1 downto 0),  
    );  
end entity;
```

**注意:** 在PORT语句的最后一个信号定义之后, 不要使用**分号**。

# I/O信号声明

- 端口语句:

**Syntax:**      *NOM\_DU\_SIGNAL* :    *sens*    *type*;

**Exemple:**      *CLOCK*:            *in*        *std\_logic*;

*BUS* :            *out*        *std\_logic\_vector* (7 *downto* 0);


- 端口的方向:

*in* : 用于输入信号。

*out* : 用于输出信号。

*inout* : 用于输入输出信号

*buffer* : 用于输出但可读取的信号（不推荐）。

 



# 类型

---

输入/输出信号类型为:

- 单个信号用 ***std\_logic***。
- 由多个信号组成的总线用 ***std\_logic\_vector***。

例如, 5位双向总线将表示如下:

***LATCH***: ***inout std\_logic\_vector (4 downto 0)***;

其中 ***LATCH(4)*** 对应于 **MSB**, ***LATCH(0)*** 对应于 **LSB**。

***std\_logic*** 类型的信号可以取的值为:

- “0”或 “L”: 表示低电平。
- “1”或 “H”: 表示高水平。
- “X”或 “W”: 未知级别。
- ‘U’: 表示未初始化。
- “Z”: 高阻抗状态。
- “-”: 任意, 即任意值。



# 结构体说明

- 结构体是相对于一个实体的。
- 它描述了设计的主体，它的行为，并通过指令建立了输入和输出之间的关系。
- 示例：

```
-- Opérateurs logiques de base
entity PORTES is
    port (A,B :in std_logic;
          Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7:out std_logic);
end entity;
architecture DESCRIPTION of PORTES is
begin
    Y1 <= A and B;
    Y2 <= A or B;
    Y3 <= A xor B;
    Y4 <= not A;
    Y5 <= A nand B;
    Y6 <= A nor B;
    Y7 <= not(A xor B);
end architecture;
```



# VHDL: 并行语言?

```
architecture DESCRIPTION of DECOD is  
begin
```

```
-- instructions concurrentes
```

```
D0 <= (not(IN1) and not(IN0));      -- première instruction
```

```
D1 <= (not(IN1) and IN0);           -- deuxième instruction
```

```
end architecture;
```

- 在结构体的开始和结束之间，处于一个相互并行的指令结构中。
- 并行指令：
  - 编写指令的顺序并不重要。。
  - 所有指令都被评估，并同时影响输出信号的时序。
  - 这是与计算机语言的主要区别。

下面的体系结构是等效的：

```
architecture DESCRIPTION of DECOD is  
begin
```

```
D1 <= (not(IN1) and IN0);           -- deuxième instruction
```

```
D0 <= (not(IN1) AND not(IN0));      -- première instruction
```

```
end architecture;
```



## VHDL描述示例:

```
library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;  
Use ieee.numeric_std.all;
```


Déclaration des bibliothèques

Commentaires, en VHDL ils commencent par --

```
-- décodeur  
-- Un parmi quatre
```


Déclaration de l'entité du décodeur  
Correspondance schématique

 
```
entity DECOD1_4 is  
    port(IN0, IN1: in std_logic;  
          D0, D1, D2, D3: out std_logic);  
end DECOD1_4;
```



Déclaration de l'architecture du décodeur  
Correspondance schématique
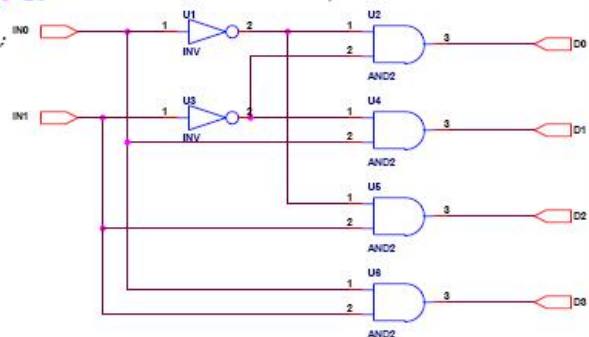
```
architecture DESCRIPTION of DECOD1_4 is  
begin  
    D0 <= (not(IN1) and not(IN0));  
    D1 <= (not(IN1) and IN0);  
    D2 <= (IN1 and not(IN0));  
    D3 <= (IN1 and IN0);  
end DESCRIPTION;
```



 

## C3-基本运算符

---

Yann Douze

VHDL



## 简单赋值:<=

---

Examples :

*S* <= *E2* ;


*S* <= '0' ;

*S* <= '1' ;

对于多位信号，使用省略号“...”，

*BINARY* , 例如: *BUS* <= " 1001 " ; - *BUS* = 9 十进制

 *HEXA* , 例如: *BUS* <= x" 9 " ; - *BUS* = 9 in 十六进制




# 逻辑运算符

---

非	→	not
与	→	and
与非	→	nand
或	→	or
或非	→	nor
异或	→	xor

 
**Exemple :**  $S1 \leq (E1 \text{ and } E2) \text{ or } (E3 \text{ nand } E4);$



## 练习

---

做练习1和2。

 

# 关系运算符

---

- 它们允许根据测试结果或条件改变信号的状态。

等于

€ =

不等于

€ /=

小于

€ <

小于等于


€ <=

大于

€ >

大于等于

€ >=

 

## 条件赋值语句

---

- 根据一个或多个信号、值、常量之间的逻辑条件的结果改变信号的赋值。

```
SIGNAL <= expression when condition  
[else expression when condition]  
[else expression];
```

**注意：**指令 [**else** expression ] 允许定义默认情况下为 **SIGNAL**。




## 条件赋值 (2)

例1:

--当 (E1= '1' ) 时, S1 取 E2 的值, 否则 S1 取值 '0' ,

**S1** <= **E2** when ( **E1**= '1') else '0';

对应电路:与逻辑

 


 例2:

--2选1数据选件器的行为描述

**Y** <= **A** when (**SEL**= '0') else  
    **B** when (**SEL**= '1') else '0';






# Selection赋值语句

---

该指令允许根据被选择信号的取值，为信号分配不同的取值。

```
with SIGNAL_DE_SELECTION select  
  SIGNAL <= expression when valeur_de_selection,  
    [expression when valeur_de_selection,]  
    [expression when others];
```

 注意:[Expression when others]语句不是必需的，但强烈建议使用，它允许设置为默认值。



## Selection赋值语句 (2)

---

Exemple : *Multiplexeur 2 vers 1*

with *SEL select*

*Y* <= *A* when '0',

*B* when '1',

'0' when others;

注意:在多路复用器的情况下, *when others*是必须的, 因为对于所选择的信号其定义包含了其他的取值情况, 所以应考虑其所有可能的值。

with *SEL select*


*Y* <= *A* when '0',

*B* when '1',

'-' when others;



—对于 *SEL* 的其他情况, 它将取任何值


—优化综合

 

## 示例:7段解码器 (1)


7段译码器-仅BCD (0..9)

  

 

## 示例:7段译码器 (2)

---

 

- 
- 练习3 使用选择性或条件赋值。


# 内部信号

- Syntax :     **signal**    **NOM\_DU\_SIGNAL** : **type**;
- Exemple :     **signal**    **I**            : **std\_logic**;
- signal**    **BUS**         : **std\_logic\_vector** (7 **downto** 0);

下面的方案可以用两种不同的方式来描述：
 
## ■无内部信号

```
architecture V1 of AOI is
Begin
    F <= not ((A and B) or (C and D));
end architecture V1;
```






 
## 内部信号（2），

- 具有内部信号

```
architecture V2 of AOI is
    --zone de declaration des signaux
    signal AB,CD,O: STD_LOGIC;
begin
    --instructions concurrentes
    AB <= A and B;
    CD <= C and D;
    O <= AB or CD;
    F <= not O;
end V2;
```




 - 并发指令：
  - 写指示的顺序并不重要。
  - 所有指令都被评估并同时影响输出信号。
  - 与计算机语言的主要区别。



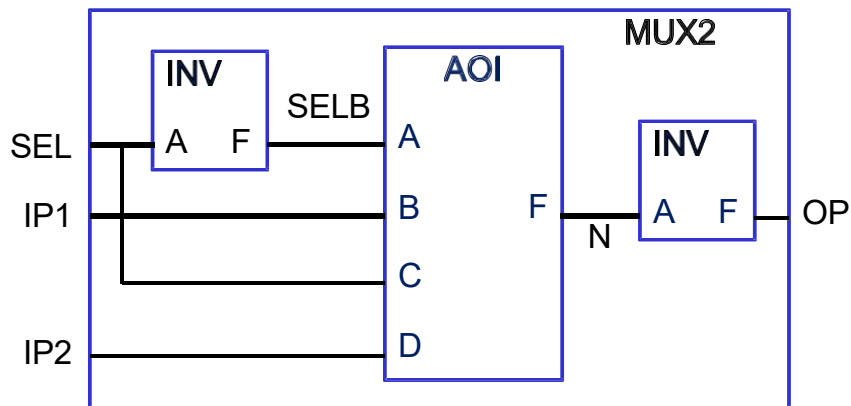
## 结构化描述

- 这是层次化连接的描述类型（NetList）
- 如果描述包含一个或多个元件，则该描述是结构性的。
- 示例：






 

 
# 结构化描述

---


- 应遵循的步骤：
  - 绘制要实例化的元件图。
  - 声明必要的内部信号列表：SIGNAL...
  - 实例化每个元件并指定其连接列表：PORT MAP...



# 元件例化

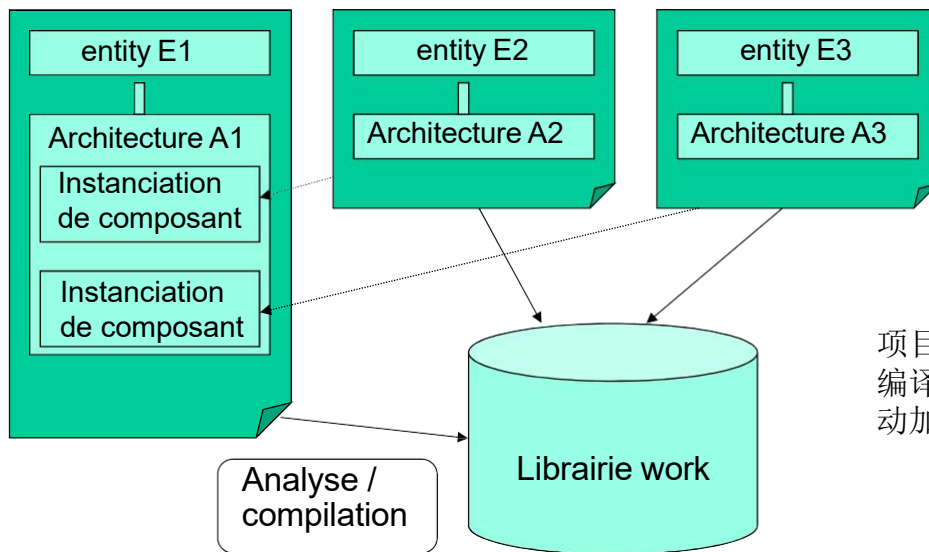

项目设计的元件经过编译综合后，会被自动加入到work库中

 


## INV和AOI元件的声明

---

```
entity INV is
    port ( A   : in  STD_LOGIC;
           F   : out STD_LOGIC);
end entity;
architecture V1 of INV is
    ...
end architecture;

 
entity AOI is
    port ( A,B,C,D   : in  STD_LOGIC;
           F           : out STD_LOGIC);
end entity;
architecture V1 of AOI is
    ...
end architecture;
```


 
## 直接实例化

---

```
entity MUX2 is
    port ( SEL, IP1, IP2    : in  STD_LOGIC;
           op               : out STD_LOGIC);
end entity;
architecture DIRECTE of MUX2 is
    signal SELB, N: STD_LOGIC;
begin
    G1: entity WORK.INV(V1) port map (A => SEL, F => SELB);
    G2: entity WORK.AOI(V1) port map (
        A => SELB, B => IP1,
        C => SEL, D => IP2,
        F => N);
    G3: entity WORK.INV(V1) port map (A => N, F => OP);
end architecture;
```




## 通过名称或位置进行端口的关联


```
entity COMP
port(  A: in      STD_LOGIC;
      B: out      STD_LOGIC;
      C: inout    STD_LOGIC);
end entity;
```

```
Architecture V1 of COMP is
Signal X,Y,Z: STD_LOGIC;
begin
```


```
C1: entity work.COMP port map (A => X, B => Y, C => Z);
--association par nom
```
 
```
C1: entity work.COMP port map (X, Y, Z); --association par position
```



 

## 要完成的练习

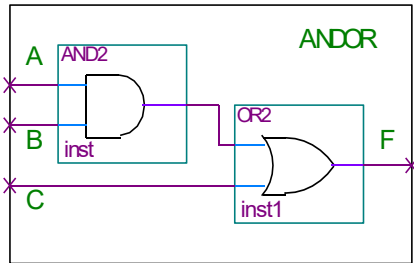

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```


```
entity ANDOR is  
    port (  
        A,B,C : in std_logic;  
        F : out std_logic);  
end entity;
```

Architecture dataflow of ANDOR is


Begin

```
    F <= (A and B) or C;
```

End architecture;

 

## 要完成的练习

 

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity LOGIC is
```


```
    port (
```

```
        J,K,L,M,N : in std_logic;
```

```
        P,Q : out std_logic);
```

```
end entity LOGIC;
```

```
Architecture STRUCT of LOGIC is
```

 

- 
- 做练习4和5。



