



## C2 – Structure d'une description VHDL

---

Yann DOUZE  
VHDL



# Structure d'une description VHDL

---

- Une description **VHDL** est composée de 2 parties **indissociables** à savoir :
  - **L'entité** (**ENTITY**), elle définit les entrées et sorties.
  - **L'architecture** (**ARCHITECTURE**), elle contient les instructions **VHDL** permettant de réaliser le fonctionnement attendu.
- Voir support de cours.



# Déclaration des bibliothèques

---

- Toute description **VHDL** utilisée pour la synthèse a besoin de bibliothèques.
- L'**IEEE** (Institut of **E**lectrical and **E**lectronics **E**ngineers) les a normalisées et plus particulièrement la bibliothèque **IEEE 1164**.
- Elles contiennent les définitions des types de signaux électroniques, des fonctions et sous programmes permettant de réaliser des opérations arithmétiques et logiques,...

```
Library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;  
Use ieee.numeric_std.all;
```



# Déclaration de l'entité

---

- **Syntaxe:**

```
entity NOM_DE_L_ENTITE is  
    port ( Description des signaux d'entrées /sorties ...);  
end entity;
```

- Exemple :

```
entity SEQUENCEMENT is  
    port (  
        CLOCK : in std_logic;  
        RESET : in std_logic;  
        Q : out std_logic_vector(1 downto 0)  
    );  
end entity;
```

- **Remarque :** Après la dernière définition de signal de l'instruction **port** il ne faut jamais mettre de point virgule.

# Déclaration des signaux E/S

- L'instruction **port** :

**Syntaxe:**      **NOM\_DU\_SIGNAL** :    **sens**    **type**;

**Exemple:**      **CLOCK** :            **in**        **std\_logic**;  
                  **BUS** :             **out**        **std\_logic\_vector (7 downto 0)**;


- Le sens du signal :

**in** : pour un signal en entrée.

**out** : pour un signal en sortie.

**inout** : pour un signal en entrée sortie

 **buffer** : pour un signal en sortie mais pouvant être lu (déconseillé).





# Le Type

---

Le **TYPE** utilisé pour les signaux d'entrées / sorties est :

- le **std\_logic** pour un signal.
- le **std\_logic\_vector** pour un bus composé de plusieurs signaux.

*Par exemple* un bus bidirectionnel de 5 bits s'écrira :

**LATCH** : **inout std\_logic\_vector (4 downto 0)** ;

Où **LATCH(4)** correspond au **MSB** et **LATCH(0)** correspond au **LSB**.

Les valeurs que peuvent prendre un signal de type **std\_logic** sont :

- **'0' ou 'L'** : pour un niveau bas.
- **'1' ou 'H'** : pour un niveau haut.
- **'X' ou 'W'** : pour un niveau inconnu.
- **'U'** : pour non initialisé.
- **'Z'** : pour état haute impédance.
- **'-'** : Quelconque, c'est à dire n'importe quelle valeur.



# Description de l'architecture

- L'architecture est relative à une entité. Elle décrit le corps du design, son comportement, elle établit à travers les instructions les relations entre les entrées et les sorties.

- **Exemple :**

-- Opérateurs logiques de base

entity PORTES is

port (A,B :in std\_logic;

Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7:out std\_logic);

end entity;

architecture DESCRIPTION of PORTES is

begin

Y1 <= A and B;

Y2 <= A or B;

Y3 <= A xor B;

Y4 <= not A;

Y5 <= A nand B;

Y6 <= A nor B;

Y7 <= not(A xor B);

end architecture;



# VHDL : langage concurrent ?

architecture **DESCRIPTION of DECOD** is  
**Begin**

-- instructions concurrentes

**D0** <= (**not**(**IN1**) **and not**(**IN0**)); -- première instruction

**D1** <= (**not**(**IN1**) **and** **IN0**); -- deuxième instruction

**end architecture;**

- Entre le BEGIN et le END de l'architecture, on est dans un contexte d'instructions concurrentes.
- Instructions concurrentes :
  - L'ordre dans lequel sont écrites les instructions n'a aucune importance.
  - Toutes les instructions sont évaluées et affectent les signaux de sortie en même temps.
  - C'est la différence majeure avec un langage informatique.

L'architecture ci dessous est équivalente :

architecture **DESCRIPTION of DECOD** is  
**begin**

**D1** <= (**not**(**IN1**) **and** **IN0**); -- deuxième instruction

**D0** <= (**not**(**IN1**) **AND not**(**IN0**)); -- première instruction

**end architecture;**



## Exemple d'une description VHDL :

```
library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;  
Use ieee.numeric_std.all;
```


Déclaration des bibliothèques

```
-- décodeur  
-- Un parmi quatre
```

Commentaires, en VHDL ils commencent par - -


Déclaration de l'entité du décodeur  
Correspondance schématique

 
```
entity DECOD1_4 is  
    port(IN0, IN1: in std_logic;  
          D0, D1, D2, D3: out std_logic);  
end DECOD1_4;
```


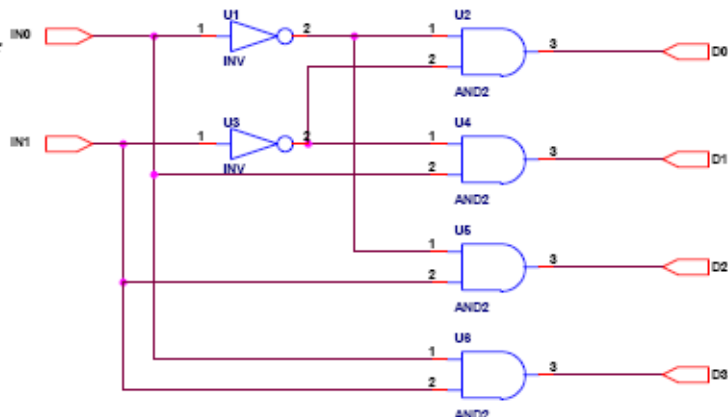
# Déclaration de l'architecture du décodeur Correspondance schématique

```
architecture DESCRIPTION of DECOD1_4 is
begin
    D0 <= (not(IN1) and not(IN0));
    D1 <= (not(IN1) and IN0);
    D2 <= (IN1 and not(IN0));
    D3 <= (IN1 and IN0);
end DESCRIPTION;
```




 

## C3 – Les opérateurs de base

---

Yann DOUZE  
VHDL

 

# Affectation simple : <=

---

Exemples :

**S** <= **E2** ;

**S** <= '0' ;

**S** <= '1' ;

Pour les **signaux** de plusieurs bits on utilise les doubles cotes " ... " ,

**BINAIRE**, exemple : **BUS** <= "1001" ; -- **BUS = 9 en décimal**

**HEXA**, exemple : **BUS** <= x"9" ; -- **BUS = 9 en hexa**



# Opérateurs logiques

---

NON	→	not
ET	→	and
NON ET	→	nand
OU	→	or
NON OU	→	nor
OU EXCLUSIF	→	xor

Exemple : *S1* <= (*E1* and *E2*) or (*E3* nand *E4*);



# Exercices

---

Faire les exercices 1 et 2.



# Opérateurs relationnels

---

- Ils permettent de modifier l'état d'un signal suivant le résultat d'un test ou d'une condition.

**Egal** → =


**Non égal** → /=

**Inférieur** → <

**Inférieur ou égal** → <=

**Supérieur** → >

**Supérieur ou égal** → >=

 

# Affectation conditionnelle


---

- Modifie l'état d'un signal suivant le résultat d'une condition logique entre un ou des signaux, valeurs, constantes.

**SIGNAL** <= *expression* **when** *condition*  
    [*else expression when condition*]  
    [*else expression*];

 **Remarque :** l'instruction [*else expression*] permet de définir la valeur du **SIGNAL** par défaut.






## Affectation conditionnelle (2)

Exemple N°1 :

-- *S1 prend la valeur de E2 quand E1='1' sinon S1 prend la valeur '0'*

*S1* <= *E2* when ( *E1* = '1' ) else '0';


Schéma correspondant : ET logique

 

 Exemple N°2 :

-- *Description comportementale d'un multiplexeur 2 vers 1*

*Y* <= *A* when ( *SEL* = '0' ) else  
*B* when ( *SEL* = '1' ) else '0';



# Affectation sélective


---

- Cette instruction permet d'affecter différentes valeurs à un signal, selon les valeurs prises par un signal dit de sélection.

 **with** *SIGNAL\_DE\_SELECTION* **select**

*SIGNAL* **<=** *expression* **when** *valeur\_de\_selection*,  
[*expression* **when** *valeur\_de\_selection*,]  
[*expression* **when** *others*];

**Remarque:** l'instruction [*expression* **when** *others*] n'est pas obligatoire mais fortement conseillée, elle permet de définir la valeur du *SIGNAL* par défaut



## Affectation sélective (2)

---

Exemple : *Multiplexeur 2 vers 1*

*with SEL select*

*Y <= A when '0',*

*B when '1',*

*'0' when others;*

**Remarque:** Dans le cas du multiplexeur, *when others* est nécessaire car il faut toujours définir les autres cas du signal de sélection pour prendre en compte toutes les valeurs possibles de celui-ci.

*with SEL select*


*Y <= A when '0',*

*B when '1',*

*'-' when others;*



*-- pour les autres cas de SEL, Y prendra une valeur quelconque*


*-- permet d'optimiser la synthèse*

 

# Exemple : décodeur 7 segments (1)

7-Segments Decoder - BCD (0..9) only

  

 

## Exemple : décodeur 7 segments (2)

---



# Exercice


---

- Faire l'exercice 3 en utilisant une affectation sélective ou conditionnelle.
 
# Signaux internes

- Syntaxe : `signal NOM_DU_SIGNAL : type;`
- Exemple : `signal I : std_logic;`  
`signal BUS : std_logic_vector (7 downto 0);`

On peut décrire le schéma suivant de 2 manières différentes :



## ■ Sans signaux internes


```
architecture V1 of AOI is
Begin
```

```
    F <= not ((A and B) or (C and D));
end architecture V1;
```
 
# Signaux internes (2)

- Avec des signaux internes

```
architecture V2 of AOI is
    --zone de declaration des signaux
    signal AB,CD,O: STD_LOGIC;
begin
    --instructions concurrentes
    AB <= A and B;
    CD <= C and D;
    O  <= AB or CD;
    F  <= not O;
end V2;
```





- Instructions concurrentes :
  - L'ordre dans lequel sont écrites les instructions n'a aucune importance.
  - Toutes les instructions sont évaluées et affectent les signaux de sortie en même temps.
  - Différence majeure avec un langage informatique.


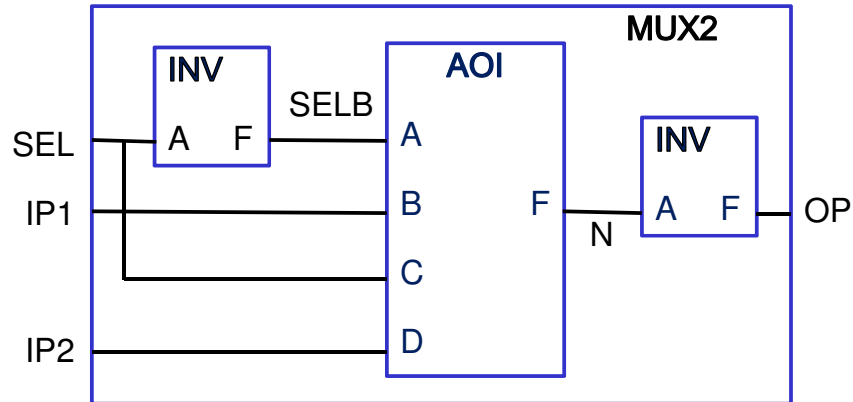
# Description structurelle

- C'est une description de type **hiérarchique** par liste de connexions (netlist).
- Une description est structurelle si elle comporte un ou plusieurs composants.
- Exemple :



 



# Description structurelle

---

- **La marche à suivre :**
  - Dessiner le schéma des composants à instancier.
  - Déclarer les listes de signaux internes nécessaires pour le câblage: SIGNAL...
  - Instancier chaque composant en indiquant sa liste de connexions: PORT MAP...

# Instanciation de composant

 

 


## Déclaration des composants INV et AOI

---


```
entity INV is
    port ( A  : in  STD_LOGIC;
           F  : out STD_LOGIC);
end entity;
architecture V1 of INV is
    ...
end architecture;

 entity AOI is
    port ( A,B,C,D  : in  STD_LOGIC;
           F          : out STD_LOGIC);
end entity;
architecture V1 of AOI is
    ...
end architecture;
```


 
# Instanciacion Directe

```
entity MUX2 is
  port ( SEL, IP1, IP2  : in  STD_LOGIC;
        op              : out STD_LOGIC);
end entity;
architecture DIRECTE of MUX2 is
  signal SELB, N: STD_LOGIC;
begin
  G1: entity WORK.INV(V1) port map (A => SEL, F => SELB);
  G2: entity WORK.AOI(V1) port map (
    A => SELB, B => IP1,
    C => SEL, D => IP2,
    F => N);
  G3: entity WORK.INV(V1) port map (A => N, F => OP);
end architecture;
```




## Association par nom ou par position


```
entity COMP
port( A: in      STD_LOGIC;
      B: out     STD_LOGIC;
      C: inout   STD_LOGIC);
end entity;
```

```
Architecture V1 of COMP is
Signal X,Y,Z: STD_LOGIC;
begin
```


```
C1: entity work.COMP port map (A => X, B => Y, C => Z);
--association par nom
```
 
```
C1: entity work.COMP port map (X, Y, Z); --association par position
```



 

# Exercice à compléter

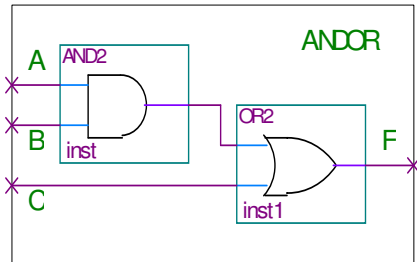


```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```


```
entity ANDOR is
    port (
        A,B,C : in std_logic;
        F : out std_logic);
end entity;
```

Architecture dataflow of ANDOR is  
Begin
 
```
    F <= (A and B) or C;
End architecture;
```



# Exercice à compléter

 

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity LOGIC is
    port (
        J,K,L,M,N : in std_logic;
        P,Q : out std_logic);
end entity LOGIC;
Architecture STRUCT of LOGIC is
```






# Exercices

---

- Faire les exercices 4 et 5.




 


## C4 – Les instructions séquentielles

---



Yann DOUZE  
VHDL

 

# Rappel : Bascule D Latch

 


Entrées		Sorties	
C	D	$Q_{n+1}$	$\overline{Q}_{n+1}$
0	X	$Q_n$	$\overline{Q}_n$
1	0	0	1
1	1	1	0

 
 





# Rappel : Bascule D Flip-Flop

 

Entrées		Sorties	
CK	D	$Q_{n+1}$	$\overline{Q}_{n+1}$
0	X	$Q_n$	$\overline{Q}_n$
1	X	$Q_n$	$\overline{Q}_n$
↓	X	$Q_n$	$\overline{Q}_n$
↑	0	0	1
↑	1	1	0

  

 


# Définition du process

---

- Un **process** est une partie de la description d'un circuit dans laquelle les instructions sont exécutées séquentiellement : les unes à la suite des autres.
- Il permet d'effectuer des opérations sur les signaux en utilisant les instructions standard de la programmation structurée comme dans les systèmes à microprocesseurs.
 
## Syntaxe:

```
[Nom_du_process :]process(Liste_de_sensibilité_nom_des_signaux)  
Begin  
    -- instructions du process  
end process [Nom_du_process] ;
```



## Règles de fonctionnement d'un process

---


- L'exécution d'un **process** a lieu à chaque changement d'état d'un signal de la liste de sensibilité.
- Les instructions du **process** s'exécutent séquentiellement.
- Les changements d'état des signaux par les instructions du **process** sont pris en compte à la **fin** du **process**.





# Role des processus

---

- Les processus sont utilisés avec 3 approches différentes : 
- 1. Pour décrire un circuit combinatoire avec des instructions évoluées de la programmation structurée : if, case, etc...
- 2. Pour décrire un circuit synchrone qui comporte une ou plusieurs cellules de mémorisation (bascules Dff).
- 3. Pour décrire une fonction non synthétisable tel qu'un banc de test ou un modèle.





 
# Instructions séquentielles

---

- Attention !
- Les instructions **if** et **case** n'existent et ne peuvent exister que dans un process.



# Instruction if

---


**Syntaxe :**

```
if condition then instructions  
[elsif condition then instructions]  
[else instructions]  
end if ;
```

 **Exemple:**

```
Process (A,B,E1,E2,E3)  
Begin  
  if A='1' then SORTIE <= E1;  
  Elsif B = '1' then SORTIE <= E2;  
  Else SORTIE <= E3;  
  end if ;  
end process ;
```

**Remarque :** l'instruction *if* ne peut être utilisée que dans un *process*




# Instruction case

---

## ***Syntaxe:***

```
CASE expression IS  
WHEN choix => instructions;  
[WHEN choix => instructions;]  
[WHEN OTHERS => instructions;]  
END CASE;
```

 
***Remarque : pareil que l'instruction `if`, l'instruction `case` ne peut être utilisée que dans un process.***


 
# Exemple

---

```
process (TEST,A,B)
begin
  case TEST is
    when "00" => F <= A and B;
    when "01" => F <= A or B;
    when "10" => F <= A xor B;
    when "11" => F <= A nand B;
    when others => F <= '0';
  end case;
end process;
```




# Process combinatoire

---


```
process (SEL, A, B, C)
begin
    if SEL = '1' then
        OP <= A and B;
    else
        OP <= C;
    end if;
end process;
```

 - La liste de sensibilité doit être complète : tous les signaux lus dans le process doivent apparaître dans la liste de sensibilité.
- les sorties doivent être assignées dans tous les cas afin d'éviter les bascules D Latch.


 
# Affectation incomplète

```
process (Enable, Data)
begin
    if Enable = '1' then
        Q <= Data;
    end if;
end process;
```



- Une affectation incomplète génère une bascule D Latch (verrou) non désiré (transparent latch)
- Certain FPGA n'ont pas de bascule D Latch (verrou), une boucle asynchrone sur du combinatoire est alors créé (interdit!)



# Assignement par défaut


- Pour éviter les transparents Latch on préconise de faire un assignement par défaut.

```
Process (SELA, SELB, A, B)
begin
  OP <= '0';
  if SELA = '1' then
    OP <= A;
  end if;
  if SELB = '1' then
    OP <= B;
  end if;
end process;
```

Assignement par défaut


Remplace l'événement par défaut

Remplace l'événement à nouveau

 

## Exemple : décodeur 7 segments

---

 

Entity SEVEN\_SEG is

port (

  Data : in  std\_logic\_vector(3 downto 0); --Expected within 0...9


  Pol  : in  std\_logic;                   -- '0' if active LOW

  Segout: out std\_logic\_vector(1 to 7)); --Segments A,B,C,D,E,F,G

end entity;


 
# Architecture combinatoire du décodeur 7 segments




```
architecture COMB of SEVEN_SEG is
    signal sevseg : std_logic_vector(1 to 7);
begin
    Process(Data, Pol, sevseg)
    Begin
        case(Data) is
            when x"0" => sevseg <= "1111110";
            when x"1" => sevseg <= "0110000";
            when x"2" => sevseg <= "1101101";
            when x"3" => sevseg <= "1111001";
            when x"4" => sevseg <= "0110011";
            when x"5" => sevseg <= "1011011";
            when x"6" => sevseg <= "1011111";
            when x"7" => sevseg <= "1110000";
            when x"8" => sevseg <= "1111111";
            when x"9" => sevseg <= "1111011";
            when others => sevseg <= (others => '-');
        end case;
        if (Pol='1') then
            Segout <= sevseg;
        else
            Segout <= not(sevseg);
        end if;
    End process;
End architecture;
```



# Exercice

---

- Exercice 1 : Multiplexeur 8 vers 1

 

# Process synchrone

---

```
process(CLK)
begin
  if RISING_EDGE(CLK) then
    Q1 <= D;
  end if;
end process;
```

```
process(CLK)
begin
  if FALLING_EDGE(CLK) then
    Q2 <= D;
  end if;
end process;
```


- **Un process synchrone est exécuté à chaque front montant de l'horloge.**

- Pour tester le front montant de l'horloge, on utilise la fonction `rising_edge()` qui est défini dans le package `STD_LOGIC_1164`.


- `RISING_EDGE` est VRAI lorsque l'horloge passe de l'état '0' à l'état '1'.

- Utile pour décrire une bascule D flip-flop (Dff).

Comment rajouter un reset asynchrone?

 


# Reset Asynchrone

 


```
process(Reset, Clk)
begin
  if Reset = '1' then
    Q1 <= '0';
  elsif RISING_EDGE(Clk) then
    Q1 <= D;
  end if;
end process;
```

 - Le reset asynchrone est testé avant le front montant de l'horloge.




Comment faire un reset synchrone?

 

 
# Reset Synchrone

```
process(Clk)
begin
  if RISING_EDGE(Clk) then
    if Reset = '1' then
      Q1 <= '0';
    else
      Q1 <= D;
    end if;
  end if;
end process;
```

- Le reset synchrone est testé après le front montant de l'horloge.





 

  
# Transfert par registre (RTL)

- Dans un process synchrone, à chaque affectation, une bascule est créée.

```
process (Clock)
begin
  if Rising_edge(Clock) then
    P <= A nand B;
    Q <= P;
    R <= not Q;
  end if;
end process;
```



 


# Règles des process synchrones

---

- Liste de sensibilité doit inclure le clock et le reset et rien d'autre.
- Tout les signaux assignés dans le process doivent être initialisés par un reset.
- Pour la description d'un process synchrone, respectez la structure suivante :
 
```
process(clk,rst)
begin
  if rst = '1' then
    -- valeur initiale
  elsif rising_edge(clk) then
    -- instructions
  end if;
end process;
```






- Attention les signaux prennent leurs nouvelles valeurs qu'à la fin du process.



 - Complétez le code et dessinez le chronogramme d'un registre à décalage à 4 étages ?







# Registre à décalage

```
-- Registre à décalage
entity registre_decalage is
port( Qin, rst, clk : in std_logic;
      Qout          : out std_logic);
end entity;
architecture RTL of registre_decalage is
    signal Q1,Q2,Q3 : std_logic;
begin
    process(Rst,Clk)
    begin
        if Rst = '1' then
            Qout <= '0'; Q1<='0';Q2<='0';Q3<='0';
        Elsif rising_edge(clk) then
            Qout <= Q3;
            Q3 <= Q2;
            Q2 <= Q1;
            Q1 <= Qin;
        End if;
    End process;
End architecture;
```





# Mauvais style de process (1) ?




```
process(Clock,Reset)
Begin
  if Rising_edge(Reset) then
    ...
  elsif Rising_edge(Clock) then
    ...
  end if;
end process;
```

```
process(Clock,Reset)
begin
  if Reset = '1' then
    -- Actions asynchrone
  elsif Rising_edge(Clock) then
    -- Actions synchrones
  end if;
end process;
```

```
process(Clock,Reset,Ena)
begin
  if Reset = '1' then
    -- Actions asynchrone
  elsif Rising_edge(Clock) and Ena = '1' then
    -- Actions synchrones
  end if;
end process;
```
 
```
process(All_Inputs)
begin
  -- Logique purement combinatoire
end process;
```




## Mauvais style de process (2) ?



```
process (Clock, Reset)
begin
    if Reset = '1' then
        -- Actions asynchrone
    elsif Rising_edge(Clock) then
        -- Actions synchrones
    end if;
    -- d'autres actions
end process;
```

```
process (Clock)
begin
    if Rising_edge(Clock) then
        -- Actions synchrones
    end if;
end process;
```

 
```
process (Clock, Reset)
begin
    if Reset = '0' then
        if Rising_edge(Clock) then
            -- Actions synchrones
        end if;
    else
        -- Actions asynchrones
    end if;
end process;
```



# Exercice

---

Exercice 2 : serial OR ou LFSR 

 

 
# Process non-synthétisable

- Les process non synthétisable sont utilisé pour :
  - décrire un modèle
  - écrire des bancs de test (test bench)
- Les process non synthétisable **ne possèdent pas de liste de sensibilité** et ce sont des **instructions WAIT** qui synchronisent le process.



- Trois formes de WAIT peuvent être combinées
  - **WAIT ON** *événement*; Exemple : **wait on** A,B,C,D
    - Remplace la liste de sensibilité d'un process classique
  - **WAIT FOR** *durée*; Exemple : **wait for** 100 ns
    - Permet de créer un délais
  - **WAIT UNTIL** *condition*; Exemple : **wait until** rst = '1'
    - Condition bloquante
  - **WAIT**;
    - Boucle infini, comme un while(1) en C



 
# Exemples de Process non-synthétisable

```
-- Génération d'un reset
STIMULUS: process
begin
    reset <= '1';
    wait for 50 NS;
    reset <= '0';
    wait;
end process STIMULUS;
```

```
-- Génération d'une horloge
ClockGenerator: process
begin
    Clock <= '0';
    wait for 5 NS;
    Clock <= '1';
    wait for 5 NS;
end process;
```





# Instructions de boucle



```
for PARAMETER in LOOP_RANGE loop
```

```
...
```

```
end loop;
```

```
While CONDITION loop
```


```
...
```

```
end loop;
```

```
boucle1: -- étiquette optionnelle  
FOR i IN 0 TO 10 LOOP  
  -- calcul des puissances de 2  
  b := 2**i;  
  WAIT FOR 10 ns; --toutes les 10 ns  
END LOOP;
```
 
```
I := 0;  
WHILE b < 1025 LOOP  
  b := 2**i;  
  i := i+1;  
  WAIT FOR 10 ns;  
END LOOP;
```





 
# Exemple de boucle

---


```
ClockGenerator: process
begin
  while not Stop loop
    Clock <= '0';
    wait for 5 NS;
    Clock <= '1';
    wait for 5 NS;
  end loop;
  wait;
end process;
```





# Banc de test (Test Bench)

Banc de test

 



 
# Verification = Assertion


- **ASSERT** : permet d'écrire des messages à l'écran.
- Syntaxe :
  - `ASSERT condition REPORT message <SECURITY ...>`
- Forcer un message:
  - `ASSERT FALSE REPORT "Toujours à l'écran " SEVERITY note;`
  - `REPORT "Toujours à l'écran " SEVERITY note;`
- Test en contexte séquentiel,
  - `ASSERT s = '1' REPORT "la sortie vaut '0' et ce n'est pas normal " SEVERITY warning; -- mentionne un warning`
  - `ASSERT s = '1' REPORT "la sortie vaut '0' et ce n'est pas normal " SEVERITY failure; -- Mentionne une erreur et arrête l'exécution`






# Exemple


design\_tb

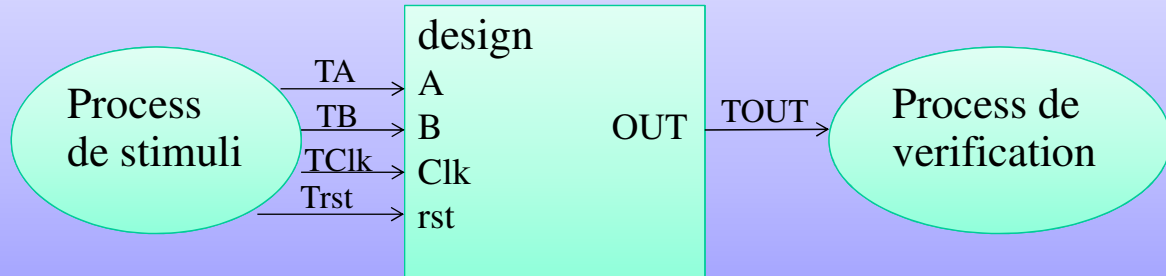

 
 
# Banc de Test (1)


```
Entity design_tb is
End entity;
Architecture bench of design_tb is
    Signal Tclk : std_logic := '0';
    Signal Trst : std_logic;
    signal TA,TB,TOUT : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal Done : boolean := False;
Begin
    -- instantiation du composant à tester
    UUT: entity work.design port map (
        A => TA, B => TB,
        OUT => TOUT,
        clk => Tclk, rst => Trst);
    -- Génération d'une horloge
    Tclk <= '0' when Done else not Tclk after 50 ns;
    -- Génération d'un reset au début
    Trst <= '1', '0' after 5 ns;
```


 
## Banc de Test (2)


```
Stimuli: process
begin
    TA <= "0000";
    TB <= "0000";
    wait for 10 NS;
    TA <= "1111";
    wait for 10 NS;
    TB <= "1111";
    wait for 10 NS;
    TA <= "0101";
    TB <= "1010";
    wait;
end process;
```

```
Verification: process
begin
    wait for 5 NS;
    assert TOUT = "0000" report "erreur"
    severity warning;
    wait for 10 NS;
    assert TOUT = "1111" report "erreur"
    severity warning;
    wait for 10 NS;
    assert TOUT = "1111" report "erreur"
    severity warning;
    wait for 10 NS;
    assert TOUT = "1010" report "erreur"
    severity warning;
    Done <= True;
    wait;
end process;
End architecture;
```


 
## Banc de Test : alternative

```
Stimuli_&_verification: process
Begin
TA <= "0000";
TB <= "0000";
wait for 5 NS;
assert TOUT = "0000" report "erreur" severity warning;
wait for 5 NS;
TA <= "1111";
wait for 5 NS;
assert TOUT = "1111" report "erreur" severity warning;
wait for 5 NS;
TA <= "0101";
TB <= "1010";
wait for 5 NS;
assert TOUT = "1010" report "erreur" severity warning;
Done <= True;
wait;
end process;
End architecture;
```



## Exercice

---

- Exercice 3 : circuit Min Max







# C5 – Fichiers et Librairies


---

Yann DOUZE  
VHDL



 
# Compilation

Fichiers VHDL contenant  
des « design units »


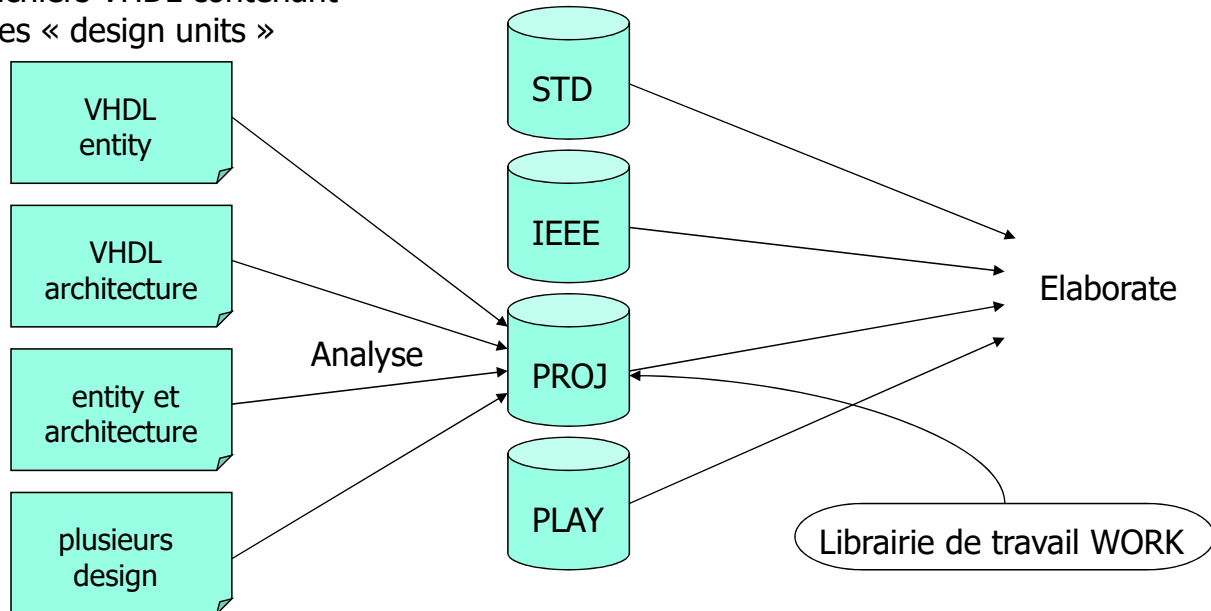
# Librairie de travail

Fichiers VHDL contenant  
des « design units »





# La clause de contexte

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;


entity TEST_BENCH1 is
end entity;

architecture TB of TEST_BENCH1 is
    ...
end architecture;

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity ENTITY2 is
    port( ... );
end entity;

architecture RTL of ENTITY2 is
    ...
end architecture;
```



Entité vide => la clause  
de contexte se reporte  
devant l'architecture

Chaque entité/ package/  
configuration nécessite  
une clause de contexte



# Clause de contexte implicite


```
library STD, WORK;  
use STD.STANDARD.all; ←
```

Inclut par défaut

```
INTEGER    0 1 99  
BIT        '0' '1'  
BOOLEAN    FALSE TRUE  
STRING     "Hello World"  
TIME       10 NS
```

Types du package  
STD.STANDARD

# Ordre de la compilation

 



# Style Recommandé

VHDL 93

Indentation

Instanciation  
directe

```
architecture BENCH of NOR2_TB is

    signal A, B, F: STD_LOGIC;

begin

    stimulus: process is
    begin
        A <= '0';
        B <= '0';
        wait for 10 NS;
        B <= '1';
        wait;
    end process stimulus;

    UUT: entity work.NOR2 port map (
        A => A,
        B => B,
        F => F);

end architecture BENCH;
```

Alignement

Des espaces

Des labels  
compréhensibles

Association  
par nom



# Noms des labels

Identifiant = lettres, nombres et underscores

```
G4X6      Gate_45      \extended! "£$%^&*() \
TheState   The_State
```

Noms différents

La casse est ignorée pour les identifiants

```
INPUT      Input      input
```

mêmes noms

Beaucoup d'identifiant son des mots réservés

```
And  buffer  bus  function  register  select
```

Identifiants illégaux ...

```
4plus4  A$1  V-3  The__State  _State_
```

Double underscore





## C6 – Délais, Delta Délais et variables


---

Yann DOUZE
 
# Les délais

chronogramme de A ,B et C ?

```
process (A,B)
begin
  B <= A after 10 ns;
  C <= B after 5 ns;
end process;
```



- Les délais sont utilisés pour :
  - Générer des stimuli pendant la simulation
  - Modéliser les retards dû à la technologie
- Les délais sont ignorés à la synthèse.




# Génération d'une impulsion (1)

```
process
begin
  reset <= '0';
  reset <= '1' after 10 ns;
  reset <= '0' after 20 ns;
  wait;
end process;
```



Mauvaise syntaxe !

 


## Génération d'une impulsion (2)

```
Reset <= '0', '1' after 10 ns, '0' after 20 ns;
```

```
process
begin
  reset <= '0';
  wait for 10 ns;
  reset <= '1'
  wait for 10 ns;
  reset <= '0';
  wait;
end process;
```


Bonne syntaxe !

 
 
# Delta Délais



```
process (A,B)
begin
  B <= A;
  C <= B;
end process;
```




- En jargon VHDL, un délai delta = délai infinitésimal non nul
- Un signal prend sa nouvelle valeur après un délai delta.
- Une variable prend sa nouvelle valeur immédiatement.
 
# Les Variables



- Les variables ne peuvent être déclarées et n'existent que dans un process.
- **L'affectation d'une variable est immédiate** : la valeur affectée à V à la première ligne peut directement être réutilisée à la deuxième.

```
process (A, B, C)
-- zone de déclaration d'une variable
  variable V: STD_LOGIC;
begin
  V := A nand B;
  V := V nor C;
  F <= not V;
end process;
```



Redessinez le schéma si on considère V comme un signal ?



# Exemple : parité impaire

```
Entity parite is
PORT ( a  : IN std_logic_vector(0 TO 3) ;
      s  : OUT std_logic );
END entity;
architecture behaviour of parite is
begin
    process(a)
        variable parite : std_logic ;
    begin
        parite := '1' ;
        FOR i in 0 to 3 LOOP
            if a(i) = '1' then
                parite := not parite;
            end if;
        END LOOP;
        s <= parite;
    end process;
END architecture;
```





# Exercice

```
process (A, S)
  variable V: STD_LOGIC;
begin
  V := A;
  S <= V;
  V := S;
  T <= V;
end process;
```



- Supposer que S vaut '0', et A change de l'état '0' à l'état '1'.





# Questions



1. Qu'elle est la valeur de  $S$  à la fin du process, avant le delta délai ?
2. Qu'elle est la valeur de  $V$  à la fin du process, avant le delta délai ?
3. Après l'exécution du process et après le delta délai,  $S$  et  $T$  prennent leurs nouvelles valeurs, que valent  $S$  et  $T$  ?
4. Après la première exécution du process et après le delta délai, que se passe-t-il ?





# C7 – Les Types

---

Yann DOUZE  
VHDL



# Les Types énumérés

- Définition d'un nouveau type de donnée

```
type Opcode is (Add, Neg, Load, Store, Jmp, Halt);  
signal S: Opcode;
```

```
S <= Add;
```

```
process(S)  
begin  
  case S is  
    when Add =>  
      ...
```

# Synthèse des types énumérés

- Encodage du type énuméré pour la synthèse



	Binaire	One hot
Add	000	100000
Neg	001	010000
Load	010	001000
Store	011	000100
Jmp	100	000010
Halt	101	000001

ASIC

FPGA



# Les Types définis par défaut

```
library STD, WORK;  
use STD.STANDARD.all;
```

Inclut par défaut

```
INTEGER      0 1 99  
BIT          '0' '1'  
BIT_VECTOR  "101011"  
BOOLEAN      FALSE TRUE  
STRING       "Hello World"  
TIME         10 NS  
REAL         1.345
```

Types du package  
STD.STANDARD



# Les types logiques à valeurs multiple

Dans le package STD.STANDARD

```
type BOOLEAN is (False, True);  
type BIT is ('0', '1');
```

Dans le package IEEE.STD\_LOGIC\_1164

```
type STD_ULOGIC is (  
  'U',    -- non initialisé (par défaut)  
  'X',    -- état inconnu  
  '0',    -- 0 puissant  
  '1',    -- 1 puissant  
  'Z',    -- Haute impédance  
  'W',    -- État inconnu mais faible  
  'L',    -- 0 faible  
  'H',    -- 1 faible  
  '-');  -- indifférent (pour la synthèse)  
  
subtype STD_LOGIC is RESOLVED STD_ULOGIC;
```

Résolution : définit la priorité 5



# Drivers et Fonction de Résolution

```
subtype STD_LOGIC is RESOLVED STD_ULONGIC;
```

```
Signal BUSS,ENB1,ENB2,D1,D2: STD_LOGIC;
```

```
...
```

```
TRISTATE1: process (ENB1,D1)
```

```
Begin
```

```
if ENB1 = '1' then  
    BUSS <= D1;
```

```
else  
    BUSS <= 'Z';
```

```
end if;
```

```
End process;
```

```
TRISTATE2: process (ENB2,D1)
```

```
Begin
```

```
if ENB2 = '1' then  
    BUSS <= D2;
```

```
else  
    BUSS <= 'Z';
```

```
end if;
```

```
End process;
```



Driver  
Tristate 1  
BUSS



Driver  
Tristate 2  
BUSS




Fonction de  
résolution

BUSS


 
# Résolution de STD\_LOGIC

- Le type STD\_LOGIC est défini dans le package STD\_LOGIC\_1164
- Les Valeurs les plus hautes dans le schéma sont prioritaires





# Valeurs initiales

- Signaux et variables sont initialisés au début d'une simulation.
- La valeur par défaut est la valeur la plus à gauche du type.
- **Attention : La synthèse ignore les valeurs initiales.**

```
type Opcode is (Add, Neg, Load, Store, Jmp, Halt);
```

```
signal S: Opcode;
```

Valeur initiale Add

```
signal CLOCK, RESET: STD_LOGIC;
```

Valeur initiale 'U'

```
variable V1: STD_LOGIC_VECTOR(0 to 1);
```

Valeur initiale 'UU'

```
variable V2: STD_LOGIC_VECTOR(0 to 1):="01";
```

```
signal N: Opcode:= Halt;
```

```
constant size: INTEGER := 16;
```

```
constant ZERO: STD_LOGIC_VECTOR := "0000";
```



# Relation implicite des opérateurs

- Pour le type STD\_LOGIC

```
'U' < 'X' < '0' < '1' < 'Z' < 'w' < 'L' < 'H' < '-'
```

- Pour le type STD\_LOGIC\_VECTOR

```
'0' < "00" < "000" < "001" < "100" < "111" < "1111"
```



# Opérations arithmétiques

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity ADDER is
    port ( A,B : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
          SUM : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
end entity;

architecture A1 of ADDER is
begin
    SUM <= A + B;
end architecture;
```

Erreur: "+" n'est pas défini pour  
le type STD\_LOGIC\_VECTOR



# Utilisation de NUMERIC\_STD

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
use IEEE.NUMERIC_STD.all;
```

IEEE Std 1076.3

```
entity ADDER is  
  port (      A,B : in UNSIGNED(7 downto 0);  
          SUM : out UNSIGNED(7 downto 0);  
end entity;
```



```
architecture A1 of ADDER is  
begin  
  SUM <= A + B;  
end architecture;
```

Opérateur "+" est surchargé pour  
les types UNSIGNED et SIGNED



# Problématique ?

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity ADDER is
    port ( A,B : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
          SUM : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
end entity;

architecture A1 of ADDER is
begin

end architecture;
```

Comment faire l'addition de A et B  
si ils sont de type std\_logic\_vector ?



# Conversion de type

```
Signal U: UNSIGNED(7 downto 0);  
Signal S: SIGNED (7 downto 0);  
Signal V: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
```

Conversion entre des types qui sont proches

```
U <= UNSIGNED(S);  
S <= SIGNED(U);  
U <= UNSIGNED(V);  
S <= SIGNED(V);  
V <= STD_LOGIC_VECTOR(U);  
V <= STD_LOGIC_VECTOR(S);
```

Le nom du type est utilisé pour la conversion de type



# Solution

---

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity ADDER is
    port ( A,B : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
          SUM : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
end entity;

architecture A1 of ADDER is
begin
    SUM <= STD_LOGIC_VECTOR(UNSIGNED(A) + UNSIGNED(B));
    -- ou SUM <= STD_LOGIC_VECTOR(SIGNED(A) + SIGNED(B));
end architecture;
```





# Fonctions de conversion

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
use IEEE.NUMERIC_STD.all;
```

```
Signal U: UNSIGNED(7 downto 0);  
Signal S: SIGNED (7 downto 0);  
Signal N: INTEGER;
```

## Opérations de conversion

```
N <= TO_INTEGER(U);  
N <= TO_INTEGER(S);  
U <= TO_UNSIGNED(N, 8);  
S <= TO_SIGNED(N, 8);
```

Taille du vecteur d'arrivée



## Conversion entre un INTEGER et un STD\_LOGIC\_VECTOR

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
use IEEE.NUMERIC_STD.all;
```

```
Signal V: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);  
Signal N: INTEGER;
```

Fonction de conversion

Conversion de type

```
N <= TO_INTEGER(UNSIGNED(V)) ;
```

```
V <= STD_LOGIC_VECTOR(TO_UNSIGNED(N, 8)) ;
```

Conversion de type


Fonction de conversion

```
V <= STD_LOGIC_VECTOR(SIGNED(V)+1) ;
```

# Tableau Récapitulatif

Conversions de types

Fonctions de conversion

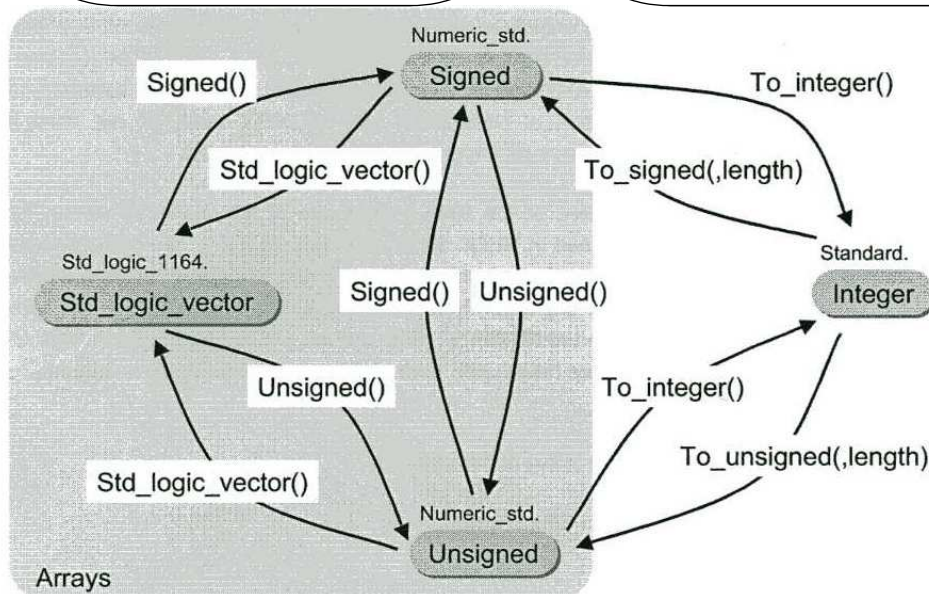



# Sommaire de NUMERIC\_STD

+ - \* / rem mod  
< <= > >= = /=

UNSIGNED x UNSIGNED  
UNSIGNED x NATURAL  
NATURAL x UNSIGNED  
SIGNED x SIGNED  
SIGNED x INTEGER  
INTEGER x SIGNED

sll srl rol ror

UNSIGNED x UNSIGNED  
SIGNED x INTEGER

not and or nand nor xor  
xnor

UNSIGNED x UNSIGNED  
SIGNED x INTEGER

TO_INTEGER	[UNSIGNED	] return INTEGER
TO_INTEGER	[SIGNED	] return INTEGER
TO_UNSIGNED	[NATURAL, NATURAL	] return UNSIGNED
TO_SIGNED	[INTEGER, NATURAL	] return SIGNED
RESIZE	[UNSIGNED, NATURAL	] return UNSIGNED
RESIZE	[SIGNED, NATURAL	] return SIGNED



## Exercice 1 (Addition de A,B et C)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

Entity ADDER is
port( A      : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      B      : in INTEGER;
      C      : in SIGNED(7 downto 0));
      SUM    : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
end entity;

Architecture BEHAVIOUR of ADDER is
Begin
SUM <= 
End architecture;
```



## Exercice 2 (Multiplexeur 8 vers 1)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity Mux8to1 is
port( Address :    in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
      IP      :    in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      OP      :    out STD_LOGIC);
end entity;
architecture BEHAVIOUR of Mux8to1 is
begin

OP <= IP (  (Address) );

end architecture ;
```



## Package STD\_LOGIC\_UNSIGNED/SIGNED

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;  
-- use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.all;
```

Ne pas utiliser en  
même temps

+ -

STD\_LOGIC\_VECTOR  
STD\_ULOGIC  
INTEGER

\*

STD\_LOGIC\_VECTOR

< <= > >= = /=

STD\_LOGIC\_VECTOR  
INTEGER

```
CONV_INTEGER[STD_LOGIC_VECTOR] return INTEGER
```



# Package STD\_LOGIC\_ARITH

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;
```

+ -  
STD\_ULOGIC  
UNSIGNED  
SIGNED  
INTEGER

\*  
UNSIGNED  
SIGNED

< <= > >= = /=  
UNSIGNED  
SIGNED  
INTEGER

```
CONV_INTEGER[INTEGER/UNSIGNED/SIGNED/STD_ULOGIC] return INTEGER  
CONV_UNSIGNED[INTEGER/UNSIGNED/SIGNED/STD_ULOGIC, INTEGER] return UNSIGNED  
CONV_SIGNED[INTEGER/UNSIGNED/SIGNED/STD_ULOGIC, INTEGER] return SIGNED  
CONV_STD_LOGIC_VECTOR[INTEGER/UNSIGNED/SIGNED/STD_ULOGIC, INTEGER] return  
STD_LOGIC_VECTOR  
EXT[STD_LOGIC_VECTOR, INTEGER] return STD_LOGIC_VECTOR  
SXT[STD_LOGIC_VECTOR, INTEGER] return STD_LOGIC_VECTOR
```





# Exercice

---

- Faire l'exercice du C7





# C8 – Les Process synchrones


---

Yann DOUZE  
VHDL




 
# Design Synchrone

- Tous les registres se font dans des bascules D flip-flops avec une seule horloge externe.
- Pas de rebouclage sur le combinatoire.



# Contraintes de temps

  

Tclk: période de l'horloge

tsu: time setup

th: time hold

tco: clock to output

tpd: propagation delay

$T_{clk} > t_{co} + t_{pd} + t_{su}$

$F_{max} = 1 / (t_{co} + t_{su} + t_{pd})$


# Actions Synchrones et Asynchrones

```
signal Count : unsigned(7 downto 0);
process (Clk, AReset)
begin
    if AReset = '1' then
        Count <= "00000000";
    elsif RISING_EDGE(Clk) then
        if SReset = '1' then
            Count <= "00000000";
        elsif Load = '1' then
            Count <= UNSIGNED(Data);
        else
            Count <= Count + '1';
        end if;
    end if;
end process;
```

Reset Asynchrone



Reset Synchrone

Load Synchrone

 
 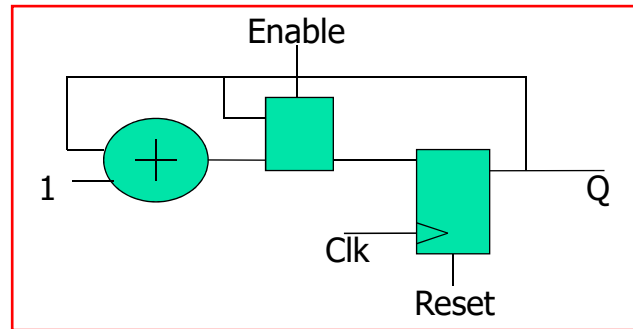
# Clock Enables

```
process (Clk, Reset)
begin
  if Reset = '1' then
    Q <= "00000000";
  elsif RISING_EDGE(Clk) then
    if Enable = '1' then
      Q <= Q + 1;
    end if;
  end if;
end process;
```



# Style de code légal utilisant Wait Until

```
-- Process sans liste de sensibilité
```

```
Process
```

```
begin
```

```
  wait until Clock = '1';
```

```
  if Reset = '1' then
```

```
    Q <= '0';
```

```
  else
```


```
    Q <= D;
```

```
  end if;
```

```
end process;
```

Détection du front montant

Reset Synchrone

 





# Style de code légal utilisant 'EVENT

- S'EVENT est vrai si et seulement si il y a un événement sur S

```
process (Clk)
begin
    if Clk'EVENT and Clk = '1' then
        Q <= D;
    end if;
end process;
```

```
process
begin
    wait until Clk'EVENT and Clk = '1';
    ...
end process;
```




# Détection de fronts

---

- Les opérateurs de détection de fronts (`Rising_edge(clk)` et `Clk'event and clk='1'`) ne doivent être utilisé que pour tester le front d'une horloge (`clk`).
- Chaque fois que l'on fait un test de front, l'outil de synthèse comprend qu'il s'agit d'une horloge.
- Horloge = le signal le plus rapide du circuit.



# Fonctionnement des outils de synthèse

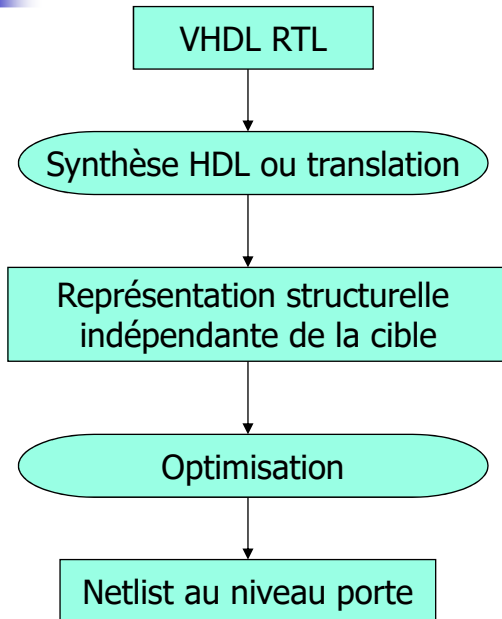


- Pas d'optimisation



- Structure inféré par le code VHDL

- Optimisation de la logique combinatoire et des contraintes de temps entre registre
- Dépend de la cible

# Synthèse RTL

 

- La synthèse RTL n'ajoute, ne supprime ou ne bouge pas de registre.
- La synthèse RTL optimise uniquement la logique combinatoire.




# Règles : Les registres à la synthèse



- Les outils de synthèse RTL infèrent les registres directement à partir du code VHDL suivant certaine règle élémentaire :
  1. Des **registres** sont **inférés** à la **synthèse** que dans les **process synchrone**.
  2. **Signaux**: Tout les signaux assignés dans un **process synchrone** sont synthétisés par des registres.
  3. **Variables** : les variables assignés dans un **process synchrone** peuvent être synthétisées soit par un fil, soit par un registre.
    - Les variables sur lesquelles sont assignées une nouvelle valeur avant d'être lues sont synthétisées par un fil. (**assigné avant d'être lu => fil**)
    - Les variables qui sont lues avant d'être assignées sont synthétisées par un registre. (**lu avant d'être assigné => registre**)
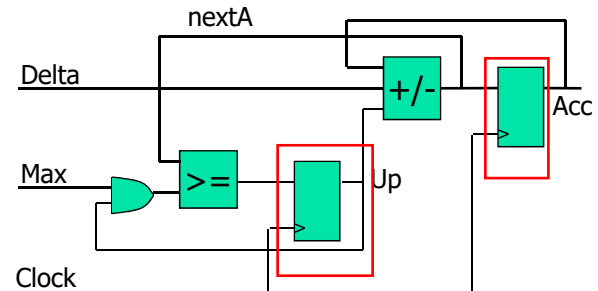
# Les registres à la synthèse

```
signal Acc, Delta, Max: signed(11 downto 0);
process (Clock)
    variable Up : std_logic;
    variable nextA : signed(11 downto 0);
begin
    if RISING_EDGE(Clock) then
        if Up = '1' then
            nextA := Acc + Delta;
            if nextA >= Max then
                Up := '0';
            end if;
        else
            nextA := Acc - Delta;
            if nextA < 0 then
                Up := '1';
            end if;
        end if;
        Acc <= nextA;
    end if;
end process;
```





# Exercice 1

```
Signal INPUT : std_logic_vector(7 downto 0)
Signal REG : std_logic;
AND-REG : process (CLOCK)
    variable V : STD_LOGIC;
begin
    if RISING_EDGE(CLOCK) then
        V := '1';
        for I in 0 to 7 loop
            V := V and INPUT(I);
        end loop;
        REG <= V;
    end if;
end process;
```

Combien de bascule D  
flip-flops ?



Flip-flops



## Exercice 2

```
Signal OUTPUT : std_logic;
COUNTER : process (CLOCK)
    variable COUNT : UNSIGNED(7 downto 0);
begin
    if RISING_EDGE(CLOCK) then
        if RESET = '1' then
            COUNT := "00000000";
        else
            COUNT := COUNT + 1;
        end if;
        OUTPUT <= COUNT(7);
    end if;
end process;
```

Combien de flip-flops ?




Flip-flops





 
# La synthèse n'optimise pas les registres !

```
process (CLOCK)
begin
  if RISING_EDGE(CLOCK) then
    Q <= Data;
    QB <= not Data;
  end if;
end process;
```



Comment faut il réécrire le code pour s'assurer qu'il n'y est qu'une seule bascule D ?
 
## Exercice : Synchronisation des entrées



- Avantage : sûreté de fonctionnement
- Inconvénient : introduit du délai (pipeline)





# Code : synchronisation des entrées

```
Entity resynchro is
port(
    clk, rst, input_async:      in      std_logic;
    input_sync:                 out      std_logic);
end entity;
architecture RTL of resynchro is
Signal Q : std_logic;
Begin
    Process (clk,rst)
    begin
        if (rst='1') then
            Q <= '0'; input_sync <= '0';
        elsif rising_edge(clk) then
            Q<= input_async;
            input_sync <= Q;
        end if;
    end process;
end
```


 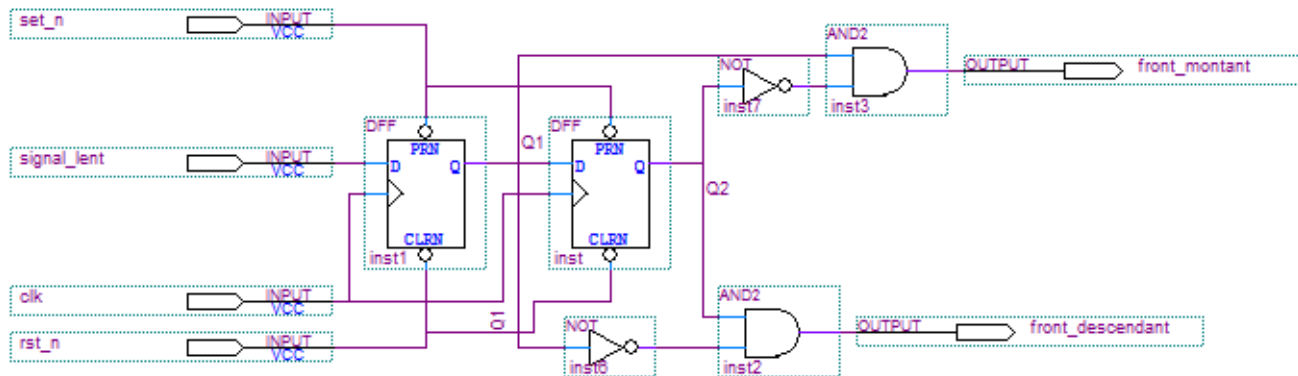
# Exercice : Détection des fronts d'un signal lent





# Détection de front lent : code

Entity detect\_fronts is

port(

clk, rst, signal\_lent : in std\_logic;

fm, fd: out std\_logic);

end entity;

architecture RTL of detect\_fronts is

Signal Q1,Q2 : std\_logic;

begin

PROCESS ( clk , rst)

BEGIN

if rst ='1' then

Q1 <= '0'; Q2 <= '0';

elsif rising\_edge (clk) then  
Q1 <= signal\_lent;  
Q2 <= Q1;

end if;

end process;

Fm <= Q1 and (not Q2);

Fd <= Q2 and (not Q1);

end architecture;



# Exemple d'utilisation : compteur d'événements

```
entity cnt_evt is
port(clk, rst, sig_lent : std_logic;
      cnt : std_logic_vector(7 downto 0));

end entity;
architecture RTL of cnt_evt is
    signal Q : unsigned (7 downto 0);
    signal fm : std_logic;

    Begin
    U1 : entity work.detect_front port map (
        clk => clk, rst => rst, signal_lent=>sig_lent, fm => fm);

    Process (clk,rst)
    begin
        if (rst='1') then
            Q <= (others => '0');
        elsif rising_edge(clk) then
            if (fm='1') then
                Q<= Q + '1';
            end if;
        end if;
    end process;
    cnt <= std_logic_vector(Q);
End architecture;
```






## C9 – Sous-Types (subtype)

---

Yann DOUZE  
VHDL



# Les types de donnés en VHDL

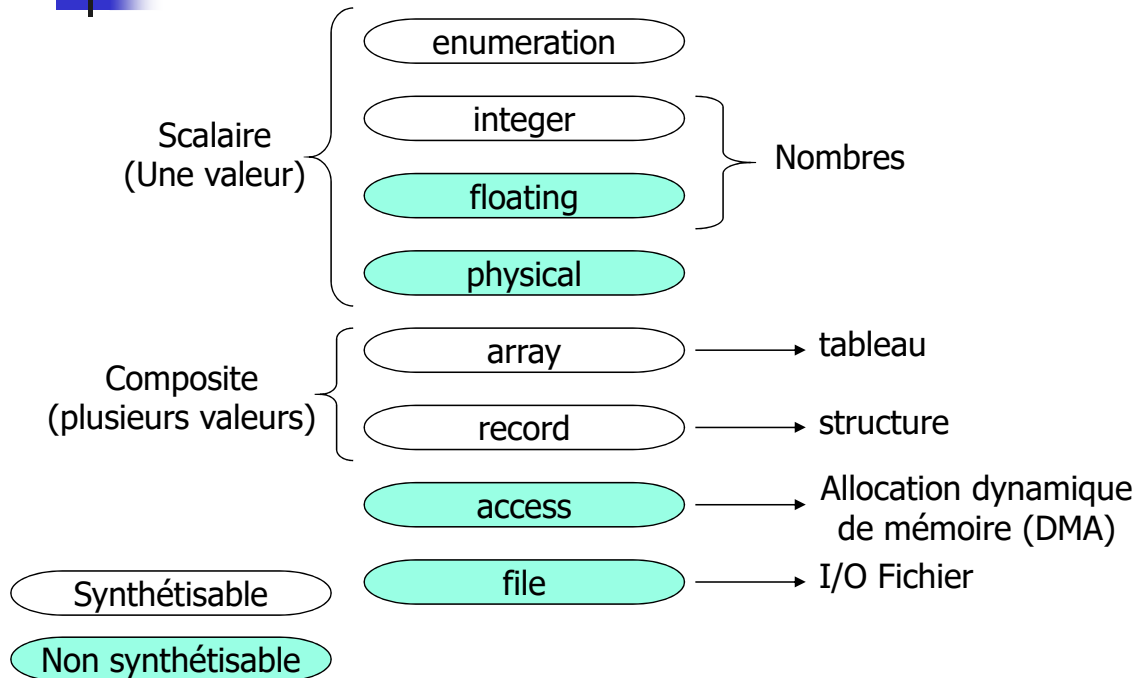



# Types de données et Packages




```
package MY_TYPES is  
  type CODE is (A, B, C, D, E);  
end package MY_TYPES;
```

Dans un fichier séparé

```
use WORK.MY_TYPES.all;  
entity FILTER is  
  port(IP: in CODE;  
        OP : out CODE);  
end entity FILTER;
```
 
```
use WORK.MY_TYPES.all;  
...  
signal I, O : CODE;  
...  
U1: entity work.FILTER port map (IP => I, OP => O);
```





# Sous-types du type entier

```
type INTEGER is range  **31+1 to 2**31-1;  
subtype NATURAL is INTEGER range 0 to 2**31-1;  
subtype POSITIVE is INTEGER range 1 to 2**31-1;
```


Définit dans le package STD.STANDARD

```
subtype SHORT is INTEGER range -128 to +127;  
subtype LONG is INTEGER range -2**15 to 2**15-1;  
signal S: SHORT;  
signal L: LONG;
```

Sous-types définis par l'utilisateur

```
variable I: INTEGER range 0 to 255;
```

Sous-type anonyme

```
 I := -1;  
S <= L;
```

Ces assignements sont-ils erronés?



# Synthèse des sous-types entier

```
subtype Byte is INTEGER range 0 to 255;  
signal B: Byte;
```

8 bits, non signé

```
subtype Int8 is INTEGER range -128 to +127;  
signal I: Int8;
```

8 bits, signé complément à 2

```
subtype Silly is INTEGER range 1000 to 1001;  
signal S: Silly;
```

10 bits, non signé

```
signal J: INTEGER;
```

32 bits, complément à 2, attention!



# Opérateurs Arithmétique

	+	}	OK pour la synthèse
	-		
	*	}	Dépend de l'outil
	/		
Exposant $A^B = A^{**}B$	**	}	Constantes ou puissances de 2 Exemples: $A/4$ ou $2^{**}N$
Reste après $A/B$	rem		
A modulo B	mod		
Valeur absolue $ A $	abs	}	Dépend de l'outil
	=		
Différent	/=	}	OK pour la synthèse
	<		
Pareil que l'assignement d'un signal	<=		
	>		
	>=		



# Représentation des valeurs entières

Nombres entiers

0    99    1e6    1E6    1000000    1\_000\_000

\_ ignoré

Ecrire un STD\_LOGIC\_VECTOR en binaire, octal et hexadécimal

B"0000\_1111"    O"017"    X"0F"

VHDL 1993



## Sous-types d'un tableau (array)


```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
package BusType is  
    subtype DataBus is STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);  
end package Bustype;
```

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
Use WORK.BusType.all;
```

```
Entity CNTL is  
    port( CLK    : in      STD_LOGIC;  
          D      : in      DataBus;  
          Sin    : in      STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);  
          Q      : out     DataBus;  
          Sout   : out     STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0));  
End entity CNTL;
```

# Les types tableaux (array)

 

```
subtype Byte is STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
```

```
type RAM1Kx8 is array (0 to 1023) of Byte;  
variable RAM: RAM1Kx8;
```

Type tableau contraint




# Modélisation des mémoires

```
entity DualPortRam is
    port ( Clock, Wr, Rd : in      Std_logic;
           AddrWr, AddrRd : in      Std_logic_vector(3 downto 0);
           DataWr          : in      Std_logic_vector(7 downto 0);
           DataRd          : out      Std_logic_vector(7 downto 0));
end entity;

architecture modele of DualPortRam is
    type RamType is array (0 to 15) of Std_logic_vector(7 downto 0);
    signal RAM : RamType;
begin
    process (Clock)
    begin
        if RISING_EDGE(Clock) then
            if Wr = '1' then
                Ram(To_integer(Unsigned(AddrWr))) <= DataWr;
            end if;
            if Rd = '1' then
                DataRd <= Ram(To_integer(Unsigned(AddrRd)));
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture;
```



# Instanciation de mémoire

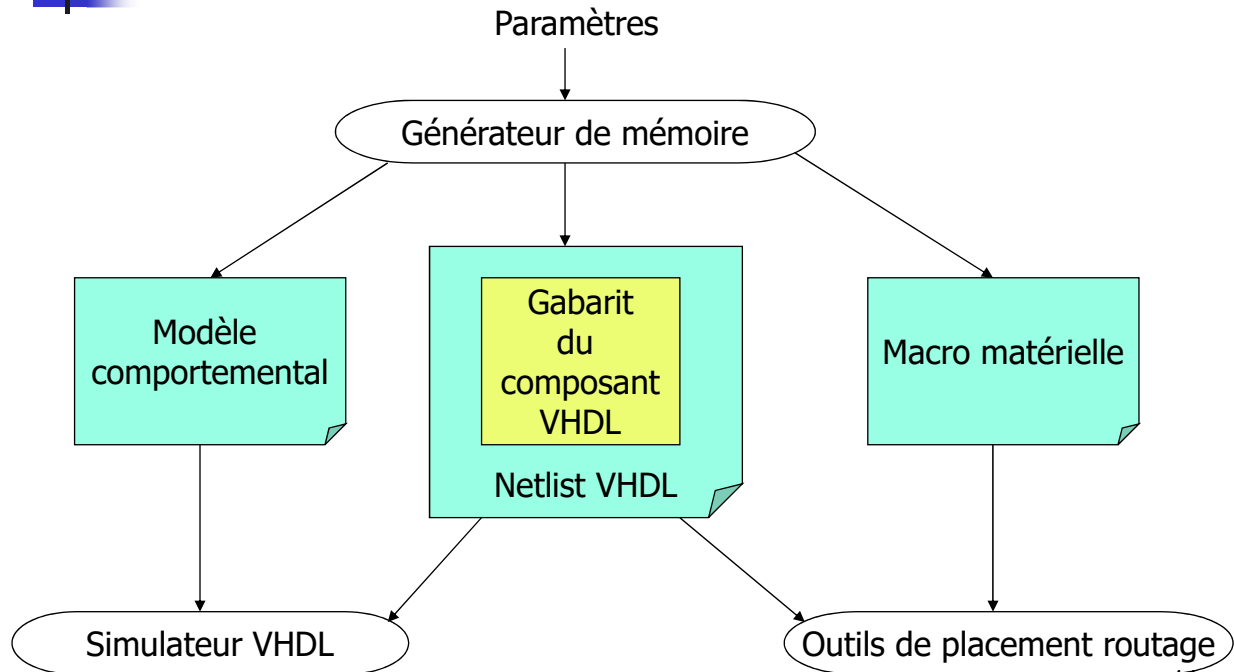



# Attribut 'RANGE'

```
Signal A: STD_LOGIC_VECTOR(...);
```

```
process(A)
  variable V: STD_LOGIC;
begin
  V := '0';

  for I in 0 to 7 loop
    V := V xor A(I);
  end loop;

  for I in A'RANGE loop
    V := V xor A(I);
  end loop;
  ...
end process
```

Pas générique

Bien



# Attributs de type et tableau

```
signal A: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);  
subtype SHORT is INTEGER range 0 to 15;  
type MODE is (W, X, Y, Z);
```



## • Attributs de tableau (à utiliser dès que possible)

```
A'LOW   = 0  
A'HIGH  = 7  
A'LEFT  = 7  
A'RIGHT = 0
```

```
A'RANGE = 7 downto 0  
A'REVERSE_RANGE = 0 to 7  
A'LENGHT = 8
```



## • Attributs de type (à éviter en synthèse)

```
SHORT'LOW   = 0  
SHORT'HIGH  = 15  
SHORT'LEFT  = 0  
SHORT'RIGHT = 15
```

```
MODE'LOW   = W  
MODE'HIGH  = Z  
MODE'LEFT  = W  
MODE'RIGHT = Z
```



# Agrégats



```
Type BCD6 is array (5 downto 0) of STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);  
Variable V: BCD6 := ("1001", "1000", "0111", "0110", "0101", "0100");
```

```
V := ("1001", "1000", others => "0000");  
V := (3 => "0110", 1 => "1001", others => "0000");  
V := (others => "0000");
```

```
Variable A: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
```

```
A := (others => '1');
```



# Types ambigus

```
port (A,B: in STD_LOGIC);
```

```
process(A, B)
begin
  case A & B is
  when "00" = > ...
```

Illégal!



```
library IEEE;
use IEEE.NUMERIC_STD.all
```

```
variable N: INTEGER;
```

```
N := TO_INTEGER("1111");
```

Illégal!



# Expressions de qualification

```
process(A, B)
  subtype T is STD_LOGIC_VECTOR(0 to 1);
begin
  case T' (A & B) is
    when "00" => ...
```

```
N := TO_INTEGER(UNSIGNED' ("1111"));
```

N = 15

```
N := TO_INTEGER(SIGNED' ("1111"));
```

N = -1



C10 – Generic, generate

---

Yann DOUZE



# Port map

-- entité du composant COUNTER

```
entity COUNTER is
  port ( CLK, RST : in      Std_logic;
         UpDn    : in      Std_logic := '0';
         Q       : out     Std_logic_vector(2 downto 0));
```

Valeur par défaut

end entity;

--Architecture STRUCT d'un composant BLOK instanciant COUNTER

```
architecture STRUCT of BLOK is
begin
```

-- association par position

```
G1 : entity work.COUNTER port map (Clk32MHz, RST, open, Count);
```

-- association par nom

```
G2 : entity work.COUNTER port map( RST => RST,
                                   CLK  => Clk32MHz,
                                   Q(2) => Q1MHz,
                                   Q(1) => Q2MHz,
                                   Q(0) => Q4MHz);
```

Non connecté

end architecture;

VHDL 93





# Compteur 8 bits

---

```
entity COUNTER8BIT is
    port ( CLK, RST : in      Std_logic;
           Q         : out    Std_logic_vector( 7 downto 0));
end entity;
architecture RTL of COUNTER8BIT is
    signal CNT: unsigned( 7 downto 0);
begin
    process (CLK,RST)
    begin
        if RST = '1' then
            CNT <= "00000000";
        elsif rising_edge(CLK) then
            CNT <= CNT + '1';
        end if;
    end process;
    Q <= std_logic_vector(CNT);
end architecture;
```



# Compteur génériques

```
entity COUNTER is
  generic(N : integer:=8);
  port ( CLK, RST : in      Std_logic;
         Q       : out     Std_logic_vector(N-1 downto 0));
end entity;
architecture RTL of COUNTER is
  signal CNT: unsigned(N-1 downto 0);
begin
  process (CLK,RST)
  begin
    if RST = '1' then
      CNT <= (others => '0');
    elsif rising_edge(CLK) then
      CNT <= CNT + '1';
    end if;
  end process;
  Q <= std_logic_vector(CNT);
end architecture;
```



# Instanciation d'un composant générique

```
-- l'entité du composant COUNTER
entity COUNTER is
    generic(N : integer:=8);
    port (CLK, RST : in  Std_logic;
          Q       : out  Std_logic_vector(N-1 downto 0));
end entity;

-- Utilisé dans l'architecture STRUCT d'un composant BLOK
architecture STRUCT of BLOK is
    signal Count4: std_logic_vector(3 downto 0);
    signal Count6: std_logic_vector(5 downto 0);
begin
    -- association par position
    U1: entity work.COUNTER generic map(4)
        port map(CLK , RST, Count4);
    -- association par nom
    U2: entity work.COUNTER generic map (N => 6)
        port map (CLK => CLK, RST => RST, Q => Count6);
end architecture;
```



# Les délais génériques

---

```
-- Entité du composant NAND2
entity NAND2 is
    generic (TPLH,TPHL: TIME := 0 NS);
    port ( A, B: in      Std_logic;
           F   : out     Std_logic);
end entity;

-- Architecture STRUCT du composant BLOK
architecture STRUCT of BLOK is
    signal N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8,N9 : Std_logic;
begin
    G1: entity work.NAND2 generic map (1.9 NS, 2.8 NS)
        port map (N1, N2, N3);
    G2: entity work.NAND2 generic map (TPLH => 2 NS, TPHL => 3 NS)
        port map (A => N4, B => N5, F => N6);
    G3: entity work.NAND2 port map (A => N7, B => N8, F => N9);
end architecture;
```

# Instruction generate



```
architecture A1 of BLOK is
begin
  G1: for I in SOME_RANGE generate
    -- Instanciation de composant ou process
  end generate;


  G2: if CONDITION generate
    -- Instanciation de composant ou process
  end generate;

  --Exemple :
  G3: for I in 0 to 7 generate
    C1: entity work.COMP port map (D=>A(I), Q=>B(I));
  end generate;

end architecture;
```

Structure régulière

Structure optionnelle

 



# Additionneur structurel générique

```
entity ADDN is
    generic(N: positive :=4);
    port( Cin : in std_logic;
          A,B: in std_logic_vector(N-1 downto 0);
          Cout : out std_logic;
          SUM: out std_logic_vector(N-1 downto 0));
end entity;
architecture STRUCT of ADDN is
    signal C : std_logic_vector(N downto 0);
begin
    C(0) <= Cin;
    L1: for I in A'reverse_range generate
        U1 : entity work.ADDC1 port map(
            Cin => C(I), A => A(I), B => B(I),
            SUM => SUM(I), Cout => C(I+1));
    end generate;
    Cout <= C(N);
end architecture;
```




# C11 MAE / FSM

---

Yann DOUZE

# Machine de Moore et Mealy

 


- Machine de Moore → les sorties ne dépendent que de l'état courant.
- Machine de Mealy → les sorties dépendent de l'état courant et des entrées.





# Diagramme d'état

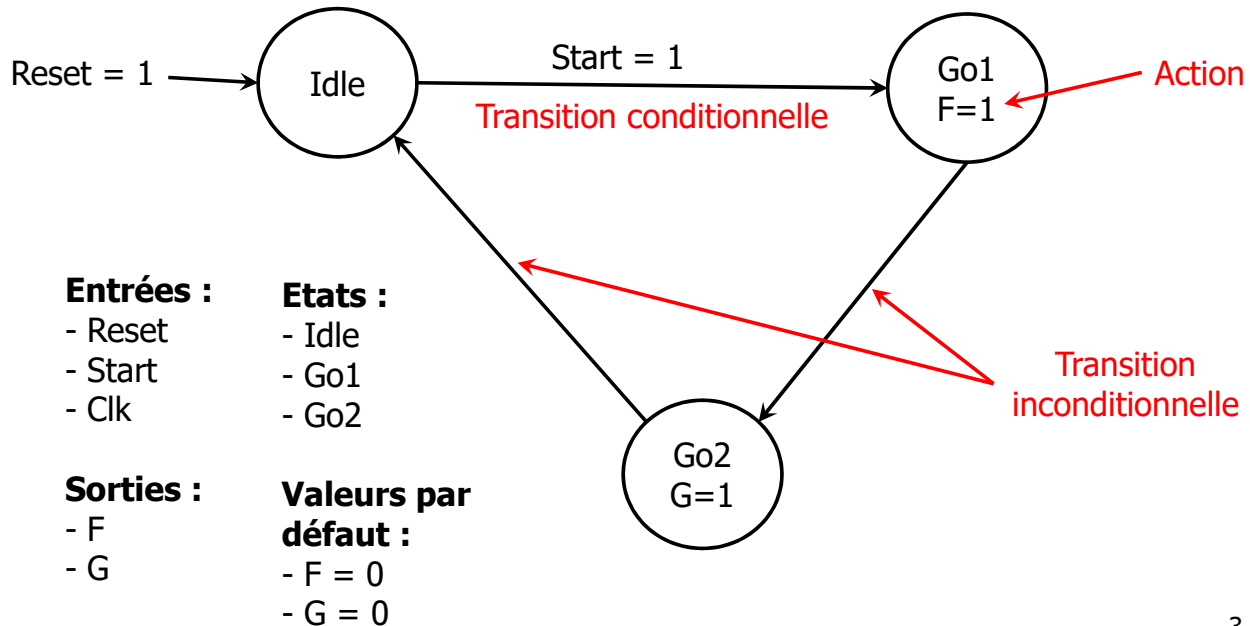



# Description VHDL : Machine de Moore (à éviter, moins performante)

```
architecture FSM of EXEMPLE is
    type StateType is (Idle, Go1, Go2);
    Signal State : StateType;
begin
    process(Clk, Reset)
        if Reset = '1' then
            State <= Idle;
        elsif Rising_edge(Clk) then
            case State is
                when Idle =>
                    if Start = '1' then
                        State <= Go1;
                    end if;
                when Go1 =>
                    State <= Go2;
                when Go2 =>
                    State <= Idle;
            end case;
        end if;
    end process;
```

```
output : process(State)
begin
    F <= '0';
    G <= '0';
    if State = Go1 then
        F <= '1';
    elsif State = Go2 then
        G <= '1';
    end if;
end process;
end architecture;
```




# Description VHDL : Machine de Mealy


```
architecture FSM of EXEMPLE is
    type StateType is (Idle, Go1, Go2);
    Signal State : StateType;
begin
    process(Clk, Reset)
    begin
        if Reset = '1' then
            State <= Idle;
            G <= '0';
            F <= '0';
        elsif Rising_edge(Clk) then
            case State is
            when Idle =>
                if Start = '1' then
                    State <= Go1;
                    F <= '1';
                end if;
```

```
                when Go1 =>
                    State <= Go2;
                    G <= '1';
                    F <= '0';
                when Go2 =>
                    State <= Idle;
                    G <= '0';
                end case;
            end if;
        end process;
    end architecture;
```

## Codeur AMI (Alternate Mark Inversion)

 

# Diagramme d'état du codeur AMI

 



# Code VHDL du codeur AMI

```
architecture MAE of AMI is
    type StateType is (E0, E1, E2, E3);
    signal State : StateType;
begin
    process(Clk, Reset)
    begin
        if Reset = '1' then
            State <= E3;
            plus <= '0';
            moins <= '0';
        elsif Rising_edge(Clk) then
            case State is
                when E0 => if Din = '0' then
                    State <= E1;
                    plus <= '0';
                elsif Din = '1' then
                    State <= E2;
                    moins <= '1';
                    plus <= '0';
                end if;
            end case;
        end if;
    end process;
```

```
        when E1 => if Din = '1' then
            State <= E2;
            moins <= '1';
            plus <= '0';
        end if;
        when E2 => if Din = '1' then
            State <= E0;
            plus <= '1';
            moins <= '0';
        elsif Din = '0' then
            State <= E3;
            plus <= '0';
            moins <= '0';
        end if;
        when E3 => if Din = '1' then
            State <= E0;
            plus <= '1';
            moins <= '0';
        end if;
    end case;
end if;
```

```
end case;
end if;
end process;
end architecture;
```