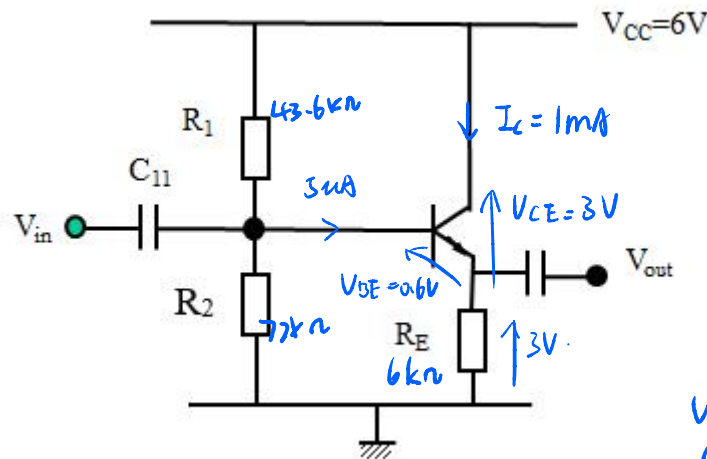


TD 5 – Transistors CC

Question 1 : Polarisation

On considère l'étage amplificateur à transistor représenté sur la figure 1. On désire obtenir le point de polarisation suivant : $I_C = 0,5\text{mA}$ et $V_{CE} = V_{CC}/2 = 3\text{V}$. Le gain statique en courant du transistor est $\beta_0 = 100$.



$Q_1:$
 $V_{BE} = 0.6\text{V}$
 $I_C \approx I_E$
 $R_E = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_E} = \frac{6-3}{0.5 \times 10^{-3}} = 6\text{k}\Omega$
 $I_B = I_C / \beta = 5\mu\text{A}$
 $I_{R2} \cdot R_2 = V_{BE} + I_{R2} R_E$
 $10 \times \frac{0.5\text{mA}}{100} \cdot R_2 = 0.6 + 3$
 $R_2 = \frac{3.6 \times 10^3}{0.5 \times 10^{-3}} = 72\text{k}\Omega$
 $V_{CC} = I_{R1} \cdot R_1 + I_{R2} \cdot R_2$
 $6 = 11 \times 5\mu\text{A} \cdot R_1 + 10 \times 5\mu\text{A} \cdot 72\text{k}\Omega$
 $R_1 \approx 43.6\text{k}\Omega$


Déterminer R_1 , R_2 et R_E pour avoir le point de polarisation voulue. On prendra $I_{R2} = 10I_B$ et donc $I_{R1} = 11I_B$.

Question 2 : Faire le schéma équivalent petits signaux et basses fréquences.

Déterminer le gain, la résistance d'entrée et le gain de ce montage.

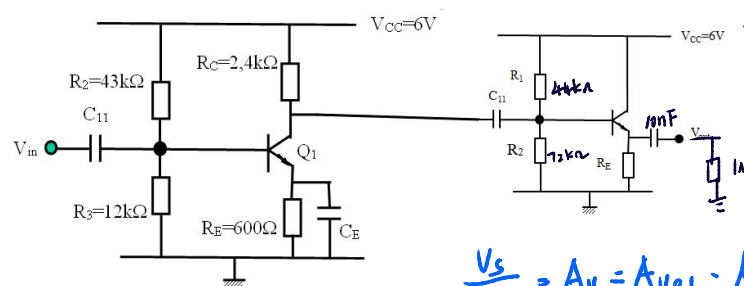Question 3 : On désire cascader ce montage à l'amplificateur EC étudié au TD précédent.




Déterminer le gain, la résistance d'entrée et le gain de ce montage complet (EC + CC).




$\frac{R_{E2}}{R_{E2} + R_{S1}} = \frac{26}{26 + 2.4} = 0.92$

$\frac{V_s}{V_e} = A_v = A_{v01} \cdot A_{v02} \cdot \frac{R_{E2}}{R_{E2} + R_{S1}}$

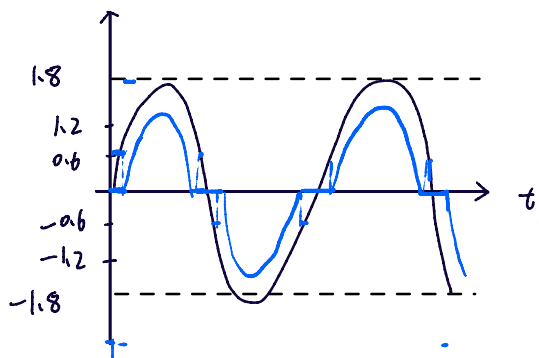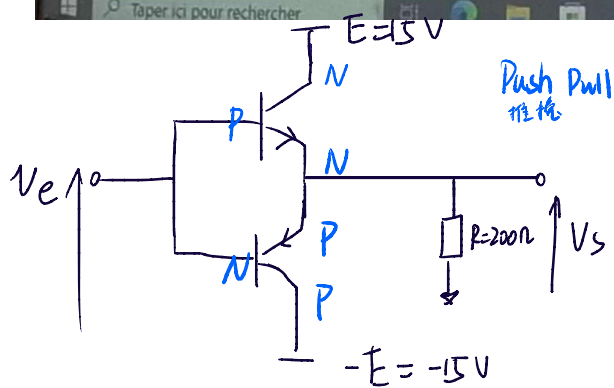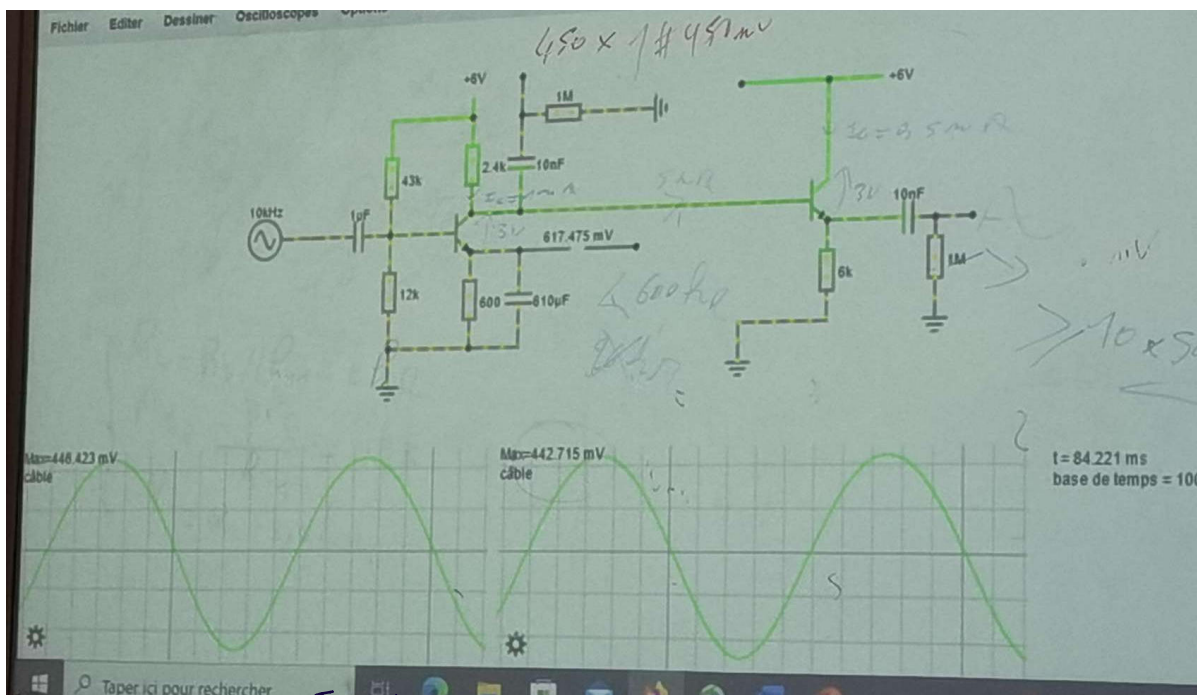Proposer une solution plus simple de couplage !



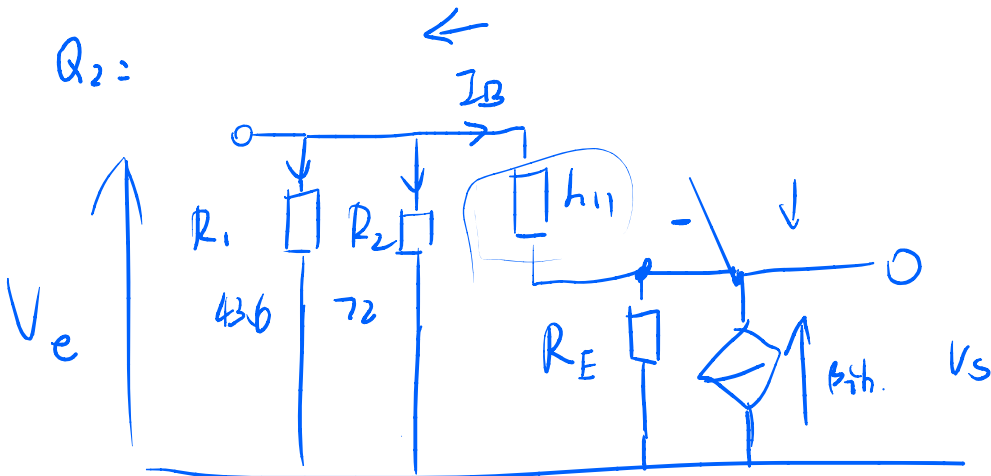

$$V_e = I_B h_{11} + (1 + \beta) I_B R_E$$

$$h_{11} = \beta \frac{U_T}{I_C} = 100 \times \frac{26 \text{ mV}}{0.5 \text{ mA}} = 5.2 \text{ k}\Omega$$

$$V_s = (1 + \beta) I_B R_E$$

$$A = \frac{V_s}{V_e} = \frac{h_{11} + (1 + \beta) R_E}{(1 + \beta) R_E} = \frac{5.2 + 111 \times 6}{111 \times 6} \approx 1$$

$V_e = \text{Devin}:$

$$I_B = \frac{V_e + \beta I_B R_E}{h_{11}}$$

$$V_e = I_B h_{11} + \beta I_B R_E$$

$$V_e = I_B (h_{11} + \beta R_E)$$

$$I_B = \frac{V_e}{h_{11} + \beta R_E}$$

$$I_i = \frac{V_e}{h_{11} + \beta R_E} + \frac{V_e}{R_1} + \frac{V_e}{R_2}$$


$$R_i = R_1 \parallel R_2 \parallel (h_{11} + \beta R_E)$$

$$\# \boxed{R_1 \parallel R_2} =$$

$$= 72 \parallel 436 \parallel 600$$

$$= 27 \parallel 600$$

$$= 25.8 \# 26 \text{ k}\Omega$$

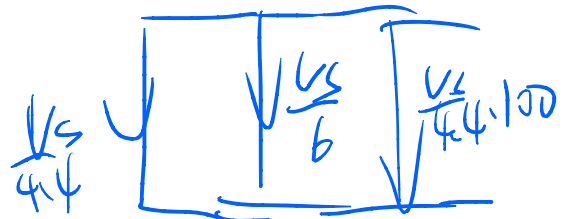

$\rightarrow V_s = \text{Devin}$

$$I = \frac{V_s}{44} + \frac{V_s}{6} + \frac{V_s}{44} \times 100$$

$$R_o = \frac{1}{\left(\frac{1}{44} + \frac{1}{6} + \frac{100}{44}\right) \times 10^{-3}} =$$

$$\# \frac{4400}{100} = 44 \Omega$$

$\rightarrow V_s = \text{Devin}$

$$I = \frac{V_s}{44} + \frac{V_s}{6} + \frac{V_s}{44} \times 100$$


$$(1101) \frac{V_s}{44} + \frac{V_s}{6}$$

$$R_o = \frac{V_s}{V_s \left(\frac{101}{44} + \frac{1}{6} \right)} = 0.043$$


23 +

Q3 :


Q3:

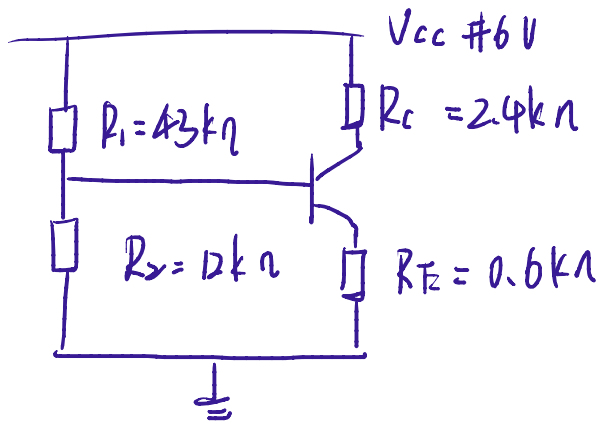

→

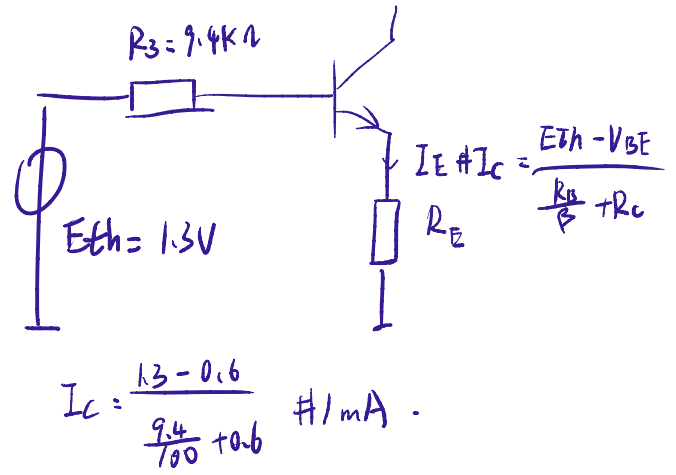

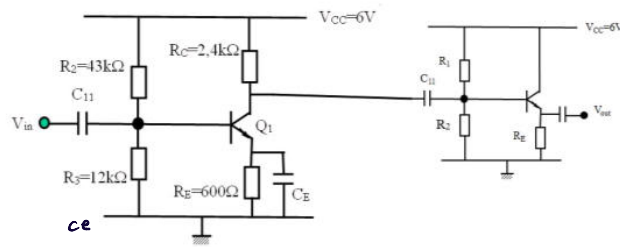Déterminer le gain, la résistance d'entrée et le gain de ce montage complet (EC + CC).





Proposer une solution plus simple de couplage !

$$R_B = R_2 \parallel R_3 =$$

$$R_e = R_B \parallel h_{11} = 2k\Omega$$


$$R_S = R_C = 2.4k\Omega$$
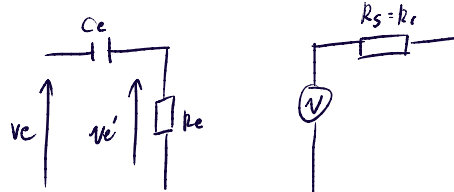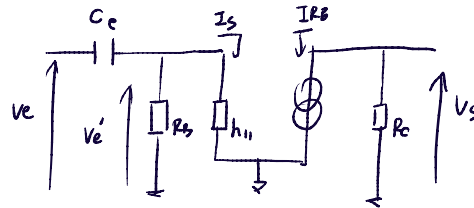
$$A_v = \frac{\beta R_C}{h_{11}} \approx -42$$




$$\frac{v_e'}{v_s} = \frac{2j\pi f R_C C_e}{1 + 2j\pi f R_C C_e} =$$
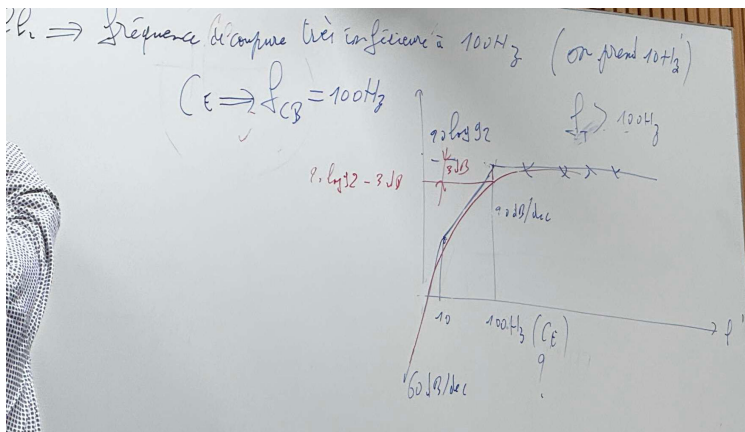
$$f_{CB} = \frac{1}{2\pi R_C C_e} = 10\text{Hz} \Rightarrow CP = \frac{1}{2\pi R_C C_e}$$


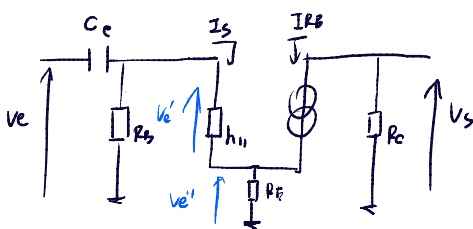
$$h_{11} = \beta \frac{U_T}{I_C} \approx 36k\Omega$$



f_T = fréquence de

$$|Z_{CE}| \ll R_E \quad |Z_{CE}| \leq \frac{R_E}{10} = 600\Omega$$

$$Z_E = R_E \parallel Z_{CE} \approx Z_{CE}$$

$$Z_{CE} = \frac{1}{j\omega C_e} = \frac{1}{2j\pi f C_e}$$

$$|Z_{CE}| = \frac{1}{\omega C_e} = \frac{1}{2\pi f C_e}$$

$$v_e = v_e' + v_e''$$

$$v_e' = h_{11} i_b$$

$$v_e'' = (\beta + 1) Z_{CE} i_b$$

$$v_e \neq v_e'$$

$$v_e \gg v_e''$$

$$h_{11} \gg |\beta Z_{CE}| = \frac{\beta}{\omega C_e}$$

$$|Z_{CE}| \ll \frac{h_{11}}{\beta} \left(\leq \frac{h_{11}}{10\beta} \right)$$

$$\frac{1}{C_e 2\pi f} \leq \frac{h_{11}}{10\beta}$$

