 


C3 – Les opérateurs de base

Yann DOUZE
VHDL



Affectation simple : <=

Exemples :

S <= *E2* ;


S <= '0' ;

S <= '1' ;

Pour les **signaux** de plusieurs bits on utilise les doubles cotes "...",

BINAIRE, exemple : *BUS* <= "1001" ; -- *BUS* = 9 en *décimal*

 HEXA, exemple : *BUS* <= x"9" ; -- *BUS* = 9 en *hexa*



Opérateurs logiques


NON	→	<i>not</i>
ET	→	<i>and</i>
NON ET	→	<i>nand</i>
OU	→	<i>or</i>
NON OU	→	<i>nor</i>
OU EXCLUSIF	→	<i>xor</i>

Exemple : *S1* <= (*E1 and E2*) *or* (*E3 nand E4*);



Exercices


Faire les exercices 1 et 2.

 

Opérateurs relationnels

- Ils permettent de modifier l'état d'un signal suivant le résultat d'un test ou d'une condition.

Egal	→ =
Non égal	→ /=
Inférieur	→ <
Inférieur ou égal	→ <=
Supérieur	→ >
Supérieur ou égal	→ >=

 


Affectation conditionnelle

- Modifie l'état d'un signal suivant le résultat d'une condition logique entre un ou des signaux, valeurs, constantes.

```
SIGNAL <= expression when condition  
    [else expression when condition]  
    [else expression];
```

 Remarque : l'instruction [*else expression*] permet de définir la valeur du *SIGNAL* par défaut.




Affectation conditionnelle (2)

Exemple N°1 :

```
-- S1 prend la valeur de E2 quand E1='1' sinon S1  
   prend la valeur '0'
```

```
S1 <= E2 when ( E1= '1' ) else '0';
```


Schéma correspondant : ET logique

 

 Exemple N°2 :

```
-- Description comportementale d'un multiplexeur 2  
   vers 1
```

```
Y <= A when (SEL='0' ) else  
          B when (SEL='1' ) else '0';
```




Affectation sélective

- ▢ Cette instruction permet d'affecter différentes valeurs à un signal, selon les valeurs prises par un signal dit de sélection.

```
with SIGNAL_DE_SELECTION select  
  SIGNAL <= expression when valeur_de_selection,  
    [expression when valeur_de_selection,  
    [expression when others];
```

 Remarque: l'instruction `[expression when others]` n'est pas obligatoire mais fortement conseillée, elle permet de définir la valeur du `SIGNAL` par défaut



Affectation sélective (2)

Exemple : *Multiplexeur 2 vers 1*

with SEL select


```
Y <= A when '0',  
B when '1',  
'0' when others;
```

Remarque: Dans le cas du multiplexeur, *when others* est nécessaire car il faut toujours définir les autres cas du signal de sélection pour prendre en compte toutes les valeurs possibles de celui-ci.

with SEL select



```
Y <= A when '0',  
B when '1',  
'-' when others;
```

 
-- pour les autres cas de SEL, Y prendra une valeur quelconque
-- permet d'optimiser la synthèse



Exemple : décodeur 7 segments (1)

7-Segments Decoder - BCD (0..9) only

  

 

Exemple : décodeur 7 segments (2)

```
Entity decod7Seg is
port (
    Data : in std_logic_vector(3 downto 0); -- Expected within 0 .. 9
    Segout : out std_logic_vector(1 to 7) ); -- Segments A, B, C, D, E, F, G
end entity;
```

```
Architecture behavior of decod7seg is
begin
with Data select
    Segout <=
        "1111110" when x"0",
        "0110000" when x"1",
        "1101101" when x"2",
        "1111001" when x"3",
        "0110011" when x"4",
        "...",
        "1111011" when x"9",
        "-----" when others;
End architecture;
```




Exercice

- Faire l'exercice 3 en utilisant une affectation sélective ou conditionnelle.

Signaux internes

- Syntaxe : `signal NOM_DU_SIGNAL : type;`
- Exemple : `signal I : std_logic;`
`signal BUS : std_logic_vector (7 downto 0);`

 
On peut décrire le schéma suivant de 2 manières différentes :



- Sans signaux internes

```
architecture V1 of AOI is  
Begin
```

 
```
    F <= not ( (A and B) or (C and D) );  
end architecture V1;
```



Signaux internes (2)


- Avec des signaux internes
 
```
architecture V2 of AOI is
  --zone de declaration des signaux
  signal AB,CD,O: STD_LOGIC;
begin
  --instructions concurrentes
  AB <= A and B;
  CD <= C and D;
  O  <= AB or CD;
  F  <= not O;
end architecture;
```




- Instructions concurrentes :

 
- L'ordre dans lequel sont écrites les instructions n'a aucune importance.
- Toutes les instructions sont évaluées et affectent les signaux de sortie en même temps.
- Différence majeure avec un langage informatique.



Description structurelle

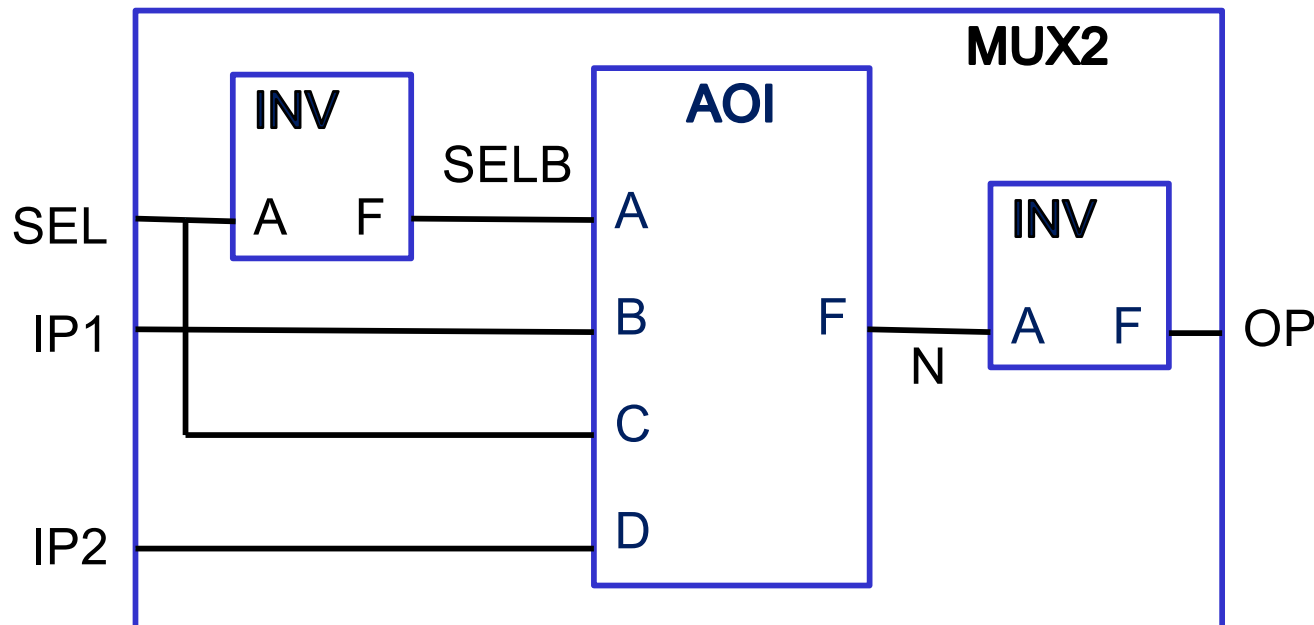
- C'est une description de type **hiérarchique** par liste de connexions (netlist).
- Une description est structurelle si elle comporte un ou plusieurs composants.
- Exemple :



 



Description structurelle

 - **La marche à suivre :**
 - Dessiner le schéma des composants à instancier.
 - Déclarer les listes de signaux internes nécessaires pour le câblage: SIGNAL...
 - Instancier chaque composant en indiquant sa liste de connexions: PORT MAP...



Instanciación de composant

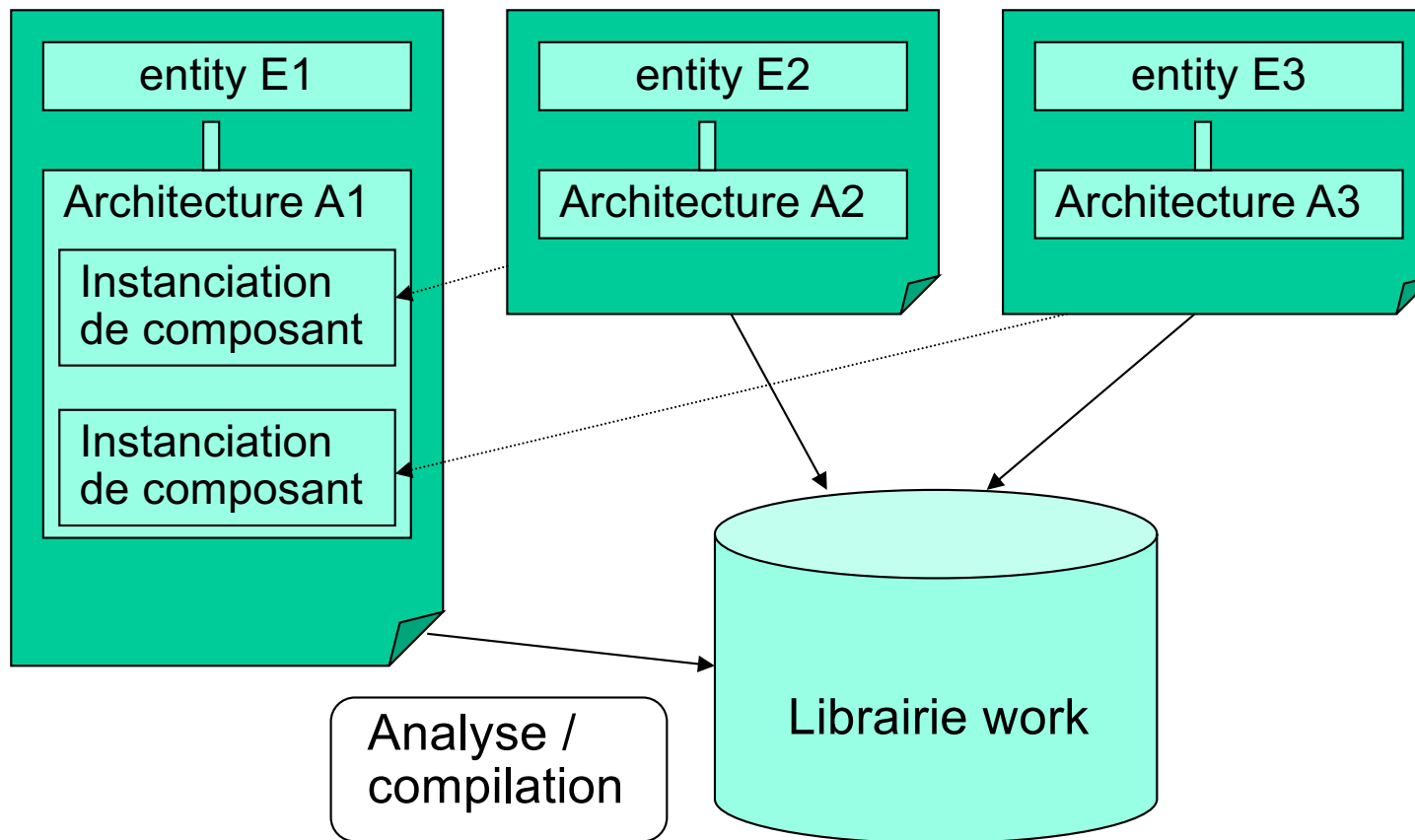

 

Déclaration des composants INV et AOI

```
entity INV is
    port ( A    : in  STD_LOGIC;
           F    : out STD_LOGIC);
```

```
end entity;
```

```
architecture V1 of INV is
```

```
    . . .
```

```
end architecture;
```

```
entity AOI is
```

```
    port ( A,B,C,D  : in  STD_LOGIC;
           F          : out STD_LOGIC);
```


```
end entity;
```

```
architecture V1 of AOI is
```


```
    . . .
```

```
end architecture;
```

Instanciación Directe

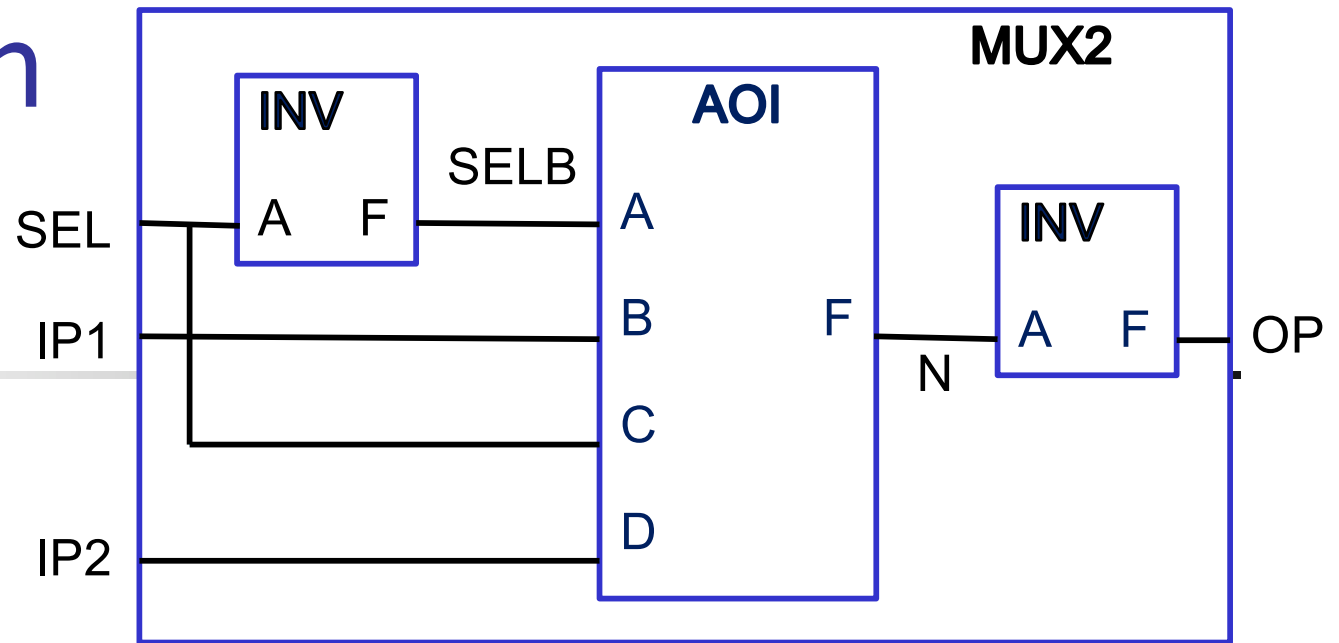


```
entity MUX2 is
    port ( SEL,IP1,IP2  : in  STD_LOGIC;
           op           : out STD_LOGIC);
end entity;
architecture DIRECTE of MUX2 is
    signal SELB, N: STD_LOGIC;
begin
    G1: entity WORK.INV(V1) port map (A => SEL, F => SELB);
    G2: entity WORK.AOI(V1) port map (
        A => SELB, B => IP1,
        C => SEL, D => IP2,
        F => N);
    G3: entity WORK.INV(V1) port map (A => N, F => OP);
end architecture;
```

 

Association par nom ou par position


```
entity COMP
port(  A: in      STD_LOGIC;
      B: out     STD_LOGIC;
      C: inout   STD_LOGIC);
end entity;
```
 
```
Architecture V1 of COMP is
Signal X,Y,Z: STD_LOGIC;
begin
```




```
C1: entity work.COMP port map (A => X, B => Y, C => Z);
--association par nom
```
 
```
C1: entity work.COMP port map (X, Y, Z); --association par position
```



Exercice à compléter

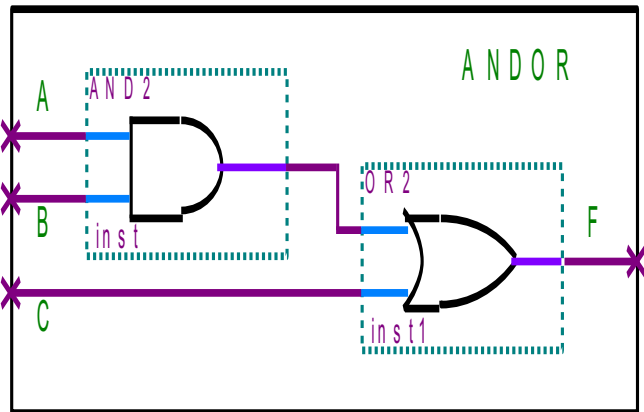


```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```


```
entity ANDOR is
    port (
        A,B,C : in std_logic;
        F : out std_logic);
end entity;
```

Architecture dataflow of ANDOR is
Begin
 
```
    F <= (A and B) or C;
End architecture;
```



Exercice à compléter

 

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity LOGIC is
    port (
        J,K,L,M,N : in std_logic;
        P,Q : out std_logic);
end entity ;

Architecture STRUCT of LOGIC is
```



Exercices

- Faire les exercices 4 et 5.