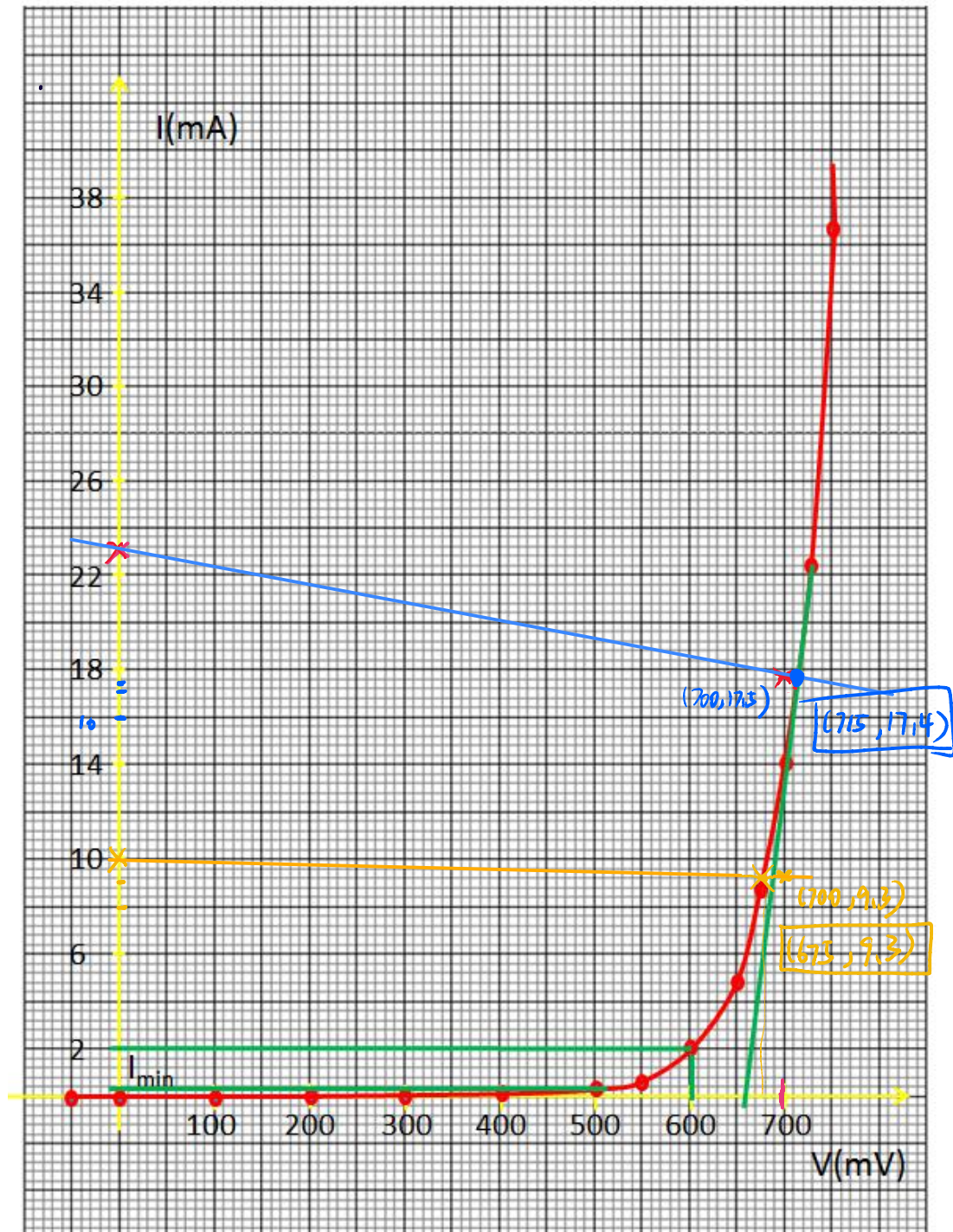


## TD 2 – Diodes


## Caractéristique de la diode 1N4004



Question 1 : Sous Lushprojects, tracer la caractéristique de cette Diode (Retrouver ainsi le graphe ci-dessus). Déterminez les paramètres  $V_{seuil}$  et  $r_d$ .

## TD 2 – Diodes


## Caractéristique de la diode 1N4004

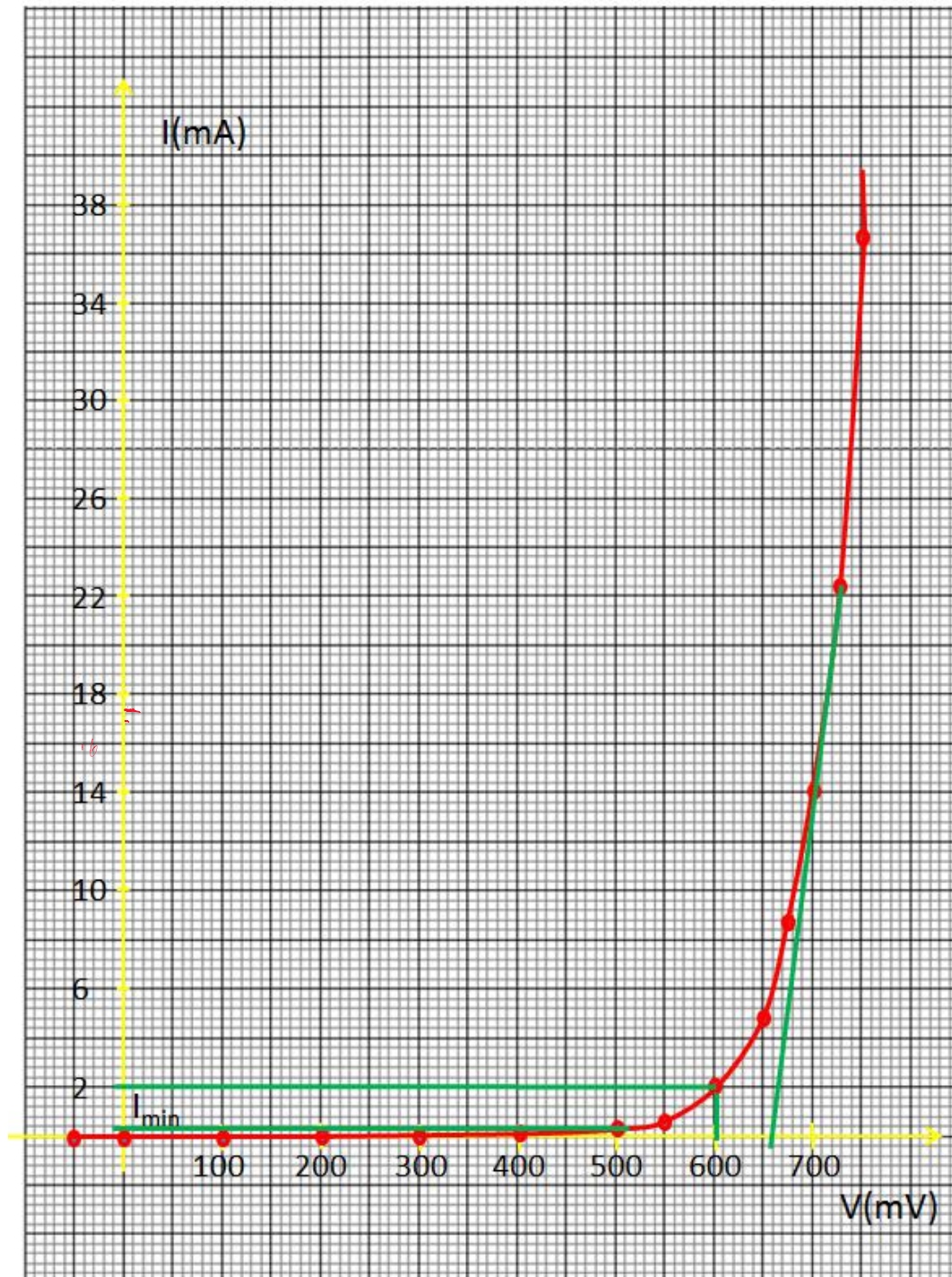

Question 1 : Sous Lushprojects, tracer la caractéristique de cette Diode (Retrouver ainsi le graphe ci-dessus). Déterminez les paramètres  $V_{seuil}$  et  $r_d$ .



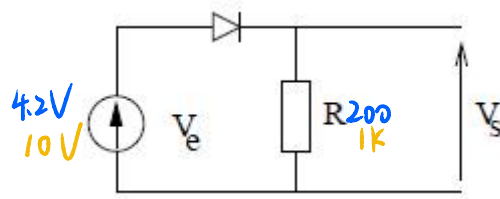Question 2 : On considère le circuit de la figure ci-dessous :



$$I = \frac{V_e - U}{R}$$

$$I = \frac{4.2}{200} - \frac{U}{200} \quad \left. \begin{array}{l} (0, 21) \\ (200, 17.5) \end{array} \right\}$$

$$I = \frac{10}{1k} - \frac{U}{1k} \quad \left. \begin{array}{l} (0, 10) \\ (200, 9.3) \end{array} \right\}$$

Dans un premier temps, on suppose que la tension d'alimentation est continue ( $V_e = 4.2V$ , puis  $10V$ ). Trouver graphiquement le courant  $I$  et la tension aux bornes de la résistance pour  $R = 200\Omega$  puis  $R = 1k\Omega$ .

Calculer analytiquement ces valeurs en prenant  $V_{seuil}$  et  $r_d$  déterminés précédemment. Idem en prenant  $V_{seuil} = 0.6V$  et  $r_d = 0$ .

$Q_2 = 2$


Dans un second temps on suppose que  $V_e$  est une tension sinusoïdale, d'amplitude maximale de  $E = 1.8V$  (en supposant  $V_{seuil} = 0.6V$  et  $r_d = 0$ ), tracer  $V_s$  en fonction du temps. Calculer l'angle d'ouverture.

Faire ce schéma sous Lushprojects et visualiser  $V_e$  et  $V_s$ .

整流器


Question 3 : Reprendre sous Lushprojects, les différents montages à base de diode.

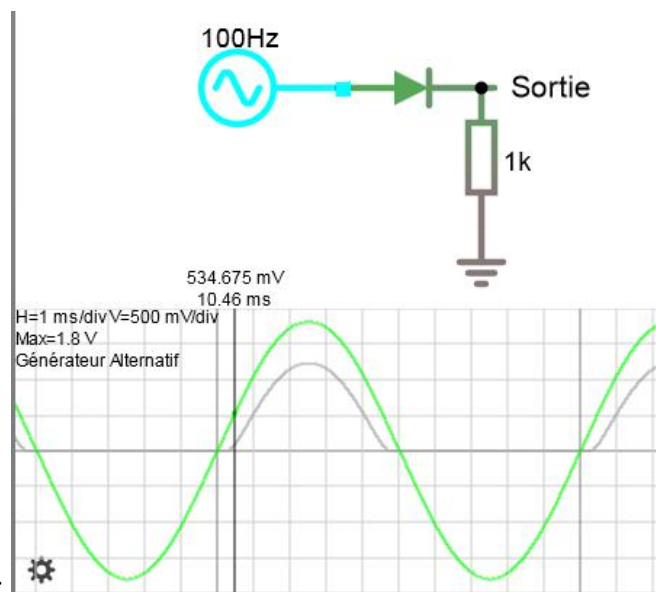- (1) Redresseur simple alternance (cf. question 2)
- (2) Diode sans seuil
- (3) Redresseur double alternance + Filtrage
- (4) Modulation d'amplitude à diodes (2 puis 4 diodes)
- (5) Détecteur d'enveloppe – Démodulation d'amplitude (Exemple avec Paire différentielle)
- (6) Calage écrêtement
- (7) LED et Zener
- (8) Trigger avec Diode (cf. Cours page 44)





Angle d'ouverture :

Q2) :  $V_e$

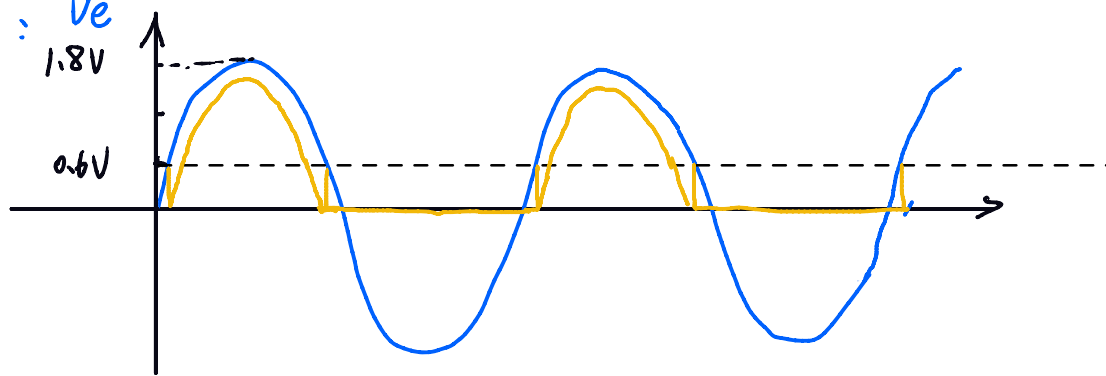




只有正向导通,且幅值减 0.6V.

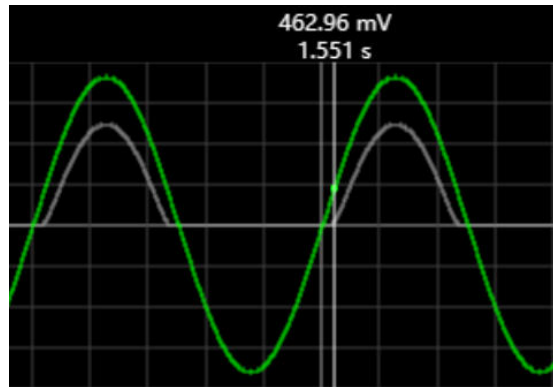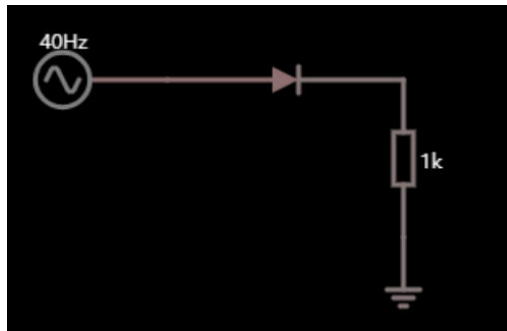




Q3 : (1)






(2) Diode sans seuil 无阈值二极管

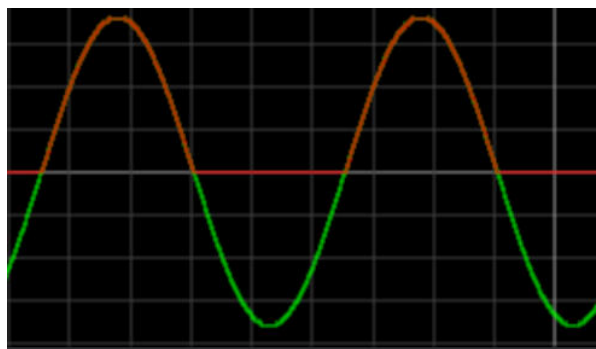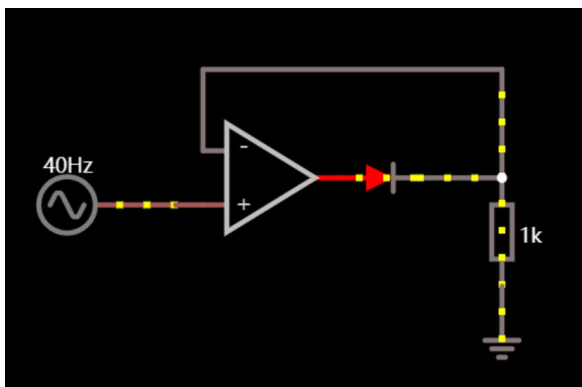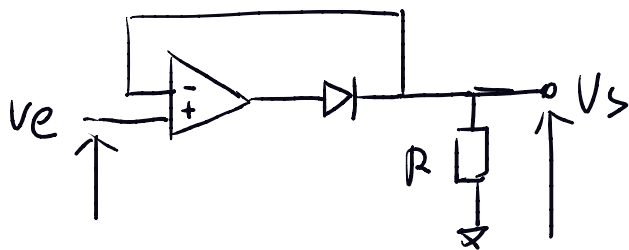





### (3) 全波整流

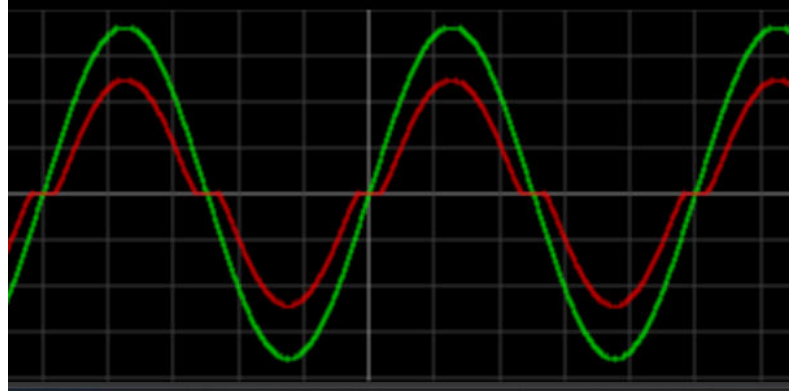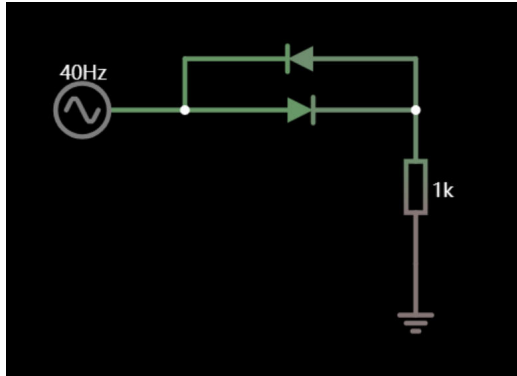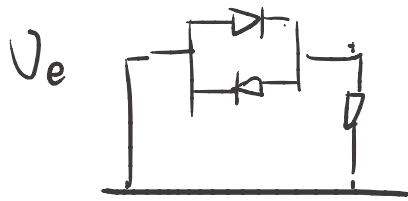


### (4) 桥式整流

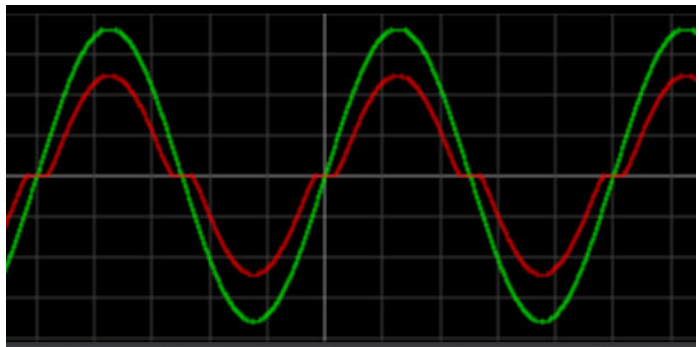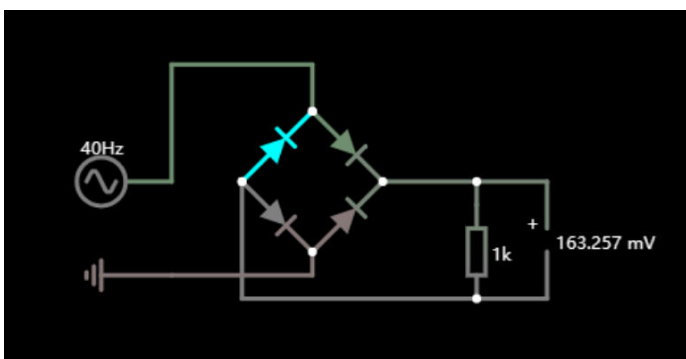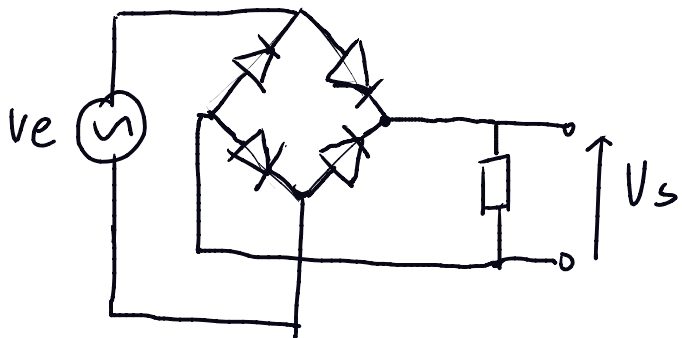

## 桥式交流变直流

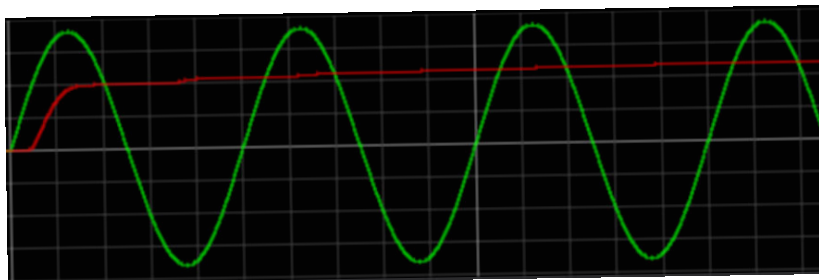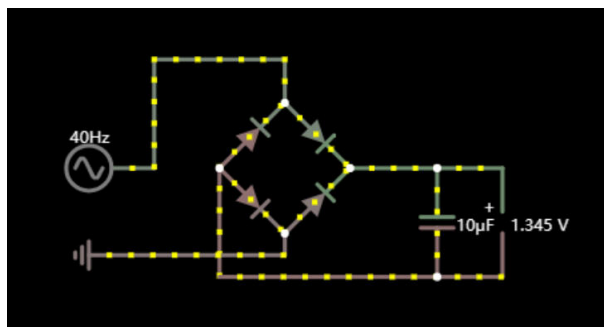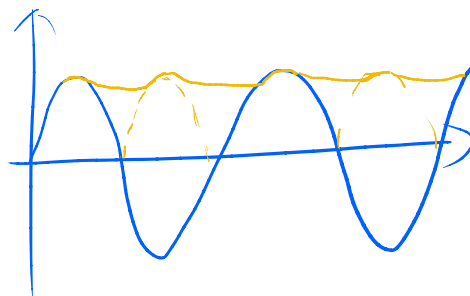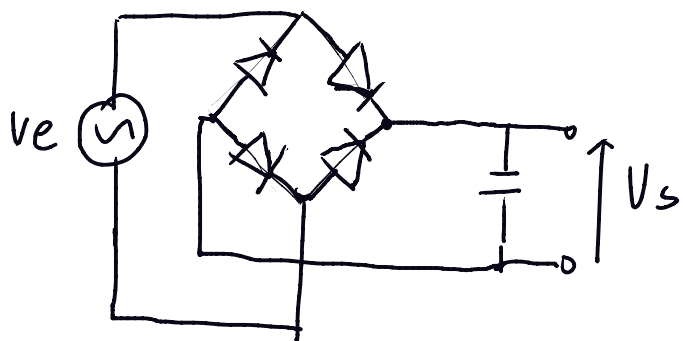



## 限压电路

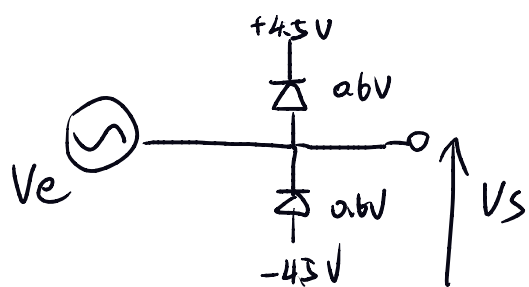


仿真画不出来

$$|V_s| \leq |4.5 \pm 0.6| V$$


## 高度检测 (解调)

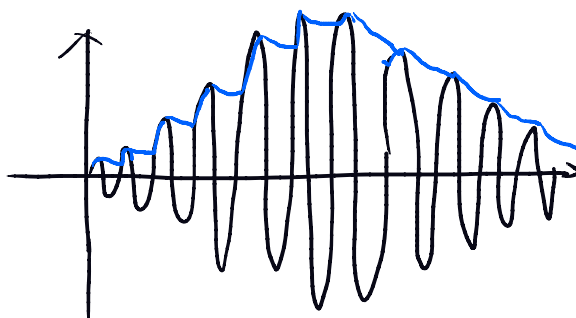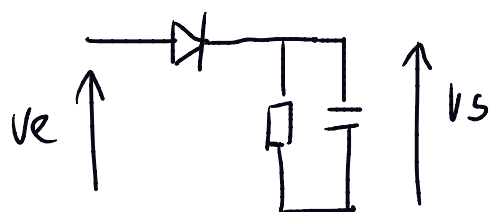



## 稳压电路

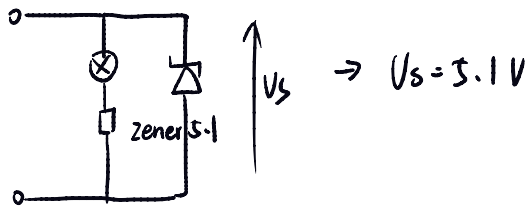

$$V_e = A \sin(\omega t)$$

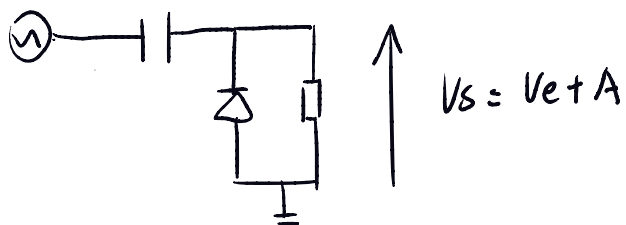

## 交流变稳压直流

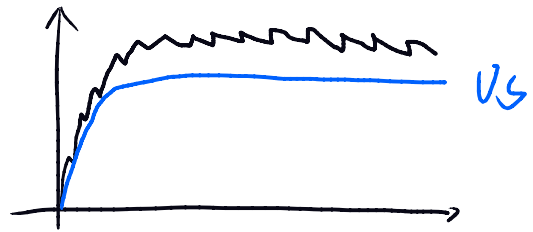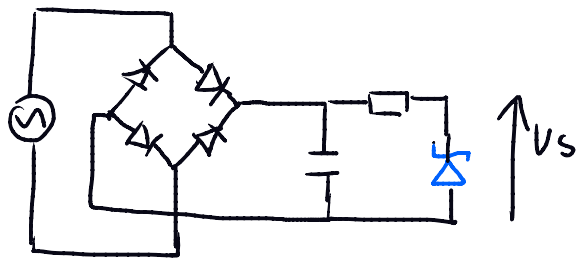

$$E = 4.2V \quad \left\{ \begin{array}{l} R = 200\Omega \\ R = 1k\Omega \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} V = 710mV \\ I = 17.9mA \\ V = 640mV \\ I = 3.8mA \end{array} \right.$$

$$V_{sensib} \neq 0.65V$$

$$r_d \neq 2\Omega$$



$$I = \frac{E - V_{sensib}}{R + r_d}$$

$$V = V_{sensib} + r_d I$$


$$I = \frac{4.2 - 0.65}{0.2 + 0.002} = 17.6mA$$

$$V = 0.65 + 0.002 \times 17.6$$

$$V = 0.685V = 685mV$$

$$V_{sensib} = 0.65V$$

$$R_d = 0\Omega$$

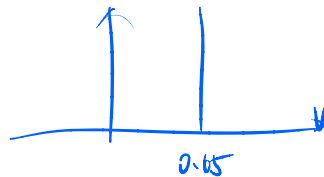

$$I = \frac{E - V_{sensib}}{R} \Rightarrow V = V_{sensib} = 0.65V$$


$$I = \frac{4.2 - 0.65}{0.2} = 17.8mA$$

Ne Manger rien ou je

$$V_{sensib} = 0.6V$$

$$r_d = 0$$

$$I = \frac{4.2 - 0.6}{0.2} = 18mA$$



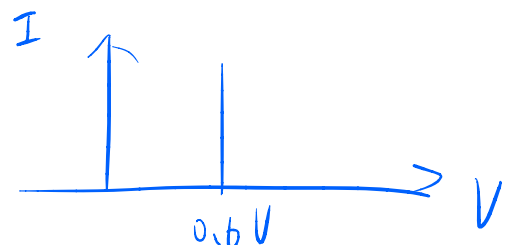


$$V = V_{sensib} = 0.6V$$



$$f_r = \frac{18 - 17.9}{18} = 3\%$$

$$E = \frac{711 - 600}{711} = 15\%$$




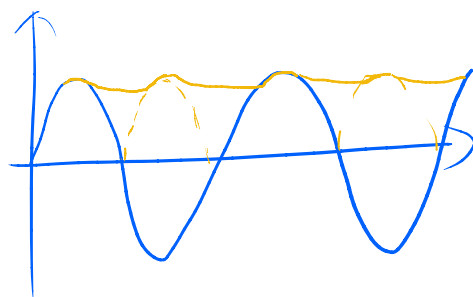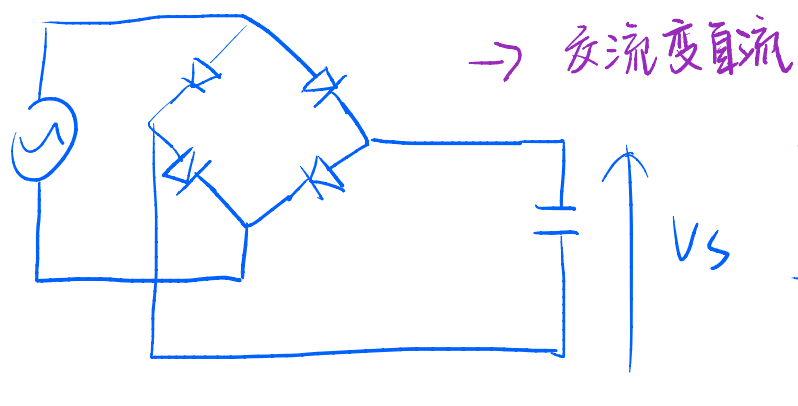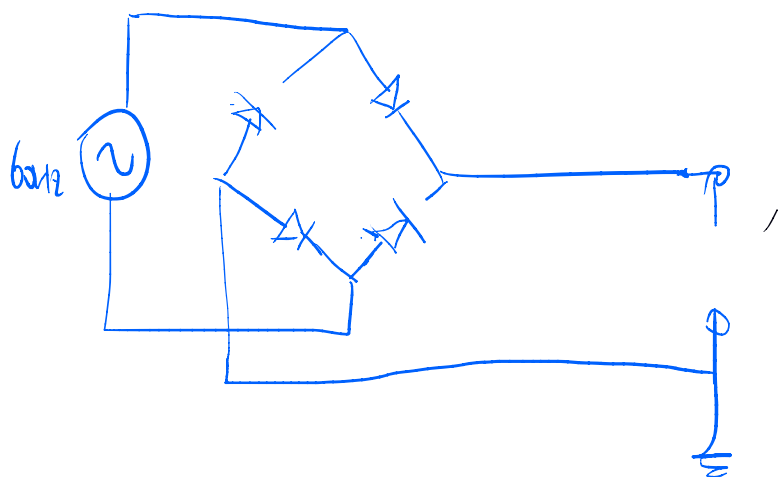

高度检测

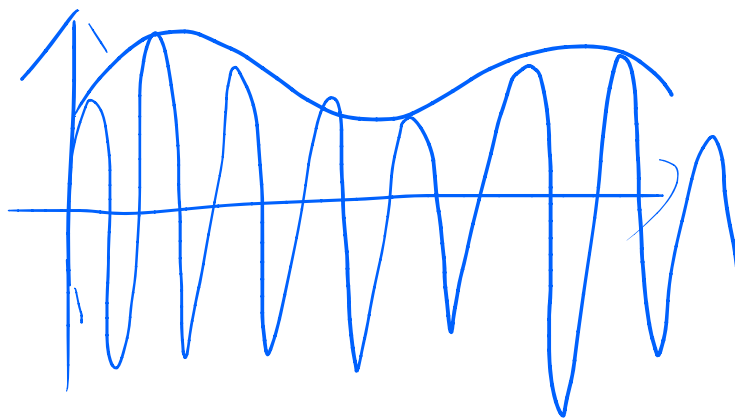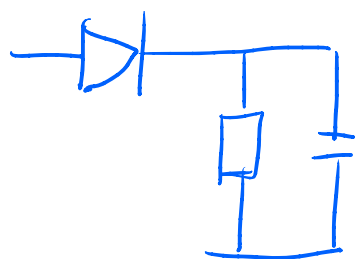

限压

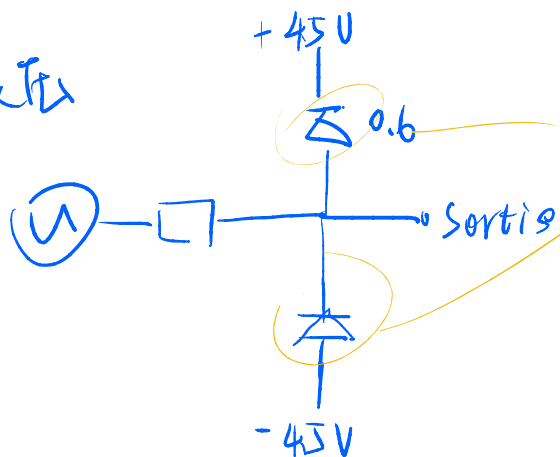


方向一致



$$|sortie|_{max} = |45 + 0.6|$$

?

$$\rightarrow A \cos(2\pi f_0 t)$$

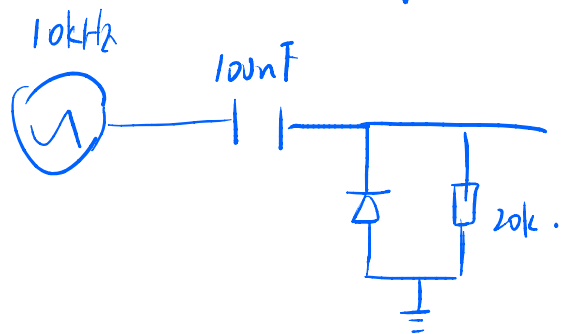


$$\uparrow V_S = V_C + A$$

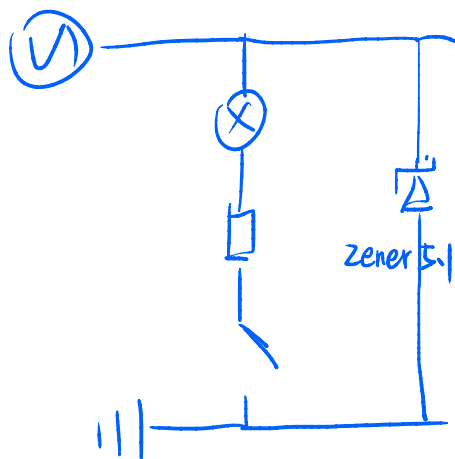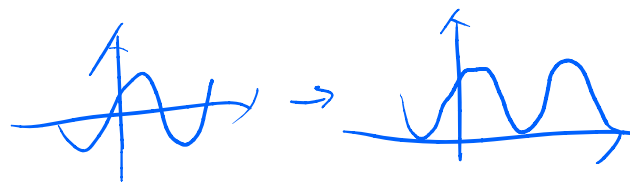

$$\uparrow V_S \rightarrow V_S = 5.1V$$

稳压、

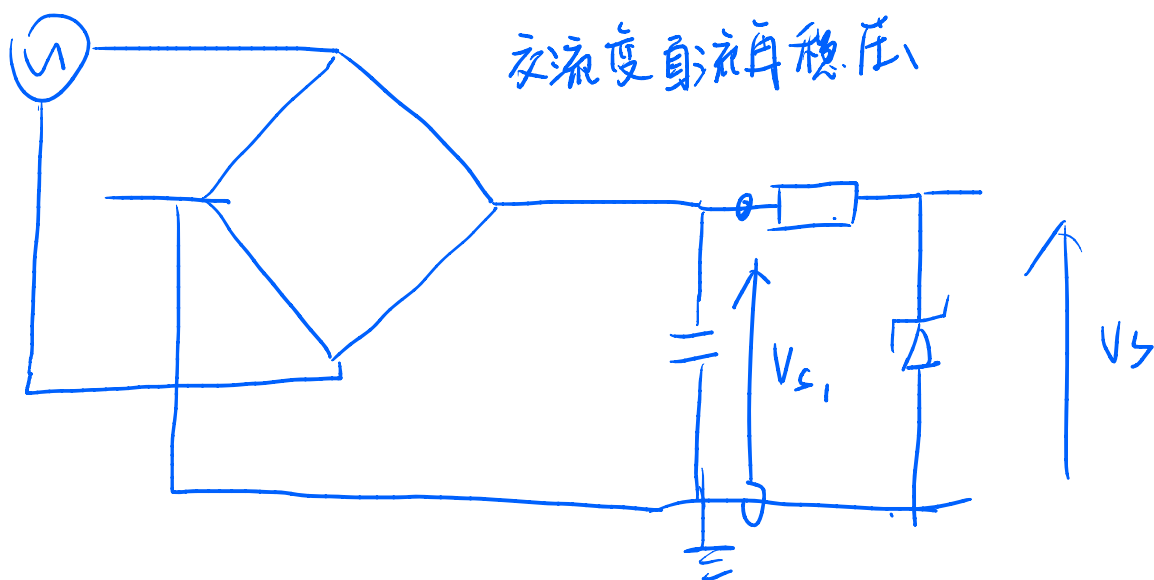

交流变直流再稳压

