

# 单周期处理器的微体系结构

## ARM7TDMI 简化


yann.douze@sorbonne-universite.fr

# 介绍

- 课程目标：描述单周期处理器的架构
- 以 **ARM7TDMI** 处理器指令集为例
- 第 1 部分：**ARM7TDMI** 处理器架构介绍
- 第 2 部分：如何逐步设计处理器
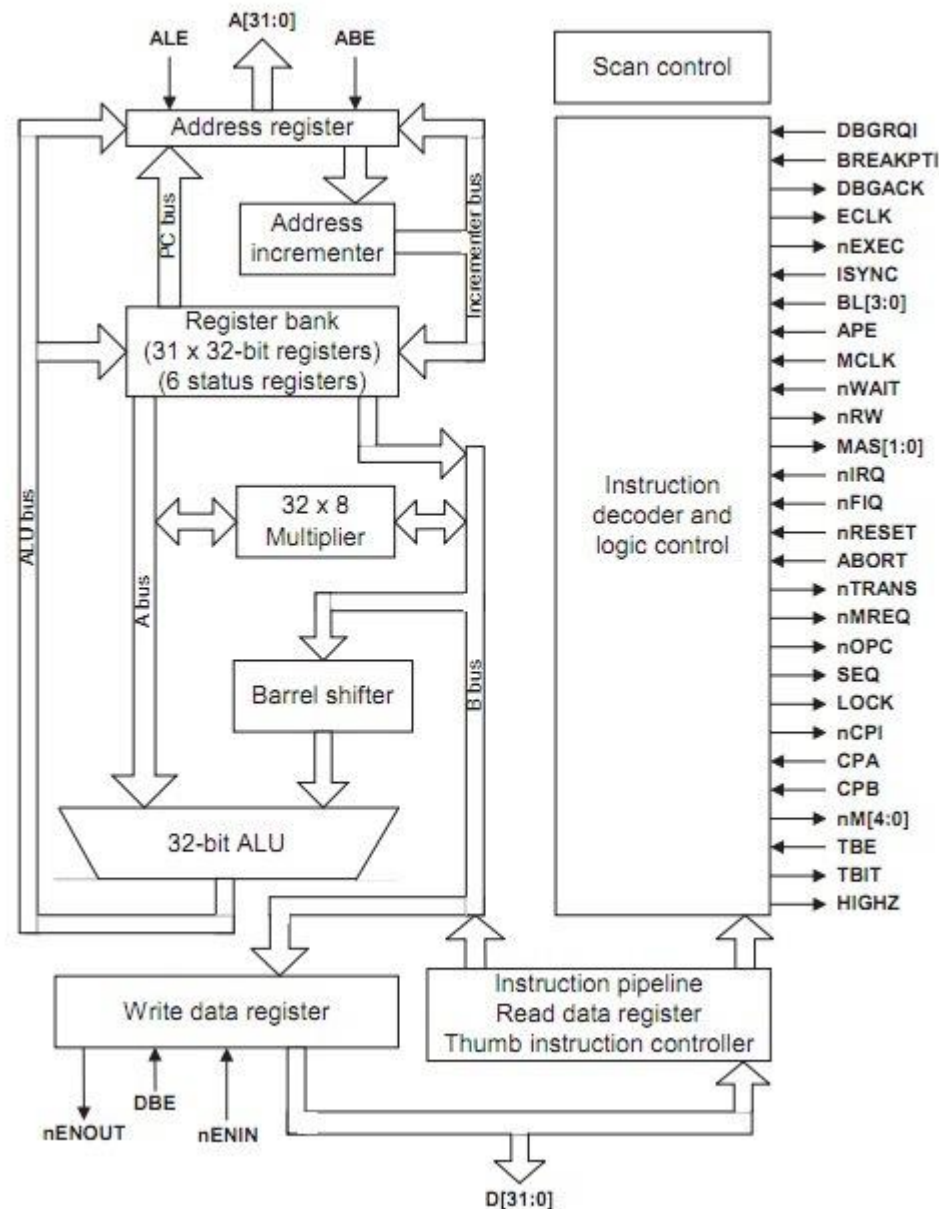
# 第1部分: ARM7TDMI架构

- 32-bit处理器
- 32-bit ALU
- 32x8寄存器队列
- 移位寄存器■
- 32x8 乘法器



# 主要特点

- 加载- 存储架构
  - 指令仅处理寄存器中的数据并将结果放入寄存器中。唯一的那些访问内存的操作是将内存值复制到寄存器（加载）的操作和将寄存器值复制到内存（存储）的操作。
- 指令的固定编码格式
  - 所有指令均以32 位编码。
- 处理指令的3种地址格式
  - 2 个操作数寄存器和1 个结果寄存器，可独立指定。
- 条件执行
  - 每条指令都可以有条件地执行
- ALU+移位
  - 可以在一条指令（1个周期）中执行算术或逻辑运算和移位，它们在大多数其他处理器上由单独的指令执行的。

# 处理单元

## ■ UT功能单元:

$n$  寄存器文件

$n$  16 个寄存器，用于灵活处理数据和存储 ALU 结果

## ■ 算术和逻辑单元。

2个操作数:来自寄存器的输入A数据，连接到移位器的输入 B数据


ALU 结果:返回寄存器

## ■ 移位寄存器

移位操作(左移1次= $\times 2$ ，右移1次=  $\div 2$ )

循环操作(移位+重新注入丢失的比特)


与 ALU 输入B相连，在一个周期内执行 ALU+移位指令

 


# 处理单元结构
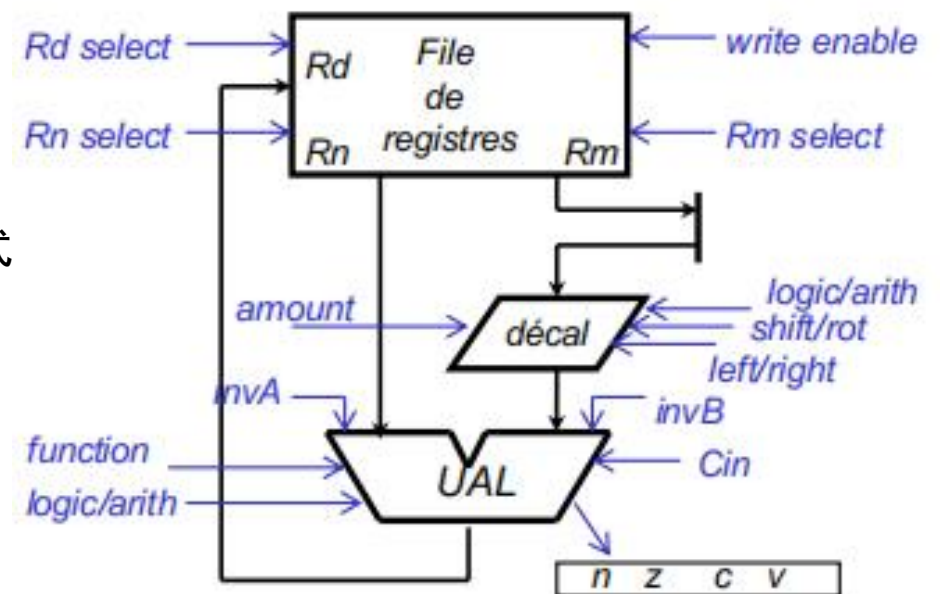
## ■ 处理单元的控制信号

- 寄存器文件
  - Rd, Rn, Rm select :  
在16个寄存器队列中选择目标寄存器
  - write enable: 激活寄存器队列
- ALU
  - logic/arith+function : 逻辑或算术模式, 在每种模式下可选择功能
  - InvA、invB: 操作数A和B的反转(非)
  - Cin: 注入保持位C
  - 指示器: 指示 ALU 运算(如保持 C)后的状态
- Décaleur
  - shift/rot: 移位或循环操作
  - logic/arith: 逻辑或算术运算
  - Amount: 移位/循环位数



# 寄存器文件File de registres

 

- 16 用户寄存器  $r0, \dots, r15$
- 调用指令的符号:
  - **INST  $Rd, Rn, Rm$** 
    - ■ 3地址格式 (2个操作数+结果)
    - n  $Rn$  寄存器操作数 1, 连接到端口 A(32 位)
    - $Rm$  寄存器操作数 2, 通过移位器连接到端口 B(32 位)-->输入B可以进行旋转/
    - $Rd$  目的地寄存器(32 位)
    - 选择 4 位, 从 16 个可用寄存器中选择一个

# MOV指令

- 寄存器之间的数据移动指令

- MOV (Move), MVN (Move not)

- MOV Rd, *#literal*
- MOV Rd, Rn
- MOV Rd, Rm, *shift*

- 寄存器之间的数据移动，或仅从常量到寄存器的数据移动。


- *#literal*: 立即数(常量)
- *shift*: 第二个操作数可能需要移位

- Examples

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| ■ MOV r3, #2         | @ r3 ← 2     |
| ■ MOV r3, r4         | @ r3 ← r4    |
| ■ MOV r3, r4, LSL #2 | @ r3 ← r4<<2 |



# ALU 和状态寄存器

 

- 算术和逻辑运算（执行算术和逻辑运算）
  - (ADD, SUB, AND, OR, ...)
- 状态寄存器（SR）提供运算结果的指示：
  - C: 进位
    - 算术(或移位)运算的溢出指示位
  - Z: Zero
    - UAL 零结果指示位
  - N: 负
    - UAL 负结果的指示位
  - V: 溢出(oVerflow)
    - 结果溢出的指示位(修改符号位)

# 状态寄存器

- **4位示例:**  $1\ 0\ 1\ 0 + 1\ 0\ 0\ 1 = (1)\ 0\ 0\ 1\ 1$ 
  - ALU结果:  $0\ 0\ 1\ 1$
  - $C = 1$
  - $Z = 0$ , 结果与  $0\ 0\ 0\ 0$  不同
  - $N = 0$ ,  $0\ 0\ 1\ 1$  是正数, 因为符号位 (第 4 bit) = 0
  - $V = 1$ , 因为  $1\ 0\ 1\ 0$  和  $1\ 0\ 0\ 1$  是负数, 结果是正数
- 根据对数字的解释,  $C$ 、 $V$ 、 $N$  位将被检查或忽略
  - 如果数字采用无符号表示, 则 $C$ 有用,  $V$ 和 $N$ 无用
  - 如果数字是有符号表示,  $C$ 没用,  $V$ 和 $N$ 有用
  - 这些标志位由UAL设置, 程序员在使用或不使用它们时取决于其需要(例如, 在示例的情况下从4位加法执行8位加法)

# Le registre d'état:CPSR

- CPSR:当前程序状态寄存器
- 包含指示符Z（零）、N（负）、C（进位）、V（溢出）
- 给出算术运算或比较结果的信息
- 允许根据结果执行或不执行指令(条件执行)
- 允许为超过 32 位的操作保留进位

N	Z	C	V	Q		Non	Dé	f	i	n	i	I	E	T	mode
f															

X

# 条件语句

- 在ARM上，可以有条件的执行所有指令：指令是否执行取决于位 N、Z、C、V 的状态
  - 在ARM汇编器中，只需在指令关键字上添加一个后缀，即可表示其执行条件

扩展助记符	解释	指示符状态
EQ	Equal/equals zero	Z = 1
NE	Not Equal	Z = 0
LT	<b>Lesser Than</b>	<b>N = 1</b>
GE	Greater than or equal	N = 0
VS	Overflow	V = 1
VC	Not overflow	V = 0

# 条件语句

- 基于比较结果的条件执行示例

CMP r4, r5	@ comparer r4 et r5
SUBGT r4, r4, r5	@ si >, alors r4 $\leftarrow$ r4 - r5
SUBLE r5, r5, r4	@ si $\leq$ , alors r5 $\leftarrow$ r5 - r4

- 基于计算结果的条件执行示例


SUBS r4, r4, #10	@ r4 $\leftarrow$ r4 - 10
MOVPL r5, #1	@ si r4>0, r5 $\leftarrow$ +1
MOVMI r5, #-1	@ si r4<0, r5 $\leftarrow$ -1
MOVEQ r5, #0	@ si r4=0, r5 $\leftarrow$ 0

- 条件分支示例

ADDS r6, r4, r5	@ r6 $\leftarrow$ r4 + r5
BLVS ErrDebordement	@ Branch and Link (BL) si VS
	@ si débordement (VS),
	@ appel du sous-programme
	@ ErrDebordement
 
# 控制单元的作用

- 内存访问控制
  - 获取指令/数据
  - 设置访问内存中指令/数据所需的信号
- 解码指令
  - 解释说明
  - 将指令转化为控制信号的过程
- 处理单元控制
  - 执行指令
  - 设置执行指令所需的信号



## 第2部分： 如何逐步设计处理器

1. 解析指令集
2. 选择一组组件来创建数据路径，并建立时钟方法
3. 组装组件以创建数据路径
4. 建立控制逻辑

# 第1步： ARM7TDMI指令


- 数据处理：
  - ADD Rd, Rn, RM  $\rightarrow Rd = Rn + Rm$  (Addition)
  - ADD Rd, Rn, #Imm  $\rightarrow Rd = Rn + Imm$  (Addition)
  - MOV Rd, #Imm  $\rightarrow Rd = Imm$  (Move)
  - CMP Rn, #Imm  $\rightarrow \text{Flag CPSR} = Rn - Imm$  (Compare)
- 存储器访问：
  - LDR Rd, [Rn, #Offset]  $\rightarrow Rd = \text{Mem}[Rn + \text{Offset}]$  (Load, lecture)
  - STR Rd, [Rn, #Offset]  $\rightarrow \text{Mem}[Rn + \text{Offset}] := Rd$  (Store, écriture)
- 分支：
  - B{AL} label  $\rightarrow PC = PC + \text{Offset}$  (Branch always)
  - BLT label  $\rightarrow \text{Si Flag N} = 1 \Rightarrow PC = PC + \text{Offset}$  (Branch if Lesser Than)



# 指令的二进制编码

- 处理指令由字段组成
  - 结果寄存器（目的地）
    - **Rd**: R0...R15
  - 第一个操作数（始终是寄存器）
    - **Rn**: R0...R15
  - 第二个操作数
    - **Rm**: R0...R15
    - Rm: R0...r15 带移位的(log/arith/rot, quantité)
    - 立即数 (常量)
  - 由**ALU**执行的操作
    - 操作码


# ARM7TDMI的数据处理指令

 


Asm	Opcode
AND	0000
EOR	0001
SUB	0010
RSB	0011
ADD	0100
ADC	0101

- $Rd \rightarrow$  目标寄存器号
  - 4 位用于在 16 个可能的寄存器中进行选择
- $Rn \rightarrow$  作为第一个操作数的寄存器号
  - 4 位用于在 16 个可能的寄存器中进行选择
- $operand2 \rightarrow$   $Rm$  或 立即数
- 例如 :  $ADD\ Rd,\ Rn,\ operand2 \rightarrow Rd = Rn + operand2$


# ARM7TDMI的数据处理指令

 

 - 如果位# 为 1，则操作数 2为立即数
  - 示例 : `ADD R0, R1, #10`       $\rightarrow R0 = R1 + 10$
- 如果位#为 0，则操作数 2是一个寄存器( $R_m$ )，被应用（或不应用）循环/移位
  - 示例 : `ADD R0, R2, R3`       $\rightarrow R0 = R2 + R3$



# 数据传输指令 (Load 加载 和 Store 存储)

 

- **B** : 字节/字

- 1 : 8位访问, 0: 32位访问

- **L** : 加载/存储

1 load, 0 store

- 示例 :

– LDR Rd, [Rn, #Offset] → Rd = Mem[Rn + Offset]

(Load, 读取)

– STR Rd, [Rn, #Offset] → Mem[Rn + Offset] := Rd

(Store, 写入)

Load 加载 —— 把数据从外部存储器读取到寄存器中

Store 存储 —— 把数据从寄存器存储到外部存储器中

# 分支指令

- 分支 (B)



- 偏移 : 24 bits有符号移位
- Cond : 条件执行
- BLT → 如果小于分支跳转
- 如果 CPSR的标志N = 1, 则跳转

Asm	Cond
VS	0110
VC	0111
HI	1000
LS	1001
GE	1010
LT	1011

# 获取指令 (Fetch)

- 首先要检索指令
- PC : 程序计数器

**op | rn | rd | rm** = MEM[ PC ]

**op | rn | rd | Imm8** = MEM[ PC ]

实例      寄存器传输

---

**ADD**      **R[rd] <- R[rn] + R[rm];**      **PC <- PC + 1**

**SUB**      **R[rd] <- R[rn] - R[rm];**      **PC <- PC + 1**


**LOAD**      **R[rd] <- MEM[ R[rn] + sign\_ext(Imm8)];**      **PC <- PC + 1**

**STORE**      **MEM[ R[rn] + sign\_ext(Imm8) ] <- R[rd];**      **PC <- PC + 1**


## 第2步：数据路径的元素 (datapath数据路径)

## 组合逻辑Logique Combinatoire


- 扩展器  
Extender

 

- 数据选择器  
MUX

 

- 逻辑运算单元  
ALU

 

Carry  
Zero  
Sign  
Overflow



## 存储原件：寄存器


- 寄存器

- 类似于 D Flip-Flop

- N-bit 输入与输出
- 写使能


- 写使能信号：

 - (0): 不修改输出数据
- (1): Data Out 复制 Data In


 
## 存储元件：寄存器组


- 寄存器组包含**16** 个寄存器：
  - 两个**32**位总线输出: busA 和 busB
  - 32**位输入总线: busW
- 选择寄存器:
  - RA (编号)选择要放在总线**A**（数据）上的寄存器。
  - RB (编号)选择要放在总线**B**（数据）上的寄存器。
  - RW (编号)选择当写使能 = 1 时要从 W 总线写入哪个寄存器
- 时钟输入（CLK）
  - CLK 输入仅在写操作期间评估
  - 在读取操作过程中，其行为类似于组合逻辑块：
  - RA 或 RB 有效 => 访问时间后总线 A 或总线 B 有效。（Tp: 传播时间）



## 存储元件: 理想存储器

- 存储器（理想化）

- 输入总线: Data In
- 输出总线 : Data Out

 


- 存储器字通过以下方式选择:

- 地址: 选择要输出数据的字
- 写使能 = 1: 地址选择要通过数据输入总线写入的存储器字

- 时钟输入 (*CLK*)

- *CLK* 输入仅在写操作期间评估。
- 在读取操作期间, 其行为类似于组合逻辑块:
- 有效地址 => 访问时间 ( $T_p$ ) 后有效数据输出

## D 触发器的时序

 


- $T_{su}$ : 建立时间  
——预设值时间
- $T_h$ : 保持时间  
——保持一段时间

$T_{co}$ : 从时钟端到输出端的时间

$T_p$ : 传播时间

## RTL : 寄存器传输级别

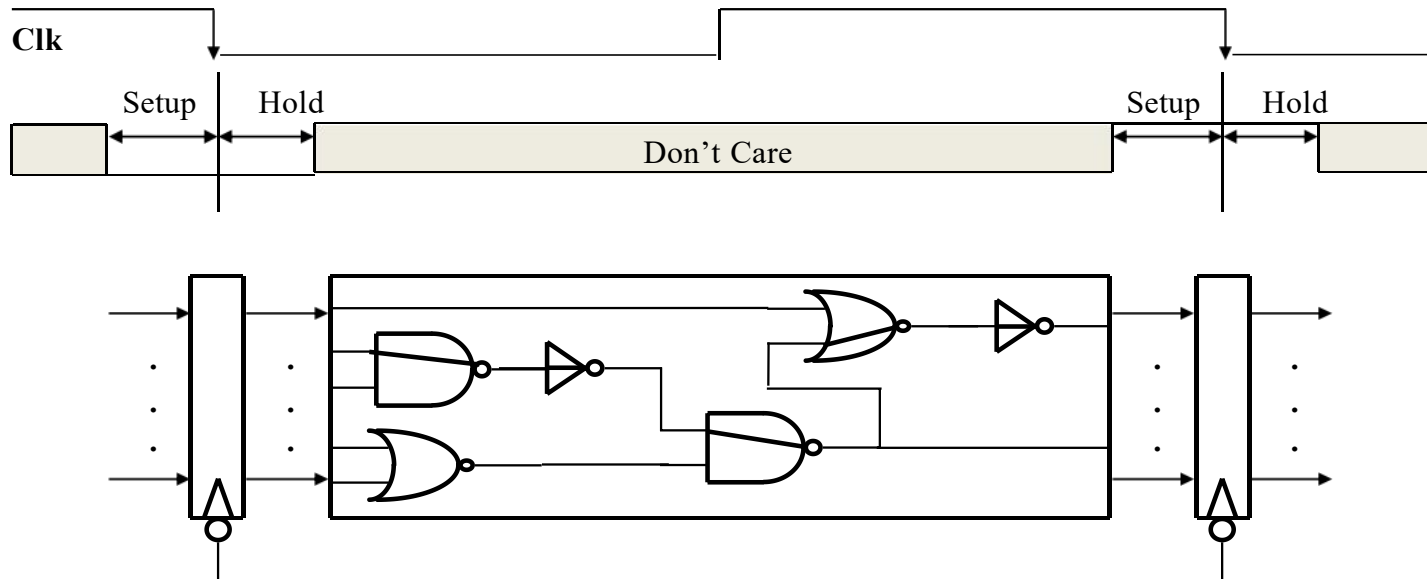


- 所有存储元件均由同一时钟沿提供时钟
- 周期时间 = CLK-to-Q ( $T_{co}$ ) + 最长延迟路径 ( $T_p$ ) + 建立时间 ( $T_{su}$ )
- 处理器的最大工作频率  $F_{max} = 1 / \text{周期时间}$

## 步骤 3：组装组件以创建数据路径

- 检索指令(Fetch)
- 执行指令 -> 组装数据路径
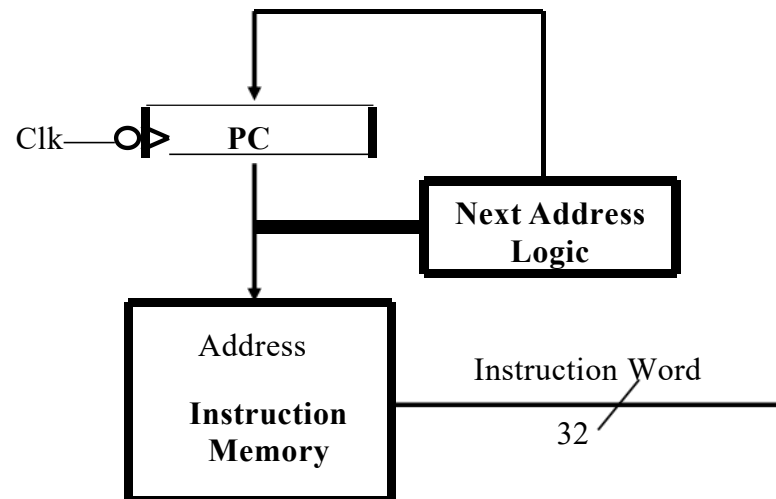
## 3a: 取指单元 (Fetch)


- 客观的
  - 获取指令:  $\text{mem}[\text{PC}]$
  - 更新程序计数器:
    - 顺序代码 :  $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 1$
    - 分支 :  $\text{PC} \leftarrow \text{“其他”}$


 
## 3b: 加法和减法



•  **$R[rd] \leftarrow R[rn] + R[rm]$**       Example: **add rd, rn, rm**

- Ra, Rb, 和 Rw 来自字段 rn, rm, 和 rd.
- ALUctr 和 RegWr: 来自指令解码后的控制逻辑。






## 寄存器到寄存器时序

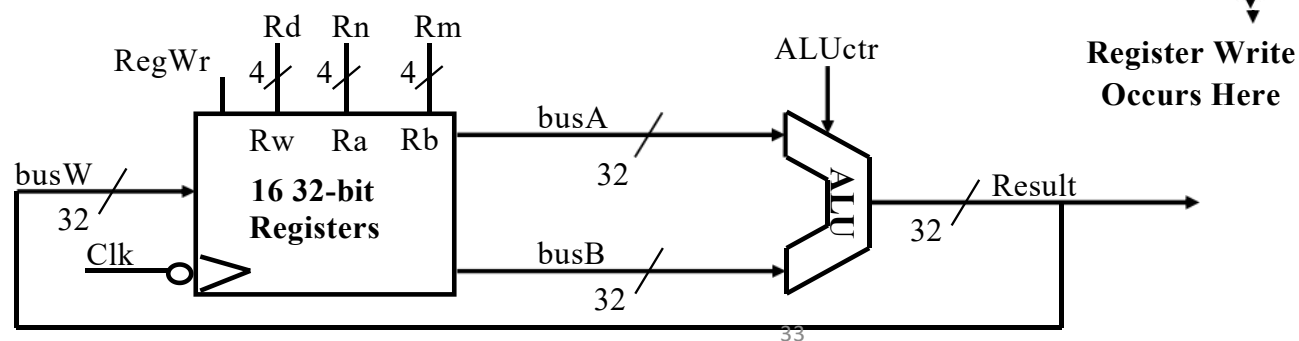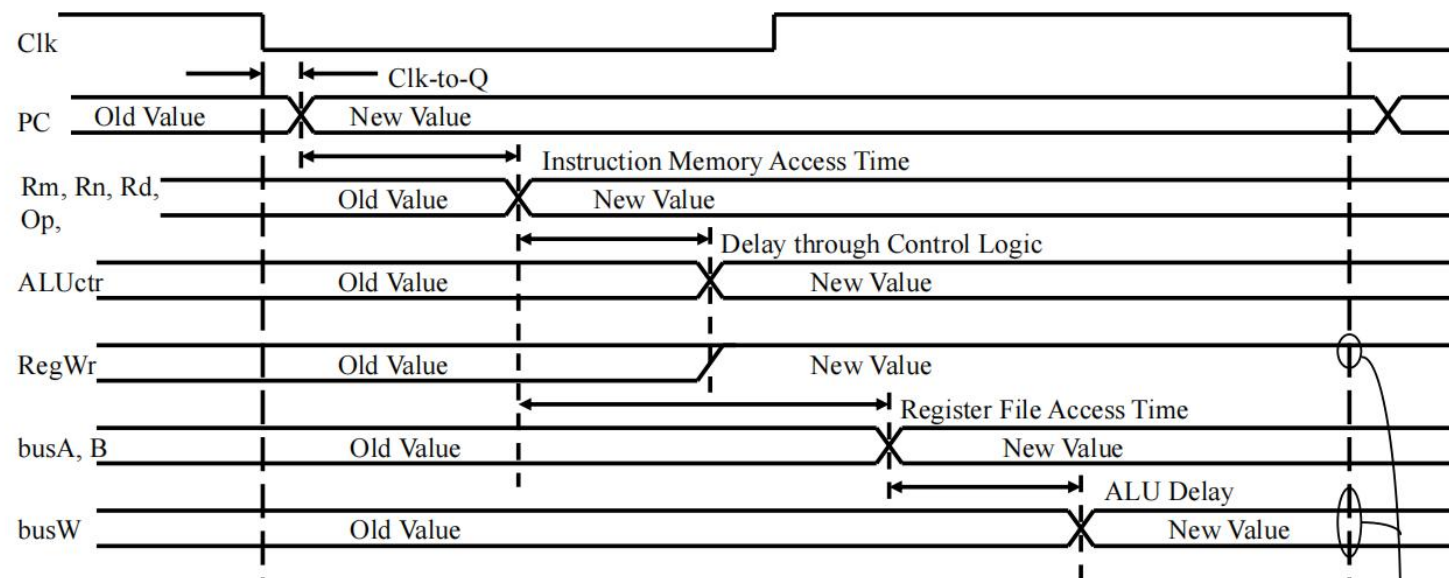

### 3c: 带立即数的逻辑运算


- $R[\text{rd}] \leftarrow R[\text{rn}] + \text{ZeroExt}[\text{imm8}]$

Imm8补零扩展为32位

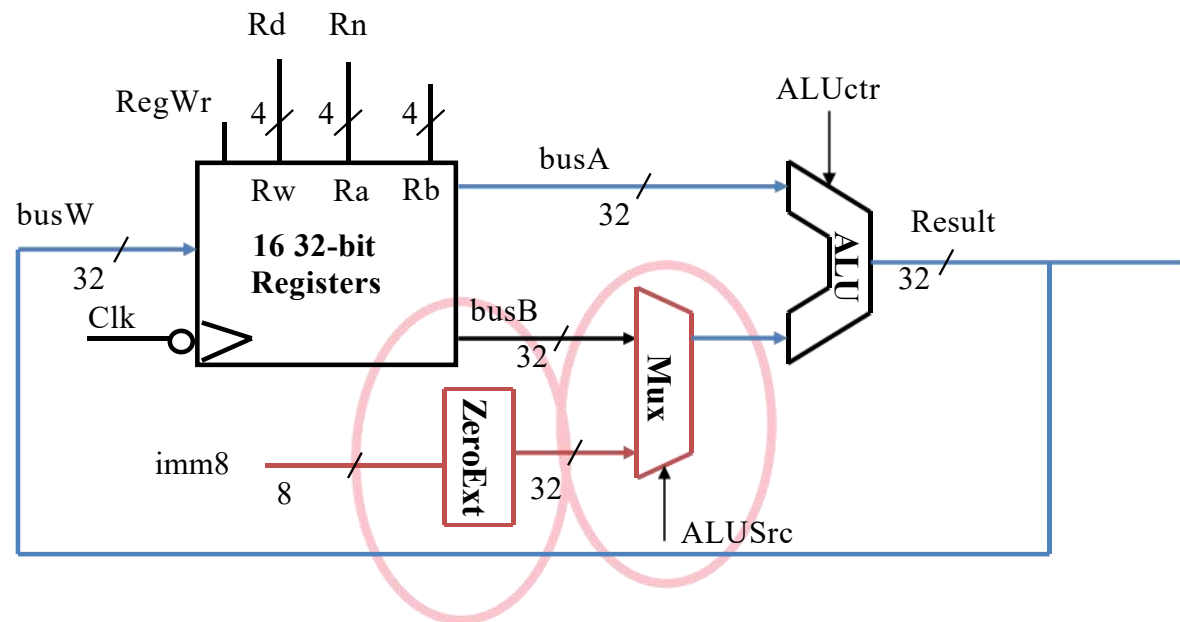

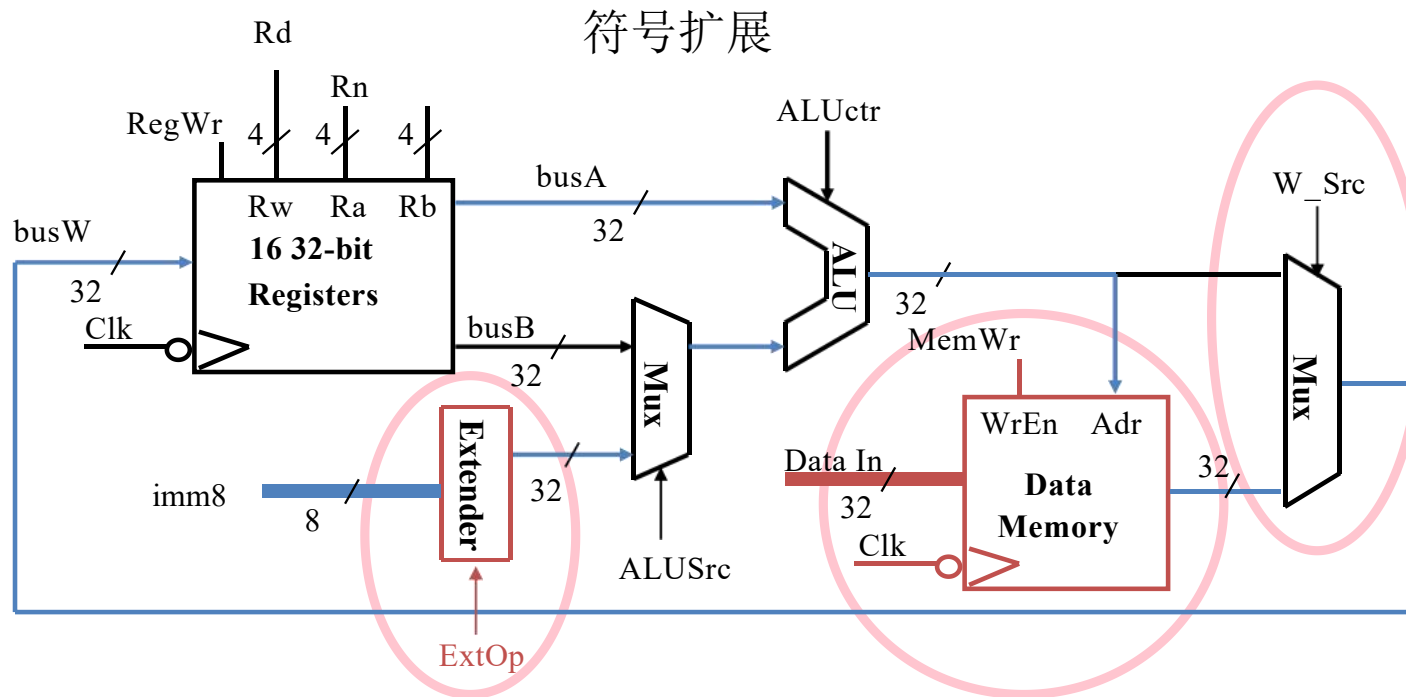
### 3d: 指令加载 Load

- $R[\underline{rd}] \leftarrow \text{Mem}[R[rn] + \text{SignExt}[\text{imm8}]]$



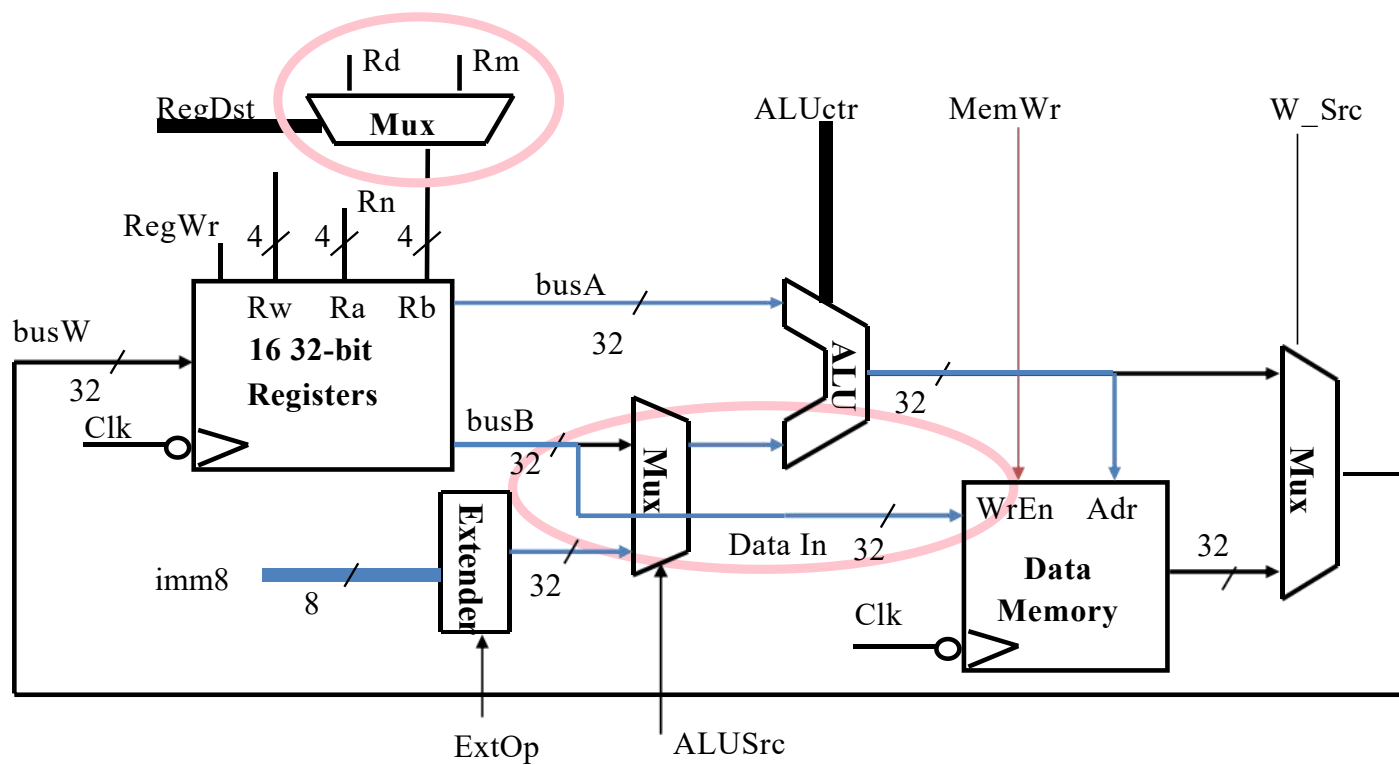
## 3e: 指令存储 Store

- $\text{Mem}[R[rn] + \text{SignExt}[\text{imm8}]] \leftarrow R[r_d]$


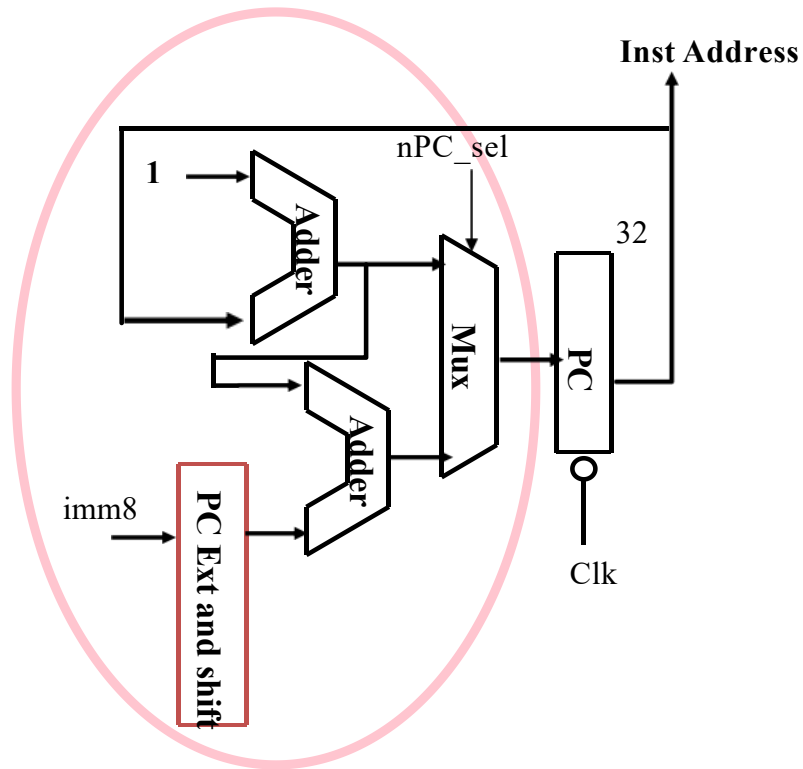
## 分支操作的数据路径

- **CMP Rn, #Imm** : CPSR 的标志  $N = Rn - \#Imm$
- **BLT 标签** : Branch Lesser Than, 如果CPSR的标志  $N = 1$




如果 `nPC_sel = 0`

$PC = PC + 1$

如果 `nPC_sel = 1`


$PC = PC + 1 + \text{立即数}$

组合：1个机器周期的数据路径

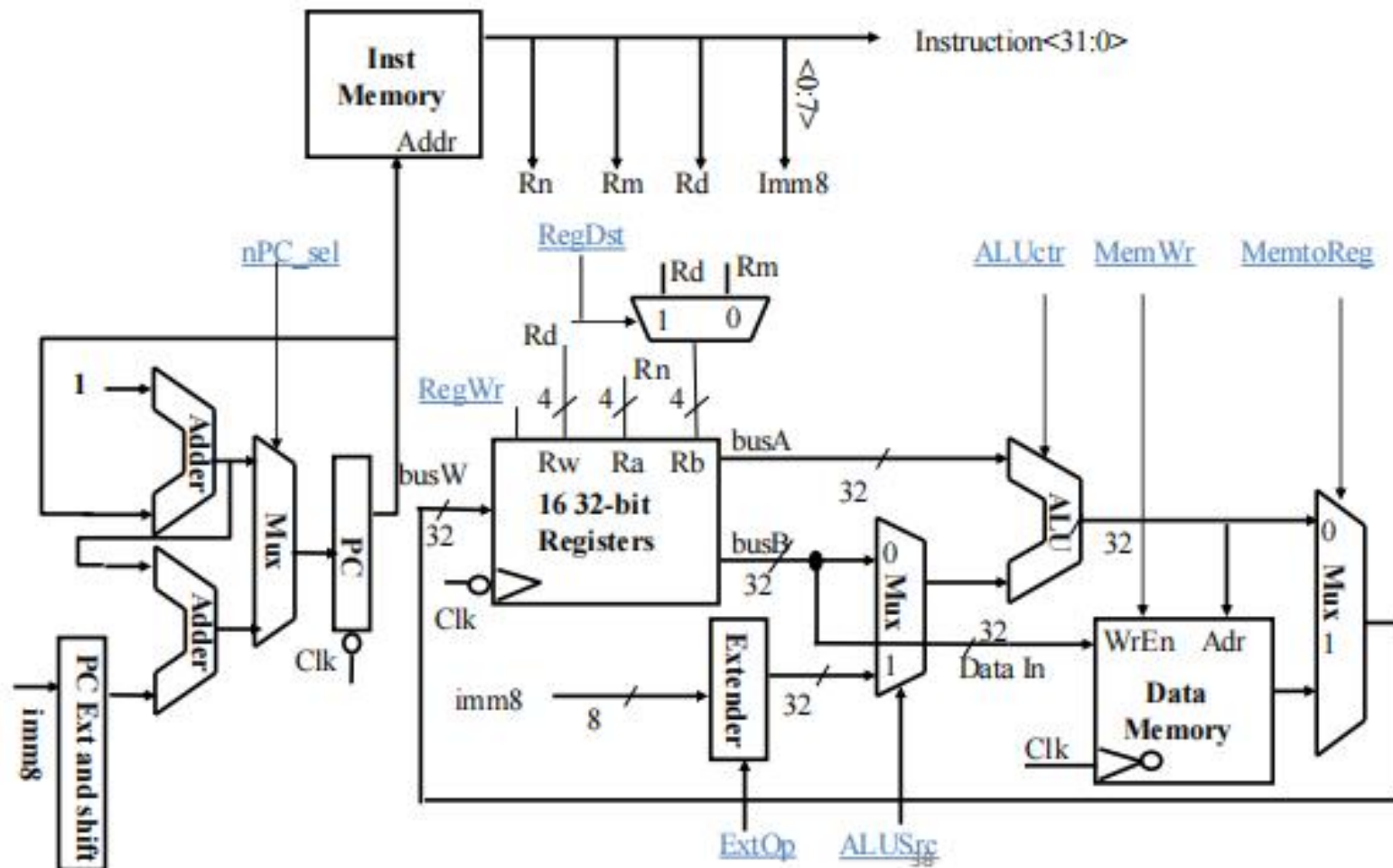

## 4/ 建立控制逻辑


## 第4步：控制信号

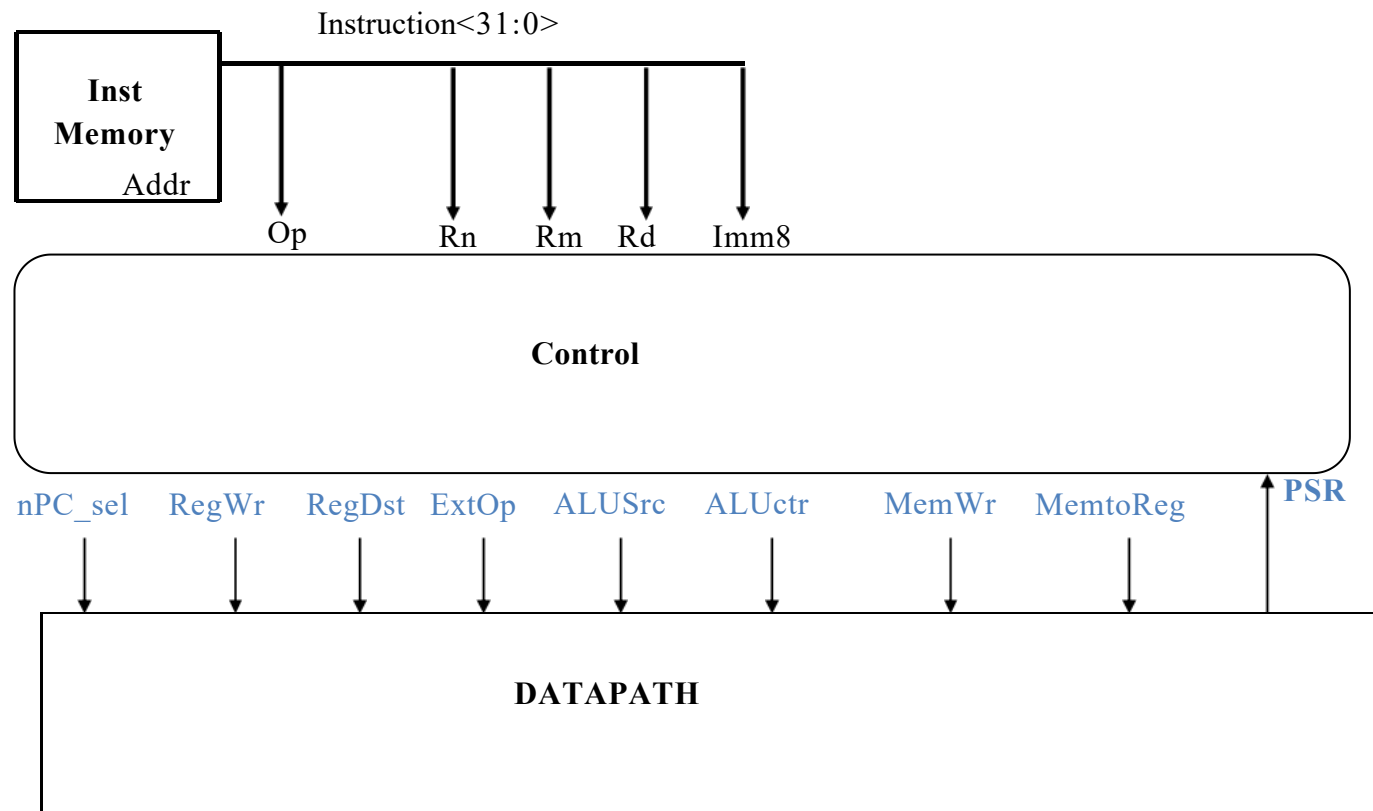


 
# 控制信号的含义

- nPC\_sel: 0 =>  $PC \leftarrow PC + 1$ ;  
1 =>  $PC \leftarrow PC + 1 + (\text{SignExt}(\text{imm24}))$



## 控制信号的含义

- ExtOp: “zero”, “sign”
- ALUSrc: 0 => regB; 1 => immed
- ALUctr: “add”, “sub”, “mov”
- MemWr: 写入存储器
- MemtoReg: 1 => Mem, 0 => ALU out
- RegDst: 0 => “rm”; 1 => “rd”
- RegWr: 写入目标寄存器

