



C7 – Les Process synchrones

Yann DOUZE
VHDL

手画

通过逻辑电路时间

Contraintes de temps

  

Design Synchrone

- Tous les registres se font dans des bascules D flip-flops avec une seule horloge externe.
- Reboulage sur du combinatoire interdit !

寄存器都在D flip-flop中设置 只需要一个时钟

osculateur 晶振 (振荡器)

组合逻辑电路不能反馈

不能组合逻辑循环

Logique combinatoire

Clock

组合逻辑电路不能反馈

不能组合逻辑循环

Logique combinatoire

Clock

组合逻辑电路不能反馈

不能组合逻辑循环

Logique combinatoire

Clock

组合逻辑电路不能反馈

不能组合逻辑循环

Logique combinatoire

Clock

组合逻辑电路不能反馈

不能组合逻辑循环

Logique combinatoire

Clock

组合逻辑电路不能反馈

不能组合逻辑循环

Logique combinatoire

Clock

组合逻辑电路不能反馈

不能组合逻辑循环

Logique combinatoire

Clock

组合逻辑电路不能反馈

不能组合逻辑循环

Logique combinatoire

Clock

组合逻辑电路不能反馈

不能组合逻辑循环

Logique combinatoire

Clock

1. Tclk: 时钟周期

- 定义: 时钟信号从一个上升沿 (或下降沿) 到下一个相同沿的时间间隔。
- 作用: 时钟周期决定了电路的工作频率, 它必须足够长, 以确保信号从寄存器传播并稳定在下一级寄存器之前。

2. Tsu: 设置时间 (Setup Time)

- 定义: 时钟上升沿到来之前, 输入数据需要在有效状态持续的最小时间, 即数据需要在时钟沿前稳定并保持足够长时间。
- 作用: 为了保证数据能够正确地被采样并传送到下一级电路, 必须满足此设置时间。如果输入数据变化太快而不满足这个时间约束, 会导致采样错误。

3. Th: 保持时间 (Hold Time)

- 定义: 时钟上升沿到来之后, 输入数据仍然需要保持稳定的最小时间。
- 作用: 保持时间是为了确保时钟采样后, 输入数据不会立即变化, 从而避免数据错误采样。因此, 时钟沿之后数据也需要在此时间内保持稳定。

4. Tco: 时钟到输出延迟 (Clock to Output Delay)

- 定义: 时钟沿到来后, 从寄存器输出信号开始变化所需的时间。
- 作用: 这是从时钟沿到数据开始输出的延迟, 表示寄存器内部逻辑将数据从输入端传输到输出端所需的时间。

5. Tpd: 传播延迟 (Propagation Delay)

- 定义: 信号从一个逻辑电路传播到另一个逻辑电路的延迟时间。
- 作用: 当信号从寄存器输出后, 通过组合逻辑电路传送到下一级寄存器的延迟时间。此时间包括了电路中的门延迟和传输延迟。

关键时序公式:

- 时钟周期约束:
$$T_{clk} > T_{co} + T_{pd} + T_{su}$$

意味时钟周期必须足够长, 能够容纳寄存器的时钟到输出延迟、组合逻辑传播延迟以及下一级寄存器的设置时间。否则, 电路将无法正常工作。

- 最大工作频率:
$$F_{max} = \frac{1}{T_{co} + T_{pd} + T_{su}}$$

这个公式表示电路能运行的最大时钟频率, 由时钟到输出延迟、设置时间和传播延迟共同决定。减少这些时间可以提高电路的工作频率。

Process synchrone

同步进程发生在边沿触发时刻。

- Un process synchrone est exécuté à chaque front montant de l'horloge.


```
process (Reset, Clk)
begin
    if Reset = '1' then
        Q1 <= '0';
    elsif RISING_EDGE(Clk) then
        Q1 <= D;
    end if;
end process;
```

- Pour tester le front montant de l'horloge, on utilise la fonction rising_edge() qui est défini dans le package STD_LOGIC_1164.
- RISING_EDGE est VRAI lorsque l'horloge passe de l'état '0' à l'état '1'.
- Utile pour décrire une bascule D flip-flop (Dff).

4

Clock Enables
 
```
process (Clk, Reset)
begin
    if Reset = '1' then
        Q <= "000000000";
    elsif RISING_EDGE(Clk) then
        if Enable = '1' then
            Q <= Q + 1;
        end if;
    end if;
end process;
```



6

Style de code légal utilisant 'EVENT

- S'EVENT est vrai si est seulement si il y a un événement sur S


```
process(Clk, rst)
Begin
    if rst = '1' then
        Q <= '0';
    elsif [Clk'EVENT and Clk = '1'] then
        Q <= D;
    end if;
end process;
```

```
process
begin
    wait until Clk'EVENT and Clk = '1';
    ...
end process;
```

5

Actions Synchrones et Asynchrones
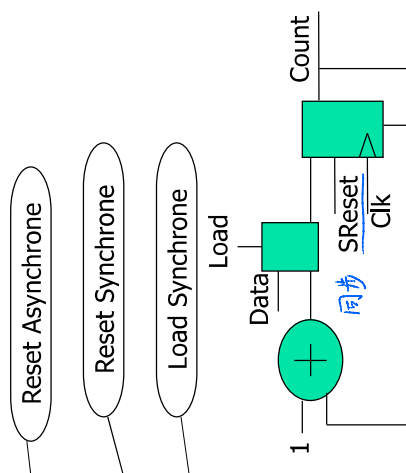
```
signal Count : unsigned(7 downto 0);
process (Clk, AReset)
begin
    if AReset = '1' then
        Count <= "00000000";
    elsif RISING_EDGE(Clk) then
        if SReset = '1' then
            Count <= "00000000";
        elsif Load = '1' then
            Count <= UNSIGNED(Data);
        else
            Count <= Count + 1;
        end if;
    end if;
end process;
```



7

Compteur 8 bits

```
entity COUNTER8BIT is
    port ( CLK, RST : in      Std_logic;
          Q       : out      Std_logic_vector( 7 downto 0));
end entity;
architecture RTL of COUNTER8BIT is
    signal CNT: unsigned( 7 downto 0);
begin
    process (CLK,RST)
    begin
        if RST = '1' then
            CNT <= "00000000";
        elsif rising_edge(CLK) then
            CNT <= CNT + 1;
        end if;
    end process;
    Q <= std_logic_vector(CNT);
end architecture;
```

8

可配置计数器.

Instantiation d'un composant générique

```
-- 1'entité du composant COUNTER
entity COUNTER is
    generic (N : integer:=8);
    port (CLK, RST : in Std_logic;
          Q       : out Std_logic_vector(N-1 downto 0));
end entity;

-- Utilisé dans l'architecture STRUCT d'un composant BLOK
architecture STRUCT of BLOK is
    signal Count4: std_logic_vector(3 downto 0);
    signal Count6: std_logic_vector(5 downto 0);
begin
    -- association par position
    U1: entity work.COUNTER generic map(4)
        port map(CLK , RST, Count4);
    -- association par nom
    U2: entity work.COUNTER generic map (N=> 6)
        port map (CLK => CLK, RST => RST, Q => Count6);
end architecture;
```

立命
说明

引用

推荐用这个引用方式.

10


Compteur génériques

```
entity COUNTER is
    generic(N : integer:=8);
    port ( CLK, RST : in      Std_logic;
          Q       : out      Std_logic_vector(N-1 downto 0));
end entity;
architecture RTL of COUNTER is
    signal CNT: unsigned(N-1 downto 0);
begin
    process (CLK,RST)
    begin
        if RST = '1' then
            CNT <= (others => '0');
        elsif rising_edge(CLK) then
            CNT <= CNT + '1';
        end if;
    end process;
    Q <= std_logic_vector(CNT);
end architecture;
```

调用组件

9

Fonctionnement des outils de synthèse

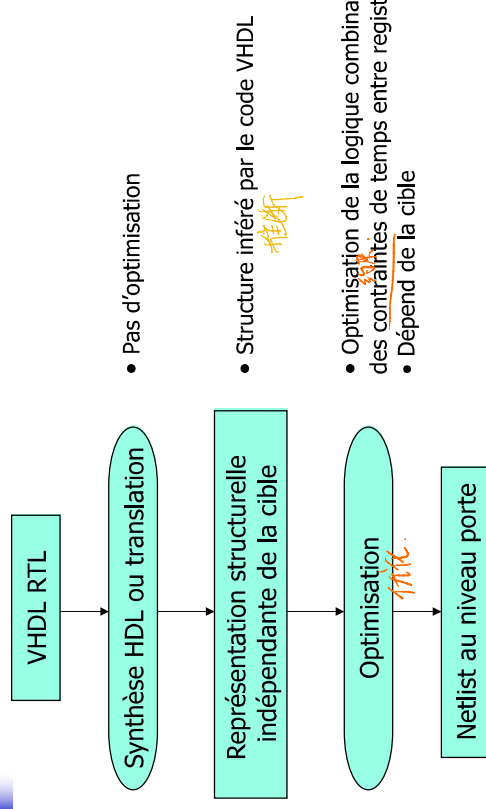

• Pas d'optimisation

• Structure inféré par le code VHDL


推断

• Optimisation de la logique combinatoire et des contraintes de temps entre registre

• Dépend de la cible

11

Synthèse RTL

 

- La synthèse RTL n'ajoute, ne supprime ou ne bouge pas de registre.
- La synthèse RTL optimise uniquement la logique combinatoire.

12

Les registres à la synthèse

```

signal Acc, Delta, Max: signed(11 downto 0);
process (Clock)
    variable Up: std_logic;
    variable nextA: signed(11 downto 0);
begin
    if RISING_EDGE(Clock) then
        if Up = '1' then
            nextA := Acc + Delta;
            if nextA >= Max then
                Up := '0';
            end if;
        else
            nextA := Acc - Delta;
            if nextA < 0 then
                Up := '1';
            end if;
        end if;
        Acc <= nextA;
    end if;
end process;

```

nextA n'est pas un registre.

nextA := Acc + Delta; - 比较值.

Up := '1'; - 比较值.

Up := '0'; - 比较值.

Acc <= nextA; - 比较值.

nextA n'est pas un registre.

Up n'est pas un registre.

14

Règles : Les registres à la synthèse

- Les outils de synthèse RTL infèrent les registres directement à partir du code VHDL suivant certaine règle élémentaire :

 - Des **registres** sont **inférés** à la **synthèse** que dans les **process synchrone**.
1° 只有在同步进程中.
 - Signaux**: Tout les signaux assignés dans un **process synchrone** sont synthétisés par des registres.
2° 信号在 process 中的信号见赋值操作.
 - Variables**: les variables assignés dans un **process synchrone** peuvent être synthétisées soit par un fil, soit par un registre.
3° 变量在 process 中读后赋值.

 - Les variables sur lesquelles sont assignées une nouvelle valeur avant d'être lues sont synthétisées par un fil. (**assigné avant d'être lu => fil**)
 - Les variables qui sont lues avant d'être assignées sont synthétisées par un registre. (**lu avant d'être assigné => registre**)

13

Exercice 1

```

signal reg: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    process(clk, rst)
    begin
        if rst='1' then
            reg <= (others => '0');
        elsif Rising_edge(clk) then
            reg(3) <= D;
            reg(2 downto 0) <= reg(3 downto 1);
            0 <= reg(0);
        end if;
    end process;

```

每-位赋值

信号赋值

异步操作 不生成 flip-flops.

同步操作 生成 flip-flops.


Combien de flip-flops ?

5 Flip-flops

15

 Exercise 2

```
Signal INPUT : std_logic_vector(7 downto 0)
Signal REG : std_logic;
process (clk, rst)
variable V : STD_LOGIC;
begin
if rst='1' then
REG <= '0';
elsif RISING_EDGE(clk) then
V := '1';
for I in 0 to 7 loop
V := V and INPUT(I);
end loop;
REG <= V; -- 1111111
end if;
end process;
```



16

Exercise 3

Signal OUTPUT : std_logic;
COUNTER : process (CLK, RST)
variable COUNT : UNSIGNED(7 downto 0);
Begin
if RST = '1' then
COUNT := "00000000";
elsif RISING_EDGE(CLK) then
COUNT := COUNT + 1; -- 8个
OUTPUT <= COUNT(7); -- 1个
end if;
end process;

9

Flip-flops

Combien de bascule D flip-flops ?


Flip-flops

1

17

La synthèse n'optimise pas les registres !
 
```
process (clk, rst)
begin
if rst = '1' then
Q <= '0';
QB <= '0';
elsif RISING_EDGE(clk) then
Q <= Data;
QB <= not Data;
end if;
end process;
```




Comment faut il réécrire le code pour s'assurer qu'il n'y est qu'une seule bascule D ?

18

Solution !
 
```
process (clk, rst)
begin
if rst = '1' then
Q <= '0';
elsif RISING_EDGE(clk) then
Q <= Data;
end if;
end process;
QB <= not Q;
```




信号或值在上升沿内会生成 0 flip-flop
因为要将状态保持
Q与QB为取反关系
赋值操作放在 process 外
不会生成多余寄存器

19

Problèmes de métastabilité

亚稳态

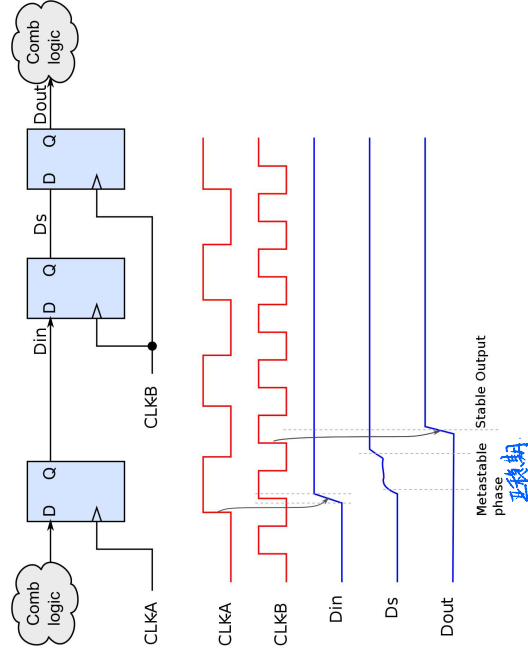


20

Code : re-synchronisation des entrées

```
entity resynchro is
port(
  clk, rst, Data: in std_logic;
  Qr : out std_logic);
end entity;
architecture RTL of resynchro is
  Signal Q1 : std_logic;
begin
  process (clk,rst)
  begin
    if (rst='1') then
      Q1 <= '0'; Qr <= '0';
    elsif rising_edge(clk) then
      Q1 <= Data;
      Qr <= Q1;
    end if;
  end process;
end architecture;
```

22

Solution : Resynchronisation

 

- Avantage : sûreté de fonctionnement
- Inconvénient : introduit du délai (pipeline)

21



Détection de fronts

- Les opérateurs de détection de fronts (Rising_edge(clk) et Clk'event and clk='1') ne doivent être utilisé que pour tester le front d'une horloge (clk).
- Chaque fois que l'on fait un test de front, l'outil de synthèse comprend qu'il s'agit d'une horloge.
- Horloge = le signal le plus rapide du circuit.

时钟 = 电路中最快的信号。

23

  Exercice : Détection des fronts d'un signal lent



24

Détection de front lent : code

```
Entity detect_fronts is
port(
  clk, rst, signal_lent : in std_logic;
  front_descendant : out std_logic;
  front_montant : out std_logic;
end entity;
architecture RTL of detect_fronts is
  signal inst,inst1 : std_logic;
begin
  PROCESS ( clk , rst)
  BEGIN
    if rst='1' then
      inst <= '0'; inst1 <= '0';
    elsif rising_edge (clk) then
      inst1 <= signal_lent;
      inst <= inst1;
    end if;
  end process;
  front_montant <= inst1 and (not inst);
  front_descendant <= inst and (not inst1);
end architecture;
```

25

Exemple d'utilisation : compteur d'événements

```
entity cnt_evt is
port( clk, rst, sig_lent : std_logic;
  cnt : std_logic_vector(7 downto 0));
end entity;
architecture RTL of cnt_evt is
  signal Q : unsigned (7 downto 0);
  signal fm : std_logic;
begin
  U1 : entity work.detect_front port map (
    clk => clk, rst => rst, signal_lent=>sig_lent,
    front_montant => fm);
  Process (clk,rst)
  begin
    if (rst='1') then
      Q <= (others => '0');
    elsif rising_edge(clk) then
      if (fm='1') then
        Q<= Q + '1';
      end if;
    end if;
  end process;
  cnt <= std_logic_vector(Q);
end architecture;
```

26