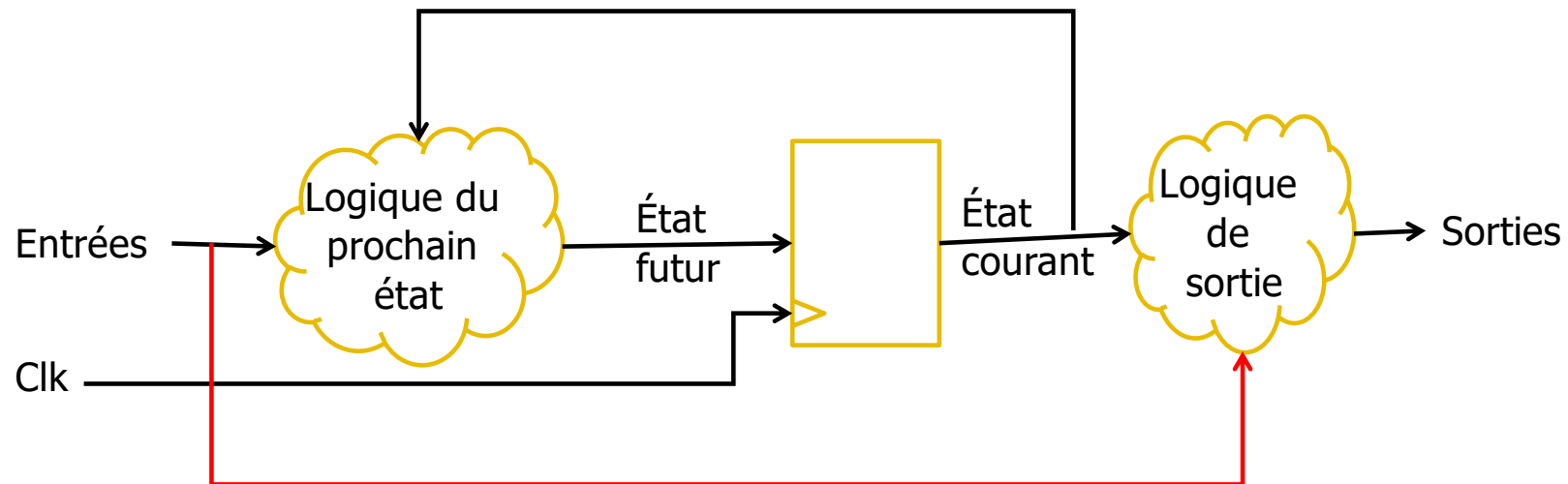




C10 Machine à état (MAE) / Finite State Machine (FSM)


Yann DOUZE

Machine de Moore et Mealy



- Machine de Moore → les sorties ne dépendent que de l'état courant.
- Machine de Mealy → les sorties dépendent de l'état courant et des entrées.

Diagramme d'état

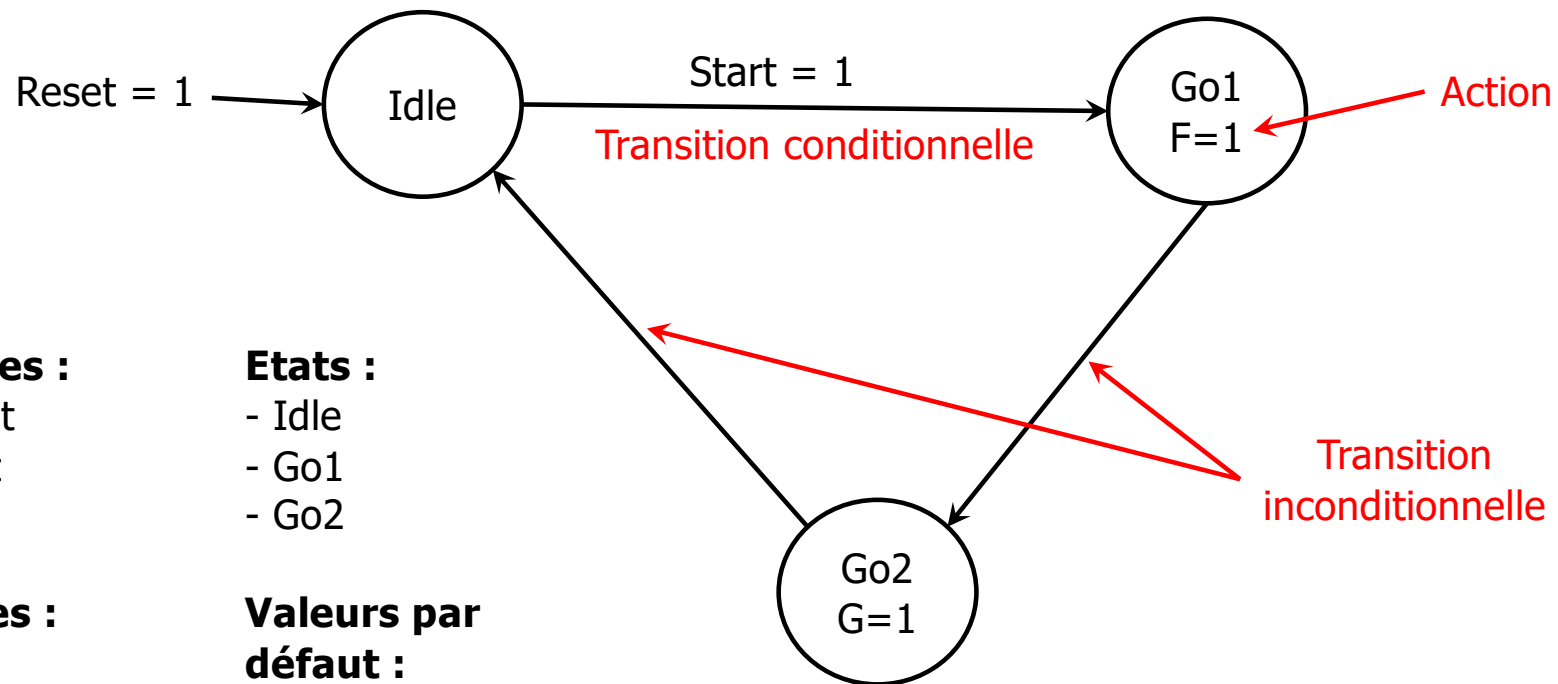

Entrées :

- Reset
- Start
- Clk

Etats :

- Idle
- Go1
- Go2

Sorties :

- F
- G


Valeurs par défaut :

- F = 0
- G = 0

Description VHDL : Machine de Moore (à éviter, moins performante)


■ 2 process

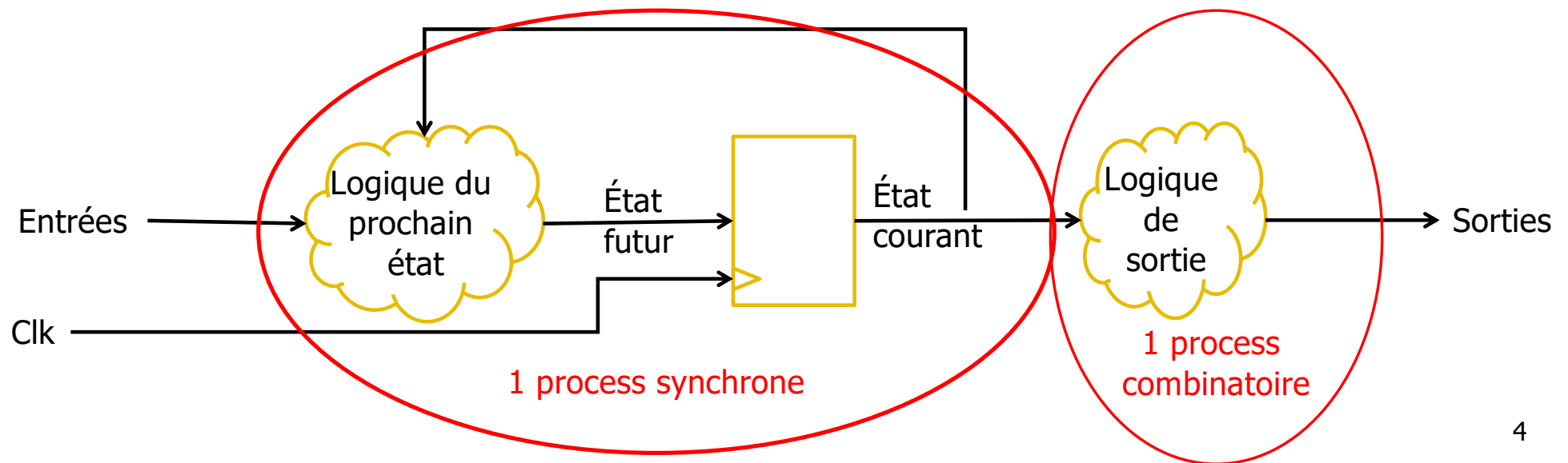- 1 process synchrone pour déterminer le prochain état en fonction de l'état courant et des entrées.
- 1 process combinatoire qui permet de déterminer les sorties en fonction de l'état courant.


 
#deconseille!

Description VHDL : Machine de Moore (à éviter, moins performante)




```
architecture FSM of EXEMPLE is
    type StateType is (Idle, Go1, Go2);
    Signal State : StateType;
begin
    process(Clk, Reset)
        if Reset = '1' then
            State <= Idle;
        elsif Rising_edge(Clk) then
            case State is
                when Idle =>
                    if Start = '1' then
                        State <= Go1;
                    end if;
                when Go1 =>
                    State <= Go2;
                when Go2 =>
                    State <= Idle;
            end case;
        end if;
    end process;
```


```
output : process(State)
begin
    F <= '0';           assignement par
    G <= '0';           default
    if State = Go1 then
        F <= '1';
    elsif State = Go2 then
        G <= '1';
    end if;
end process;
end architecture;
```

Description VHDL : Machine de Mealy resynchronisé.

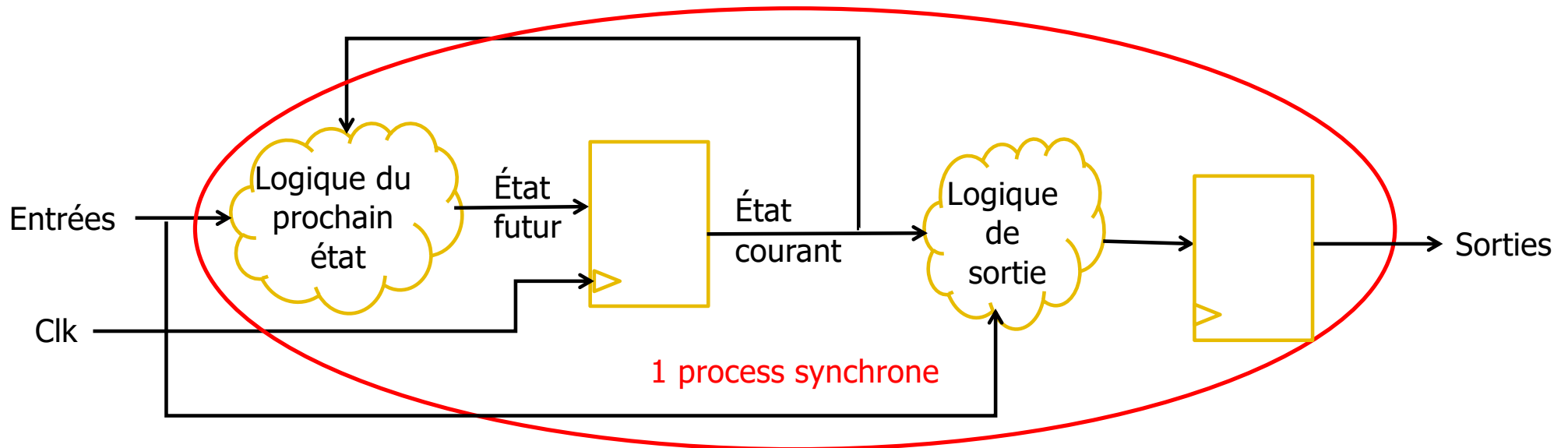- 1 seul process synchrone qui permet en même temps de :
 - Déterminer la logique du prochain état en fonction de l'état courant
 - Déterminer l'état des sorties en fonction de l'état courant et des entrées



Description VHDL : Machine de Mealy

 

```
architecture FSM of EXEMPLE is
    type StateType is (Idle, Go1, Go2);
    Signal State : StateType;
begin
    process (Clk, Reset)
    begin
        if Reset = '1' then
            State <= Idle;
            G <= '0';
            F <= '0';
        elsif Rising_edge(Clk) then
            case State is
            when Idle =>
                if Start = '1' then
                    State <= Go1;
                    F <= '1';
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture;
```

```
when Go1 =>
    State <= Go2;
    G <= '1';
    F <= '0';
when Go2 =>
    State <= Idle;
    G <= '0';
end case;
end if;
end process;
end architecture;
```

Codeur AMI (Alternate Mark Inversion)



 
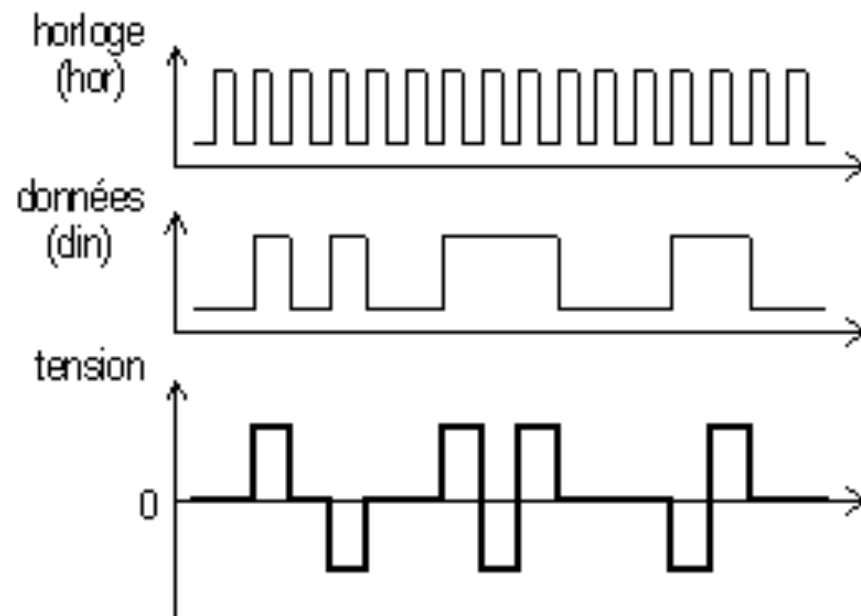
 


Diagramme d'état du codeur AMI

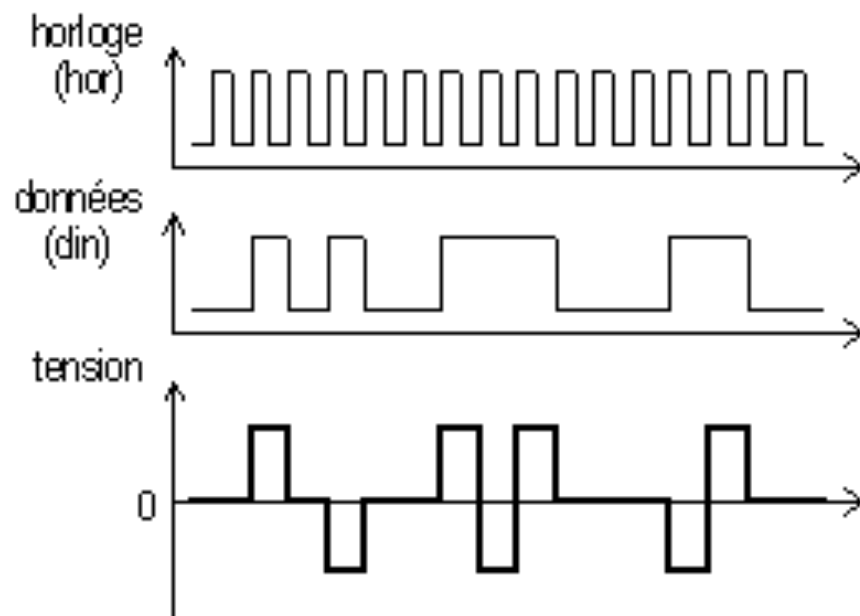

Code VHDL du codeur AMI

 

```

architecture MAE of AMI is
    type StateType is (E0, E1, E2, E3);
    Signal State : StateType;
begin
    process(Clk, Reset)
    begin
        if Reset = '1' then
            State <= E1;
            plus <= '0';
            moins <= '0';
        elsif Rising_edge(Clk) then
            case State is
                when E0 => if Din = '0' then
                    State <= E3;
                    plus <= '0';
                    moins <= '0';
                elsif Din = '1' then
                    State <= E2;
                    moins <= '1';
                    plus <= '0';
                end if;
            end case;
        end if;
    end process;
end architecture;
  
```

```

when E1 => if Din = '1' then
    State <= E0;
    moins <= '0';
    plus <= '1';
end if;
when E2 => if Din = '1' then
    State <= E0;
    plus <= '1';
    moins <= '0';
elsif Din = '0' then
    State <= E1;
    plus <= '0';
    moins <= '0';
end if;
when E3 => if Din = '1' then
    State <= E2;
    plus <= '0';
    moins <= '1';
end if;
end case;
end if;
end process;
end architecture;
  
```